

YILDIZ TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ★ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

**Uzun Enerji İletim Hatlarında
Terminal Kompenzasyon**

Kemal Berberoğlu

Yüksek Lisans Tezi

152
18

1250R

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

UZUN ENERJİ İLETİM HATLARINDA
TERMINAL KOMPANZASYON
ARIZALARININ İNCELENMESİ

LİSANS ÜSTÜ TEZİ
Elk. Müh. Kemal BERBEROĞLU

İSTANBUL 1985

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
GENEL KİTAPLIĞI

Kot : R 152
Alındığı Yer : Fen Bil. Ens. 18

Tarih : 25.3.1987

Fatura : -----

Fiyatı : 1200 TL.


Ayniyat No : 1/1

Kayıt No : 44754

UDC : 621..3

Ek : 378:242

X

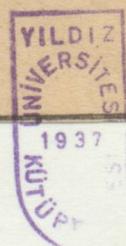

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ

D.B. No.

42588

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

LİSANS ÜSTÜ TEZİ

Enerji İletimi

Enerji İletim Hatları

Uzun Enerji İletim Hatları

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

Uzun Enerji İletim Hatlarında Kapasitelerin Değerlendirilmesi

UZUN ENERJİ İLETİM HATLARINDA

TERMINAL KOMPANZASYON

ARIZALARININ İNCELENMESİ

Elk. Müh. Kemal BERBEROĞLU

İSTANBUL 1985

Muhtelif çalışma modlarında, hat üzerindeki noktalarda arıza nedeniyle (ilgili nokta çalışma değeri bazı üzerrinden %olarak) akım ve gerilim üzerine değişim etkileri ve grafikleri

43

Hat üzerindeki noktalarda çalışma modlarına göre arıza nedeniyle(ilgili nokta çalışma değeri bazı üzerrinden % olarak) akım ve gerilim üzerine değişim etkileri

68

Kritikler

98

Son kritik

102

Kaynaklar

104

Özgeçmiş

105

Muhtelif çalışma modlarında hat üzerindeki noktalarda arıza oranına göre gerçek akım ve gerilim bilgisayar çıkış değerleri

106

Akış dyagramları ve bilgisayar programları

113

Elektrik enerjisiin çok çeşitli sınıflar kayıptır ve elektrik transfer hizasındaki farklılıklarla birlikte çok yüksek gerilimli istemek istenirken bu da zayıf.

Bunun için, bantta var olan rezistan ve nötrdeki gerilim değerleri seri kapasitelerin düzleştirmesi gereklidir.

Ayrıca piklerde yine de çok fazla döner, hattan gelen kapasitelerinden dolayı hattan geçen akım düşer, bu da sonucunda nötrdeki değerlerinde düşüş olur. Bu da nötrdeki değerlerde düşüş olur.

ÖNSÖZ

Bu tezi hazırlamamda, benden her türlü yardımını esirgemeyen değerli hocam Doç.Dr. H. Nusret YÜKSELLER'e ve: tez hesaplarını bilgisayarla büyük bir kolaylıkla yapmamı sağlayan Üniversitemiz E.H.B. araştırma merkezi hocalarına çok teşekkür ederim.

Elk.Müh. Kemal BERBEROĞLU

ÖZET

Elektrik enerjisinin uzak mesafelere minimum kayıp ve maksimum transfer kapasitesiyle iletilebilmesi için çok yüksek gerilimli iletim hatları tesis edilir.

Bunun için, hattın seri reaktansı ve hattaki gerilim düşümü seri kapasitörler kullanılarak azaltılır.

Ayrıca yüksüz yada az yüklü hatlarda, hattın şönt kapasitesinden dolayı hattan akan şönt akımlar, hat sonu geriliminin nominal değerininde üstüne çıkmasına sebep olur. Bu da hatta bağlı cihazların işletme gerilim değerini aşıp, hasara sebep olabilir.

İşte hatlardaki bu tür gerilim yükselmelerini önlemek için hatta reaktörler bağlanır.

Bu tezde, Gölbaşı-Keban 380kV'luk enerji nakil hattına Keban merkezinde paralel bağlanmış hat reaktörlerindeki olası arızalar incelenecektir.

ABSTRACT

In order to transmit the electrical energy to the long distance with minimum loss and maximum transfer capacity, the high voltage transmission lines are built.

Therefore the series reactance of the transmission line and the voltage drop are reduced by using series line capacitors.

The unlouded or light louded voltage at the end of the transmission line, increases over the nominal rated with flowing the charge current through the line capacity. This excessive voltage is able to destroy equipments that connected to the line.

Line reactors are connected to the transmission lines to prevent the increase of the voltage rise occur at the end of the transmission line.

In this thesis, it will be studied that the possible faults on the one of the two reactors which are parelel connected to the GÖLBAŞI-KEBAN transmission line at the Keban hydro electric centre.

BÖLÜM I

ENERJİ İLETİMİ


Enerji nakil hatlarında hattın elektriksel verileri bilindiğinde, belirli işletme şartlarında hattın herhangibir noktasındaki akım, gerilik, güç, verim gibi çeşitli büyülükler hesaplanabilir.

Bu büyülüklerin hesabı için tertib edilen denklemlere hat denklemleri denir. Hatların kısa, orta ve uzun olmalarına göre hat denklemleri yazılır.

Hesapların öncelikle sıhhatalı olması için elektriksel sabitlerin yeterince doğru hesaplanması gereklidir.

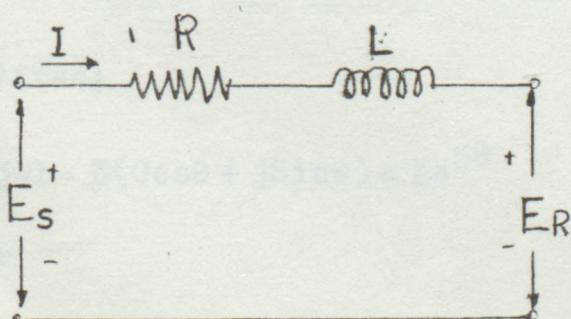i. KISA İLETİM HATLARI

Genel olarak 50km'ye kadar ve 40kV'un altındaki hatlar kısa iletim hattı olarak kabul edilirse; asıl olan şönt kapasitesi ihmal edilebilecek uzunluktaki hatlara kısa iletim hattı denmesidir. Kısa iletim hatlarında hattın şönt kapasitesi ihmal edildiğinden hat boyunca akım aynı olur. Dolayısıyle hattın direnç ve endüktansı blok değerler halinde düşünülebilir.



Burada: Şekil-1

E_s : Hatbaşı gerilik vektörü,

E_R : Hatsonu " " "

E_r, I : Büyüülüklerin mutlak değerleri,

e_s, e_r, i : Anlık değerlerdir.

Dengesiz sistemlerde her faz ayrı ayrı dikkate alındığı halde, dengeli sistemlerde bir faz için işlem yapılır vefaz arası ilişkilerden diğer fazlara ait değerler bulunur.

Şekil-1'e kirşofun gerilim kanunu uygulanırsa

$$e_s = R_i + L \frac{di}{dt} + e_r \quad (1)$$

eşitliği yazılır.

$$e_R = \sqrt{2} |E_R| \cos(\omega t + \varphi_R) \quad (2)$$

$$i = \sqrt{2} |I| \cos(\omega t + \varphi_I) \quad (3)$$

şeklinde kabul edersek ara işlemlerin sonucu (1) eşitliği:

$$e_s = \text{reel} \sqrt{2} ((R + j\omega l) |I| e^{j\varphi_I} + |E_R| e^{j\varphi_R}) e^{j\omega t} \quad (4)$$

şekline gelir. Parantez içindeki ifade zamana bağlı olmadığından

$$|E_s| e^{j\varphi_s} = (R + j\omega l) |I| e^{j\varphi_I} + |E_R| e^{j\varphi_R} \quad (5)$$

dersek;

$$e_s = \text{reel} \sqrt{2} |E_s| e^{j(\omega t + \varphi_s)} \quad (6)$$

anlık değeri yazılabılır.

Diğer yandan;

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} \quad \theta = \arctan \frac{X}{R} \quad (7)$$

ile gösterilirse;

$$R + j\omega l = Z (\cos \theta + j \sin \theta) = Ze^{j\theta} \quad (8)$$

dönüştümü ile

$$E_s = ZI + E_R \quad (9)$$

bulunur.

I.I PARALEL İLETİM HATLARI

Uzun mesafelere enerji iletilirken bazen iki hat birbirine paralel çalıştırılır. Şimdi böyle bir durumda akımın kollara nasıl dağıldığına bakalım.

$$Z_A = R_A + jX_A$$

$$Z_B = R_B + jX_B$$

paralel çalışan hatların empedansları kabul edilirse, esdeğer empedans:

$$Z = R + jX = \frac{Z_A \cdot Z_B}{Z_A + Z_B} = \frac{(R_A + jX_A)(R_B + jX_B)}{(R_A + jX_A) + (R_B + jX_B)} \quad (10)$$

olur. Bu ifadenin reel ve imajiner kısımları;

$$R = \frac{R_A(R_B^2 + X_B^2) + R_B(R_A^2 + X_A^2)}{(R_A + R_B)^2 + (X_A + X_B)^2} \quad (11)$$

$$X = \frac{X_A(R_B^2 + X_B^2) + X_B(R_A^2 + X_A^2)}{(R_A + R_B)^2 + (X_A + X_B)^2} \quad (12)$$

olarak yazılır.

Parellel kolların empedansları aynı olduğu takdirde her koldan aynı akım geçer. Kol empedansları eşit olmadığı takdirde, eğer X/R oranı her iki empedansta aynı ise I_A ve I_B kol akımlarının faz açıları eşit olup doğrudan toplanırlar. Bu oran farklı ise vektörel toplama yapılır.

Bu hal için,

$$I_A Z_A = I_B Z_B = IZ \quad (13)$$

yazılır. Buradan

$$I_A = I \frac{Z_B}{Z_A + Z_B} = I \frac{R_B + jX_B}{(R_A + R_B) + j(X_A + X_B)} \quad (14)$$

ve modülleride;

$$|I_A| = |I| \left(\frac{R_B^2 + X_B^2}{(R_A + R_B)^2 + (X_A + X_B)^2} \right)^{1/2} \quad (15)$$

$$|I_B| = |I| \left(\frac{R_A^2 + X_A^2}{(R_A + R_B)^2 + (X_A + X_B)^2} \right)^{1/2} \quad (16)$$

yazılır.

Parelel kollara $\frac{I_A}{I_B} = \frac{R_B}{R_A}$ olacak şekilde dağılması istenen akım; gerçekte ise $\frac{I_A}{I_B} = \frac{Z_B}{Z_A}$ olacak şekilde dağılır. Akımın kollara bu şekilde dağılması sistemin enerji iletme kapasitesini sınırlar. Bu durumda empedansı büyük olan kola seri olarak kapasitör bağlanarak hat reaktansının kompanzasyonu ile X/R oranının aynı olması sağlanır.

$$\frac{X_A}{R_A} = \frac{(X_B + X_C)}{R_B}, \quad X_C = \frac{1}{2\pi f C} \quad (17)$$

bağıntılardan,

$$C = \frac{R_A}{2\pi f} \cdot \frac{1}{(R_A X_B - X_A R_B)} \quad (18)$$

kapasite değeri bulunur.

2. ORTA UZUNLUKTAKI İLETİM HATLARI

2.1. GİRİŞ:


İletkenlerin birbirine, koruma iletkenine, toprağa göre kapasitelesinden dolayı akan akımlar ihmali edilemeyecek kadar büyük ise, bu hatlar orta uzunlukta kabul edilirler. Hattın kapasitesi, direnç ve reaktansı blok değerler halinde T ve π modellerinde kullanılarak hesaplar yapılır.

Hattın T yada π modeli olarak düşünülüp hesapların buna göre yapılmasından doğacak hata ihmali edilebilecek kadar küçüktür. Dolayısıyle sonuçlar yeterince doğru kabul edilir.

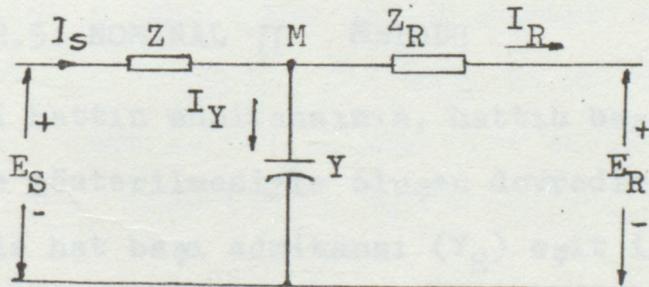2.2. Nominal T Metodu

T devresi, hattın tüm kapasitesinin bir noktada toplanmış olduğu kabul edilerek tasarlanmış devredir.

Eğer kapasite hattın tam ortasında kabul edilirse buna nominal T devresi; herhangibir yerinde kabul edilirse buna genel T devresi denir.



Şekil-2

R indisliler hat sonu, S indisliler hatbaşı değerleri olmak üzere;

$$E_M = E_R + I_R Z_R \quad (1)$$

kapasiteden akan akım:

$$I_Y = Y \cdot E_M = Y \cdot E_R + Y \cdot Z_R \cdot I_R \quad (2)$$


hat başı akımı:

$$I_S = I_Y + I_R = Y \cdot E_R + (Y \cdot Z_R + 1) I_R \quad (3)$$

hat başı gerilimi ise:

$$E_S = E_M + I_S \cdot Z_S = (1 + Z_S \cdot Y) E_R + (Z_S + Z_R + Z_S \cdot Z_R \cdot Y) I_R \quad (4)$$

olarak bulunur.

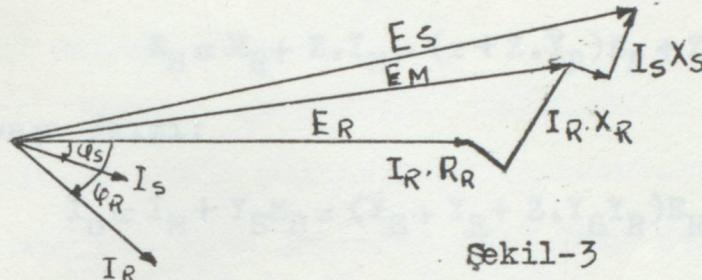

Şekil-3

Eğer hatbaşı değerleri verilmişse (3) ve (4) denklemelerinden hat sonu değerleri I_R, E_R :

$$I_R = -Y \cdot E_S + (1 + Z_S \cdot Y) I_S \quad (5)$$


$$E_R = (1 + Z_R \cdot Y) E_S - (Z_S + Z_R + Z_S \cdot Z_R \cdot Y) I_S \quad (6)$$

olarak bulunur.

Denklemelerde $Z_S = Z_R = \frac{Z}{2}$ konulursa nominal Tdevresi için hat sonu ve hat başı büyüklüklerine ait denklemler elde edilir.

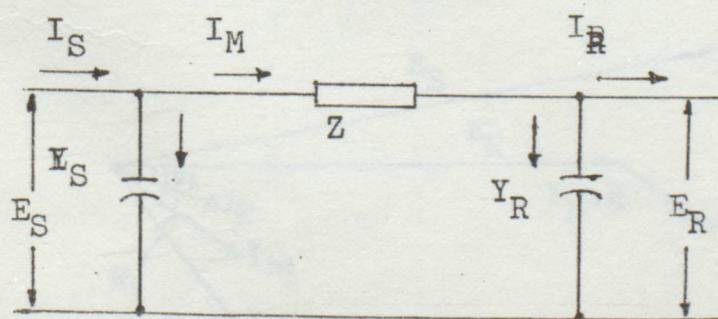2.3. NOMİNAL Π METODU

Π devresi hattın admitansının, hattın baş ve sonunda iki bloke değer halinde gösterilmesiyle oluşan devredir. Eğer hat sonu admitansı (Y_R) ile hat başı admitansı (Y_S) eşit ise bu devreye nominal Π devresi, eşit değilse genel Π devresi denir. Biz işlemleri genel Π devresine göre yapacağız.



Şekil-4

Sekil-5'den takip edilirse empedans kolundaki akım:

$$I_M = I_R + Y_R \cdot E_R \quad (7)$$

olup hat bası gerilimi;

$$E_S = E_R + Z \cdot I_M = (1 + Z \cdot Y_R) E_R + Z \cdot I_R \quad (8)$$

ve hat başı akımı:

$$I_S = I_M + Y_S E_S = (Y_S + Y_R + Z \cdot Y_S Y_R) E_R + (1 + Z \cdot Y_S) I_R \quad (9)$$

formülleri ile hesaplanır.

Hat başı değerleri verilip hat sonu değerleri istenirse
(8) ve (9)nolu denklemlerden hat sonu değerleri:

$$I_R = -(Y_S + Y_R + Z \cdot Y_S \cdot Y_R) E_S + (1 + Z \cdot Y_R) I_S \quad (10)$$


$$E_R = (1 + Z \cdot Y_S) E_S - Z \cdot I_R \quad (11)$$

formülleri ile hesaplanır. Burada:

$$Y_S = Y_R = \frac{Y}{2} \quad (12)$$

alınırsa nominal π devresine ait denklemler elde edilir.

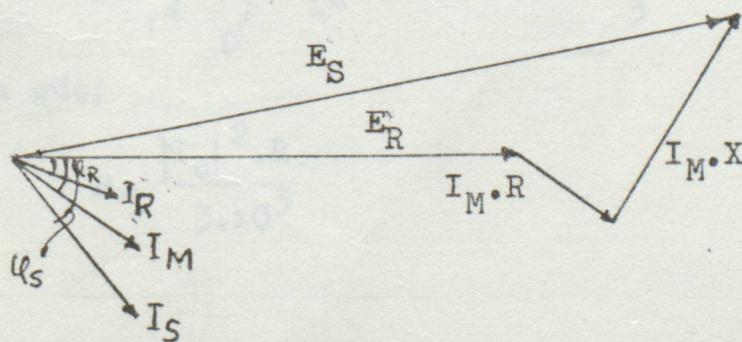Bulunan bu denklemler yanlış hat sonu ve hat başı (pratikte çoklukla hat sonu) değerlerini bulmak için kullanılır. Hat üzerinde bir noktanın akım vegerilimi bulunmak istendiğinde orantı metodu kullanılır. Hat başı geriliminin fazör dyagramı şekil-5'de gösterilmiştir.




Sekil-5

T ve π modelleri 200km'ye kadar uzunluktaki hatlarda yeter derece doğrulukla kullanılabilir. Her iki modele ait denklemler karşılaştırılırsa arada $Z \cdot Y/4$ teriminden dolayı küçük bir fark olduğu görülür. Orta uzunluktaki hatlarda bu terim küçük olduğundan fark ihmali edilebilir.

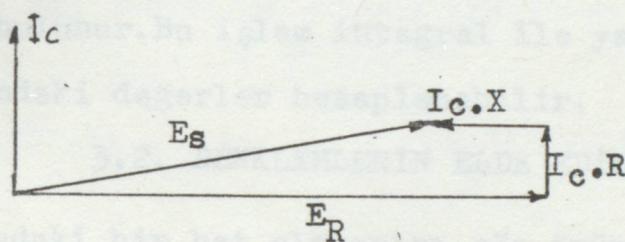2.4. TASIMA HATLARINDA KAPASİTENİN ETKİSİ

Kapasitesi ihmali edilmeyen orta uzunluktaki hatlar boşta çalıştığızaman hat sonu gerilimi, hat başı geriliminden büyük olur. Buna "Ferranti Efect" olayı denir.



Sekil-6

Sekil-6'da görüldüğü gibi hat sonu gerilimine hattaki gerilim düşümü eklendiğinde, elde edilen hat başı gerilimi, hat sonu geriliminin küçük olmaktadır.

Bir hattın x mesafesindeki şarj akımının değeri;

$$I = \frac{x}{l} |I_c| \quad (13)$$

dir. Akımın effektif değeri ise;

$$I = \frac{1}{l} \int_0^l \frac{|I_c|^2}{l^2} x^2 dx = \frac{|I_c|^2}{3} \quad (14)$$

ve faz başına güç;

$$P = \frac{|I_c|^2 \cdot R}{3 \cdot 10^3} \quad (15)$$

bulunur.

3. UZUN İLETİM HATLARI


3.1. GİRİŞ:

T ve π devreleri uzun kabul edilen iletim hatlarında kullanılmazlar. Çünkü hat sabitleri artık blok değerler halinde degilde hat boyunca yayılmış olarak düşünülür.

Bu durumda hattın; herbiri, direnç, endüktans ve kapasitansın $1/n'$ ine sahip çok küçük n elemandan olduğu tasarlanır. Her bir elemanın hat sonu gerilimi ile hat sonu akımı bilindiğine ve diyelimki T modeline göre hat başı değerleri bulunur. Böylece bir önceki elemanın hat sonu değerleri bulunmuş olur. Bu kez bu elemana ait hat başı değerleri T modeli ile bulunur. Bu işlem integral ile yapılarak hattın herhangibir noktasındaki değerler hesaplanabilir.

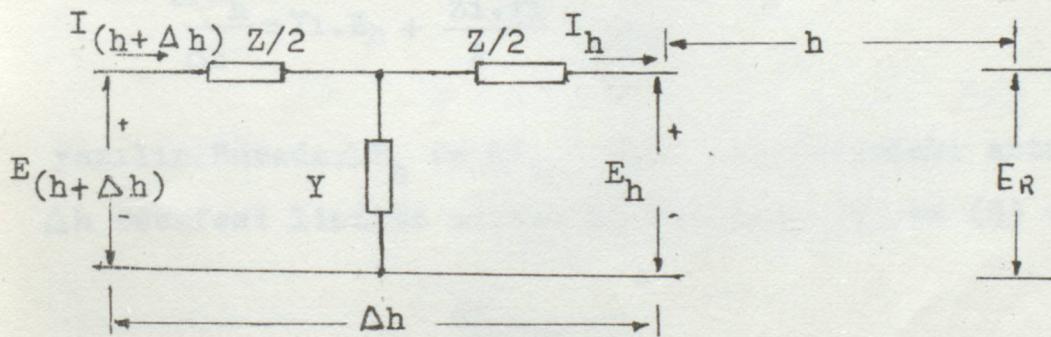3.2. DENKLEMLERİN ELDE EDİLMESİ

Δh boyundaki bir hat elemanını göz önüne alalım:



Şekil-7

Δh boyu çok küçük olduğundan T yada π modeli kullanmak bir fark oluşturmaz. Z_1 ve Y_1 hattın birim boyunun empedansı ve admitansı olmak üzere Δh boyundaki hattın empedansı ve admitansı

$$z = Z_1 \cdot \Delta h \quad (1)$$

$$y = Y_1 \cdot \Delta h \quad (2)$$

ile gösterilsin.

E_h ve I_h ; küçük hat elemanının hat sonu değerleri,
 $E(h+\Delta h)$, $I(h+\Delta h)$ " " " başı "

olmak üzere, T modelinden;

$$E(h + \Delta h) = (1 + \frac{z \cdot Y}{2}) E_h + z (1 + \frac{z \cdot Y}{4}) I_h \quad (3)$$

$$I(h + \Delta h) = Y \cdot E_h + (1 + \frac{z \cdot Y}{2}) I_h \quad (4)$$

yazılır. Buradan,

$$\Delta E_h = E(h + \Delta h) - E_h = \frac{z \cdot Y}{2} E_h + z (1 + \frac{z \cdot Y}{4}) I_h \quad (5)$$

$$\Delta I_h = I(h + \Delta h) - I_h = Y \cdot E_h + \frac{z \cdot Y}{2} I_h \quad (6)$$

yada (1) ve (2) değerleri yerine yazılırsa:

$$\frac{\Delta E_h}{\Delta h} = \frac{Z_1 \cdot Y_1}{2} E_h \cdot \Delta h + Z_1 (1 + \frac{Z_1 \cdot Y_1}{4}) (\Delta h)^2 I_h \quad (7)$$

$$\frac{\Delta I_h}{\Delta h} = Y_1 \cdot E_h + \frac{Z_1 \cdot Y_1}{2} I_h \cdot \Delta h \quad (8)$$

yazılır. Burada ΔE_h ve ΔI_h , Δh mesafesindeki artma değerleridir. Δh mesafesi limitte sıfıra götürülürse (7) ve (8) denklemleri;

$$\frac{dE}{dh} = Z_1 \cdot I \quad (9)$$

$$\frac{dI}{dh} = Y_1 \cdot E \quad (10)$$

haline gelir. Bu denklemler hattın herhangibir noktası için yazılıgından h indisleri artık gereksizdir. (9) ve (10) denklemlerinin ikinci türevleri alınıp, birinci türevleri yerine (9), (10) eşitlikleri konursa

$$\frac{d^2 E}{dh^2} = Z_1 \cdot Y_1 \cdot E \quad (11)$$

$$\frac{d^2 I}{dh^2} = Z_1 \cdot Y_1 \cdot I \quad (12)$$

denklemleri elde edilir.

Görüldüğü gibi bu denklemler ikinci dereceden konstant katsayılı lineer diferansiyel denklemlerdır. Bu denklemler,

$$h=0 \text{ için } I=I_R; \quad \left[\frac{dI}{dh} \right]_{h=0} = Z_1 \cdot I_R \quad (13)$$

$$h=0 \text{ için } E=E_R; \quad \left[\frac{dE}{dh} \right]_{h=0} = Y_1 \cdot E_R \quad (14)$$

sınır şartlarına göre çözülürse,

$$E = \frac{1}{2} \left[E_R + \sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}} I_R \right] \cdot e^{\sqrt{Z_1 \cdot Y_1} h} + \frac{1}{2} \left[E_R - \sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}} I_R \right] \cdot e^{-\sqrt{Z_1 \cdot Y_1} h} \quad (15)$$

$$I = \frac{1}{2} \left[I_R + \sqrt{\frac{Y_1}{Z_1}} E_R \right] \cdot e^{\sqrt{Z_1 \cdot Y_1} h} + \frac{1}{2} \left[I_R - \sqrt{\frac{Y_1}{Z_1}} E_R \right] \cdot e^{-\sqrt{Z_1 \cdot Y_1} h} \quad (16)$$

tam çözümleri bulunur. Bu formüllerde $h=0$ konursa $E=E_R$, $I=I_R$ hat sonu değerleri; $h=1$ konursa hat başı değerleri elde edilir. Bu durumda

$$\sqrt{Z_1 \cdot Y_1} h = \sqrt{Z_1 \cdot Y_1} 1 = \sqrt{Z_1 \cdot 1 \cdot Y_1 \cdot 1} = \sqrt{Z \cdot Y} \quad (17)$$

olur. Burada

$$Z = Z_1 \cdot 1 \quad (18)$$

$$Y = Y_1 \cdot 1 \quad (19)$$

alınmıştır ki

Z : 1 boyundaki hattın empedansı,

Y : " " " admitansıdır.

Ayrıca Z_0 "karakteristik empedans" olmak üzere;

$$\sqrt{\frac{Z_1}{Y_1}} = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \frac{\sqrt{Z}}{\sqrt{Z \cdot Y}} = Z_0 \quad (20)$$

ve $X = \sqrt{Z_1 \cdot Y_1} h$ olmak üzere,

$$\sinhx = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \coshx = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \quad (21)$$

eşitlikleri (15) ve (16) denklemlerinde yerine konursa

$$E_s = \frac{1}{2} [E_R + Z_0 \cdot I_R] e^{\sqrt{Z \cdot Y}} + \frac{1}{2} [E_R - Z_0 I_R] e^{-\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (23)$$

$$I_s = \frac{1}{2} [I_R + \frac{1}{Z_0} E_R] e^{\sqrt{Z \cdot Y}} + \frac{1}{2} [I_R - \frac{1}{Z_0} E_R] e^{-\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (24)$$

üstel eşitlikleri, yada;

$$E_s = E_R \cosh \sqrt{Z \cdot Y} + Z \cdot I_R \cdot \frac{\sinh \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (25)$$

$$I_s = I_R \cdot \cosh \sqrt{Z \cdot Y} + Y \cdot E_R \cdot \frac{\sinh \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (26)$$

hiperbolik hal eşitlikleri, yada;

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots \quad (27)$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots \quad (28)$$

olduğunu göz önüne alarak $x = \sqrt{Z \cdot Y}$ olmak üzere,

$$E_s = \left[1 + \frac{Z \cdot Y}{2} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{24} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{720} + \dots \right] E_R +$$

$$Z \left[1 + \frac{Z \cdot Y}{6} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{120} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{5040} + \dots \right] I_R \quad (29)$$

$$I_s = \left[1 + \frac{Z \cdot Y}{2} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{24} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{720} + \dots \right] I_R +$$

$$Y \left[1 + \frac{Z \cdot Y}{6} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{120} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{5040} + \dots \right] E_R \quad (30)$$

denklemleri elde edilir. Eğer bir uzun iletim hattında hatbaşı değerleri belli olup, hat sonu değerleri istendiğinde hatbaşı değer formüllerinden;

$$E_R = \frac{1}{2} (E_s - Z_0 \cdot I_s) e^{\sqrt{Z \cdot Y}} + \frac{1}{2} (E_s + Z_0 \cdot I_s) e^{-\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (31)$$

$$= E_s \cdot \cosh \sqrt{Z \cdot Y} - Z \cdot I_s \frac{\sinh \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (32)$$

$$= \left(1 + \frac{Z \cdot Y}{2} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{24} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{720} + \dots \right) E_s - \quad (33)$$

$$Z \left(1 + \frac{Z \cdot Y}{6} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{120} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{5040} + \dots \right) I_s \quad (33)$$

$$I_R = \frac{1}{2} (I_s - \frac{1}{Z_0} E_s) e^{\sqrt{Z \cdot Y}} + \frac{1}{2} (I_s + \frac{1}{Z_0} E_s) e^{-\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (34)$$

$$= I_s \cosh \sqrt{Z \cdot Y} - Y \cdot E_s \frac{\sinh \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (35)$$

$$= \left(1 + \frac{Z \cdot Y}{2} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{24} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{720} + \dots \right) I_s -$$

$$Y \left(1 + \frac{Z \cdot Y}{6} + \frac{Z^2 \cdot Y^2}{120} + \frac{Z^3 \cdot Y^3}{5040} + \dots \right) E_s \quad (36)$$

eşitlikleri bulunur.

3.3. TAŞIMA HATTININ ÖZEL HALLERİ

a). Açık Devre Hali:

Açık devre halinde $I_R=0$ demektir. Eğer (25) ve (26) denklemle-rinde $I_R=0$ koyarsak; hatbaşı değerleri:

$$E_s = E_R \cdot \cosh \sqrt{Z \cdot Y} \quad (37)$$

$$I_s = Y \cdot E_R \frac{\sinh \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (38)$$

olarak bulunur. İstenirse bu denklemlerden hat sonu değerleride bulunabilir.

b-) Kısadevre Hali:

Kısadevre hali ise $E_R=0$ olması demektir.(25) ve (26) denklemelerinde $E_R=0$ konursa,

$$E_S = Z \cdot I_R \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (39)$$

$$I_S = I_R \cdot \operatorname{Cosh} \sqrt{Z \cdot Y} \quad (40)$$

hat başı değerleri bulunur.Bu durumda kısadevre akımı ise

$$I_R = \frac{I_S}{\operatorname{Cosh} \sqrt{Z \cdot Y}} = I_S \cdot \operatorname{Sech} \sqrt{Z \cdot Y} \quad (41)$$

formülüyle bulunur.Burada ilginç bir durum vardır.Faz olarak hat başı geriliminden çok fazla geride olan kısadevre akımıyla; hat başı geriliminden çok fazla ilerideki şarj akımının toplamı olan hat başı akımı;hat sonu akımından küçük olabilir.

3.4. EŞDEĞER T VE EŞDEĞER Π DEVRELERİ

Bulunan bu uzun iletim hattı denklemleri kesin çözümler getirmekle birlikte tasarlanmaları ve devre elemanları ile doğrudan gerçekleştirilmeleri mümkün değildir.

Bunun için uzun iletim hatlarının çözümlerini aynen T ve Π modelleri oluşturabilir.T ve Π modellerinin hatbaşı değer formülleriyle; uzun iletim hatları için çıkarılmış hat başı değer formüllerindeki E_R ve I_R değerlerinin katsayıları karşılaştırılarak, eşdeğer Π ve eşdeğer T devrelerine ait yeni empedans (z' , z'') ve admitans (Y' , Y'') değerleri hesaplanır.

(25) denklemiyle (8) denklemının ve (26) denklemiyle (9) denkleminin karşılaştırılmasından;

$$1 + \frac{Z' \cdot Y'}{2} = \operatorname{Cosh} \sqrt{Z \cdot Y} \quad (42)$$

$$Z' = Z \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (43)$$

$$Y' \left(1 + \frac{Z' \cdot Y'}{4} \right) = Y \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (44)$$

yazılır. Bu eşitliklerden eşdeğer π devresinin empedans ve admittansı;

$$Z' = Z \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}}, \quad \frac{Y'}{2} = \frac{Y}{2} \frac{\tanh(\sqrt{Z \cdot Y}/2)}{\sqrt{Z \cdot Y}/2} \quad (45)$$

bulunur. Aynı şekilde eşdeğer T devresi için (25) denklemiyle (4) denkleminin ve (26) denklemiyle (3) denkleminin karşılaştırılmışından;

$$1 + \frac{Z'' \cdot Y''}{2} = \operatorname{Cosh} \sqrt{Z \cdot Y} \quad (46)$$

$$Z'' \left(1 + \frac{Z'' \cdot Y''}{4} \right) = Z \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (47)$$

$$Y'' = Y \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}} \quad (48)$$

yazılır. Bu eşitliklerden T devresinin yeni empedans ve admittansları

$$Y'' = Y \frac{\operatorname{Sinh} \sqrt{Z \cdot Y}}{\sqrt{Z \cdot Y}}, \quad \frac{Z''}{2} = \frac{Z}{2} \frac{\tanh \frac{\sqrt{Z \cdot Y}}{2}}{\frac{\sqrt{Z \cdot Y}}{2}} \quad (49)$$

olarak çözülür.

4. GENEL DEVRE SABİTLERİ

Kısa, orta ve uzun hatlar için çıkarılan hat sonu ve hat başı değer denklemlerine dikkat edilirse, katsayılar farklı olmak üzere kalıp olarak aynıdır. Örneğin hat başı değerleri;

$$E_S = A \cdot E_R + B \cdot I_R \quad (50)$$

$$I_S = C \cdot E_R + D \cdot I_R \quad (51)$$

şeklinde yazılabilir. Buradaki A, B, C, D değerlerine "genel devre sabitleri" denir. Bu sabitlerin değerleri (50), (51) denklemleriyle kısa, orta ve uzun hatların ilgili denklemleri karşılaştırılarak bulunur. Bu değerler tablo-1'de özet olarak verilmiştir. Genel devre konstantları arasında bilinmesi faydalı olan

$$A \cdot D - B \cdot C = 1 \quad (52)$$

bağıntısı vardır. Bu denklem çözüm sonucu bulunan katsayıların doğruluğunun kontrolü bakımından önemlidir. (50) ve (51) denklemlerinden hat sonu değerleri

$$E_R = D \cdot E_S - B \cdot I_S \quad (53)$$

$$I_R = A \cdot I_S - C \cdot E_S \quad (54)$$

şeklinde yazılabilir. Sunuda belirtmekte yarar vardır ki bir iletim hattında A=D ise bu iletim hattına "Simetrik iletim hattı" denir. Yani bu iletim hattına başından yada sonundan bakılırsa aynı karakteristikleri gösterir.

TABLO - 1

BASIT DEVRELERE AİT GENEL DEVRE KONSTANTLARI

Devre No	Devre Tipi	Genel		Devre Konstantlarının Değerleri C	Değerleri D
		A	B		
1	Empedans	$\frac{I_S}{E_S}$	$\frac{I_R}{E_R}$	1	1
1	İnduktans	$\frac{I_S}{E_S}$	$\frac{I_R}{E_R}$	Z	0
2	İnduktans	$\frac{I_S}{E_S}$	$\frac{I_R}{E_R}$	1	1
3	T devresi	$\frac{I_S}{E_S}$	$\frac{I_R}{E_R}$	$I + Z_S Y$	$I + Z_R Y$
4	T Devresi	$\frac{I_S}{E_S}$	$\frac{I_R}{E_R}$	Z	$Y_S + Y_R + Z Y_S Y_R$
5	Uzun Tarsma Hattı	$\frac{I_S}{E_S}$	$\frac{I_R}{E_R}$	$\frac{Y \sinh \sqrt{Z} Y}{\sqrt{Z} Y} =$ $\frac{\cosh \sqrt{Z} Y}{\sqrt{Z} Y} =$ $Z(1 + \frac{Z^2 Y^2}{6} + \frac{Z^3 Y^3}{120} + \dots)$	$\cosh \sqrt{Z} Y =$ $\frac{Y^2 Y}{V^2 Y} =$ $Y(1 + \frac{Z^2 Y^2}{6} + \frac{Z^3 Y^3}{120} + \dots)$

$$E_S = A E_2 + B I_R, \quad I_S = D I_R + c E_P, \quad E_R = D E_S - B I_S, \quad I_R = A I_S - c E_S, \quad AD - BC = 1$$


BÖLÜM-II
İLETİMDE SİMETRİSİZLİKLER

GİRİŞ:

Günümüzde elektrik enerjisi genellikle üç fazlı olarak üretilir, taşınır ve sarfedilir. Bilindiği gibi üç fazlı dengeli sistemde akım ve gerilim fazörleri birbirinden 120 derece faz farklı ve büyüklükleri ise birbirine eşittir. Fakat alternatörlerin simetrik gerilim üretmemesi, hatların geometrik konumları, yüklerin simetrik olmayacağı ve çeşitli arızalar sebebiyle sistemin simetrisi bozulabilir. Bunlardan alternatörlerin simetrik gerilim üretmemesi durumuna çok az rastlanır. Hatların geometrik konumlarından dolayı hattın empedansının her fazda simetrik olmaması hali ise, hatlarda yapılan çaprazlama ile ortadan kaldırılır. Şimdi biz dengesiz yüklerden ve arızalardan kaynaklanan simetrisizlikleri inceleyeceğiz. Bunun için de simetrili bileşenler yöntemini kısaca açıklayalım.

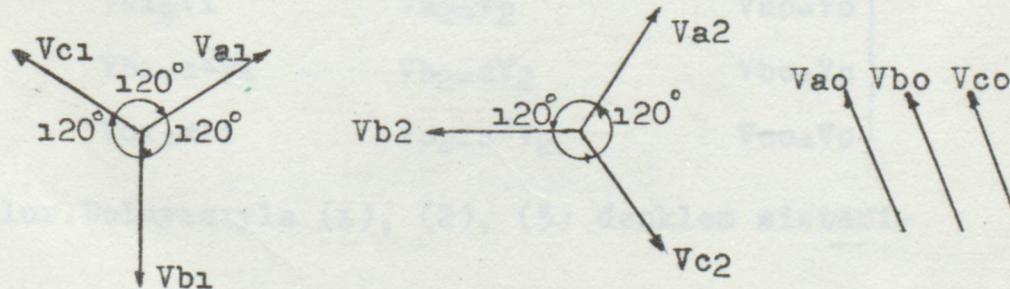1. SİMETRİLİ BİLEŞENLER

Dengesiz bir sistemi dengeli sistemlere ayırarak, bunlara; dengeli sistemlere uygulanan çözüm metodlarını uygulamak için simetralı bileşenler yöntemi geliştirilmiştir.



Pozitif dizi

Negatif dizi

Sıfır dizi

Sekil-8

Dengesiz bir üç fazlı sistemin gerilim fazörleri V_a , V_b , V_c olsun. Bu dengesiz sistem, sekil-8'deki gibi dengeli üç fazlı;

a-) Faz sırası saat yönünde, birbirinden 120 derece faz farklı ve eşit genlikli "pozitif dizi"ye;

b-) Faz sırası saat yönünün tersi, 120° faz farklı ve eşit genlikli "Negatif diziye";

c-) Aralarındaki açı sıfır derece olan eşit genlikli "Sıfır dizi"ye ayırtılabilir.

Bu durumda (a) fazı baz alınarak; dengesiz üç fazlı sistemin gerilim fazörleri;

$$V_a = V_{a1} + V_{a2} + V_{ao} \quad (1)$$

$$V_b = V_{b1} + V_{b2} + V_{bo} \quad (2)$$

$$V_c = V_{c1} + V_{c2} + V_{co} \quad (3)$$

denklemleriyle hesaplanır.

"a" Operatörü:

"a" operatörü tipki (j) operatörü gibidir. Çarpıldığı vektörü büyüklüğünü değiştirmeden saat yönünün ters yönünde 120° kaydırır.

$$a = -\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (4)$$

$$a^2 = -\frac{1}{2} - j \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (5)$$

Burada, $V_{a1}=V_1$, $V_{a2}=V_2$, $V_{ao}=V_o$ dersek ve "a" operatörünü kullanırsak;

$$\left. \begin{array}{lll} V_{a1}=V_1 & V_{a2}=V_2 & V_{ao}=V_o \\ V_{b1}=a^2 V_1 & V_{b2}=a V_2 & V_{bo}=V_o \\ V_{c1}=a V_1 & V_{c2}=a^2 V_2 & V_{co}=V_o \end{array} \right\} \quad (6)$$

olur. Dolayısıyla (1), (2), (3) denklem sistemi-

$$\left. \begin{array}{l} V_a = V_o + V_1 + V_2 \\ V_b = V_o + a^2 V_1 + a V_2 \\ V_c = V_o + a V_1 + a^2 V_2 \end{array} \right\} \quad (7)$$

yada;

(20)

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} \quad (8)$$

şeklinde yazılabilir. Yada;

$$\tilde{V}_{abc} = [T] \cdot \tilde{V}_{o12} \quad (9)$$

yada;

$$\begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$\tilde{V}_{o12} = \frac{1}{3} \cdot [T]^{-1} \cdot \tilde{V}_{abc} \quad (11)$$

Bileşenler üzerine empedans etkisi ise,

$$\tilde{V}_{abc} = [Z_{abc}] \cdot \tilde{I}_{abc} \quad (12)$$

dir. Burada Z_{abc} ; empedans matrisi olmak üzere;

$$[T] \cdot \tilde{V}_{o12} = [Z_{abc}] \cdot [T] \cdot \tilde{I}_{o12} \quad (13)$$

\tilde{V}_{o12} yanlış bırakılırsa,

$$\tilde{V}_{o12} = [T]^{-1} \cdot [Z_{abc}] \cdot [T] \quad (14)$$

olur. Buradaki $[Z_{o12}]$

$$[Z_{o12}] = [T^{-1}] \cdot [Z_{abc}] \cdot [T] \quad (15)$$

şeklinde tanımlanırsa,

$$\tilde{V}_{o12} = [\tilde{Z}_{o12}] \cdot \tilde{I}_{o12} \quad (16)$$

yazılır. Ayrıca

$$S_3 \phi = \tilde{V}_{abc} \cdot \tilde{I}_{abc} \quad (17)$$

olduğundan;

$$S_{3\phi} = \left[[T] \cdot \tilde{V}_{012} \right]_t \cdot \left[[T] \cdot \tilde{I}_{012} \right]^* = \tilde{V}_{012} \cdot [T]_t \cdot [T]^* \cdot \tilde{I}_{012} \quad (18)$$

yazılır. Diğer yandan

$$[T]_t \cdot [T]^* = 3 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (19)$$

olduğu dikkate alınırsa

$$S_{3\phi} = 3 \cdot \tilde{V}_{012} \cdot \tilde{I}_{012} = 3 \left[V_0 \cdot I_0 + V_1 \cdot I_1 + V_2 \cdot I_2 \right]^* \quad (20)$$

denklemi elde edilir.

2. BİLESİN DEVRELERİNİN ÇIKARILMASI

Bir elektrik sisteminin pozitif, negatif ve sıfır dizi bilesen devreleri çıkarılabilir.


Pozitif dizi bilesen devresinde kaynakların emk'i, empedans, akım ve gerilimlerin sadece pozitif bilesenleri vardır.

Negatif ve sıfır bilesen devrelerinde emk bulunmayıp empedans, akım ve gerilimlerin negatif ve sıfır bilesen değerleri vardır.

a-) Pozitif ve Negatif Bileşen Devreleri

Generatörlerin pozitif bilesen devresindeki reaktansı, denge-sizlikten sonraki zamana bağlı olarak, subtransient, transient, yada senkron reaktansıdır. Bu çalışmada senkron reaktans alınmıştır.

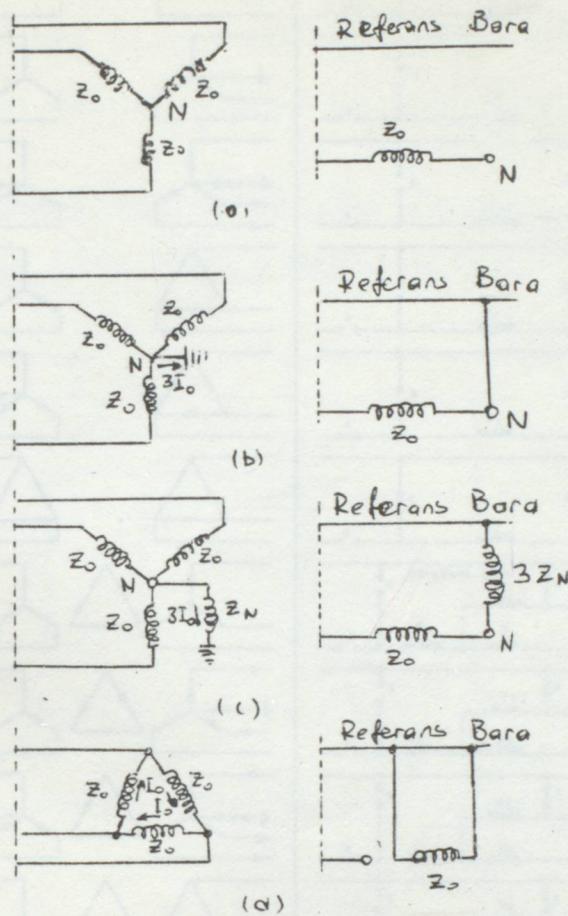Bileşen devresi bir faz ile referans bara arasında çıkarılır. Pozitif ve negatif bilesen devrelerinde generatör ve motorların yıldız noktaları referans baraya bağlıdır. Trafoların yıldız yada üçgen olmasının bir önemi yoktur.




Tabelo-2: Y-Δ bağlı yüklerin sıfır bileşen devreleri.

b-) Sıfır Bileşen Devreleri

Sıfır bileşen akımları eğer sistemde bir dönüş yolu varsa akarlar, Hatlardan sıfır bileşen akımları akıyorrsa, empedansın ucu dış devre ye bağlıdır. Aksi takdirde açıktır.

Sıfır bileşen akımlarının sargı içinde dolaşma olanağı varsa, empedansın ucu referans baraya bağlıdır. Aksi takdirde bağlı değildir. Motor yada generatörlerin yıldız noktaları bir empedans üzerinden topraklanmış ise, toprak arızalarında toprağa bir sıfır bileşen akımı aktığından ($I_n = 3I_{ao} = 3I_{bo} = 3I_{co}$); nötr empedansı yanlış sıfır bileşen devresinde, üç katı değeriyle ve faz empedansına seri bağlanmış olarak referans baraya bağlanır.

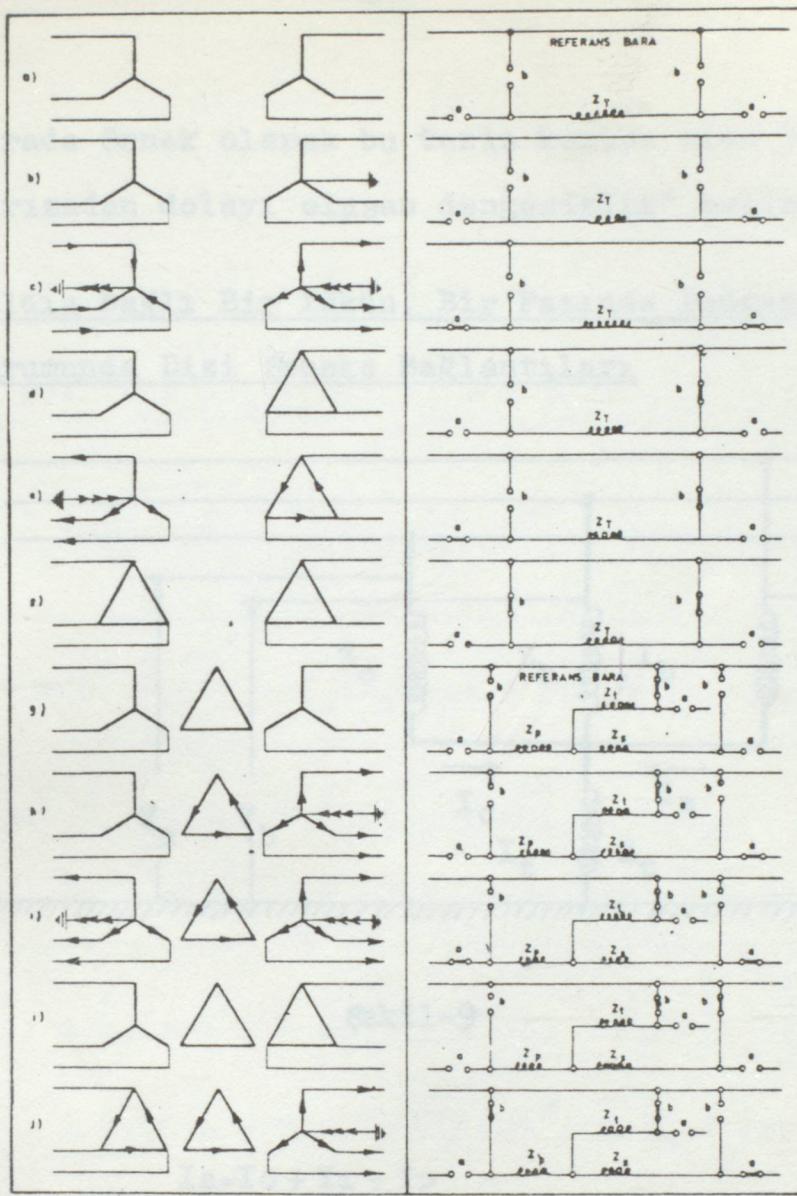Yukarıdaki tabloda Y-Δ bağlı yüklerin sıfır bileşen devreleri görülmektedir.



Tablo-3: Yayınlanan transformatörlerin eşdeğer sıfır bileşen devreleri.

Yukarıdaki tabloda da çeşitli bağlantı gruplarındaki trafloların sıfır bileşen devreleri görülmektedir. Trafo devreleri üzerindeki oklar sıfır bileşen akımlarının yönlerini ve varlığını gösterir.

3. SİMETRİSİZ DURUMLAR


İletimde dengesiz yüklenme yada arıza nedeniyle, simetrisiz durumlar oluşabilir. Simetrisizlik en fazla arızalarda belirgindir. Bu arızalar faz-toprak, faz-faz, iki faz-toprak vb. olabilir.

Dizi şebekeleriyle işlem yapılırken oluşan arızaya ait denklemleri verecek dizi şebeke bağlantısı oluşturularak, arızaya ait simetri- li bileşen akım, gerilim yada güç değerleri bulunur ve bu değerlerden gerçek değerlere geçilir.

Burada örnek olarak bu tezin konusu olan "bir yükün bir fazındaki arızadan dolayı oluşan dengesizlik" halini inceleyelim.

Yıldız Bağlı Bir Yükün, Bir Fazında Dengesizlik Olması

Durumunda Dizi Şebeke Bağlantıları

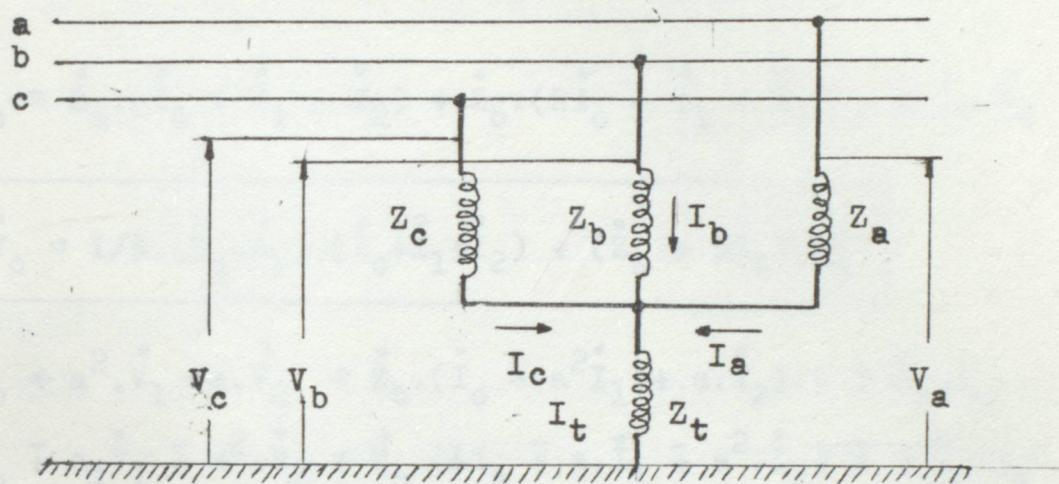

Sekil-9

$$I_a = I_o + I_1 + I_2$$

$$I_b = I_o + a^2 I_1 + a I_2$$

$$I_c = I_o + a I_1 + a^2 I_2$$

$$I_t = I_a + I_b + I_c = 3 I_o$$

$$V_a = Z_a \cdot I_a + I_t \cdot Z_t = V_o + V_1 + V_2$$

$$= Z_a (I_o + I_1 + I_2) + 3 \cdot I_o \cdot Z_t$$

$$V_b = Z_b \cdot I_b + I_t \cdot Z_t = V_o + a^2 \cdot V_1 + a V_2$$

$$= Z_b (I_o + a^2 \cdot I_1 + a \cdot I_2) + 3 \cdot I_o \cdot Z_t$$

$$V_c = Z_c \cdot I_c + I_t \cdot Z_t = V_o + a \cdot V_1 + a^2 \cdot V_2$$

$$= Z_c (I_o + a \cdot I_1 + a^2 \cdot I_2) + 3 \cdot I_o \cdot Z_t$$

$$\ddot{V}_o + \ddot{V}_1 + \ddot{V}_2 = \ddot{Z}_a \cdot (\ddot{I}_a + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) + 3 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t$$

$$\ddot{V}_o + a^2 \cdot \ddot{V}_1 + a \cdot \ddot{V}_2 = \ddot{Z}_b \cdot (\ddot{I}_o + a^2 \cdot \ddot{I}_1 + a \cdot \ddot{I}_2) + 3 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t$$

$$\underline{\ddot{V}_o + a \cdot \ddot{V}_1 + a^2 \cdot \ddot{V}_2 = \ddot{Z}_b \cdot (\ddot{I}_o + a \cdot \ddot{I}_1 + a^2 \cdot \ddot{I}_2) + 3 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t}$$

$$3 \cdot \ddot{V}_o = \ddot{Z}_a \cdot (\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) + \ddot{Z}_b \cdot (2 \ddot{I}_o - \ddot{I}_1 - \ddot{I}_2) + 9 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t$$

$$\boxed{\ddot{V}_o = 1/3 \cdot (\ddot{Z}_a - \ddot{Z}_b) \cdot (\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) + (\ddot{Z}_b + 3 \ddot{Z}_t) \cdot \ddot{I}_o}$$

$$\ddot{V}_o + a^2 \cdot \ddot{V}_1 + a \cdot \ddot{V}_2 = \ddot{Z}_b \cdot (\ddot{I}_o + a^2 \cdot \ddot{I}_1 + a \cdot \ddot{I}_2) + 3 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t$$

$$\underline{\ddot{V}_o + a \cdot \ddot{V}_1 + a^2 \cdot \ddot{V}_2 = \ddot{Z}_b \cdot (\ddot{I}_o + a \cdot \ddot{I}_1 + a^2 \cdot \ddot{I}_2) + 3 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t}$$

$$\ddot{V}_1(a^2 - a) + \ddot{V}_2(a - a^2) = \ddot{Z}_b \left[\ddot{I}_1(a^2 - a) + \ddot{I}_2(a - a^2) \right]$$

$$-\ddot{V}_1(a - a^2) + \ddot{V}_2(a - a^2) = -\ddot{Z}_b \cdot \ddot{I}_1(a - a^2) + \ddot{Z}_b \cdot \ddot{I}_2(a - a^2)$$

$$\ddot{V}_2 - \ddot{V}_1 = \ddot{Z}_b(\ddot{I}_2 - \ddot{I}_1)$$

$$\ddot{V}_2 = \ddot{V}_1 + \ddot{Z}_b(\ddot{I}_2 - \ddot{I}_1)$$

$$\ddot{V}_a = \ddot{V}_o + \ddot{V}_1 + (\ddot{V}_1 + \ddot{Z}_b(\ddot{I}_2 - \ddot{I}_1)) = \underbrace{\ddot{Z}_a(\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2)}_B + 3 \cdot \ddot{I}_o \cdot \ddot{Z}_t$$

\ddot{V}_o değerini yerine koyarsak;

$$\underbrace{1/3 \cdot (\ddot{Z}_a - \ddot{Z}_b) \cdot (\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2)}_A + \ddot{Z}_b \ddot{I}_o + 3 \ddot{Z}_t \ddot{I}_o + 2 \ddot{V}_1 + \ddot{Z}_b(\ddot{I}_2 - \ddot{I}_1) = B$$

$$2 \ddot{V}_1 + A + \ddot{Z}_b \ddot{I}_o + \ddot{Z}_b(\ddot{I}_2 - \ddot{I}_1) = \ddot{Z}_a(\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2)$$

$$\begin{aligned} 2 \ddot{V}_1 &= \ddot{Z}_a(\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) - 1/3 \cdot \ddot{Z}_a(\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) + 1/3 \cdot \ddot{Z}_b(\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) \\ &\quad - \ddot{Z}_b(\ddot{I}_o + \ddot{I}_1 + \ddot{I}_2) + 2 \ddot{Z}_b \ddot{I}_1 \end{aligned}$$

$$2V_1 = 2/3 \cdot Z_a (I_o + I_1 + I_2) - 2/3 \cdot Z_b (I_o + I_1 + I_2) + 2 \cdot Z_b \cdot I_1$$

$$V_1 = 1/3 \cdot (Z_a - Z_b) \cdot (I_o + I_1 + I_2) + Z_b \cdot I_1$$


$$V_o + V_1 + V_2 = Z_a (I_o + I_1 + I_2) + 3 \cdot I_o \cdot Z_t$$

denklemindeki V_o , V_1 değerleri yerine konursa,

$$V_2 = 1/3 \cdot (Z_a - Z_b) \cdot (I_o + I_1 + I_2) + Z_b \cdot I_2$$


denklemi bulunur.

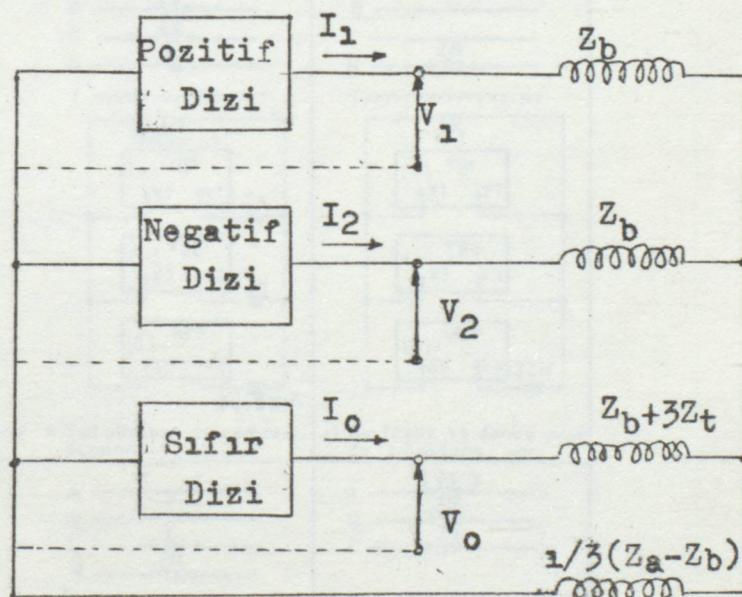Elde edilen V_o , V_1 , V_2 denklemlerini verecek dizi şebeke bağlantısı ise aşağıdaki gibi olmalıdır. İlerde bu bağlantıyı hesaplamalarda kullanacağız.



Sekil-10

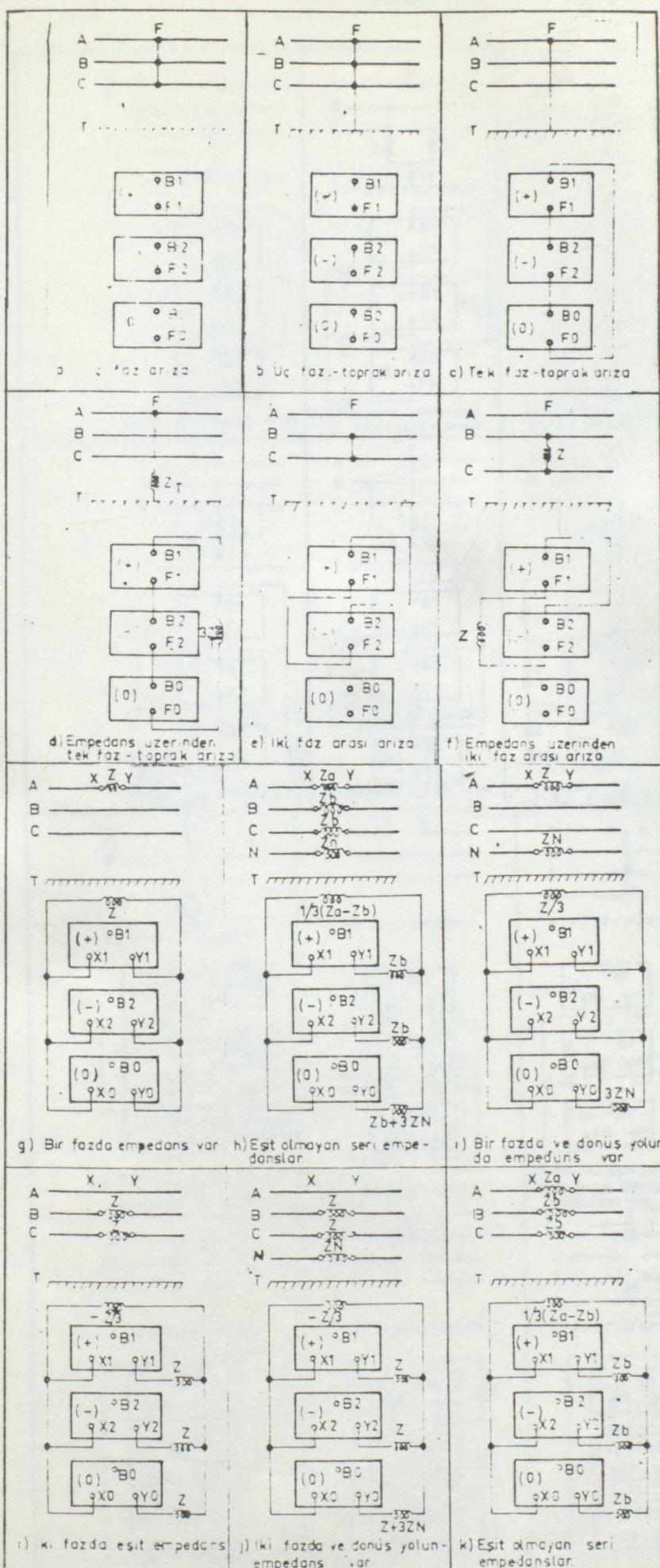Çeşitli arıza şekillerine göre dizi bileşen devrelerinin nasıl birleştirileceği tablo-4'de gösterilmiştir.




blo-4: Arıza ve dengesizliklerin bilesen devrelerinin bağlanması

F1: arıza noktası, B: referans bara, (+), (-): Pozitif, negatif,

sıfır bilesen devreleri

<p>g) İki faz-topruk arıza</p>	<p>h) Empedans üzerinden iki faz-topruk arıza</p>	<p>i) a-fazında empedans 3-faz toprak arıza</p>
<p>j) Dengeşiz yıldız yük</p>	<p>k) Empedans üzerinden 3-faz toprak arıza</p>	
<p>a) Topraksız sistemde dengesiz Δ yük</p>	<p>b) Bir faz açık</p>	<p>c) Bir faz açık, diğer fazlarda ve dönüş yolunda empedans var</p>
<p>d) İki faz açık</p>	<p>e) İki faz açık, üçüncü fazda empedans var</p>	<p>f) İki faz açık, üçüncü fazda ve neutronda empedans var</p>

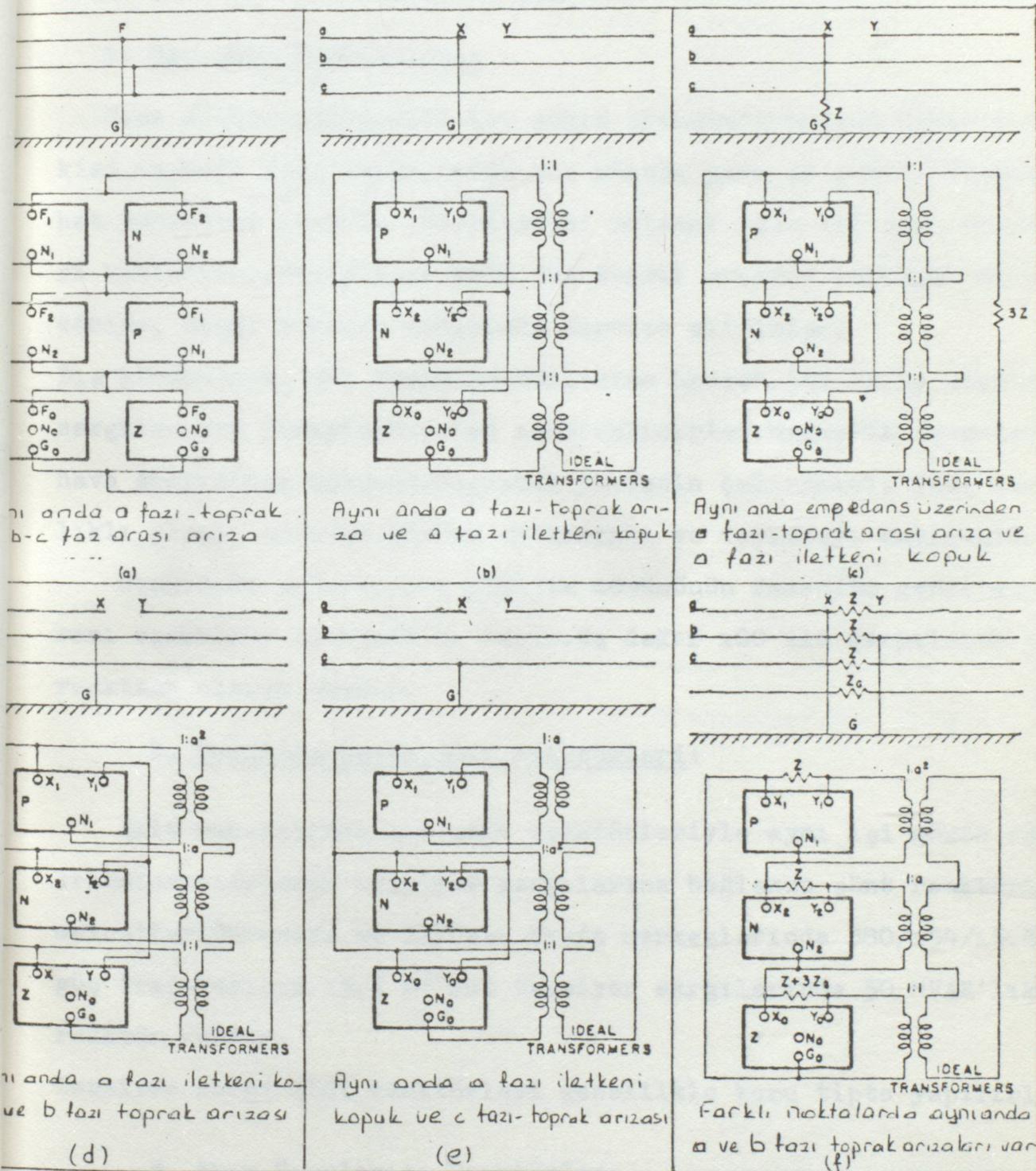

Tablo-4 Sistemde aynı anda olan iki arıza yada dengesizlik durumunda bilesen devrelerinin bağıntısı

ideal Transformer: Kayipları sıfır kabul edilen ideal faz boydıcı trafo

III. BÖLÜM

REAKTÖRLER

Reaktörler, kullanıldıkları yerlere göre çeşitli tiplerde yapıllırlar. Bunları sırasıyla inceleyelim.

1. Hat Sönt Reaktörleri:

Uzun iletim hatlarında hat yüklü olduğunda, hattın kapasitif etkisi faydalı etki yapar. Ancak hat yüksüz yada az yüklü olduğunda hat sonundaki gerilim yükselmesini önlemek için hat sönt reaktörleri kullanılır. Fazlararsı yada faz-toprak arasına bağlanan bu reaktörler, düşük yükleme esnasında servise alınırlar.

Dis görünüşleri güç transformatörlerine benzer. Tek farkı sekonder sargılarının olmayacağıdır. Yağ soğutmalıdır. Magnetik devrelerinde hava aralıkları bulunur. Magnetik devrenin çekirdeksiz yada hava aralıklı olması onların gücünü artırmakta ve doymamayı sağlamaktır.

Reaktörün uçlarındaki gerilim düşümünün faz-nötr gerilimine oranı reaktörün reaktansını verir. Bu değer 100 ile çarpılarak yüzde reaktans olarak okunur.

2. Tersiyer Sargı Sönt Reaktörleri:

Şalt sahalarında hat sönt reaktörleriyle aynı işi gören fakat, transformatörlerin tersiyer sargılarına bağlanan sönt reaktörler mevcuttur. Ümraniye ve Gölbaşı trafo merkezlerinde 380/154/15.8 kV güç trafolarının 15.8 kV'luk tersiyer sargılarında 30 MVAR'lık sönt reaktör vardır.

Tersiyer sargı sönt reaktörleri genellikle kuru tipte yapılırlar.

3. Akım Sınrlayıcı Reaktörler:

Güç sistemlerinde kısa devre akımını sınırlamak için kullanılan reaktörlerdir.


Kısa devre akımının sınırlanması, güç sistemindeki elemanların termik ve dinamik zorlanmalardaki tahribatı azaltır. Ayrıca daha düşük kapasiteli elemanların seçimi dolayısıyle ekonomik yönden yararlıdır. Açık hava kuru tipleri 15 kV'a, kapalı yer kuru tipleri 34,5 kV'a kadar yapılırlar. Yağ yalıtımlı olanlar ise her voltaj derecesi için imal edilebilirler. Akım sınırlayıcı reaktörler kullanıldıkları yerlere göre birkaç çeşittir.

a-) Fider Reaktörleri:

Bu reaktörler bir baradaki fiderlerin üzerine konur. Genellikle kesiciden hemen sonra monte edilir.

b-) Generatör Reaktörleri: Herhangibir dağıtım barasını besleyen generatörlerin önünde bulunurlar. Generetörlerdeki iç arızaların dağıtım bazını korurlar.

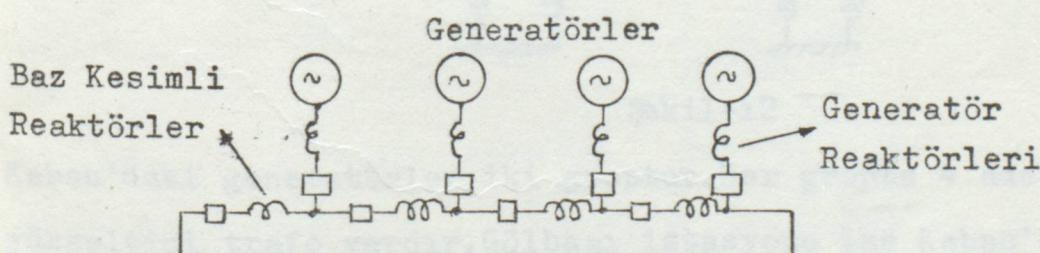c-) Baz Kesimli Reaktörler: Bu reaktörlerin kullanılmasının temel amacı bazın kısımlara ayrılarak, her kısıma bir reaktör ve bir kesici koyarak, baz üzerindeki bir noktada oluşan arızada sadece o kısmi devre dışı bırakmaktadır. Kısa devre akımının azaltılması ile de stabiliteyi sağlamaktır.



Şekil-11

d-) Nötr Reaktörleri: Bu reaktörler sistemin nötr noktasıyla toprak arasına bağlanırlar. Tek faz-toprak arızalarında yan etki oluşturmaksızın kısa devre akımı bu yöntemle küçültülebilir.

Bu tip reaktörlerin yerine rezistans da kullanılabilir.

BÖLÜM IV


YAPILAN ÇALIŞMA

1. Çalışmanın Gayesi:

İletim hatları tesis edilirken sisteme olusabilecek her türlü arıza göz önünde tutulur. Bunun için aparatların seçimiyle ilgili bilgiler hesaplanmalıdır. Bu çalışmada Gölbaşı-Keban istasyonları arasında kurulu iletim hattı örnek alınarak, Keban'da kurulu hat şönt reaktörlerinin bir fazında oluşabilecek arızaların, belli noktalardaki akım ve gerilim değerleri üzerindeki etkisi inceleneciktir.

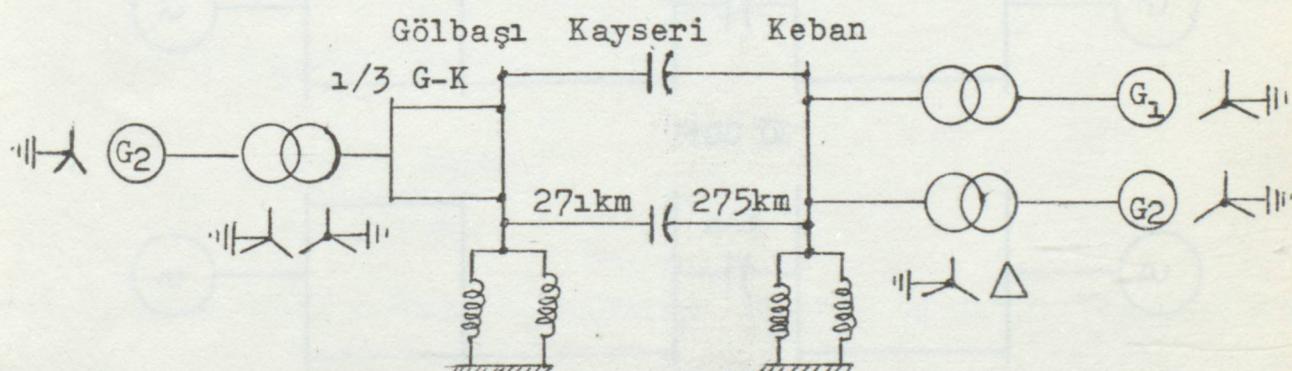2. Örnek Sistemin Tanıtılması:


Keban-Gölbaşı hattı 380 kV çalışma geriliminde ve iki paralel hattır. Hattın uzunluğu, Gölbaşı-Kayseri 271; Kayseri-Keban 275 km olmak üzere toplam 546 km'dir. Hatta Kayseri'de, 35Ω , 1050A degerinde seri kapasitörler bağlanmıştır. Bu kapasitelerin değeri ve bağlantısı şekli her modda değişiktir.



Sekil-12

Keban'daki generatörler iki gruptur. Her grupta 4 adet generatör-yükseltici trafo vardır. Gölbaşı istasyonu ise Keban'daki 2. grup generatörlerle aynı özellikteki 5 adet generatör-trafo grubu ve; Gölbaşı-Kayseri hattının $1/3$ ü uzunlığundaki bir hata eşdeğer olarak gösterilmiştir. Gölbaşı ve Keban'da 120 MVAR'lık, yıldız bağlı, yıldız noktası direk topraklı iki adet şönt reaktör bulunmaktadır.

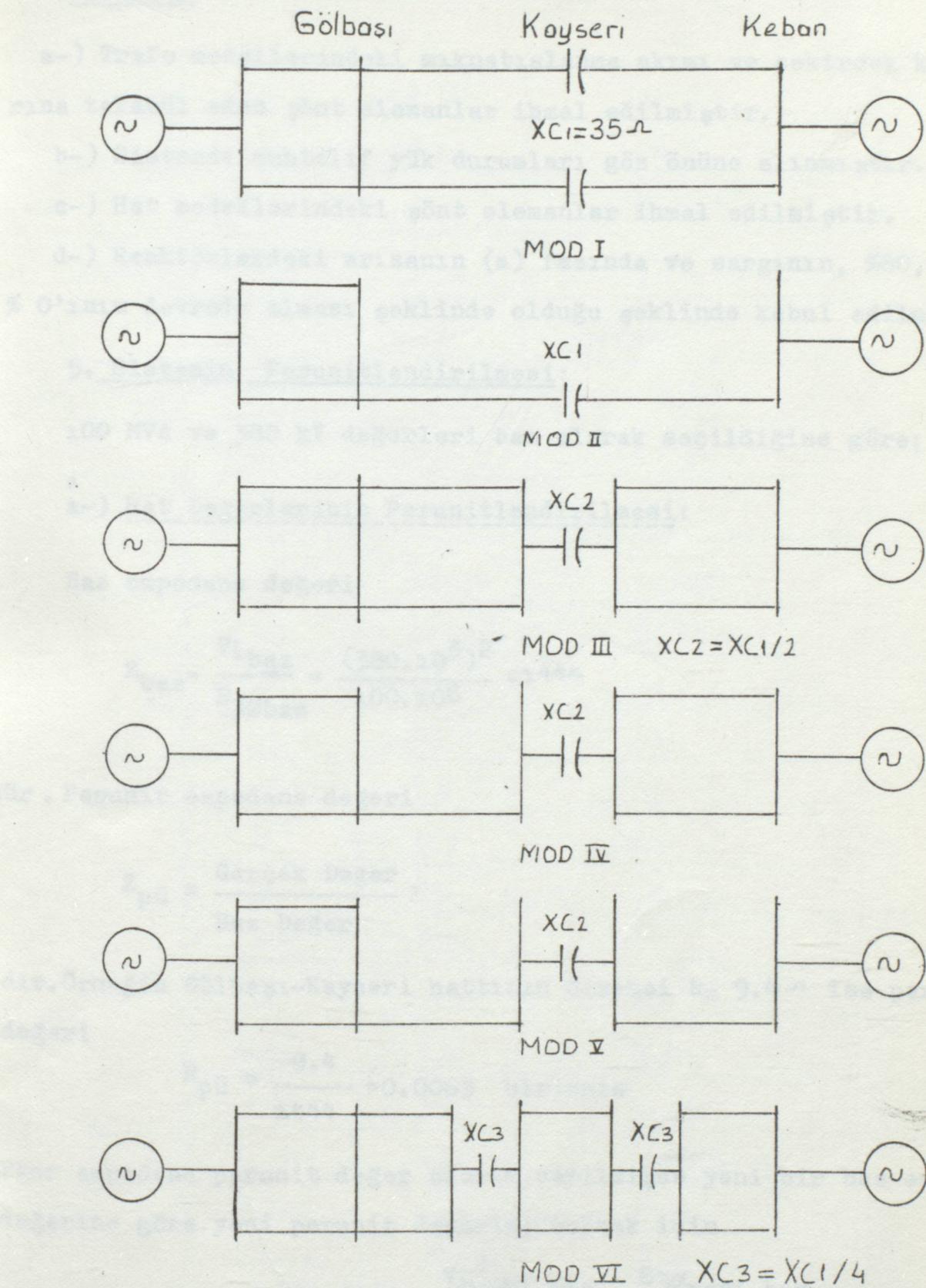3. Keban-Gölbaşı Hattının İncelenen Modelleri:



Sekil-13 Gölbaşı-Keban hattının incelenen modelleri

4. Kabuller:

- a-) Trafo modellerindeki mıknatışlanma akımı ve çekirdek kayıplarına tekabül eden şönt elemanlar ihmali edilmiştir.
- b-) Sistemde muhtelif yük durumları göz önüne alınmıştır.
- c-) Hat modellerindeki şönt elemanlar ihmali edilmiştir.
- d-) Reaktörlerdeki arızanın (a) fazında ve sargının, %80, % 40, % 0'ının devrede olması şeklinde olduğu şeklinde kabul edilmiştir.

5. Sistemin Perunitlendirilmesi:

100 MVA ve 380 kV değerleri baz olarak seçildiğine göre;

a-) Hat Değerlerinin Perunitlendirilmesi:

Baz empedans değeri

$$Z_{\text{baz}} = \frac{V_L^2_{\text{baz}}}{S_{30\text{baz}}} = \frac{(380 \cdot 10^3)^2}{100 \cdot 10^6} = 1444$$

dür. Perunit empedans değeri

$$Z_{\text{pu}} = \frac{\text{Gerçek Değer}}{\text{Baz Değer}}$$

dir. Örneğin Gölbaşı-Kayseri hattının direnci $R = 9.4 \Omega$ ise perunit değeri

$$R_{\text{pu}} = \frac{9.4}{1444} = 0.0065 \text{ birimsiz}$$

Eğer empedans perunit değer olarak verilmişse yeni bir baz empedans değerine göre yeni perunit değerini bulmak için

$$Z_{\text{pu}_\text{yeni}} = Z_{\text{pu}_\text{eski}} \cdot \frac{V_L^2_{\text{eski baz}} \cdot S_{30\text{yeni baz}}}{S_{30\text{eski baz}} \cdot V_L^2_{\text{yeni baz}}}$$

formülü kullanılır.

STASYON ADI	KEBAN	GÖLBAŞI (Thevenin Eşdeğeri)
Generator No:	1-4	5-8
Nominal Güç(MVA)	175	201.25
Cos φ	0.9	0.9
Hız (rpm)	166.7	166.67
Nominal Gerilim(kV)	14.4	14.4
G _b ² (t m ²)	16016	18500
H.(MW sec)/MVA	3.5	3.52
X _d (%)	92/83 ^b	87/81 ^b
X _q (%)	70	61/57 ^b
X _{d'} (%)	19	32/30 ^b
X _{q'} (%)	70	61/57 ^b
X _{d''} (%)	19	22
X _{q''} (%)	22	24
X ₂ (%)	20.5	23
X ₀ (%)	11	8.5
X _p (%)	21	25
T _{d0} (Sec)	6.01	72
T _{d'}	2.1	2.65
T _{d''}	0.032	0.04
T _{d'''}	0.02	0.027
T _{q0}	0.0827	0.1425
T _q	0.026	0.06
T _q	0.0277	0.24
T _A	7.77	7.82

Tablo-5 : Sistem için gerekli veriler

	Gölbaşı-Kayseri	Kayseri-Keban
Uzunluk (km)	271	275
Gerilim (kv)	380	380
R (ohm)	9,4	9,5
Cross Section	R2x945	R2x945
X (ohm)	85,3	86,5
y (mh)	937,0	950,0
R _o (ohm)	49,6	50,3
X _o (ohm)	312,1	316,7
Y (mho)	481,2	488,3

YÜKSELTİCİ TRANSFORMATÖR VERİLERİ

Faz No	I	I	I
Bağlantı Grubu	Yn01	Yn01	Yn01
Nominal Güç(MVA)	3x60,3	3x60,3	3x60,3
Büsto çalışma aralığı	14,4/380	14,4/380	14,4/380
Tar Renge (%)	+2x5 -2x2,5	+2x5 -2x2,5	+2x5 -2x2,5
Empedans (%)	11	11	11

Tablo-5 : Sistem için gerekli hat verileri

b-) Trafo Empedansının Perunitlendirilmesi:

Tablo-4'deki değerlere göre işlem yaparsak

$$X_{tpü} = Z \cdot \frac{S_{30\text{baz}}}{S_{30t}} = 0,11 \cdot \frac{100}{3.60,3} = 0,0608$$

c-) Generatör ve Transformotör Gruplarının Komple Perunit Değerlerinin Bulunması:

c1-) Keban Grubunun Perunitlendirilmesi:

c.1.1-) Pozitif Dizi Bileşen Değerinin Bulunması:

Keban'daki 1. grup generatörlerin senkron reaktansının boyuna bileşeninin (X_d) perunit değeri

$$X_{d(I)pu} = X_{d(I)} \cdot \frac{S_{30\text{baz}}}{S_{30\text{gen}}} = 0,92 \cdot \frac{100}{175} = 0,52571$$

ikinci grup generatörlerin senkron reaktansının boyuna bileşeninin perunit değeri

$$X_{d(II)pu} = 0,87 \cdot \frac{100}{201,25} = 0,43229$$

olarak hesaplanır. Her bir generatörün çıkışlı yükseltici trafoya verildiğinden ve her iki grupta dörderli paralel olduğundan

$$0,52571 + 0,0608 = 0,58651, \quad 0,58651 + 4 = 0,146627$$

$$0,43229 + 0,0608 = 0,49309, \quad 0,49309 + 4 = 0,123272$$

bulunur. Her iki grup birbirine paralel olduğundan

$$GP2 = \frac{0,146627 \cdot 0,123272}{0,146627 + 0,123272} = 0,0669697$$

değeri hesaplanır.

c.1.2-) Negatif Dizi Bileşen Değerinin Bulunması:

Pozitif dizi bileşen değerinin bulunması için takip edilen yol aynen takip edilirse

$$GN_2 = \frac{0,0444 \times 0,04377}{0,0444 + 0,04377} = 0,02204$$

değeri bulunur.

c.1.3-) Sıfır Dizi Bileşen Değerinin Bulunması:

$$X_{o(I)pü} = X_{o(I)} \cdot \frac{S_{30\text{baz}}}{S_{30\text{gen}}} = 0,11 \cdot \frac{100}{175} = 0,06285$$

$$XX_{o(II)pü} = 0,085 \cdot \frac{100}{201,25} = 0,042236$$

olarak I ve II. grup generatörlerin reaktanslarının sıfır dizi bileşenlerinin perunit değerleri bulunur. Keban'daki trafoolar $\lambda - \Delta$ bağlı olduklarından reaktansları, generatör reaktansları ile toplanmaz; ayrı ayrı düşünülürler.

I. ve II. Dörderli pareləl olduklarından

$$0,06285 + 4 = 0,01571422$$

$$0,042236 \div 4 = 0,010559$$

I. ve II. grup birbirine pareləl olduğundan


$$GG_2 = \frac{0,015714 \times 0,010559}{0,015714 + 0,010559} = 0,00631541$$

bulunur.



c.2-) Gölbaşı Grubunun Perunitlendirilmesi:

Keban grubunun perunitlendirilmesi için yapılan işlemler aynen Gölbaşı grubu içinde yapılır. Tek fark dörderli iki trafo-generatör grubu yerine; beş adet pareləl trafo-generatörden oluşan bir tek grubun olmasıdır. İşlemler buna göre yapılarak GP₁, GN₁, GS₁ değerleri bulunur. Bu şekilde bulunan örnek sisteme ait perunit değerler sayfa 14'deki örnek programda DATA(Bilgi) girişinde komplex değer olarak verilmiştir.


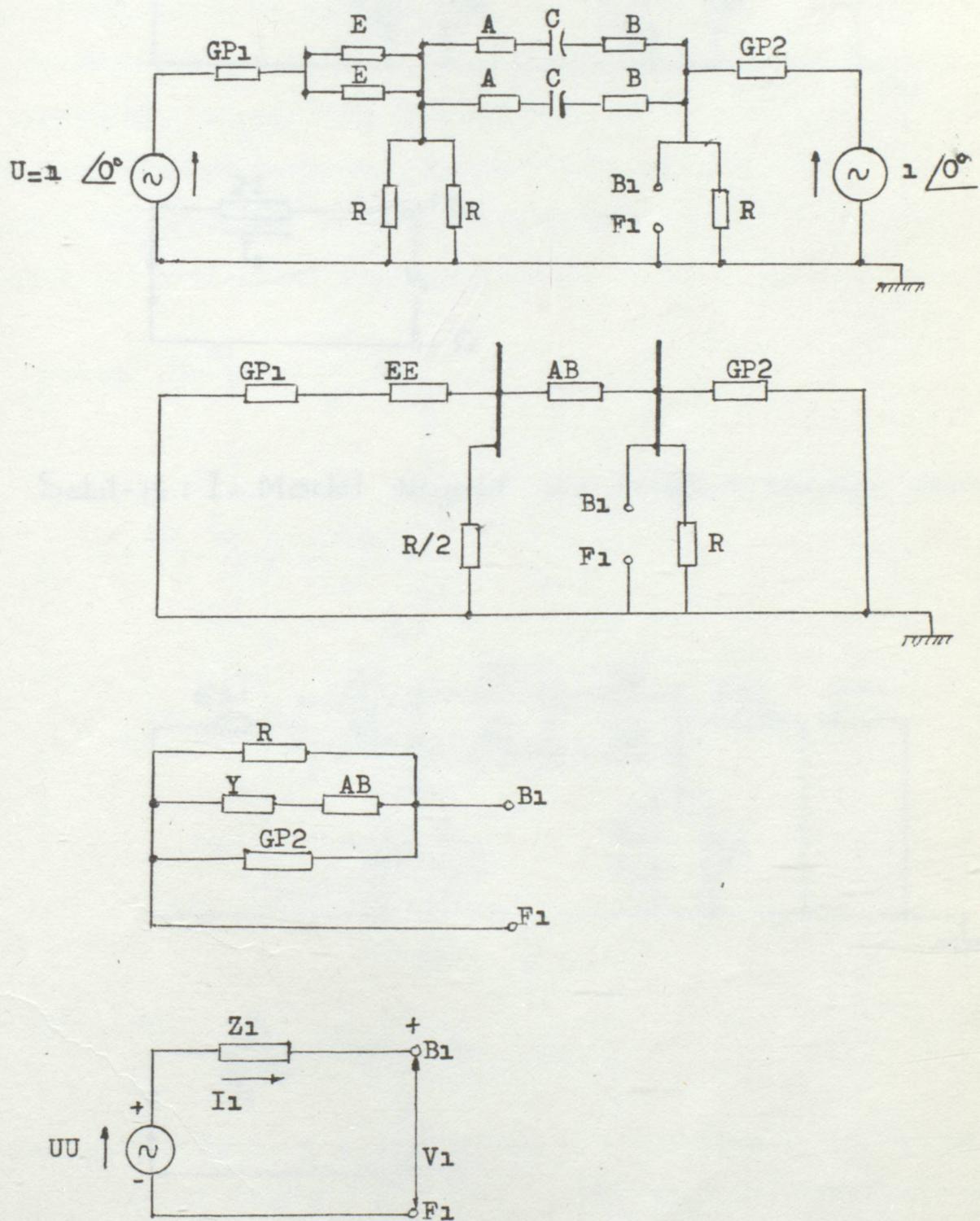
6. Dizi Şebekelerinin Theve'nin Eşdeğeri Devrelerinin
Çıkarılmaları ve Birleştirilmeleri:



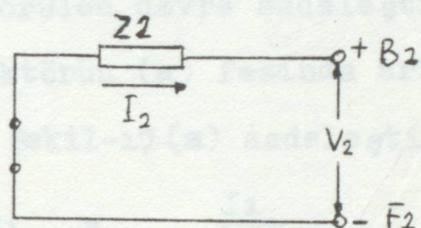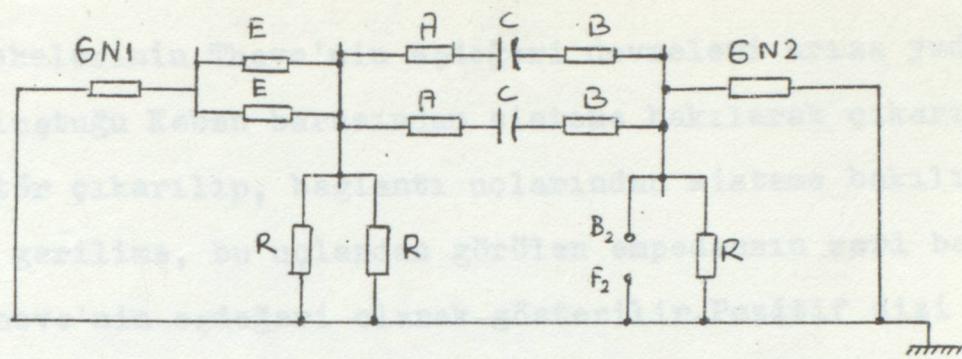Sekil-14 : I. MOD İçin Pozitif Dizi Theve'nin Eşdeğeri
Devresinin Çıkarılması




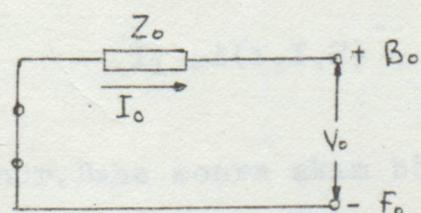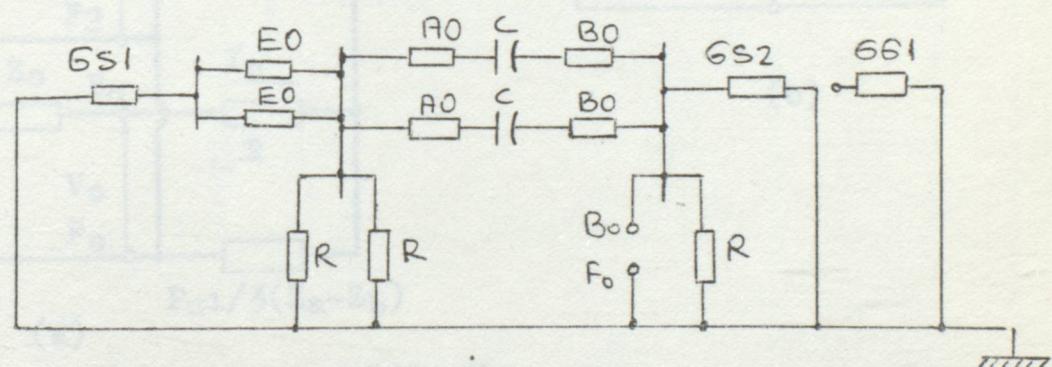Sekil-15: I. Model Negatif dizi Thevenin esdeger devresi



Sekil-16: I. Model sifir dizi Thevenin esdeger devresi

Dizi şebekelerinin Theve'nin eşdeğeri devreleri arıza yada dengeşizliğin olduğu Keban barasından sisteme bakılarak çıkarılır. Arızalı reaktör çıkarılıp, bağlantı uçlarından sisteme bakılır. Bu uçlardaki gerilime, bu uçlardan görülen empedansın seri bağlandığı devre Theve'nin eşdeğeri olarak gösterilir. Pozitif dizi Theve'nin empedansını bulmak için kaynaklar kısa devre edilip, bağlantı uçlarından görülen devre sadeleştirilir. Bu şekilde bulunan dizi şebekeleri reaktörün (a) fazında arıza olması durumunda aşağıdaki gibi bağlanır. Şekil-17(a) sadeleştirilirse Şekil-17(b) elde edilir.

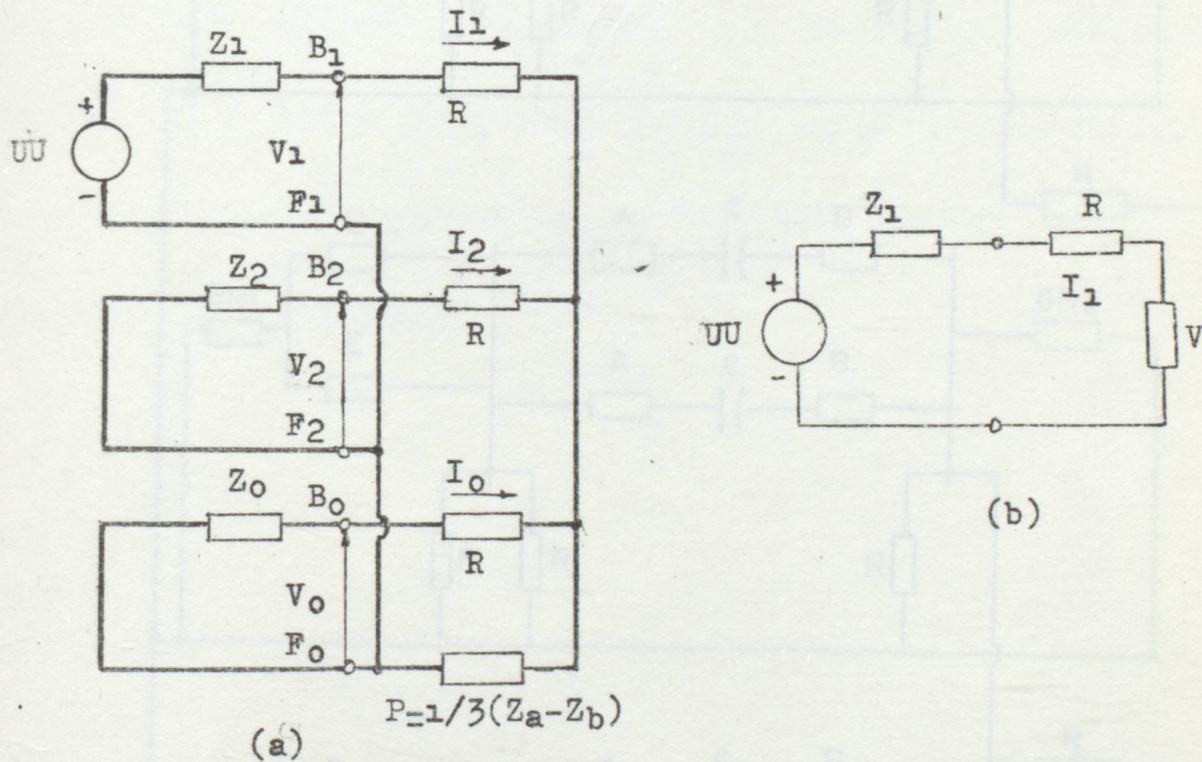


Şekil-17

Buradan

$$I_1 = A(1, I, 2) = \frac{U_U}{Z_1 + R + V}$$

olarak bulunur. Daha sonra akım bölmeye kuralına göre I_2 (programda $A(1, I, 3)$) ve I_0 (sayfa-114'deki programda $A(1, I, 1)$) değerleri bulunarak Şekil-18'e geçilir. Her kol için akım ve gerilim değerleri hesaplanır.

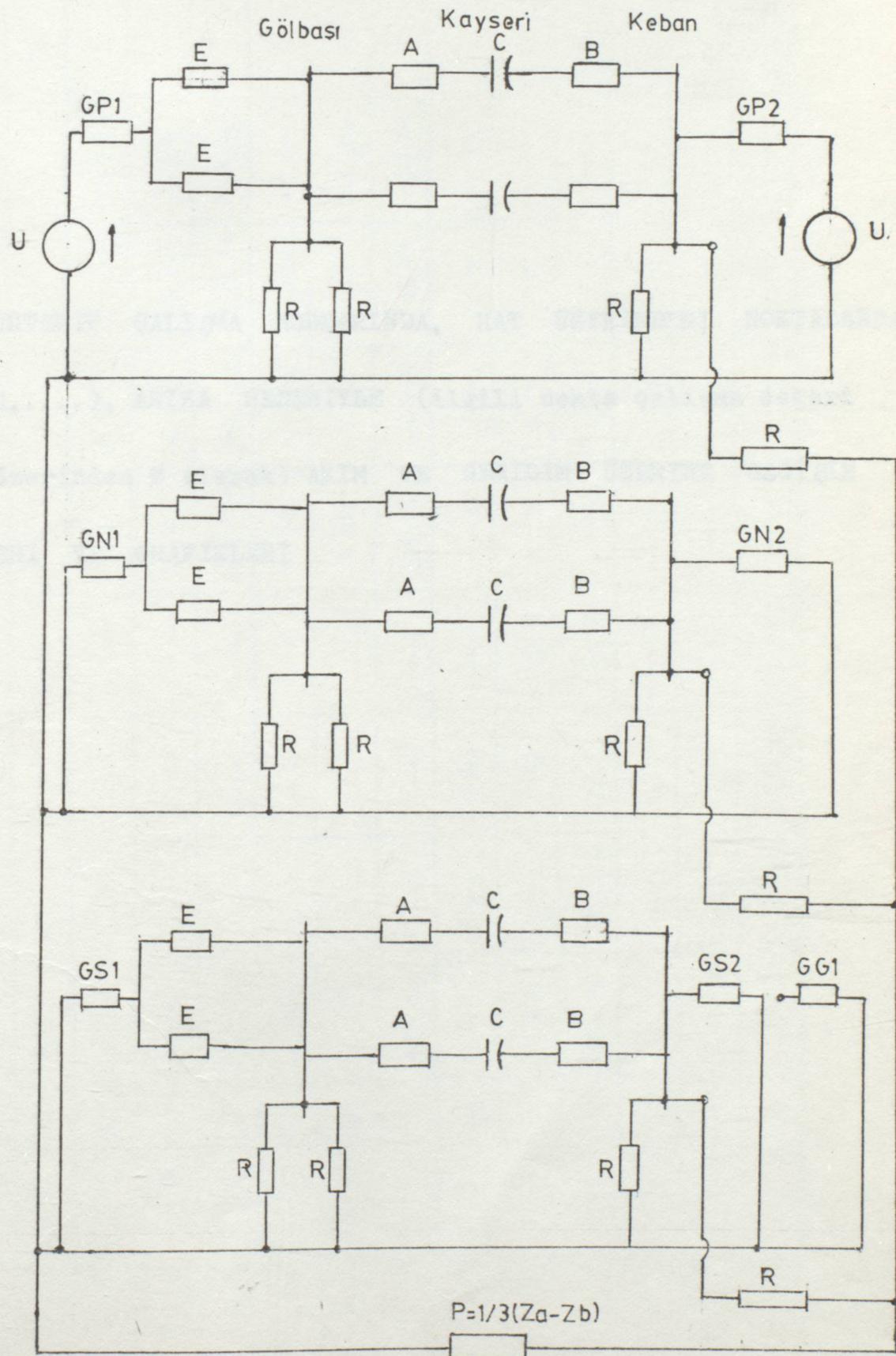Gesitli hat modellerine göre dizi sebekelerinin birleştirme şekilleri, ebeke elementlerinin bilgisayar programında kullanılan sembollerinin örnek olarak çizilen birinci hat modeli ile gösterilmesi:



Sekil-18 :

MOD-1	V _c	A/E	B/F	C/G	D/H	V _c
0	80	12,07	—	—	—	—
40	+70,46	—	—	—	—	—
60	243,40	—	—	—	—	—
80	-16,513	—	—	—	—	—
100	-246,34	—	—	—	—	—
0	1048,93	—	—	—	—	—
80	-0,26	-0,38	-0,56	-0,66	—	-12,01
60	-1,3	-2,26	-1,98	-2,69	—	-30,64
0	156,73	-83,04	-73,81	-99,93	—	24,34,10
80	-0,6	-0,13	-0,17	-0,20	—	—
60	-0,35	-1,12	-1,03	-1,20	—	—
0	-26,16	-60,879	-37,75	-63,39	—	—

MUHTELİF ÇALIŞMA MODLARINDA, HAT ÜZERİNDEKİ NOKTALARDA
 (A,B,C,...), ARIZA NEDENİYLE (ilgili nokta çalışma değeri
 bazı üzerinden % olarak) AKIM VE GERİLİM ÜZERİNE DEĞİŞİM
 ETKİLERİ VE GRAFIKLERİ

MOD - 1	%	A, E	B, F	C, G	D, H	I	J	K	L	Vc
a	80	-12,07	→	→	→	8,32	11,98	24,427	-0,459	
	40	-70,64	→	→	→	48,82	70,29	143,28	-2,69	
	0	2434,40	→	→	→	1815,071	2613,37	5326,74	-38,99	
b,c	80	-4,519	→	→	→	-0,87	-0,207	-0,204	-0,204	
	40	-24,34	→	→	→	-5,08	-1,20	-1,20	-1,20	
V	0	1048,83	→	→	→	48,82	-43,19	-43,19	-43,20	
	80	-0,26	-0,38	-0,34	-0,46	→	→	→	→	-12,07
	40	-1,53	-2,24	-1,38	-2,69	→	→	→	→	-70,64
b,c	0	-56,73	-83,04	-73,81	-99,59	→	→	→	→	2434,40
	80	-0,16	-0,19	-0,17	-0,20	→	→	→	→	-4,52
	40	-0,95	-1,12	-1,03	-1,20	→	→	→	→	-24,34
	0	-35,16	-40,829	-37,75	-43,19	→	→	→	→	1048,83

MOD-2	%	E	F	G	H	I	J	K	L	V _C
a	80	-11,31	→	→	→	9,01	11,95	24,39	-0,43	
	40	-66,13	→	→	→	52,76	68,96	142,80	-2,88	
	0	2102,19	→	→	→	1832,48	2428,68	4959,35	-100,00	
b,c	80	-4,95	→	→	→	-0,84	-0,22	-0,22	-0,22	
	40	-17,20	→	→	→	-4,87	-4,31	-1,31	-1,31	
	0	990,48	→	→	→	8,40	-64,01	-44,01	-44,01	
c	80	-0,20	-0,38	-0,32	-0,49	→	→	→	→	-11,31
	40	-1,19	-2,23	-1,85	-2,88	→	→	→	→	-66,13
	0	-41,32	-77,39	-64,36	-100,00	→	→	→	→	2402,19
V	80	-0,14	-0,20	-0,17	-0,22	→	→	→	→	-4,95
	40	-0,80	-1,14	-0,98	-1,31	→	→	→	→	-27,20
	0	-27,89	-38,96	-33,56	-44,01	→	→	→	→	990,48

MOD-3	%	A,E	B,F	M	N	C,G	D,H	I	J	K	L	Vc
a	80	-12,07	→	-12,07	→	→	→	8,32	11,98	24,43	-0,46	
	40	-70,64	→	-70,64	→	→	→	48,82	70,29	143,27	-2,69	
	0	2434,4	→	2434,41	→	→	→	1815,07	2613,36	5326,73	-99,99	
b,c	80	-4,52	→	-4,52	→	→	→	-0,87	-0,20	-0,20	-0,20	
	40	-24,34	→	-24,34	→	→	→	-5,08	-1,19	-1,19	-1,19	
	0	1048,83	→	1048,83	→	→	→	48,82	-43,19	-43,19	-43,19	
a	80	-0,26	-0,38	↔	-0,36	→	-0,59	→	→	→	→	-12,07
	40	-1,53	-2,23	→	-1,98	→	-2,69	→	→	→	→	-70,64
	0	-56,73	-83,04	→	-73,814	→	-99,99	→	→	→	→	2434,40
b,c	80	-0,16	-0,19	→	-0,17	→	-0,20	→	→	→	→	-4,52
	40	-0,95	-1,12	→	-1,03	→	-1,20	→	→	→	→	-24,342
	0	-35,16	-40,83	→	-37,75	→	-43,19	→	→	→	→	1048,84

MOD-4	%	E	F,M	N	C,G	D,H	I	J	K	L	Vc
a	80	-11,55	→	→	-11,55	→	8,79	11,95	24,40	-0,48	
	40	-67,58	→	→	-67,58	→	51,49	70,07	142,85	-2,82	
	0	2203,34	→	→	2203,34	→	1826,40	2485,38	5070,75	-99,89	
b,c	80	-4,80	→	→	-4,80	→	-0,85	-0,22	-0,22	-0,21	
	40	-26,28	→	→	-26,28	→	-4,94	-1,27	-1,27	-1,27	
	0	1002,32	→	→	1002,32	→	20,39	-43,71	-43,71	-43,71	
a	80	-0,22	-0,42	-0,38	→	-0,48	→	→	→	→	-11,55
	40	-1,30	-2,45	-2,24	→	-2,82	→	→	→	→	-67,58
	0	-46,02	-87,01	-79,74	→	-99,9	→	→	→	→	2203,34
b,c	80	-0,15	-0,20	-0,19	→	-0,22	→	→	→	→	-4,80
	40	-0,85	-1,19	-1,11	→	-1,27	→	→	→	→	-26,28
	0	-30,17	-41,26	-38,53	→	-43,71	→	→	→	→	1002,32

	MOD-5	%	E	F,M	N,G	H	V	J	K	L	Vc
I	80		-14,23	→	→	→	9,13	11,94	24,38	-0,50	
	a	40	-65,65	→	→	→		53,48	69,90	142,71	-2,92
	0		2057,85	→	→	→	1835,3	2398,56	4897,16	-99,99	
b,c	80		-4,98	—	—	—	-0,82	-0,23	-0,23	-0,23	
	b,c	40	-27,50	→	→	→	-4,76	-1,33	-1,33	-1,33	
	0		970,26	→	→	→	0,102	-44,25	-44,25	-44,25	
V	80		-0,19	-0,362	-0,33	-0,50	→	→	→	→	-11,29
	a	40	-1,134	-2,12	-1,94	-2,91	→	→	→	→	-65,65
	0		-38,82	-72,75	-66,64	-100,00	→	→	→	→	2057,85
	80		-0,13	-0,187	-0,17	-0,23	→	→	→	→	-4,98
	b,c	40	-0,77	-1,10	-1,01	-1,33	→	→	→	→	-27,49
	0		-26,34	-36,97	-34,41	-44,25	→	→	→	→	970,26

MOD-6	%	A,E	B,F	M	N	O,R	P,S	T	U	C,G	D,H	I	J	K	L	V
a	80	-12,07	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	8,32	11,98	24,43	-0,46	-----	-----	
	40	-70,64	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	48,82	70,29	143,28	-2,69	-----	-----	
	0	2434,40	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1815,07	2613,37	5326,74	-100,00	-----	-----	
b,c	80	-4,52	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-0,87	-0,20	-0,20	-0,20	-----	-----	
	40	-24,34	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-5,08	-1,20	-1,20	-1,20	-----	-----	
	0	1048,84	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	48,82	-43,19	-43,19	-43,19	-----	-----	
q	80	-0,26	-0,34	-----	-0,32	-----	-0,40	-----	-0,38	-----	-0,46	-----	-----	-----	-12,07	
	40	-1,53	-2,00	-----	-1,87	-----	-2,35	-----	-2,22	-----	-2,69	-----	-----	-----	-70,64	
	0	-56,73	-74,38	-----	-69,74	-----	-87,24	-----	-82,64	-----	-100,00	-----	-----	-----	2434,41	
b,c	80	-0,16	-0,18	-----	-0,17	-----	-0,19	-----	-0,18	-----	-0,20	-----	-----	-----	-4,52	
	40	-0,95	-1,07	-----	-1,02	-----	-1,13	-----	-1,08	-----	-1,20	-----	-----	-----	-24,34	
	0	-35,16	-38,00	-----	-37,42	-----	-41,13	-----	-39,62	-----	-43,20	-----	-----	-----	1048,83	

% ΔI

24,43

-50-

→ % 80 (a)

11,98

8,32

2,00

-4,52

-5,08

-12,07

-24,34

A,E,...H,M,N
O,P,...U


I

J


K

L


NOKTALAR

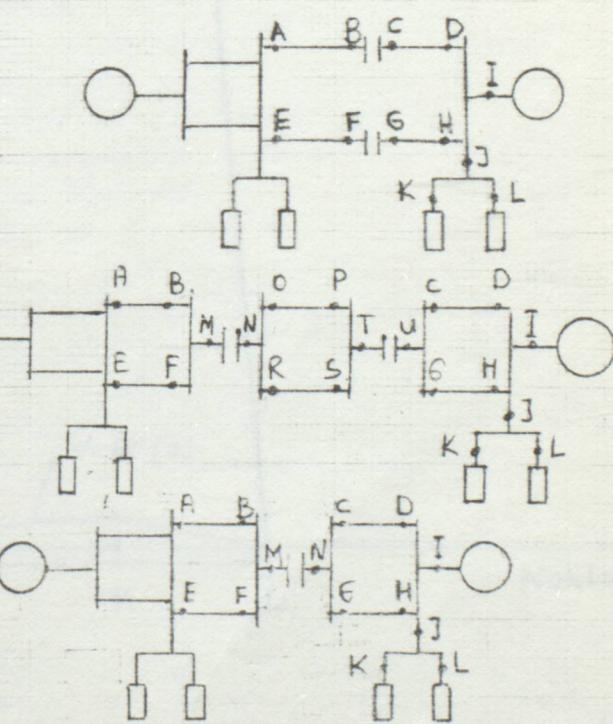

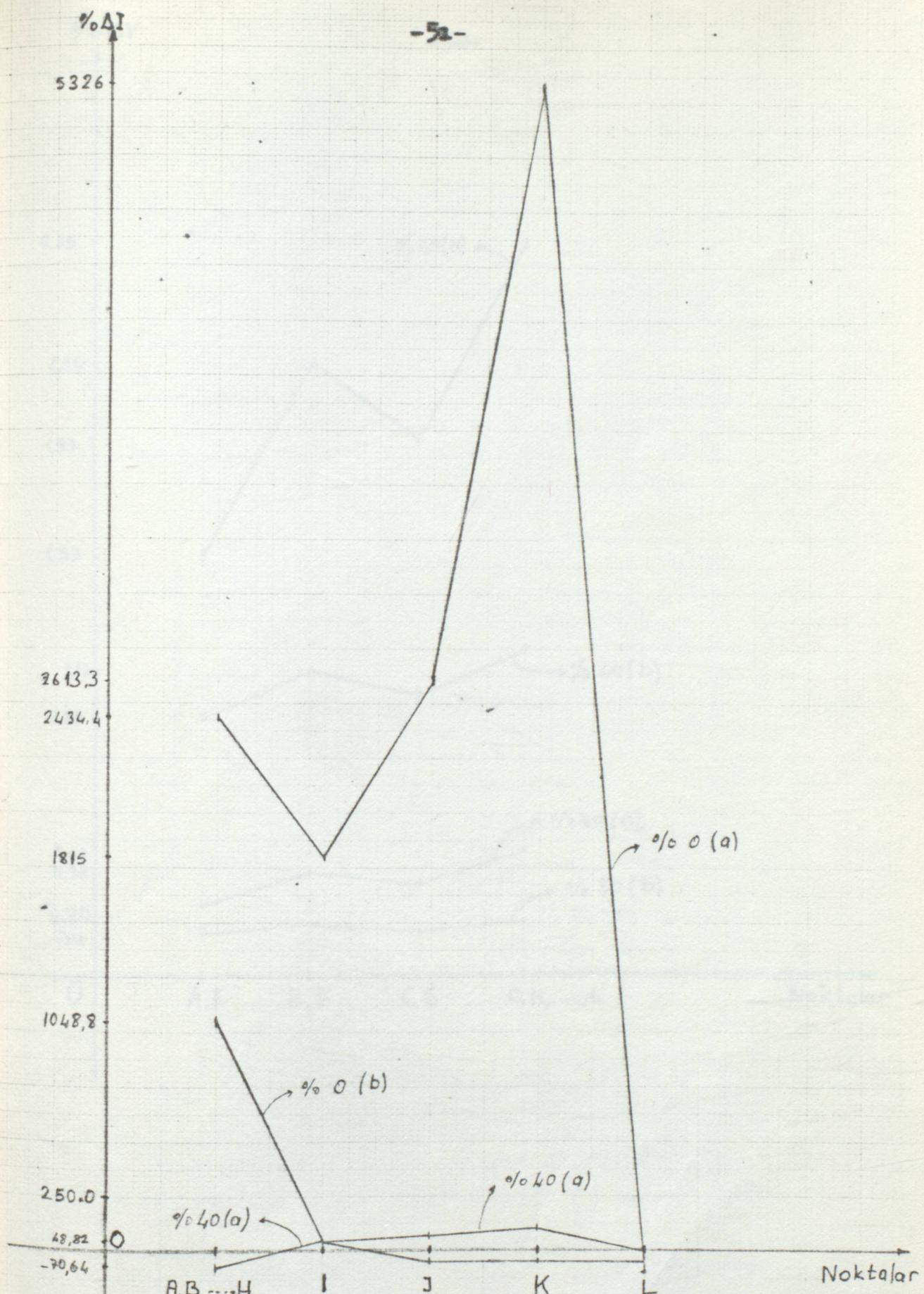
1,3,6. MODEL ÇALIŞMADA YÜZDE ÇAKIM DEŞİŞİMİ




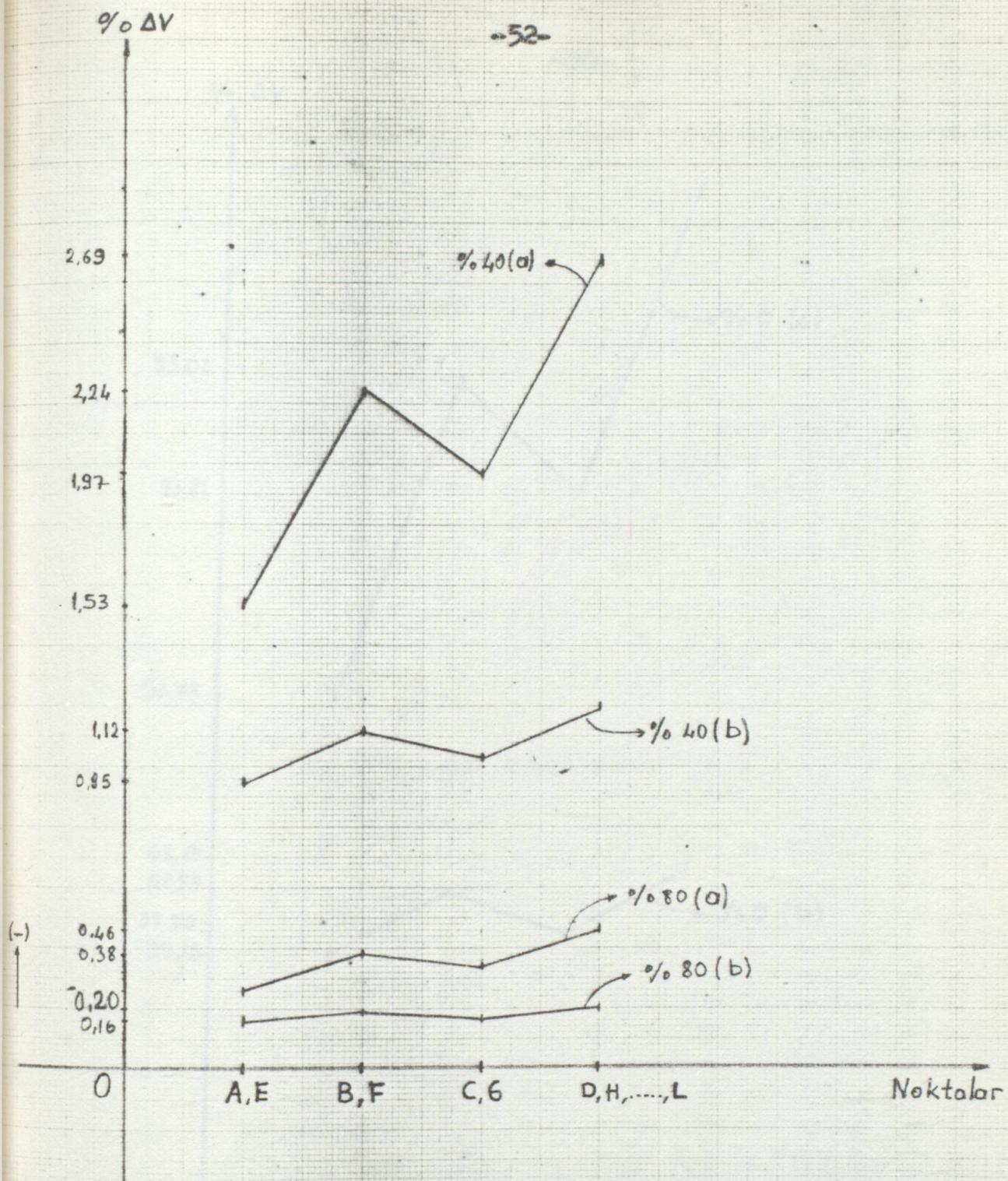
1,3,6. MODEL CALIŞMADA YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ




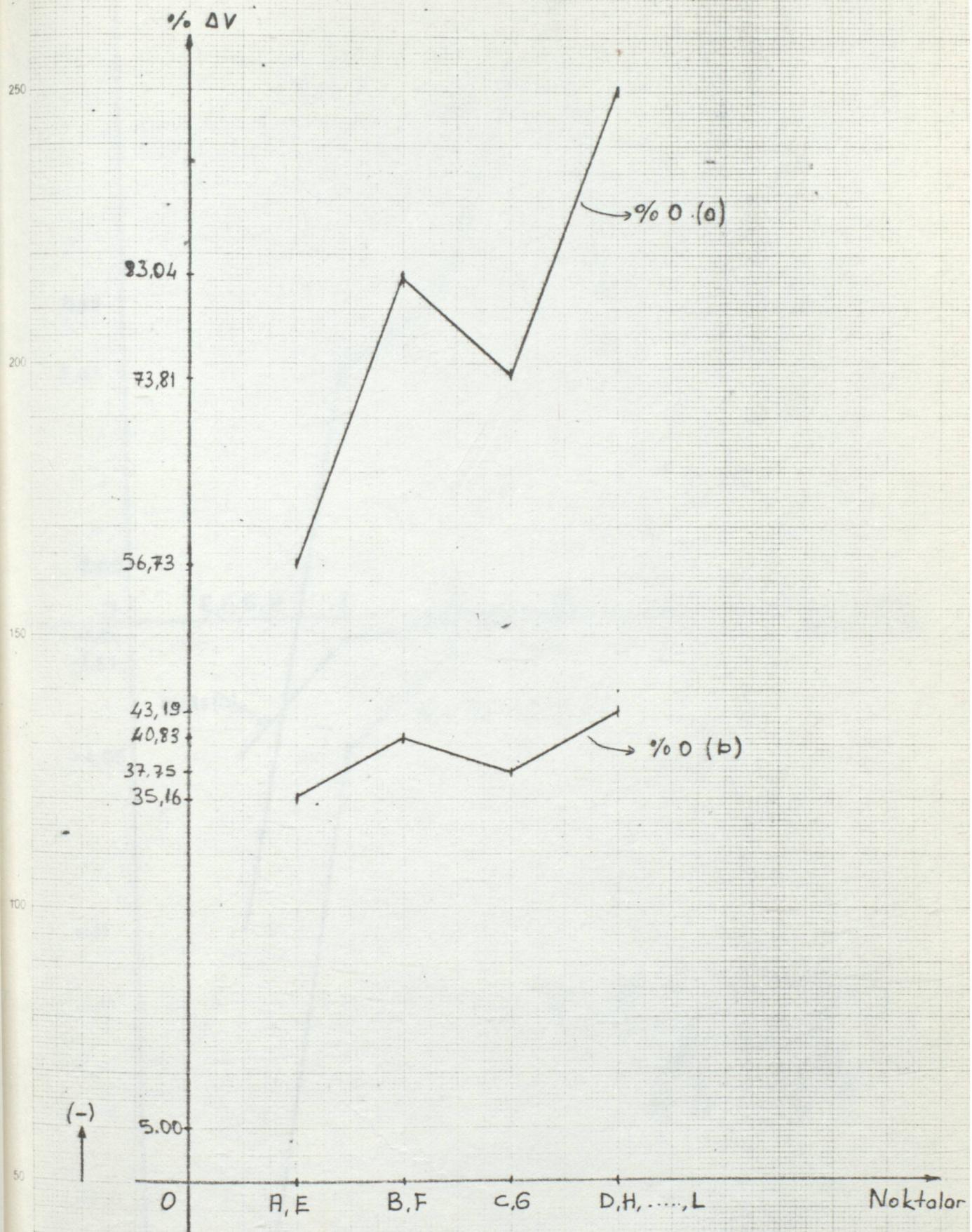1 ve 3. MOD CALISMADA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ




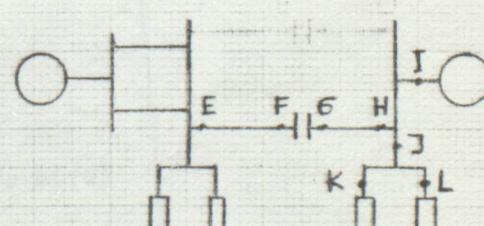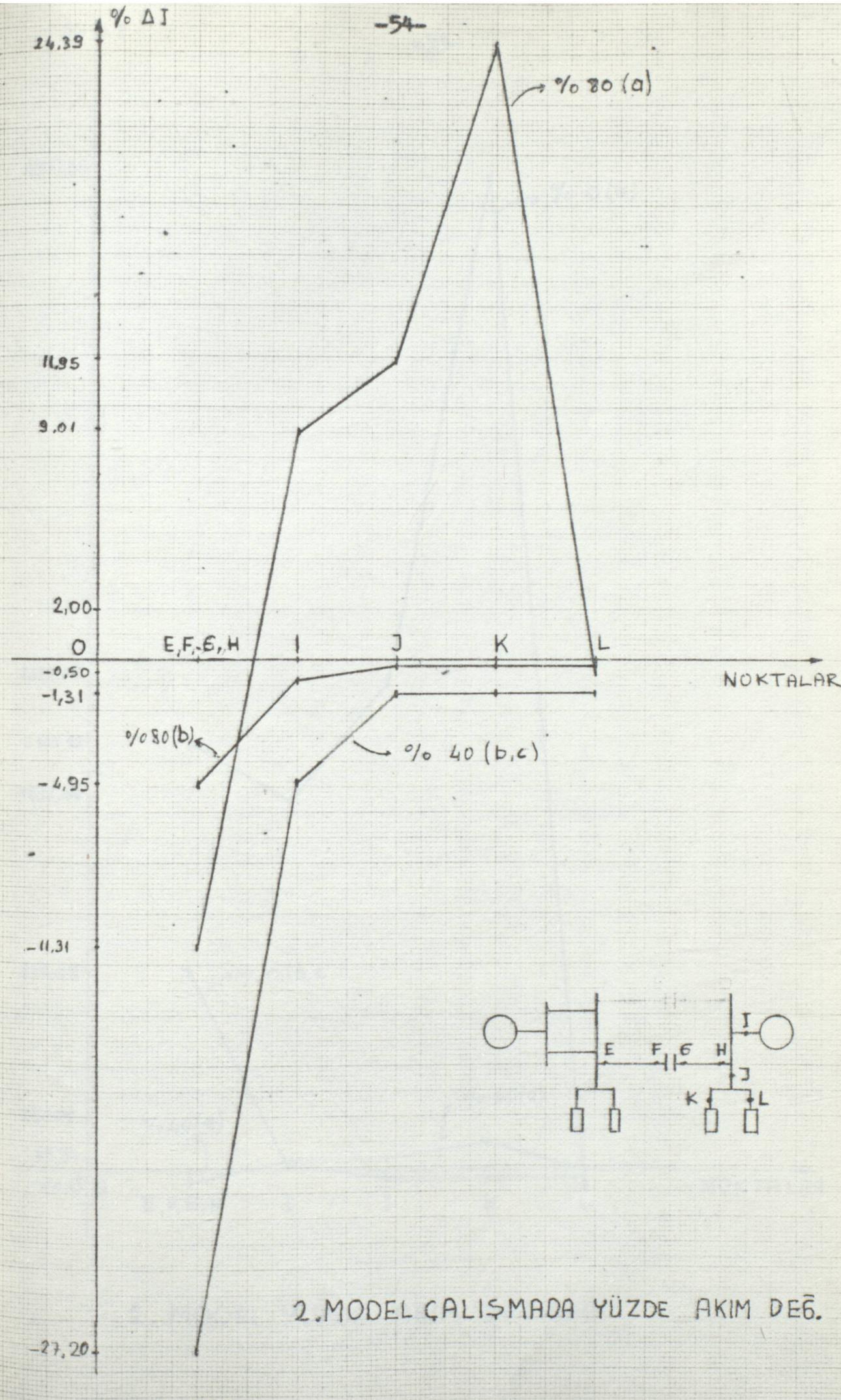1 ve 3. MOD CALISMA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



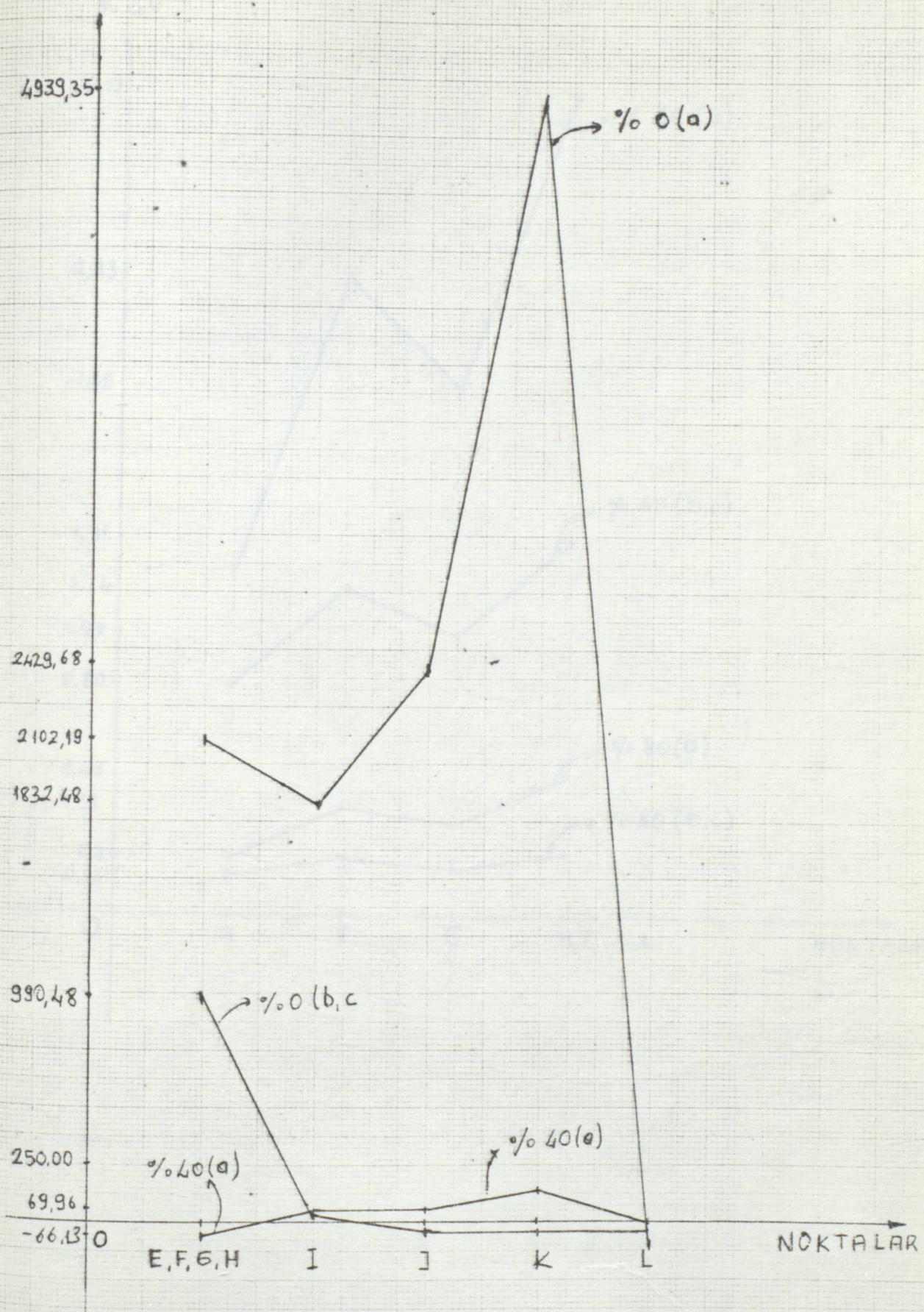

2. MODEL YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ

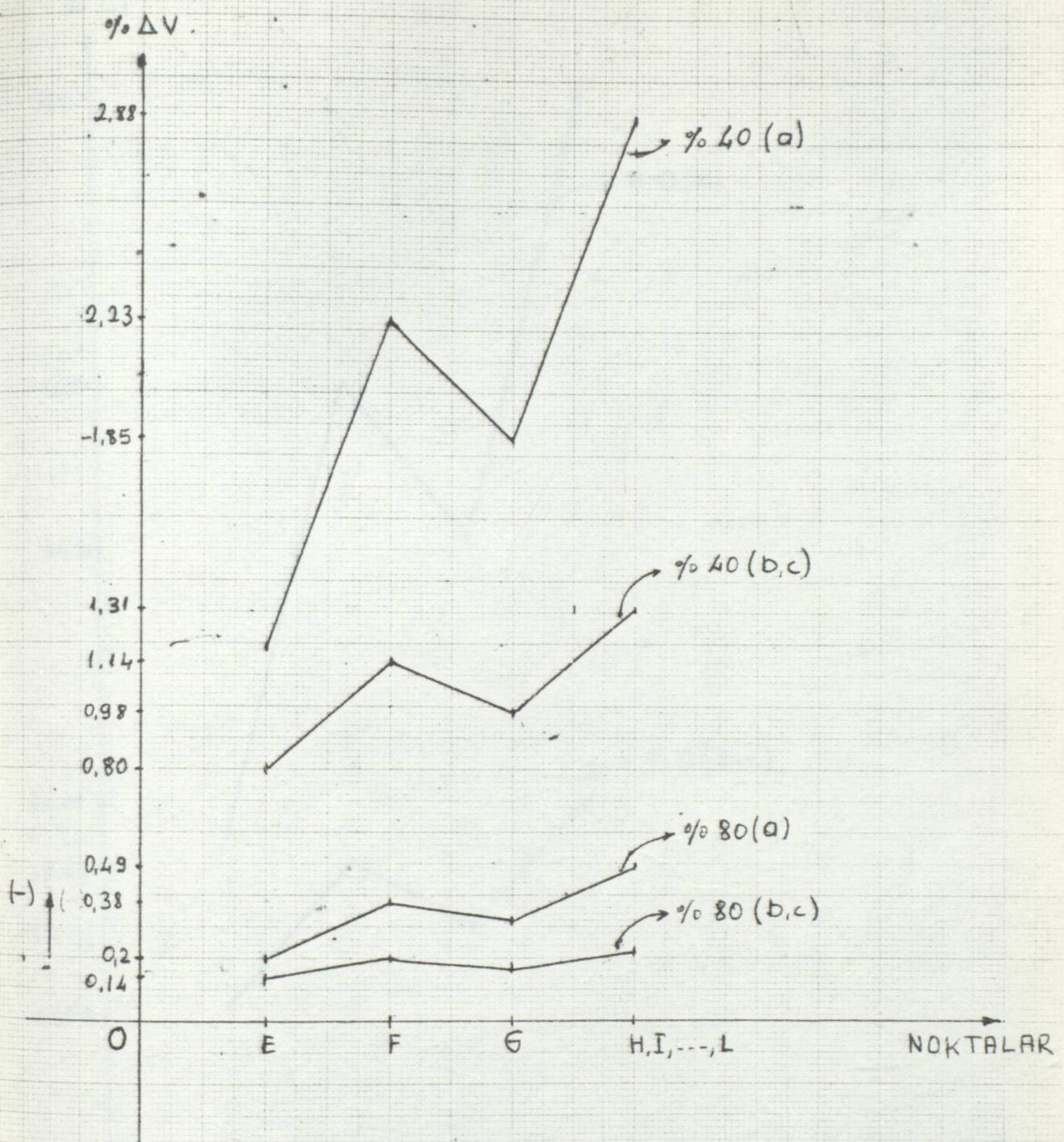

2. MODEL ÇALIŞMADA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ

% ΔI

100.

77.39

64.36

44.01

41.31

38.96

33.56

27.89

5.00

0

→ % O(a)

→ % O(b,c)

E



F

G

H,I,...,L


NOKTALAR

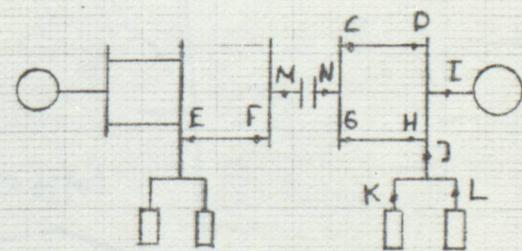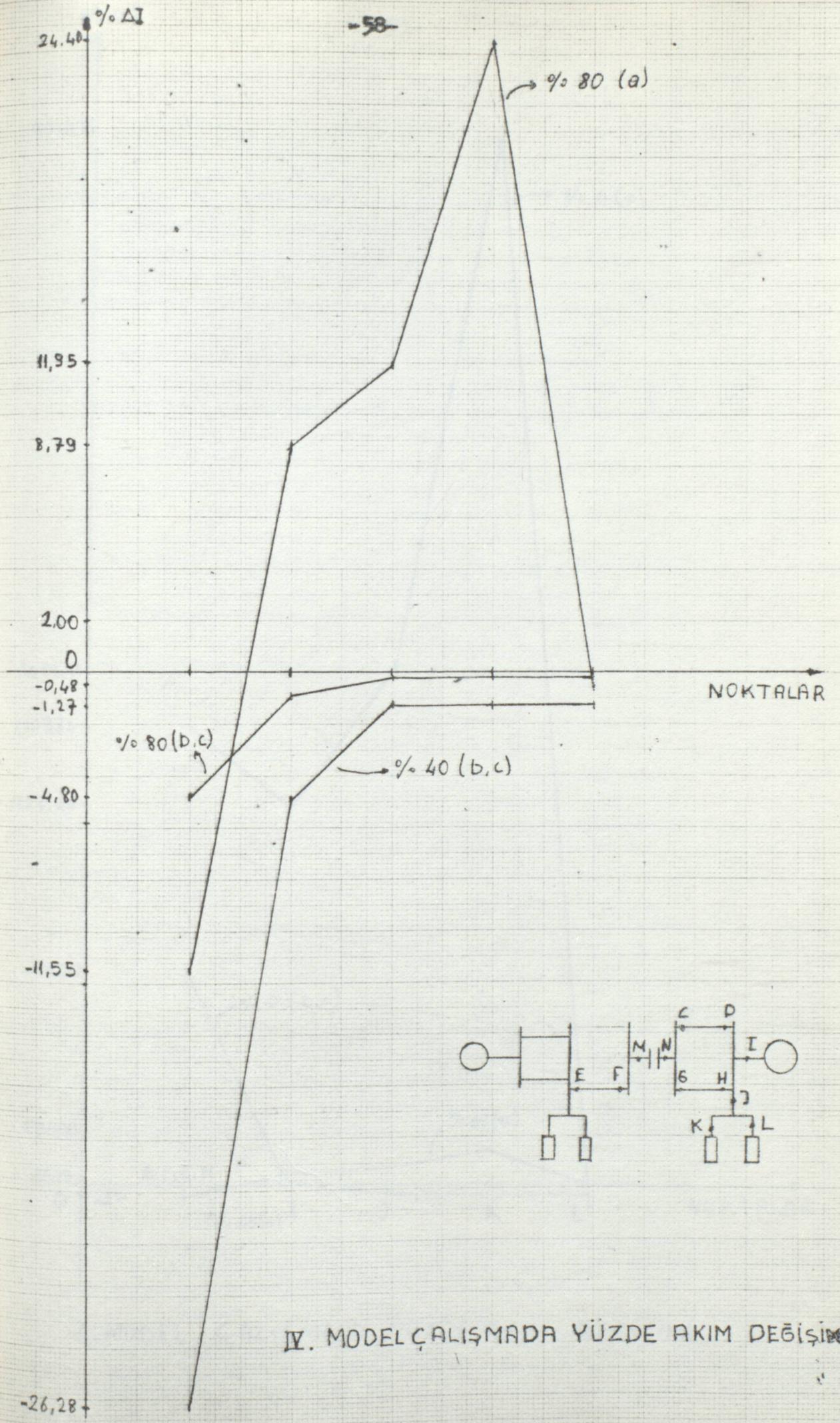2. MODEL ÇALIŞMADA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ




% ΔI


-59-

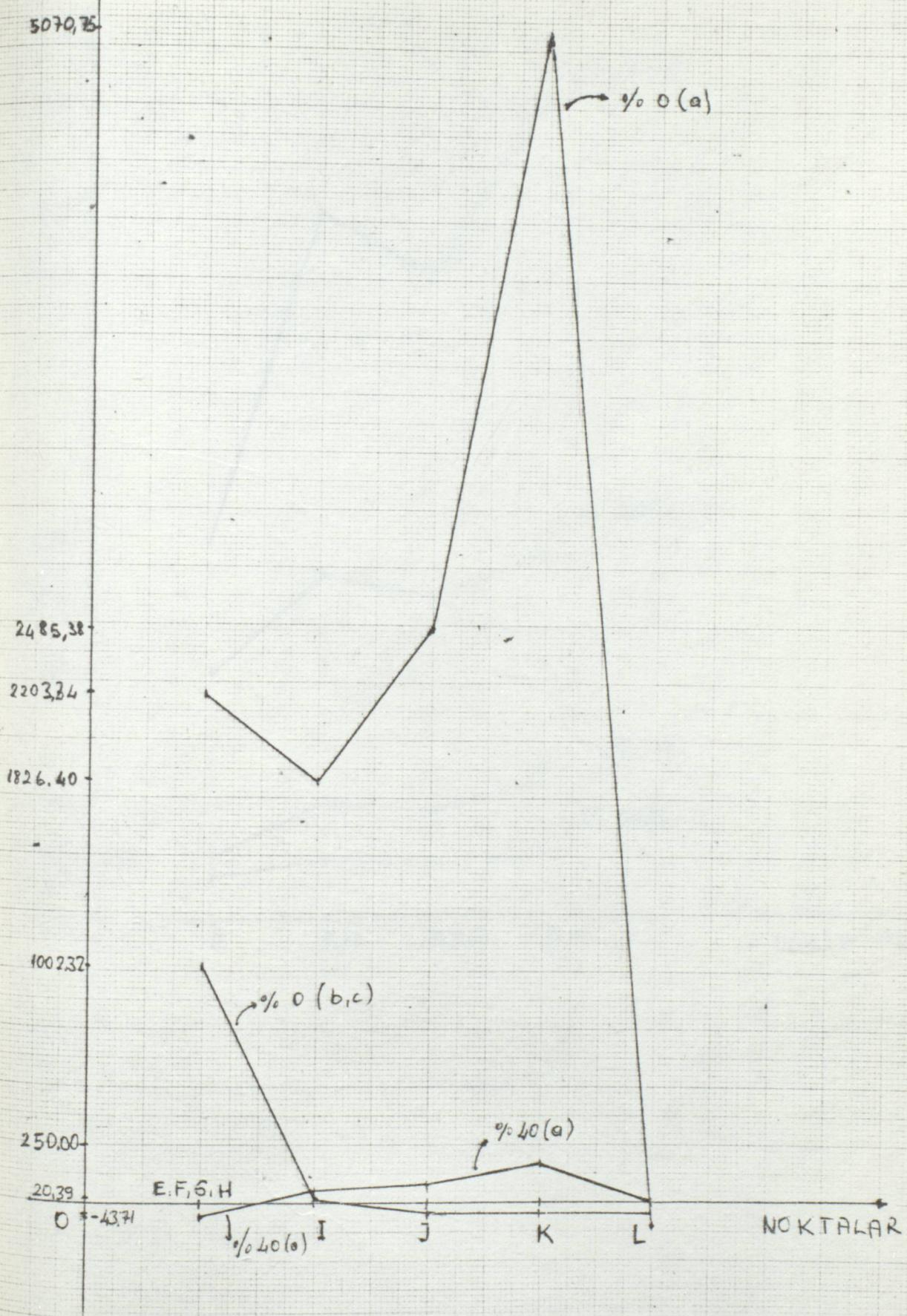

4. MODEL ÇALIŞMADA YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ

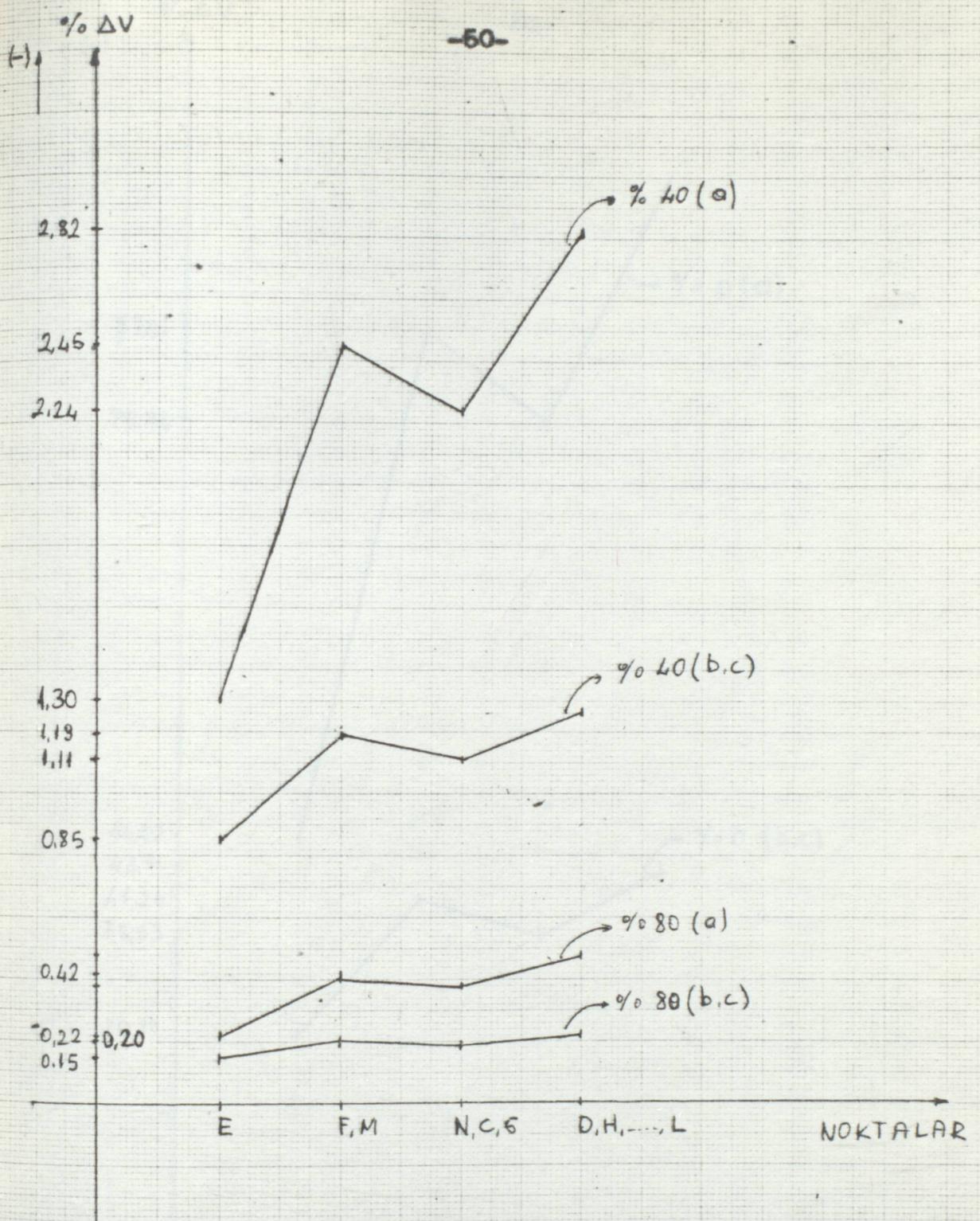



4. MODEL YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ

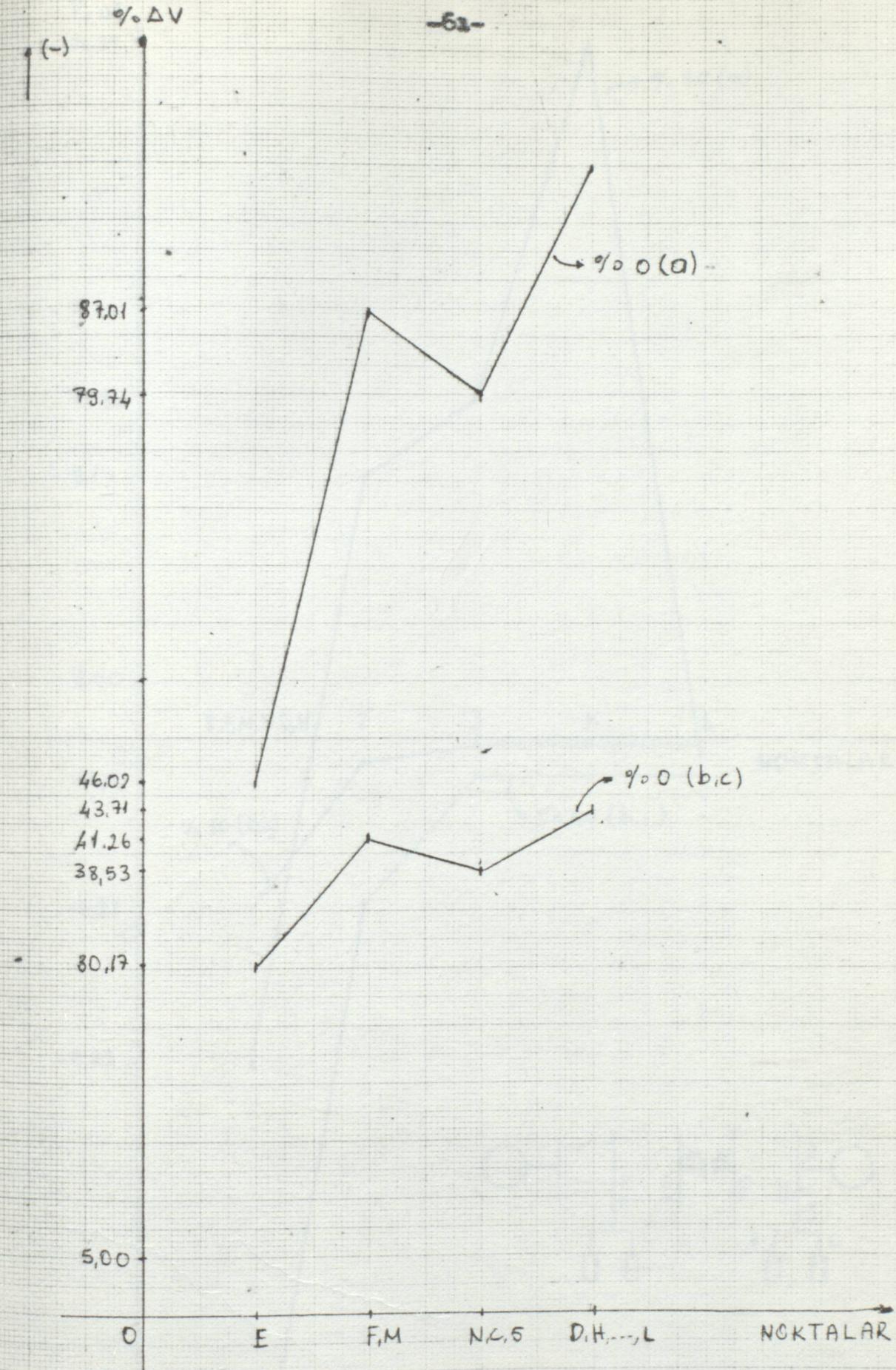


IV. MODEL CALIŞMADA YÜZDE ÖERİLİM DEĞİŞİMİ

%_o ΔI
24,38

-52-

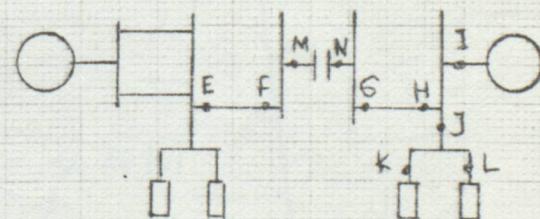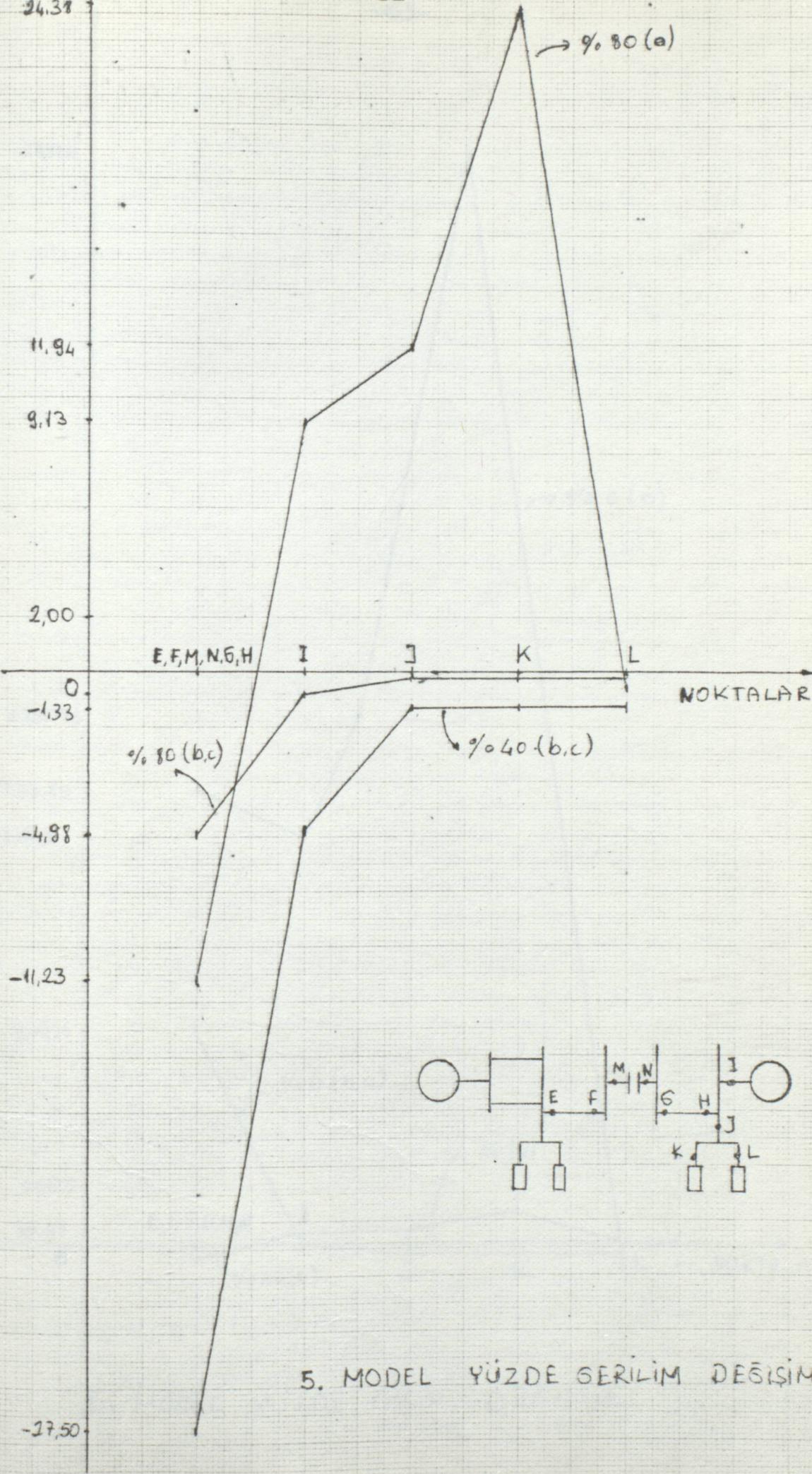


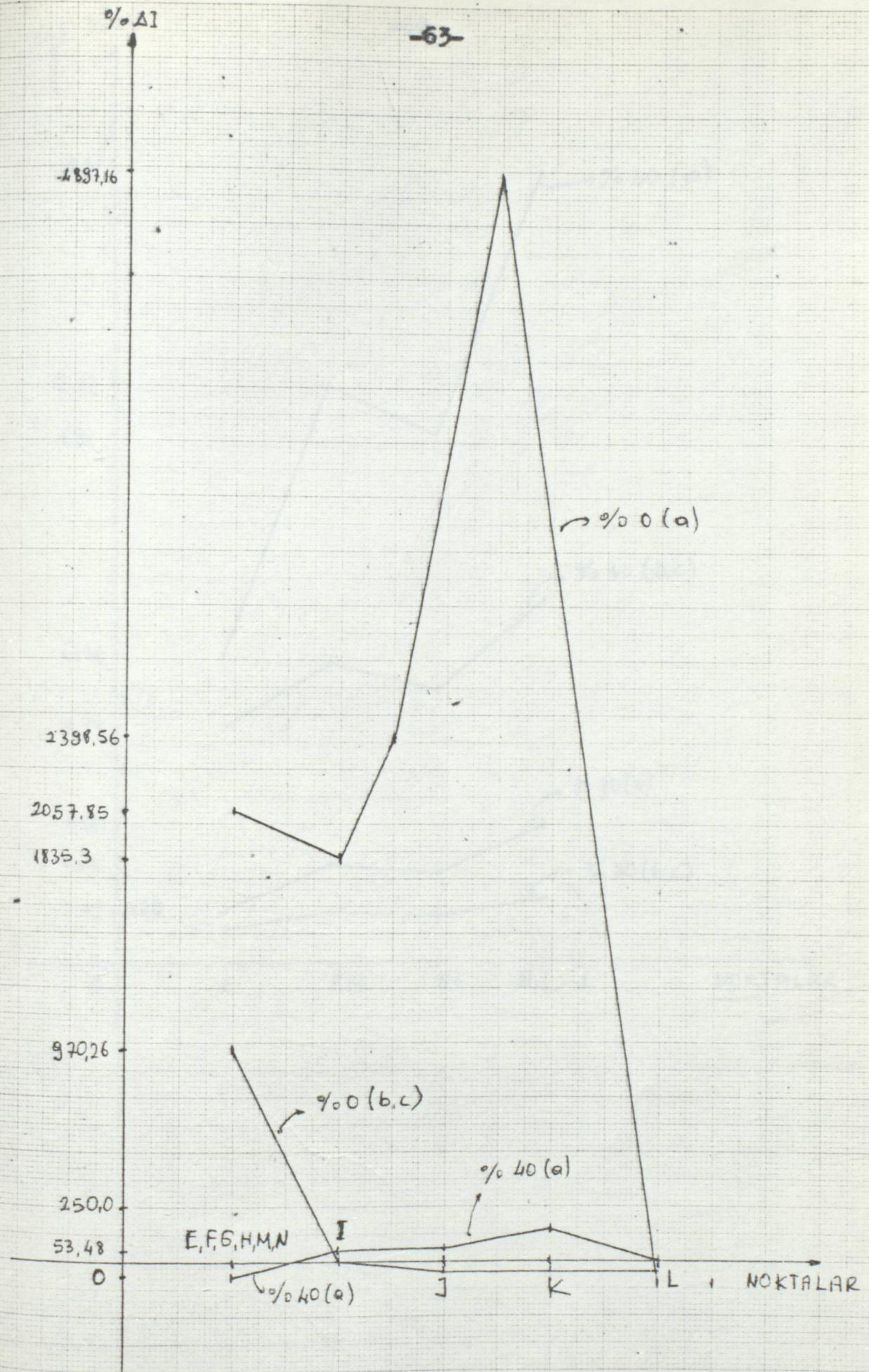


5. MODEL YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ

(-) % ΔV



-64-

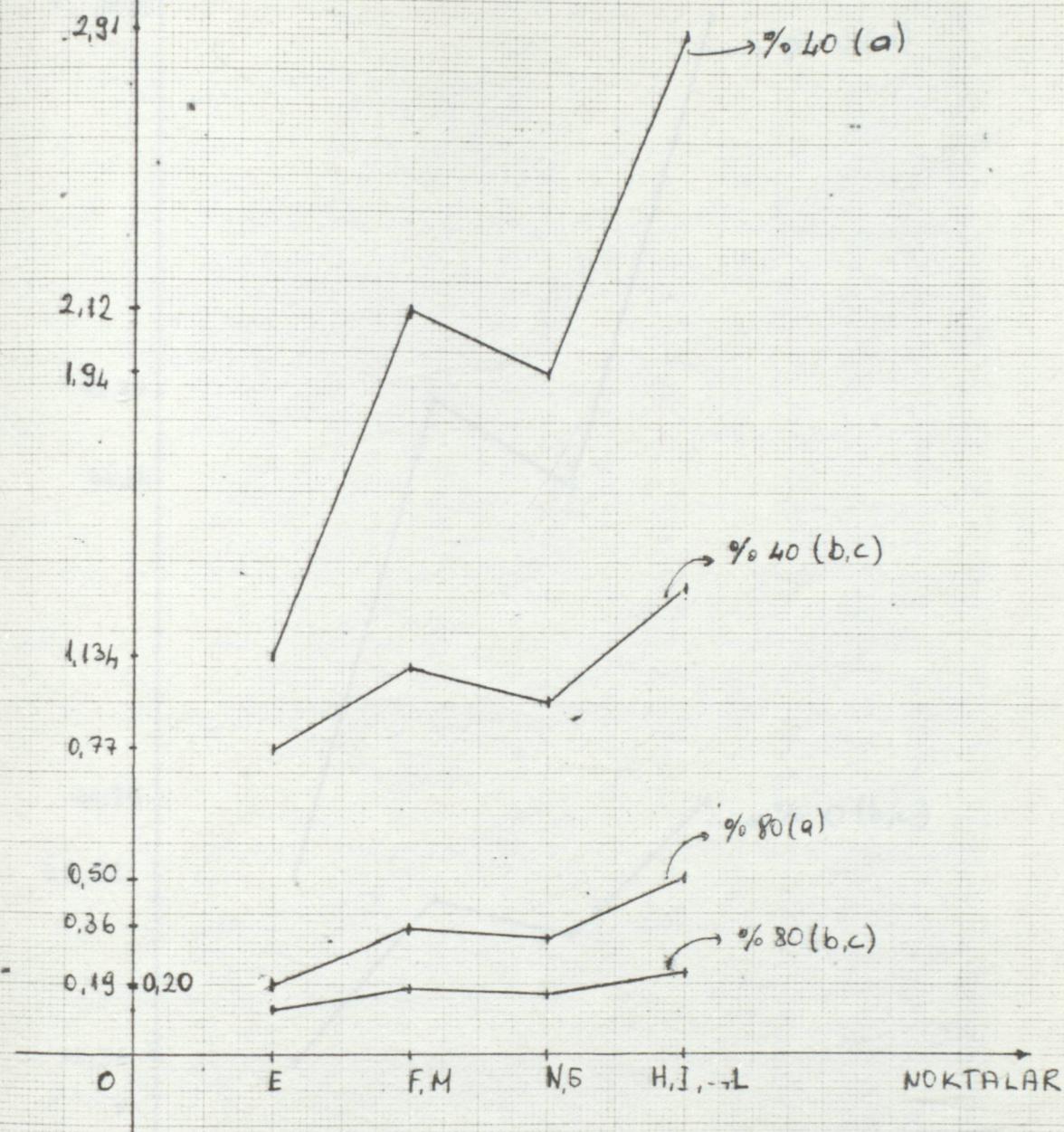

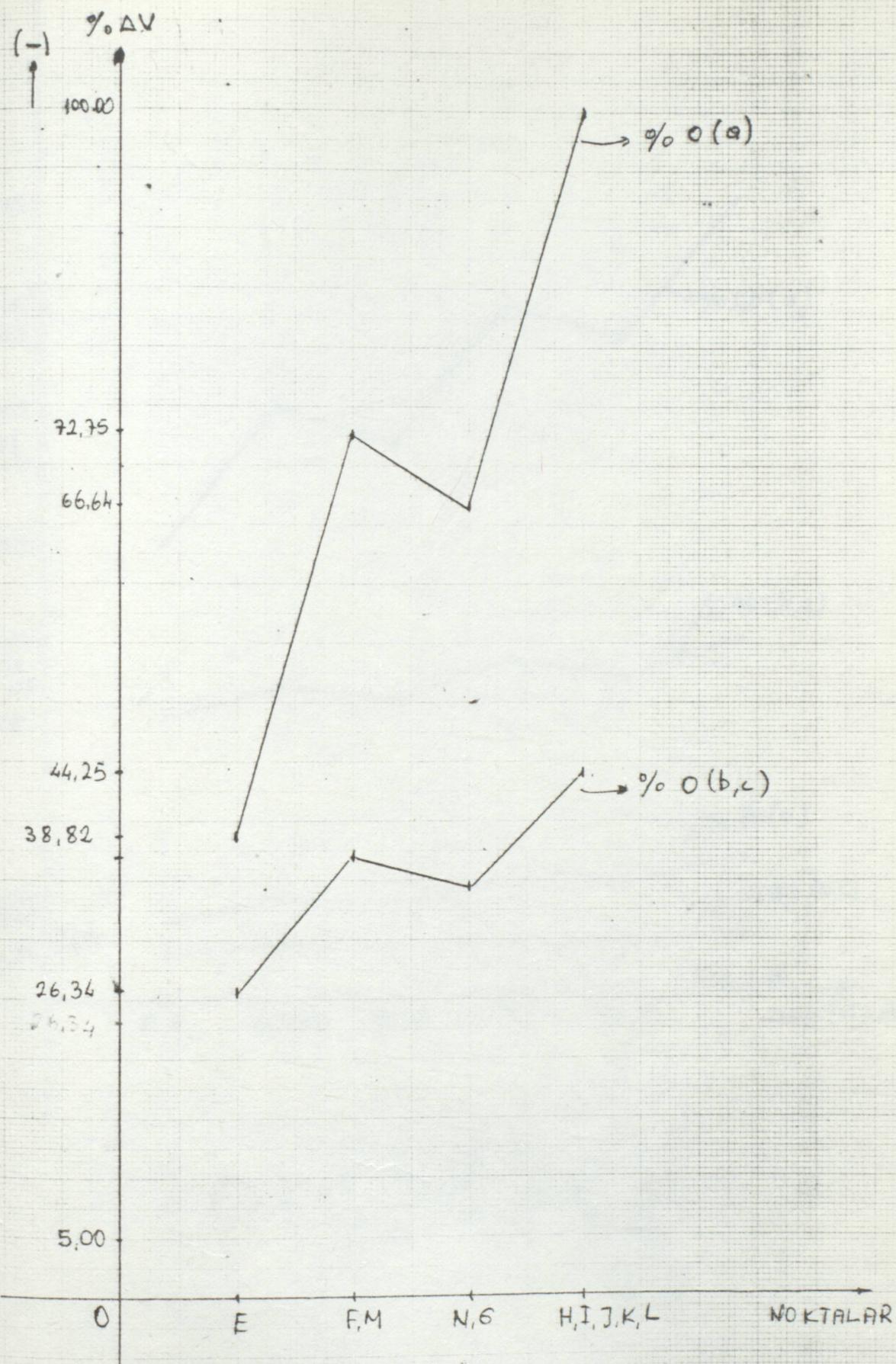
5. MODEL ÇALIŞMADA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



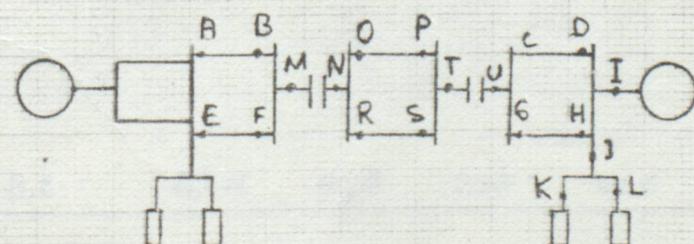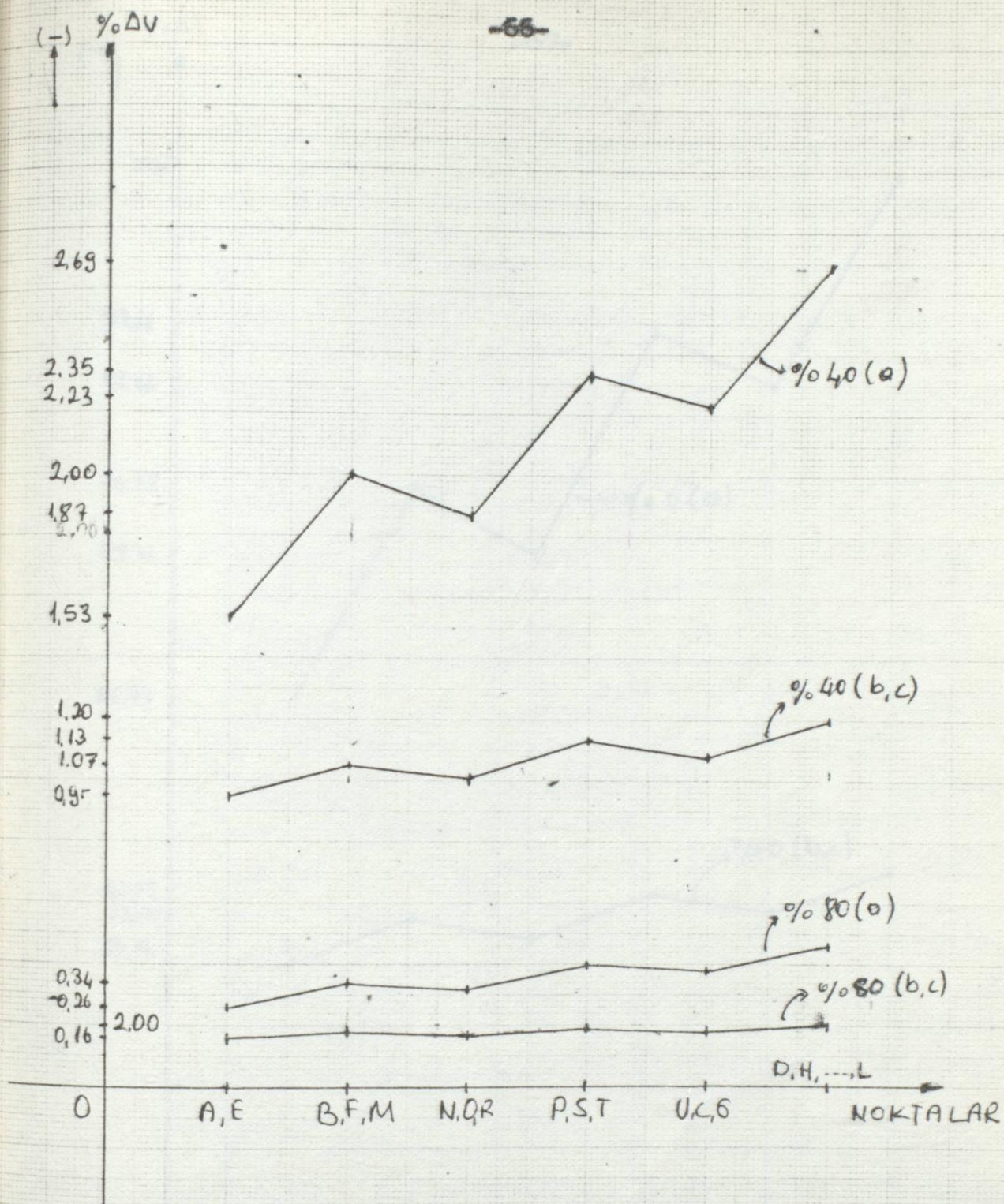5. MODEL ÇALIŞMADA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



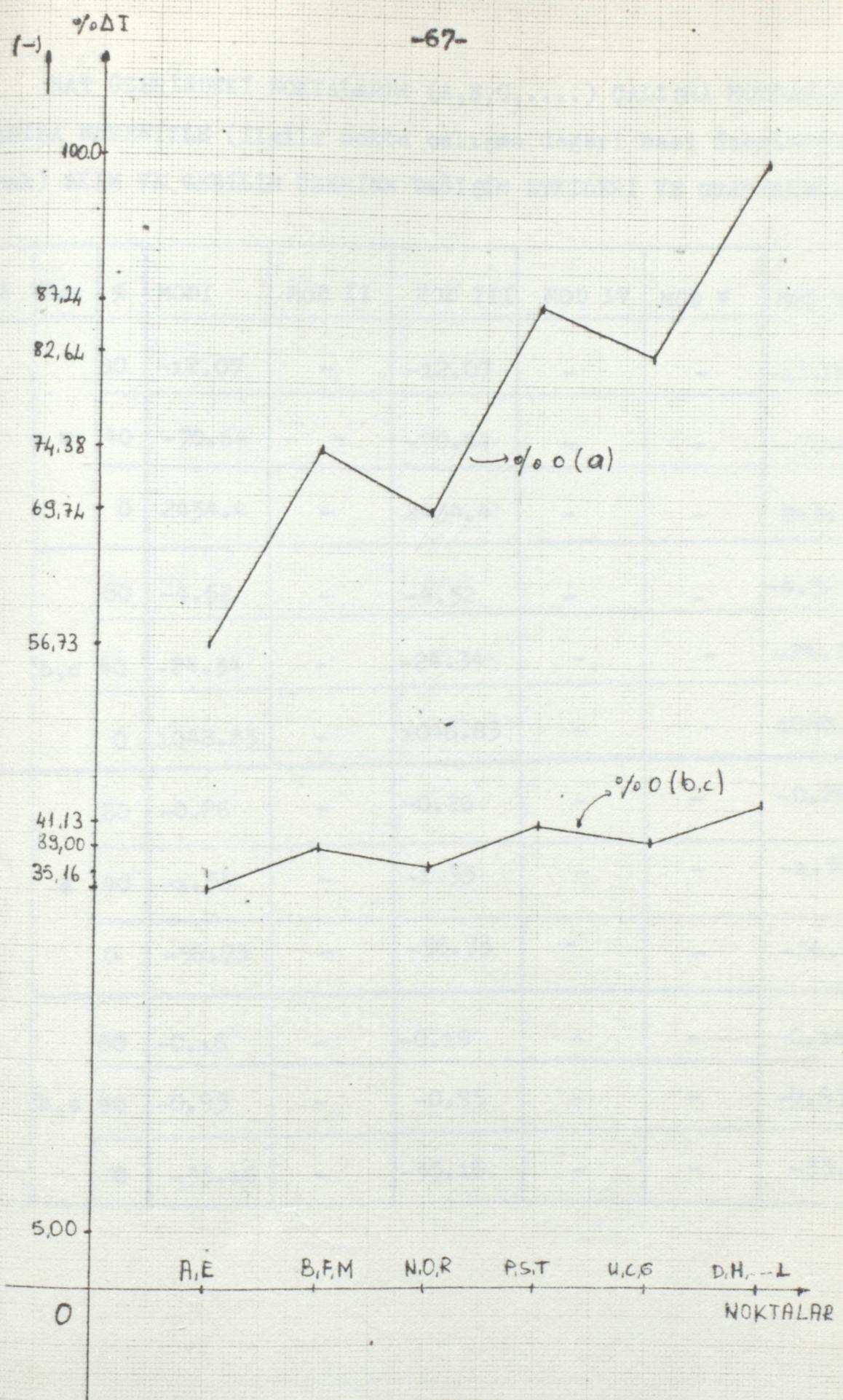6. MODEL GALİSMADA YÜZDE SERİLİM DEĞİŞİNİ



6. MODEL CALIŞMADA YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ

HAT ÜZERİNDEKİ NOKTALARDA (A,B,C,...) ÇALIŞMA MODLARINA GÖRE
ARIZA NEDENİYLE (İlgili nokta çalışma değeri bazı üzerinden % ola-
rak) AKIM VE GERİLİM ÜZERİNE DEĞİŞİM ETKİLERİ VE GRAFİKLERİ

A	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-12.07	-	-12.07	-	-	-12.07
		40	-70.64	-	-70.64	-	-	-70.64
		0	2434.4	-	2434.4	-	-	2434.4
	b,c	80	-4.52	-	-4.52	-	-	-4.52
		40	-24.34	-	-24.34	-	-	-24.34
		0	1048.83	-	1048.83	-	-	1048.83
V	a	80	-0.26	-	-0.26	-	-	-0.26
		40	-1.53	-	-1.53	-	-	-1.53
		0	-56.73	-	-56.73	-	-	-56.73
	b,c	80	-0.16	-	-0.16	-	-	-0.16
		40	-0.95	-	-0.95	-	-	-0.95
		0	-35.16	-	-35.16	-	-	-35.16

B	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-12.07	-	-12.07	-	-	-12.07
		40	-70.64	-	-70.64	-	-	-70.64
		0	2434.4	-	2434.4	-	-	2434.4
	b,c	80	-4.52	-	-4.52	-	-	-4.52
		40	-24.34	-	-24.34	-	-	-24.34
		0	1048.83	-	1048.83	-	-	1048.83
V	a	80	-0.38	-	-0.38	-	-	-0.34
		40	-2.23	-	-2.23	-	-	-2.00
		0	-83.04	-	-83.04	-	-	-74.38
	b,c	80	-0.19	-	-0.19	-	-	-0.18
		40	-1.12	-	-1.12	-	-	-1.07
		0	-40.83	-	-40.83	-	-	-39.00

C	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-12.07	-	-12.07	-11.55	-	-12.07
		40	-70.64	-	-70.64	-67.58	-	-70.64
		0	2434.40	-	2434.40	2203.34	-	2434.40
	b,c	80	-4.52	-	-4.52	-4.80	-	-4.52
		40	-24.34	-	-24.34	-26.28	-	-24.34
		0	1048.83	-	1048.83	1002.32	-	1048.83
V	a	80	-0.34	-	-0.34	-0.38	-	-0.38
		40	-1.97	-	-1.97	-2.24	-	-2.23
		0	-73.81	-	-73.81	-79.74	-	-82.64
	b,c	80	-0.17	-	-0.17	-0.19	-	-0.18
		40	-1.03	-	-1.03	-1.11	-	-1.08
		0	-37.75	-	-37.75	-38.53	-	-39.62

D	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-12.07	-	-12.07	-11.55	-	-12.07
		40	-70.64	-	-70.64	-67.58	-	-70.64
		0	2434.40	-	2434.40	2203.34	-	2434.40
	b,c	80	-4.52	-	-4.52	-4.80	-	-4.52
		40	-24.34	-	-24.34	-26.28	-	-24.34
		0	1048.83	-	1048.83	1002.32	-	1048.83
V	a	80	-0.46	-	-0.46	-0.48	-	-0.46
		40	-2.69	-	-2.69	-2.82	-	-2.69
		0	-100.00	-	-100.00	-99.90	-	-100.00
	b,c	80	-0.20	-	-0.20	-0.22	-	-0.20
		40	-1.20	-	-1.20	-1.27	-	-1.20
		0	-43.19	-	-43.19	-43.71	-	-43.19

N	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-	-	-12.07	-11.55	-11.23	-12.07
		40	-	-	-70.64	-67.58	-65.65	-70.64
		0	-	-	2434.40	2203.34	2057.85	2434.40
	b,c	80	-	-	-4.52	-4.80	-4.98	-4.52
		40	-	-	-24.34	-26.28	-27.50	-24.34
		0	-	-	1048.83	1002.32	970.26	1048.83
V	a	80	-	-	-0.34	-0.38	-0.33	-0.32
		40	-	-	-1.98	-2.24	-1.94	-1.87
		0	-	-	-73.814	-79.74	-66.64	-69.74
	b,c	80	-	-	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
		40	-	-	-1.03	-1.11	-1.01	-1.02
		0	-	-	-37.75	-38.53	-34.41	-37.42

G	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
V	a	80	-0.34	-0.32	-0.34	-0.38	-0.33	-0.38
		40	-1.98	-1.85	-1.98	-2.24	-1.94	-2.22
		0	-73.81	-64.36	-73.81	-79.74	-66.64	-82.64
	b, c	80	-0.17	-0.17	-0.17	-0.19	-0.17	-0.18
		40	-1.03	-0.98	-1.03	-1.11	-1.01	-1.08
		0	-37.75	-33.56	-37.75	-38.53	-34.41	-39.62

M	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-	-	-12.07	-11.55	-11.23	-12.07
		40	-	-	-70.64	-67.58	-65.65	-70.64
		0	-	-	2434.4	2203.34	2057.85	2434.4
	b, c	80	-	-	-4.52	-4.80	-4.98	-4.52
		40	-	-	-24.34	-26.28	-27.50	-24.34
		0	-	-	1048.83	1002.32	970.26	1048.8
V	a	80	-	-	-0.38	-0.42	-0.36	-0.34
		40	-	-	-2.23	-2.45	-2.12	-2.00
		0	-	-	-83.04	-87.01	-72.75	-74.38
	b, c	80	-	-	-0.19	-0.20	-0.19	-0.18
		40	-	-	-1.12	-1.19	-1.10	-1.07
		0	-	-	-40.83	-41.26	-36.97	-39.00

E, F, G, H	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-12.07	-11.31	-12.07	-11.55	-11.23	-12.07
		40	-70.64	-66.13	-70.64	-67.58	-65.65	-70.64
		0	2434.40	2102.19	2434.40	2203.34	2057.8	2434.40
	b, c	80	-4.52	-4.95	-4.52	-4.80	-4.98	-4.52
		40	-24.34	-27.20	-24.34	-26.28	-27.50	-24.34
		0	1048.83	990.48	1048.83	1002.32	970.26	1048.84

E	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
V	a	80	-0.26	-0.20	-0.26	-0.22	-0.19	-0.26
		40	-1.53	-1.19	-1.53	-1.30	-1.13	-1.53
		0	-56.73	-41.32	-56.73	-46.02	-38.82	-56.73
	b, c	80	-0.16	-0.14	-0.16	-0.15	-0.13	-0.16
		40	-0.95	-0.80	-0.95	-0.85	-0.77	-0.95
		0	-35.16	-27.89	-35.16	-30.17	-26.34	-35.16

F	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
V	a	80	-0.38	-0.38	-0.38	-0.42	-0.36	-0.34
		40	-2.23	-2.23	-2.23	-2.45	-2.12	-2.00
		0	-83.04	-77.39	-83.04	-87.01	-72.75	-74.38
	b, c	80	-0.19	-0.20	-0.19	-0.20	-0.19	-0.18
		40	-1.12	-1.14	-1.12	-1.19	-1.10	-1.07
		0	-40.82	-38.96	-40.83	-41.26	-36.97	-39.00

I	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	8.32	9.01	8.32	8.79	9.13	8.32
		40	48.82	52.76	48.82	51.49	53.48	48.82
		0	1815.0	1832.48	1815.07	1826.40	1835.30	1815.07
	b,c	80	-0.87	-0.84	-0.87	-0.85	-0.82	-0.87
		40	-5.08	-4.87	-5.08	-4.94	-4.76	-5.08
		0	48.82	8.40	48.82	20.39	0.102	48.82



J	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	11.98	11.95	11.98	11.95	11.95	11.98
		40	70.29	69.96	70.29	70.07	69.90	70.29
		0	2613.37	2429.68	2613.36	2485.32	2398.5	2613.37
	b,c	80	-0.21	-0.22	-0.20	-0.22	-0.23	-0.20
		40	-1.20	-1.31	-1.19	-1.27	-1.33	-1.20
		0	-43.19	-44.01	-43.19	-43.71	-44.25	-43.19

K	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	24.43	24.39	24.43	24.40	24.38	24.43
		40	143.28	142.80	143.27	142.95	142.71	143.28
		0	5326.74	4959.3	5326.7	5070.7	4897.2	5326.7
	b,c	80	-0.204	-0.22	-0.20	-0.22	-0.23	-0.20
		40	-1.20	-1.31	-1.19	-1.27	-1.33	-1.20
		0	-43.19	-44.01	-43.19	-43.71	-44.25	-43.19



L	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
I	a	80	-0.46	-0.49	-0.46	-0.48	-0.50	-0.46
		40	-2.69	-2.88	-2.69	-2.82	-2.92	-2.69
		0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0	-100.0
	b, c	80	-0.204	-0.22	-0.20	-0.21	-0.23	-0.20
		40	-1.20	-1.31	-1.19	-1.27	-1.33	-1.20
		0	-43.20	-44.01	-43.19	-43.71	-44.25	-43.19

H, I, J, K, L	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
V	a	80	-0.46	-0.49	-0.46	-0.48	-0.50	-0.46
		40	-2.69	-2.88	-2.69	-2.82	-2.91	-2.69
		0	-100.0	-100.0	-100.0	-99.9	-100.0	-100.0
	b, c	80	-0.20	-0.22	-0.20	-0.22	-0.23	-0.20
		40	-1.20	-1.31	-1.20	-1.27	-1.33	-1.20
		0	-43.19	-44.01	-43.19	-43.71	-44.25	-43.20



Vc	Faz	%	MOD I	MOD II	MOD III	MOD IV	MOD V	MOD VI
V	a	80	-12.07	-11.31	-12.07	-11.55	-11.23	-12.07
		40	-70.64	-66.13	-70.64	-67.58	-65.65	-70.64
		0	2434.40	2012.19	2434.40	2203.3	2057.85	2434.41
	b, c	80	-4.52	-4.95	-4.52	-4.80	-4.98	-4.52
		40	-24.34	-27.20	-24.34	-26.28	-27.49	-24.34
		0	1048.83	990.48	1048.84	1002.32	970.26	1048.83

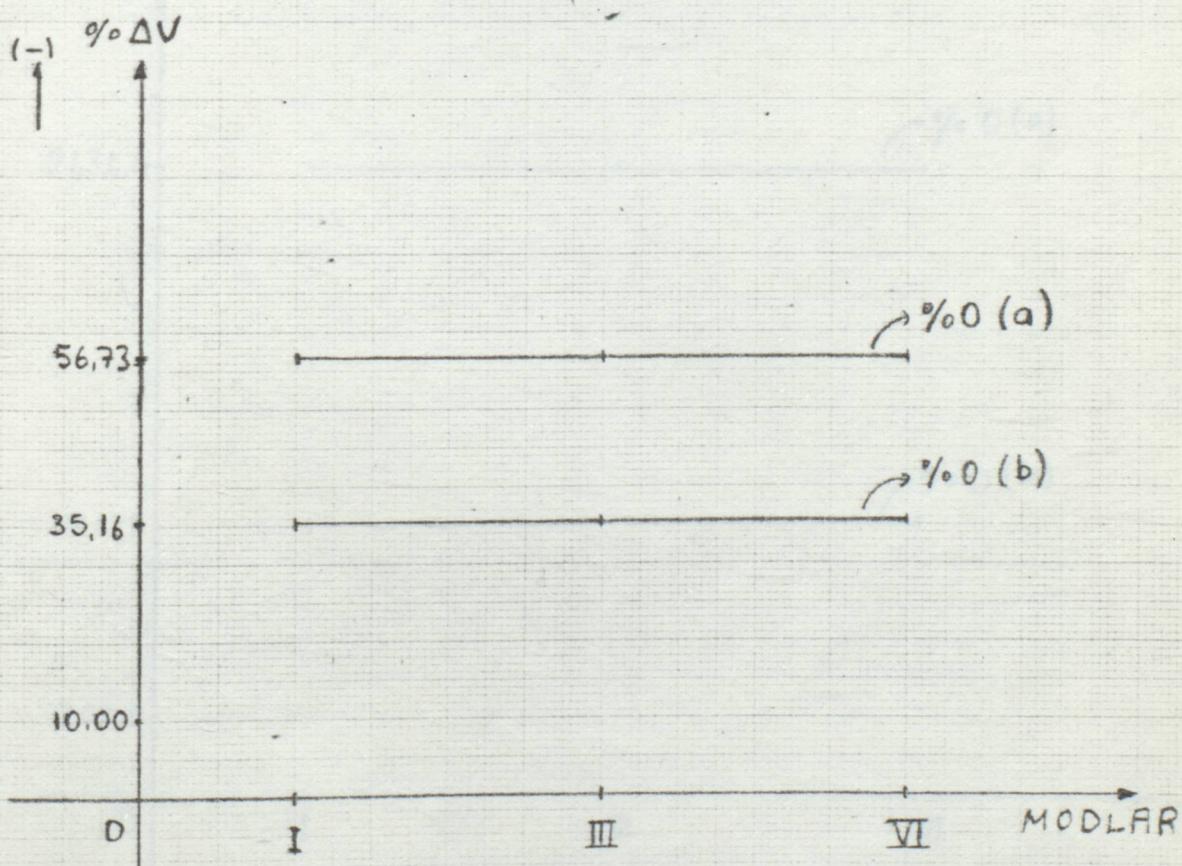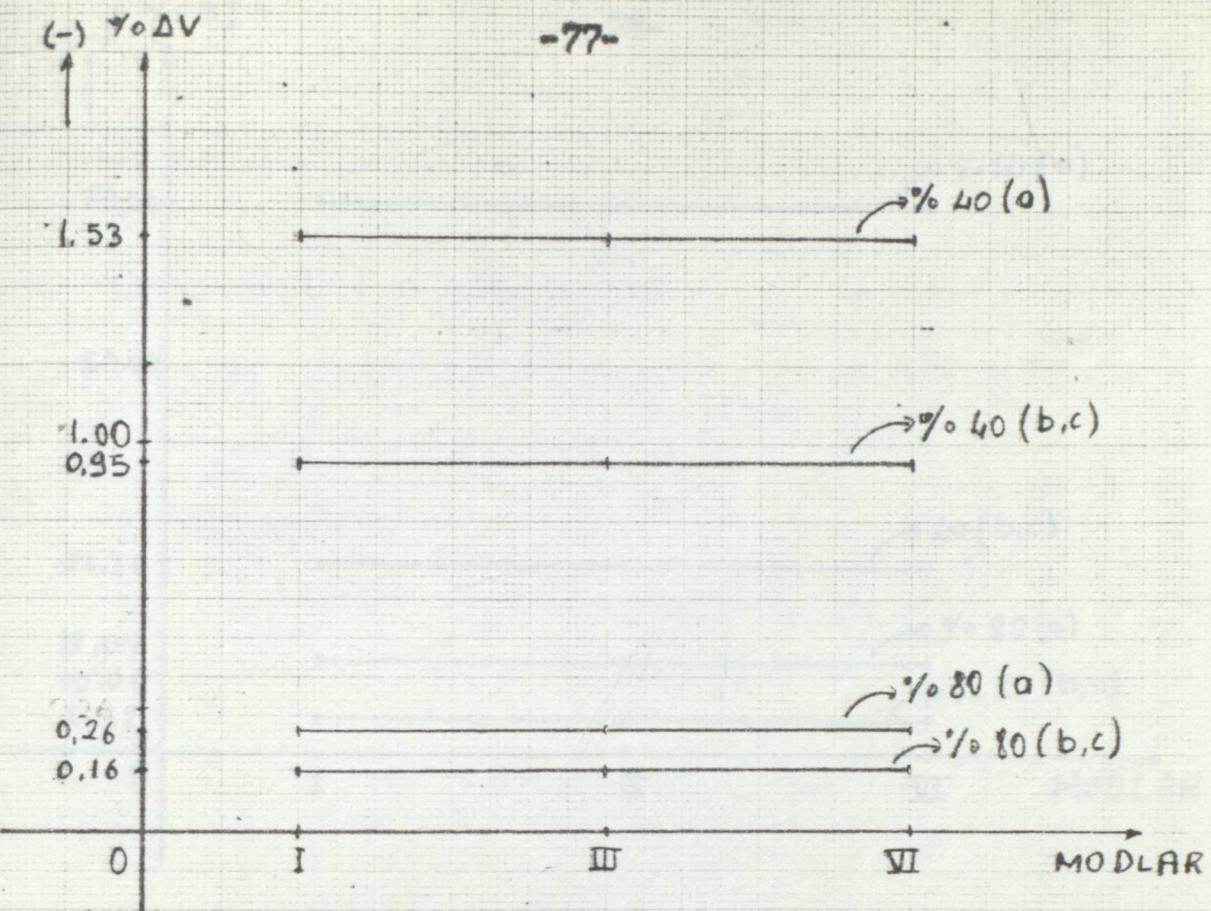

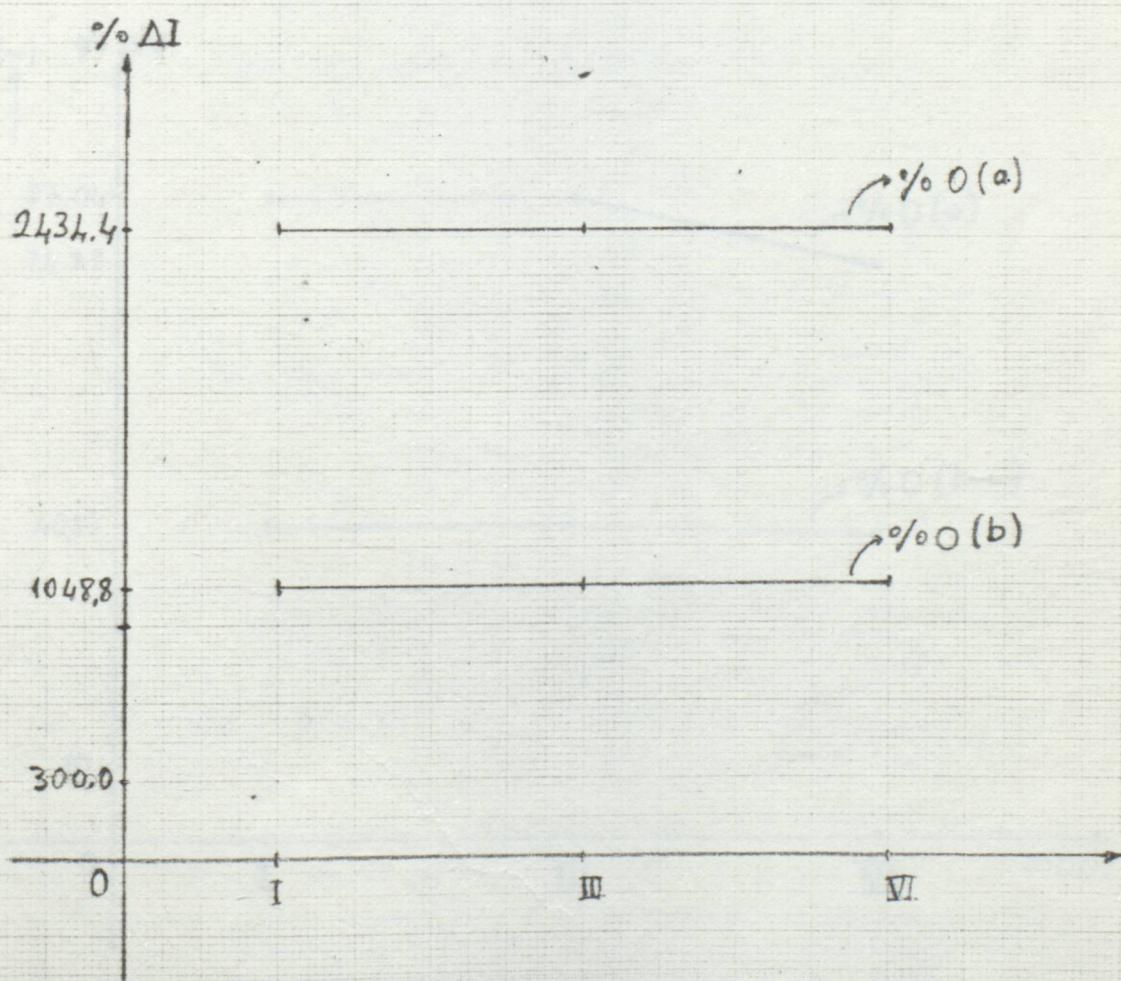
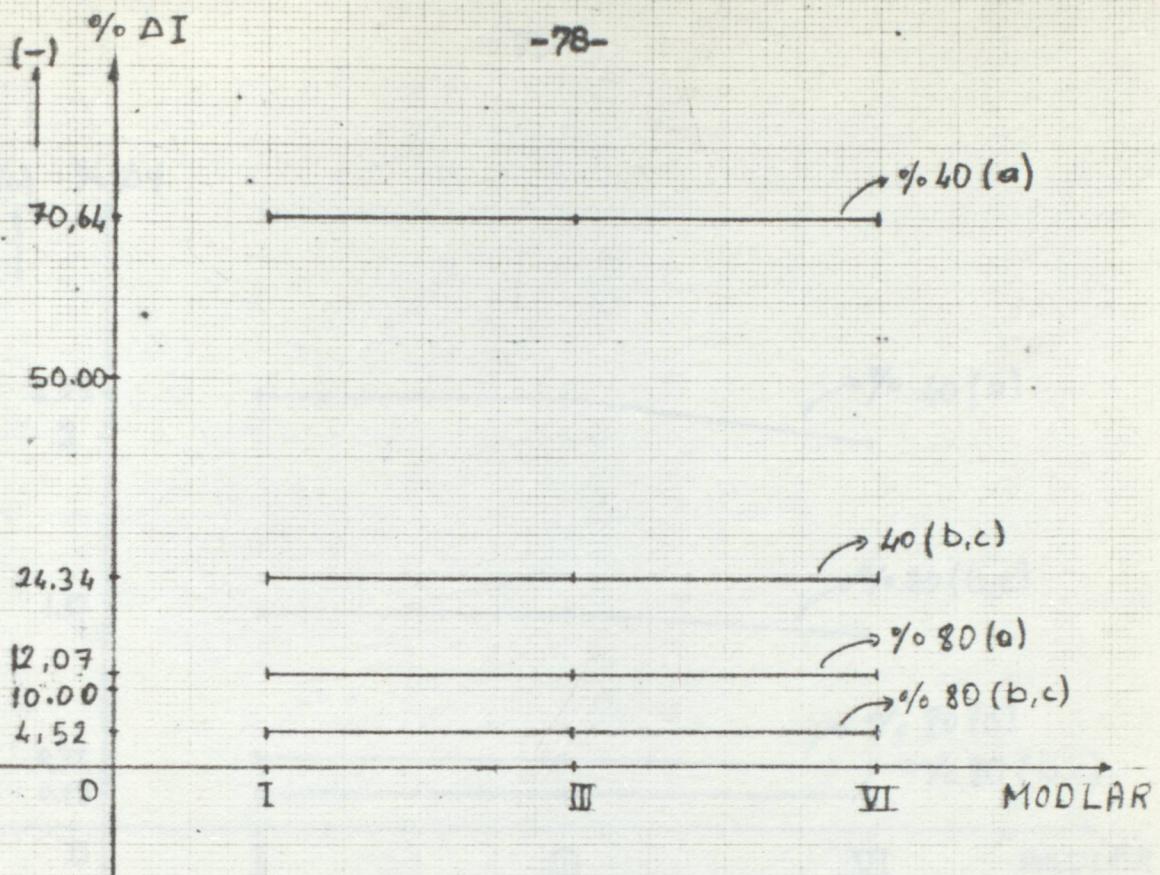
A NOKTASININ BULUNDUĞU MODLARA GÖRE
YÜZDE SERİLİM DEĞİŞİMİ



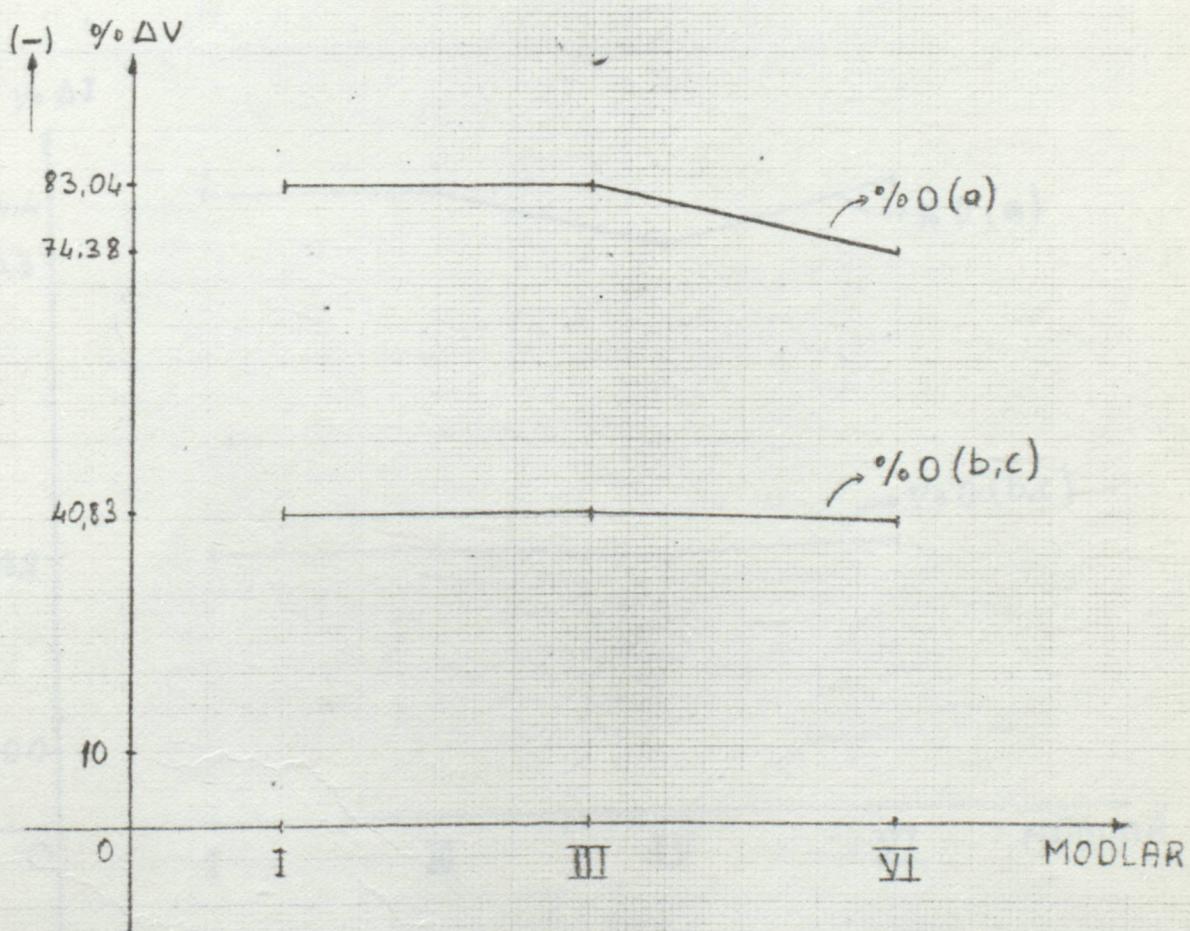
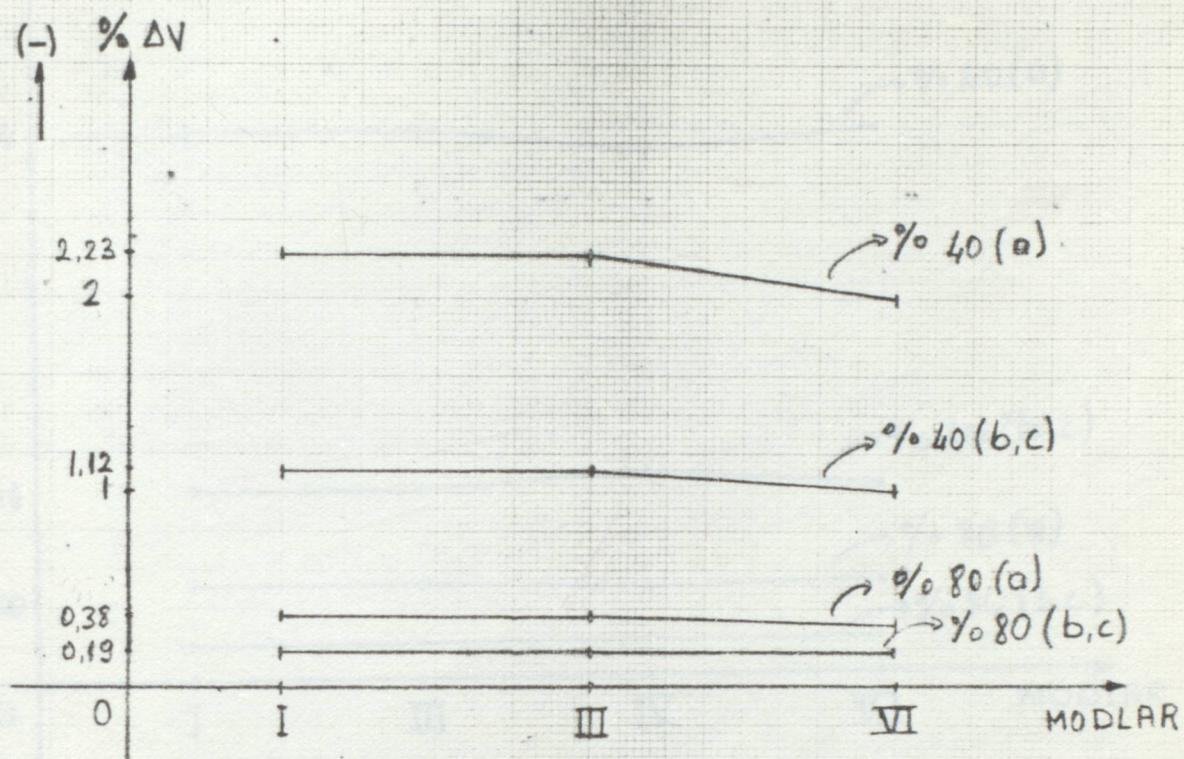
A ve B NOKTASININ BULUNDUKLARI MODLARA
GÖRE YÜZDE AKIM DEĞİŞMELERİ



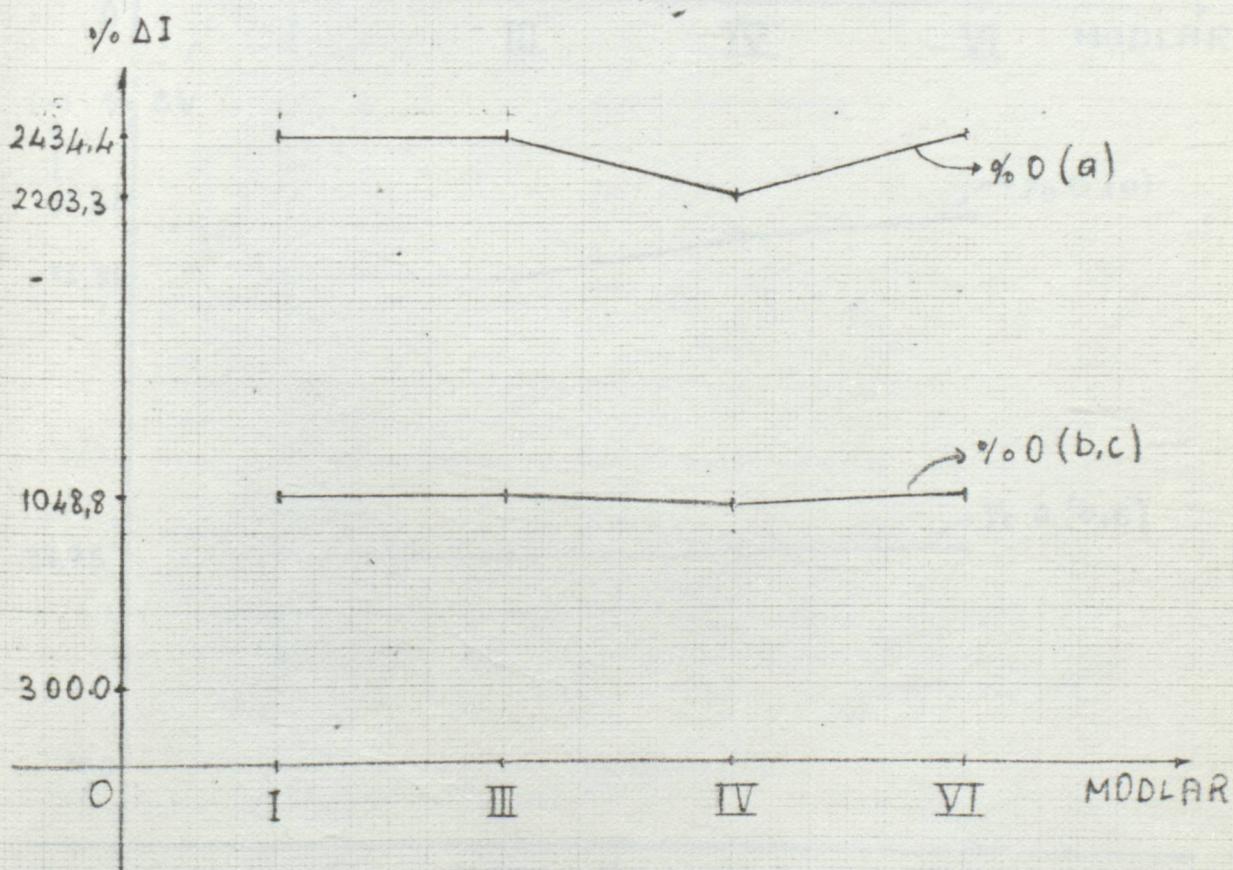
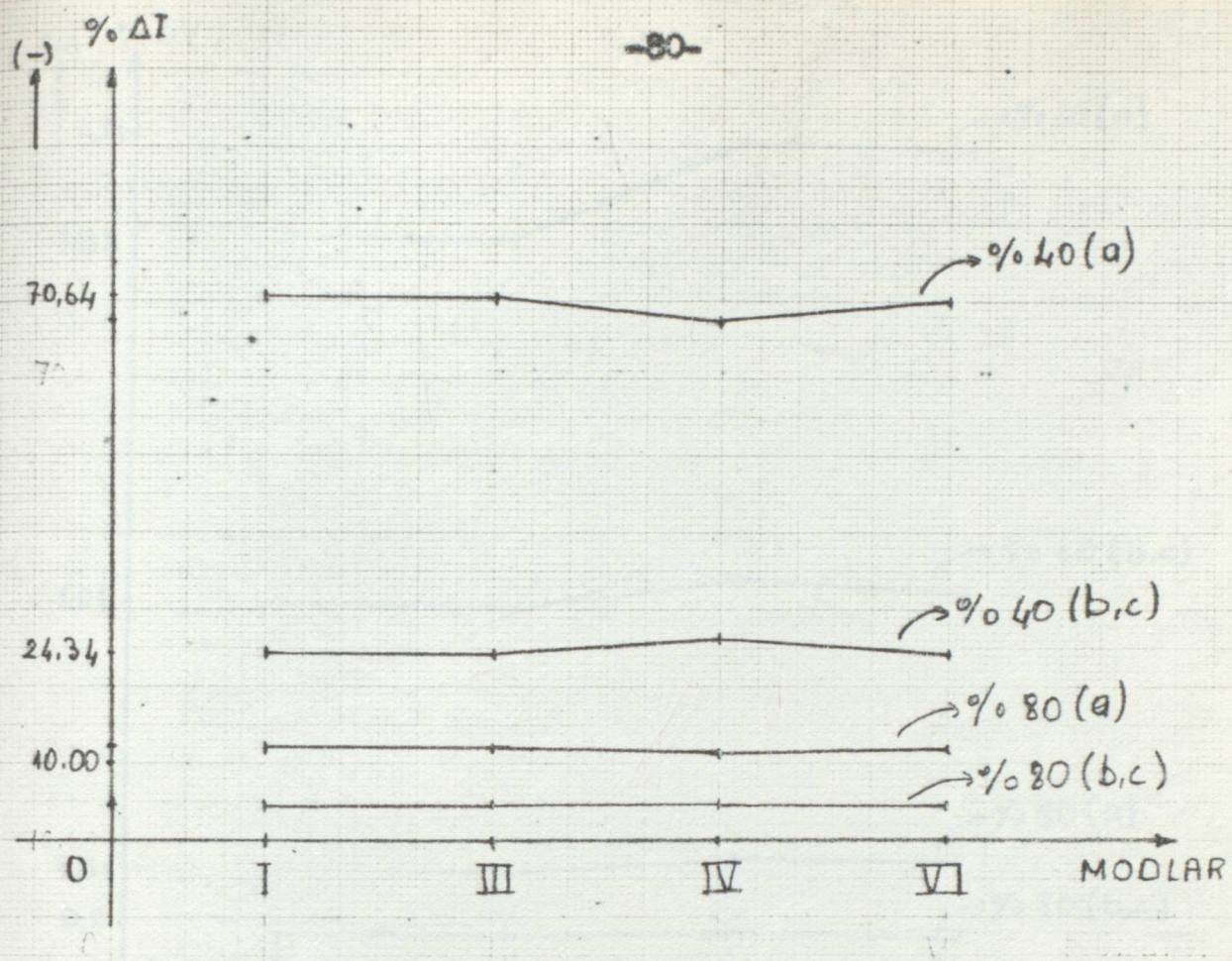
B NOKTASININ BULUNDUĞU MODLARA GÖRE
YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



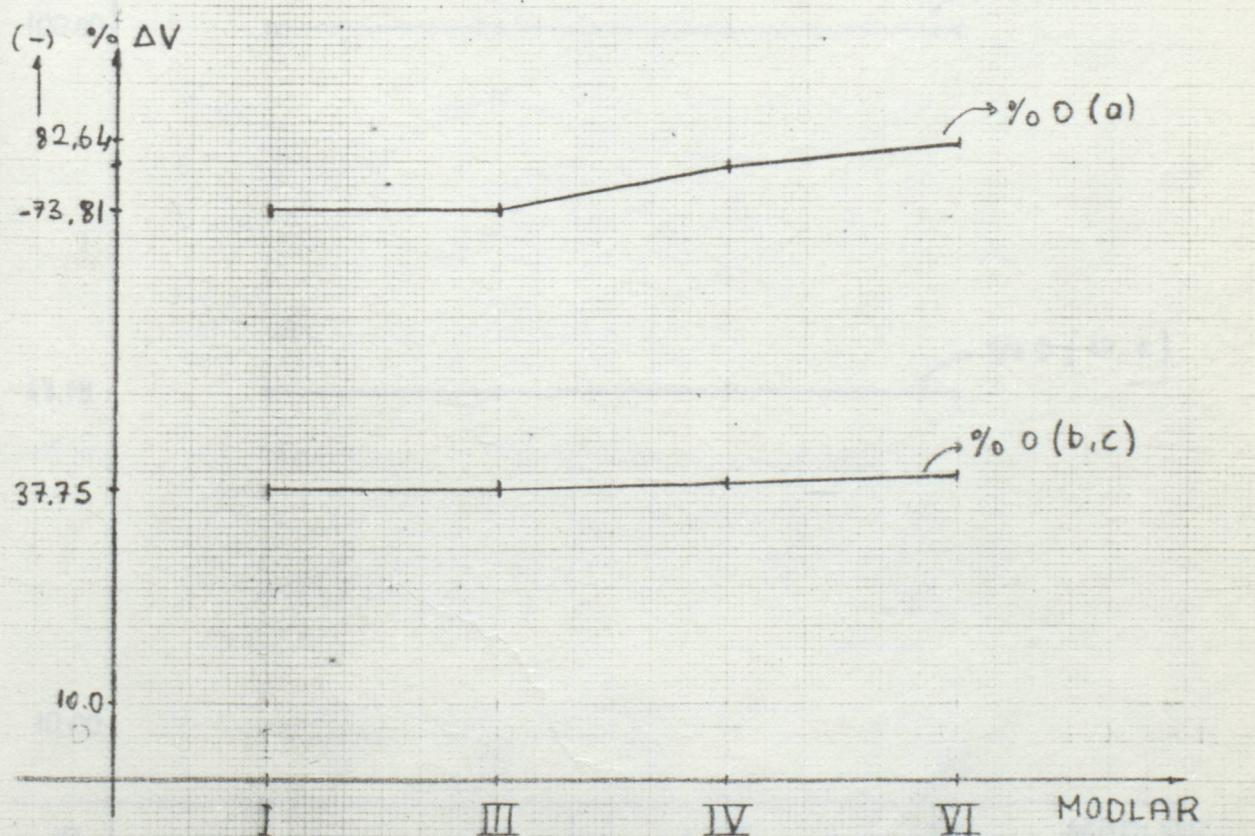
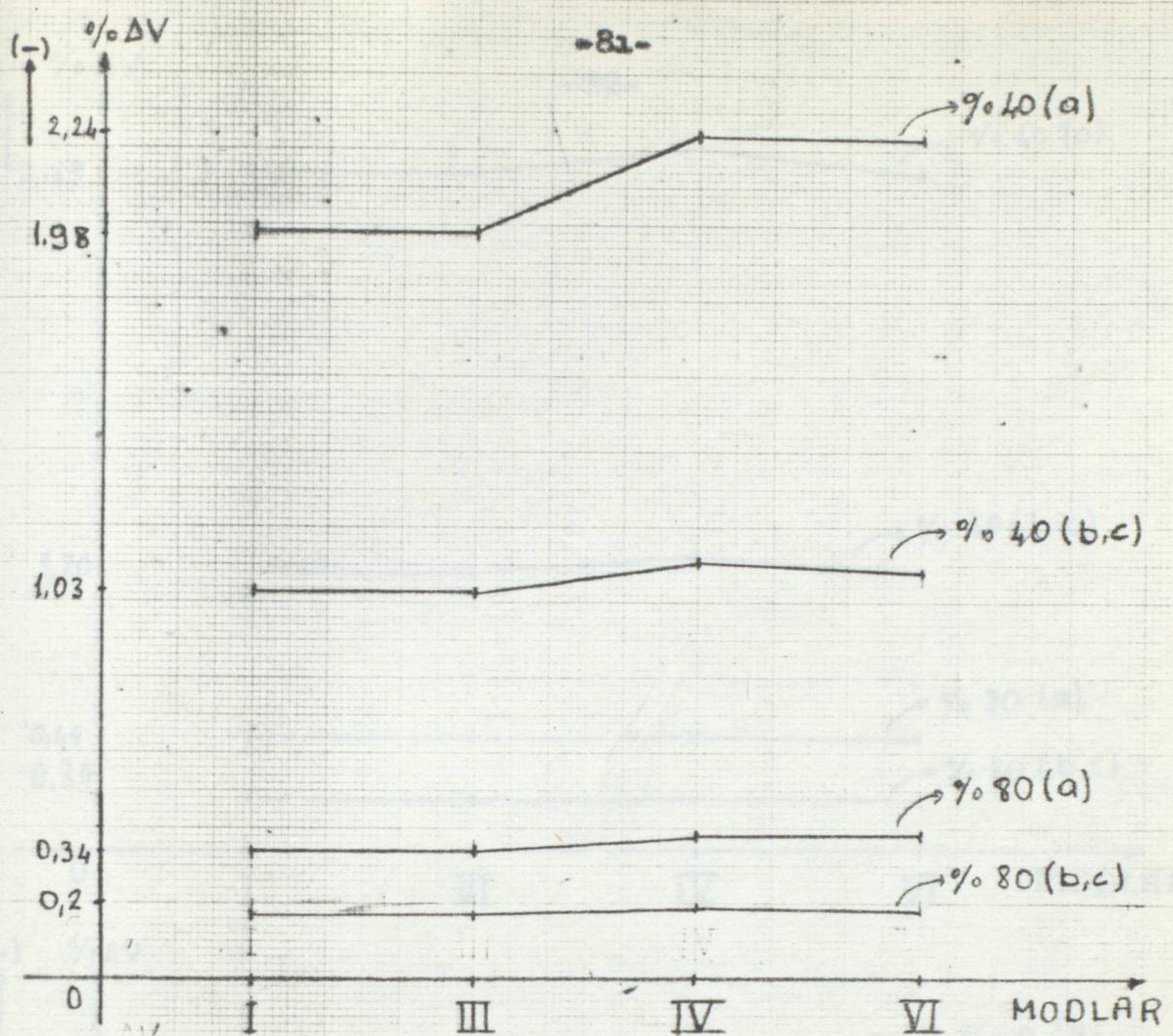
C ve D NOKTASININ, BULUNDUKLARI MODLARA
GORE YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ



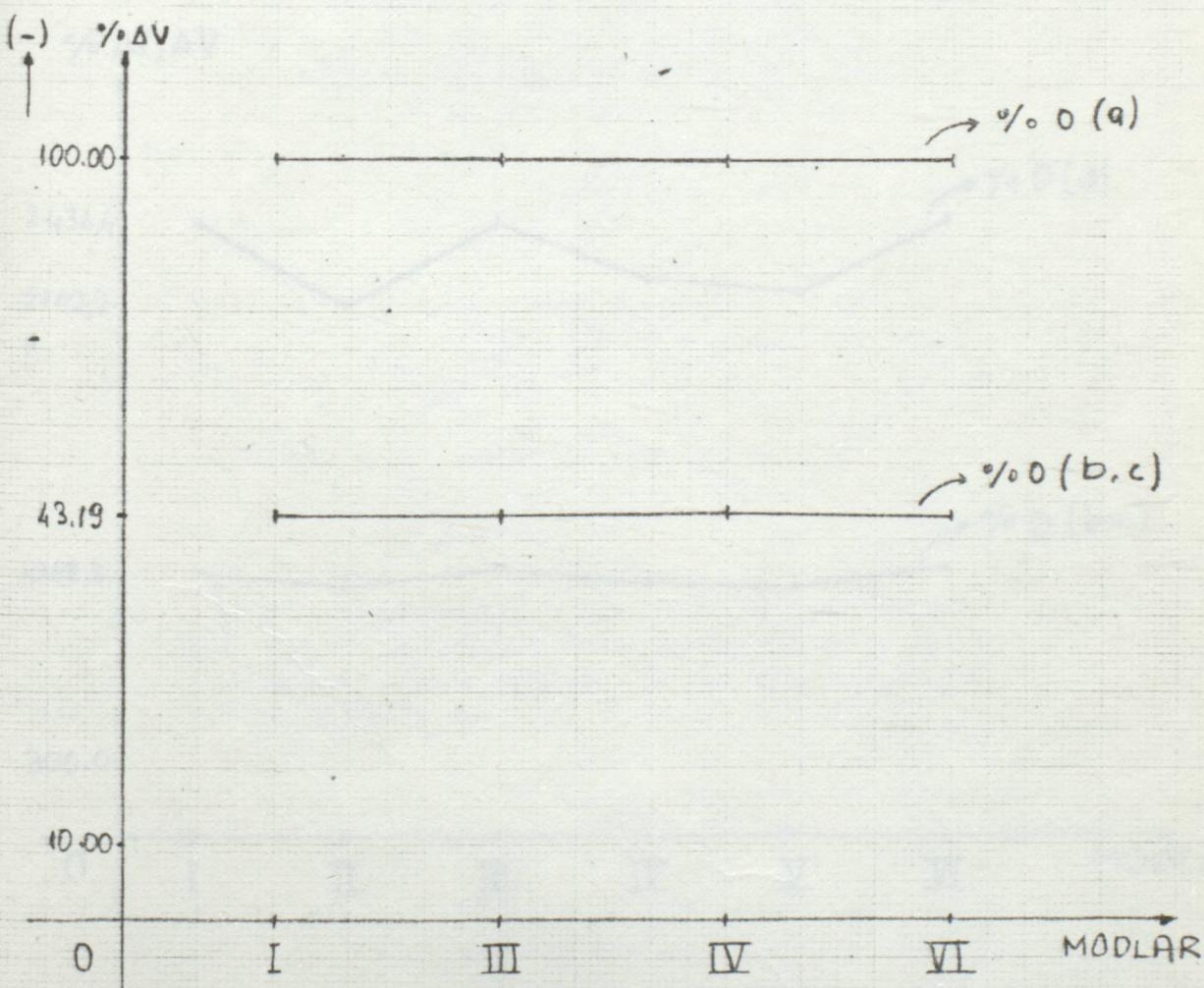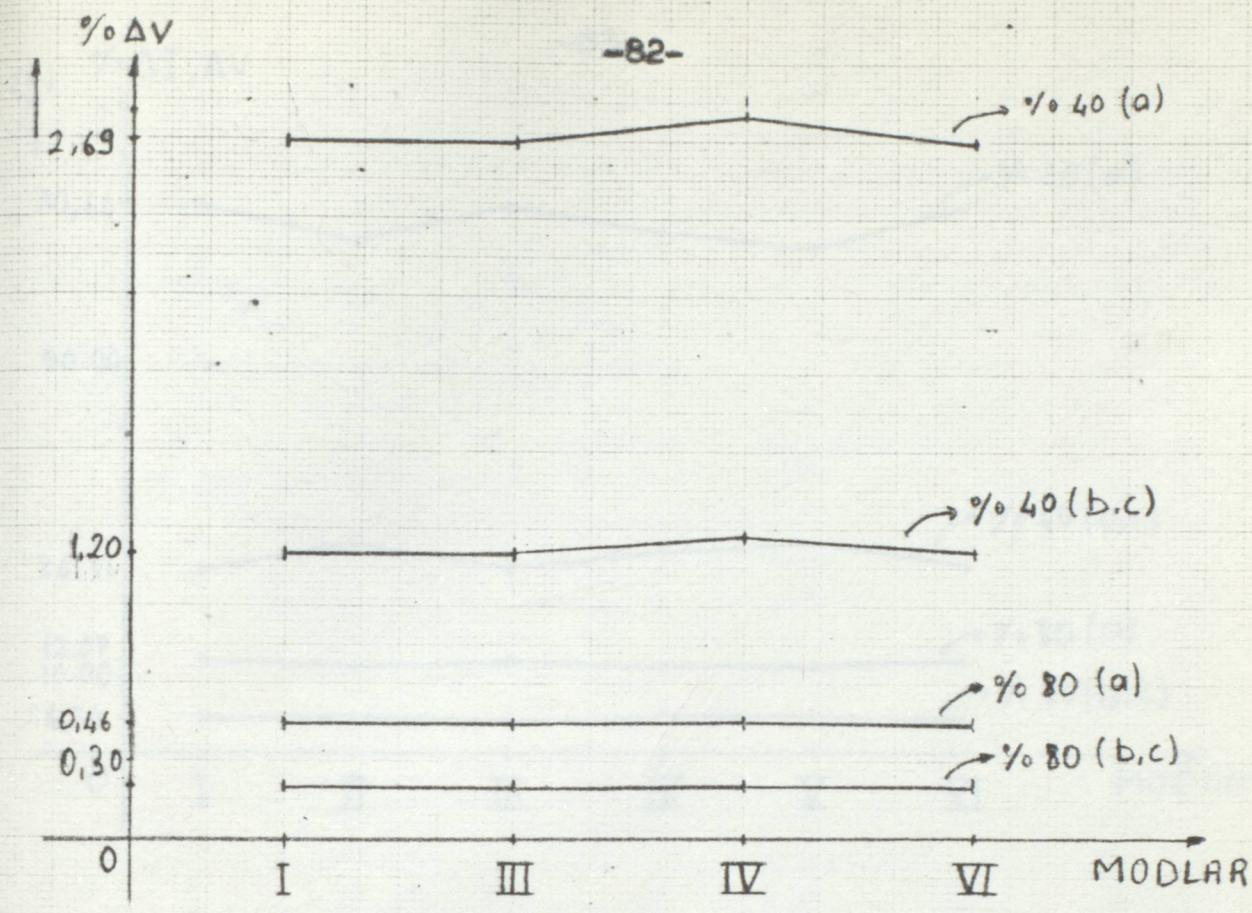
C NOKTASININ, BULUNDUĞU MODLARA
GÖRE, YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



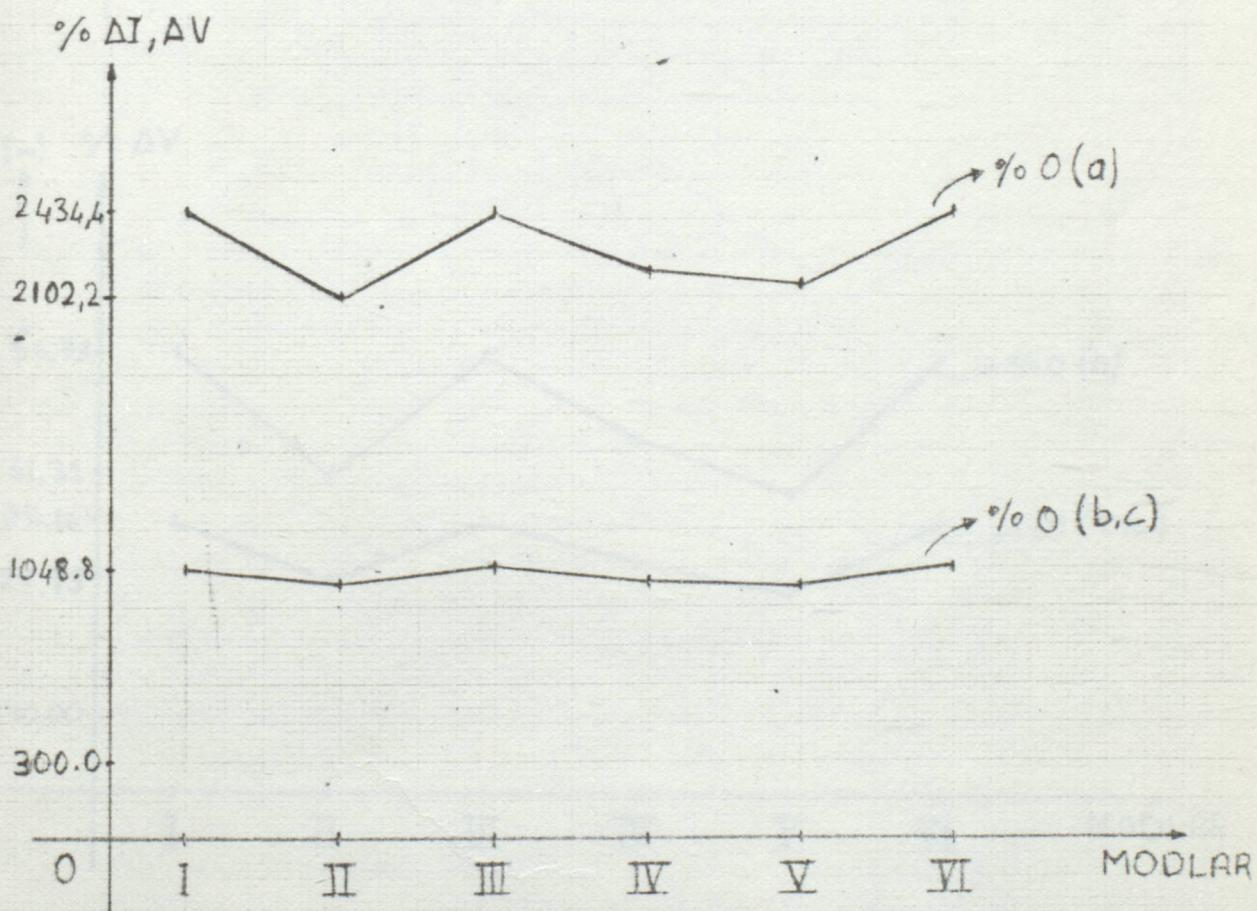
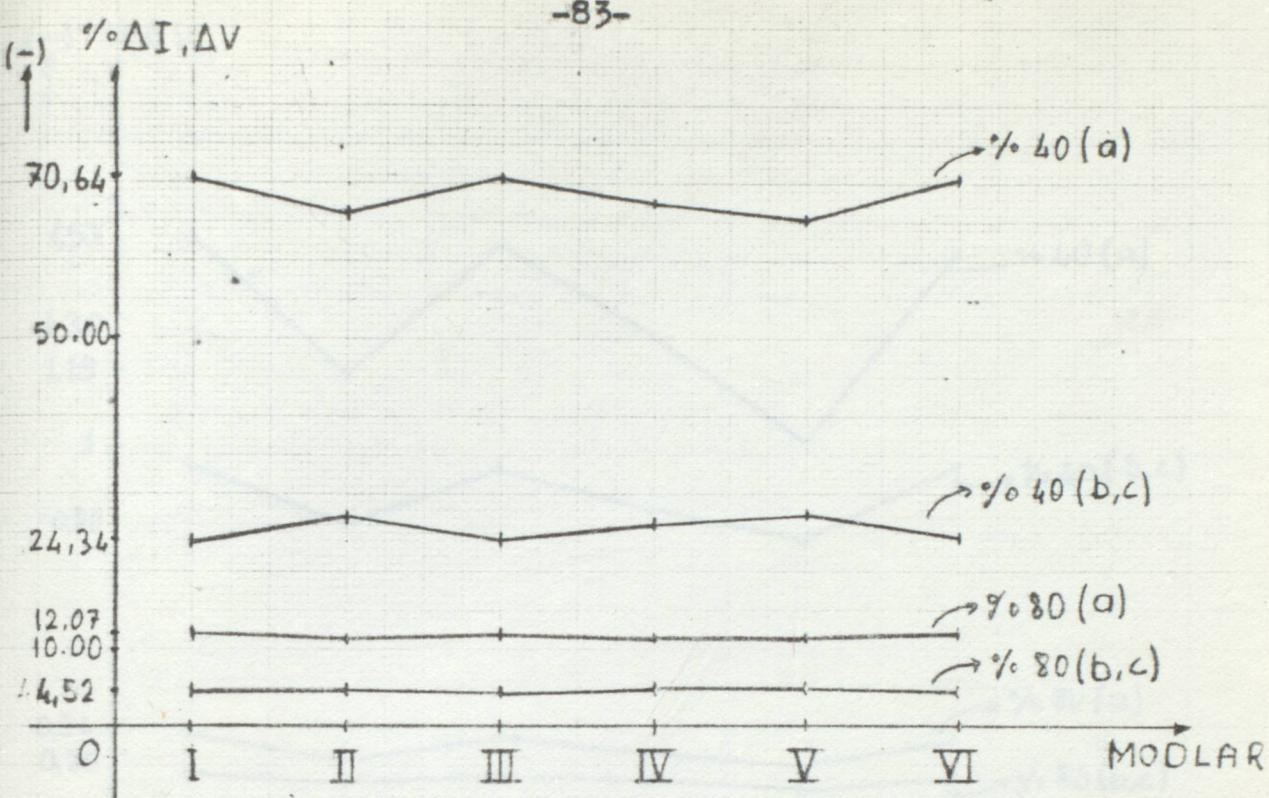
D NOKTASININ, BULUNDUĞU MODLARA
SÖRE, YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ




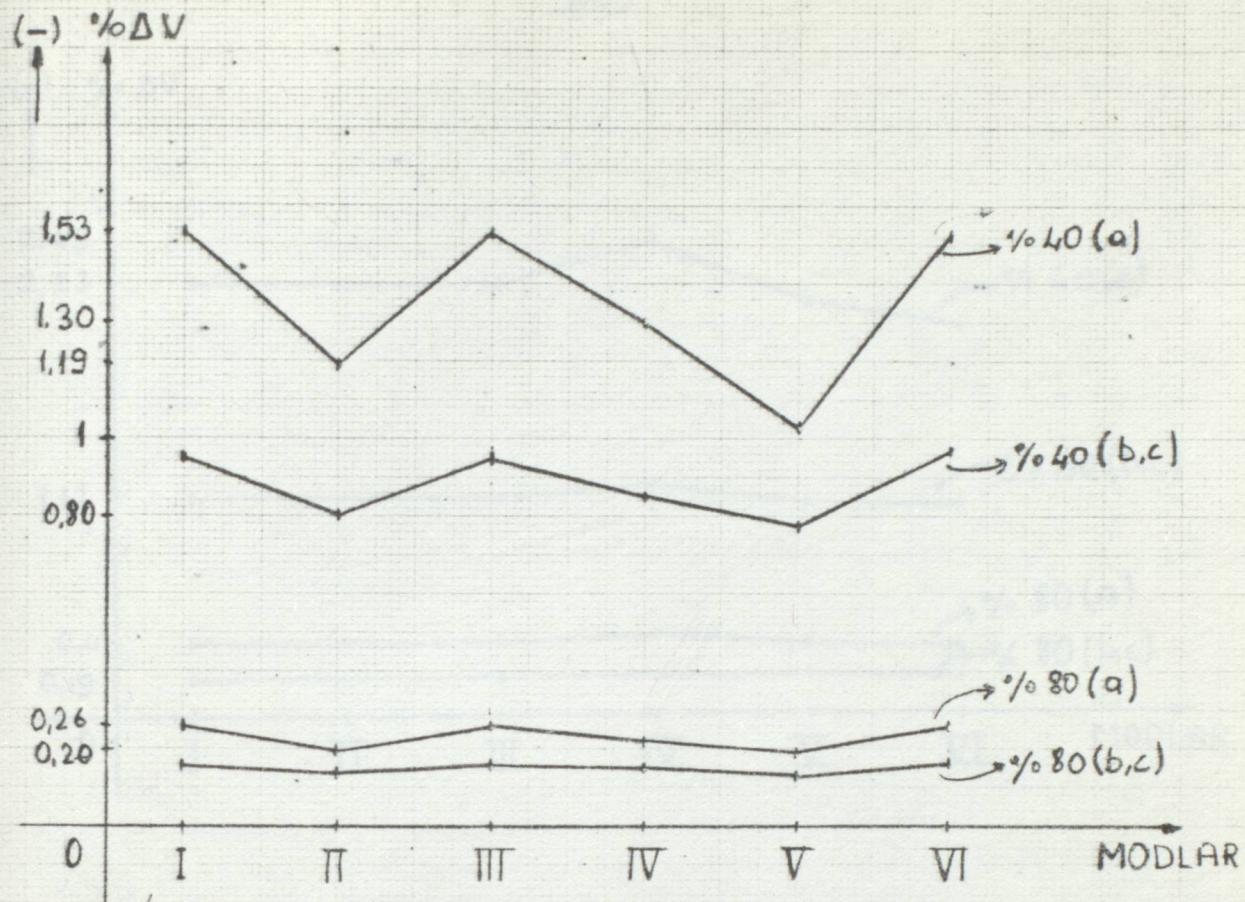
MODLARA GÖRE, E,F,G,H NOKTALARININ YÜZDE AKIM VE KONDANSATÖRLERİN YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



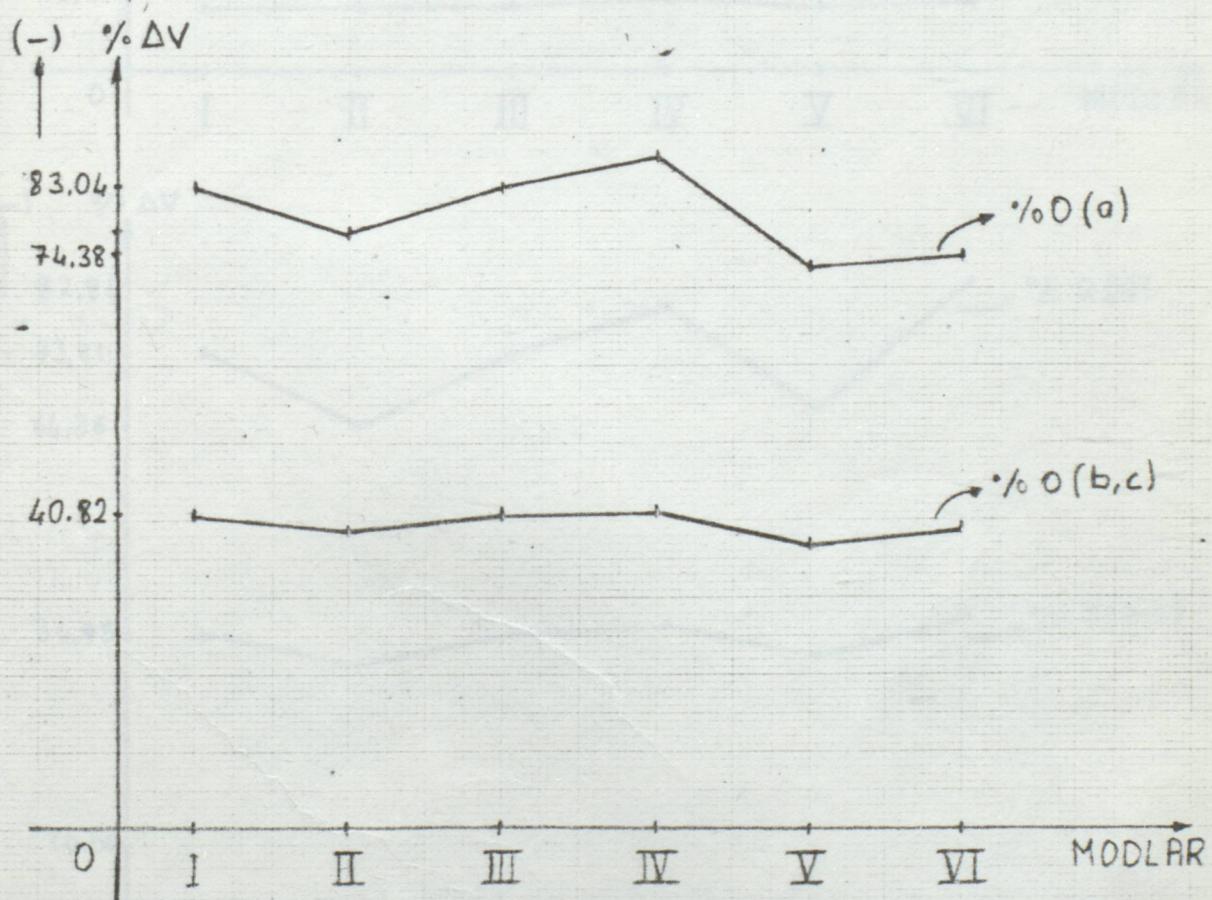
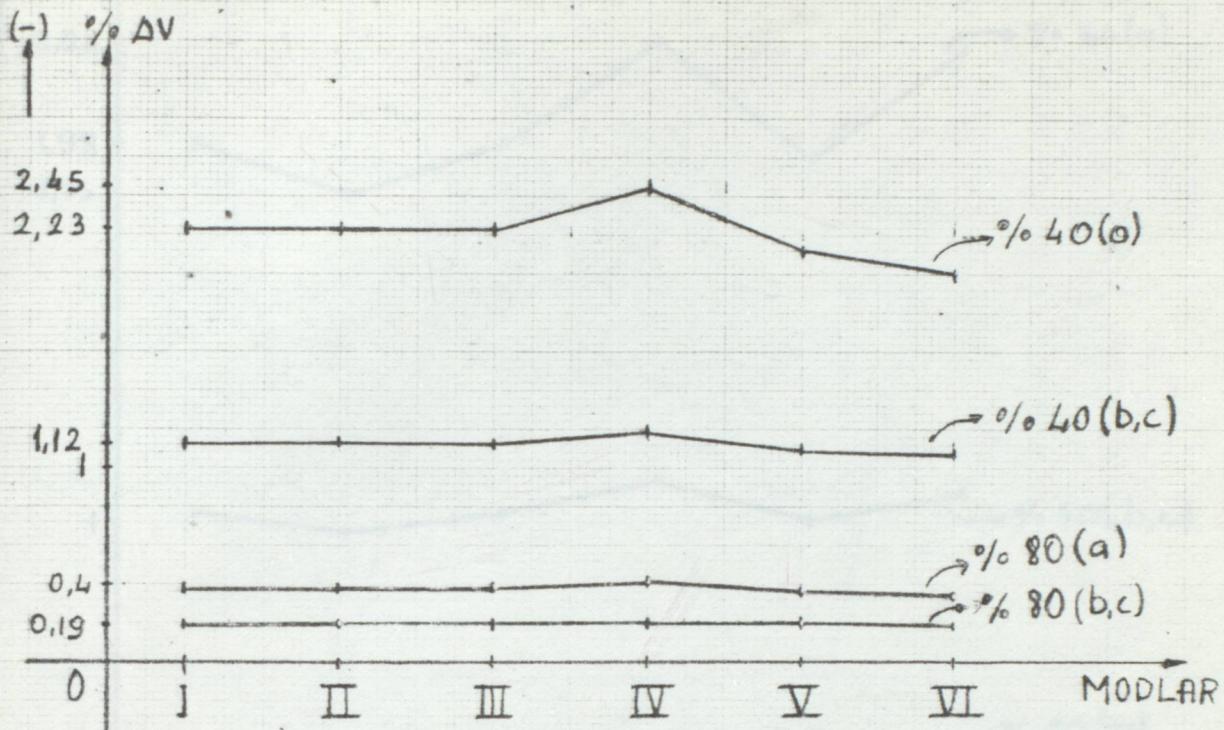
E NOKTASININ, MODLARA GORE,
YUZDE GERILIM DEGISIMI




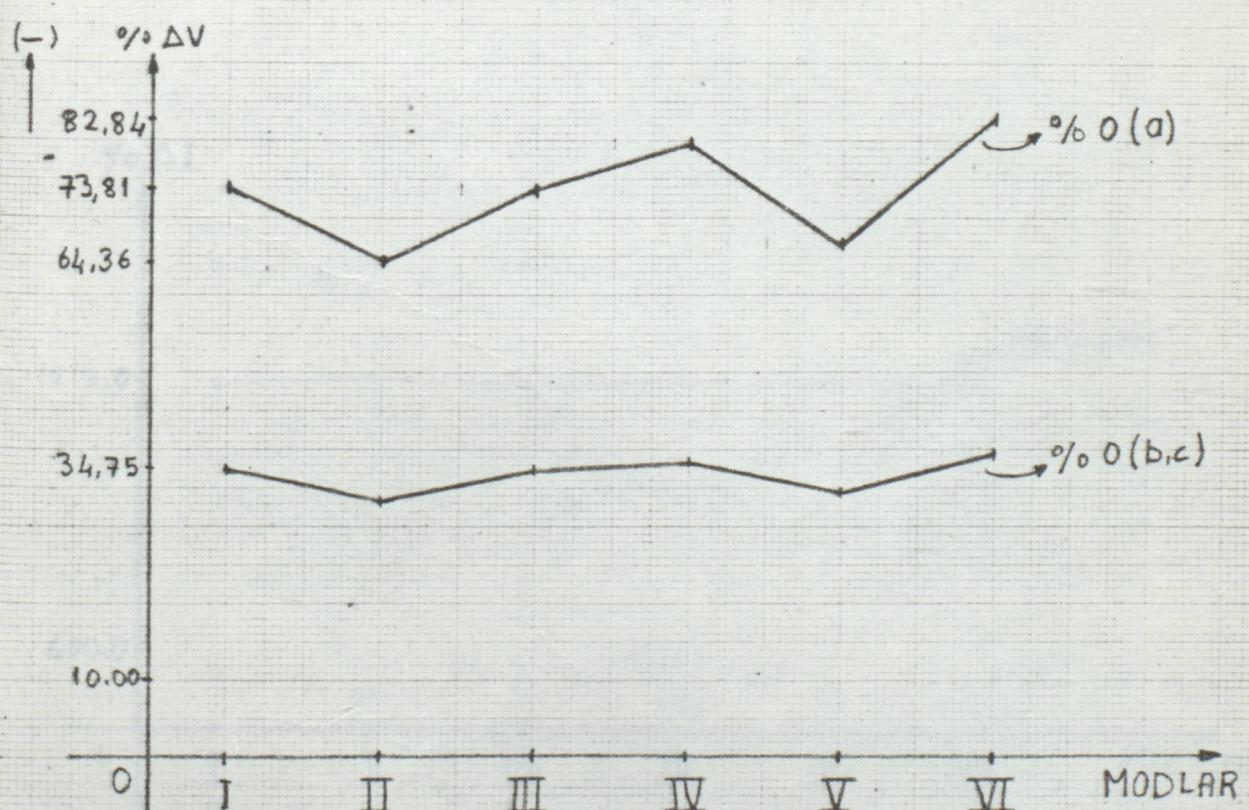
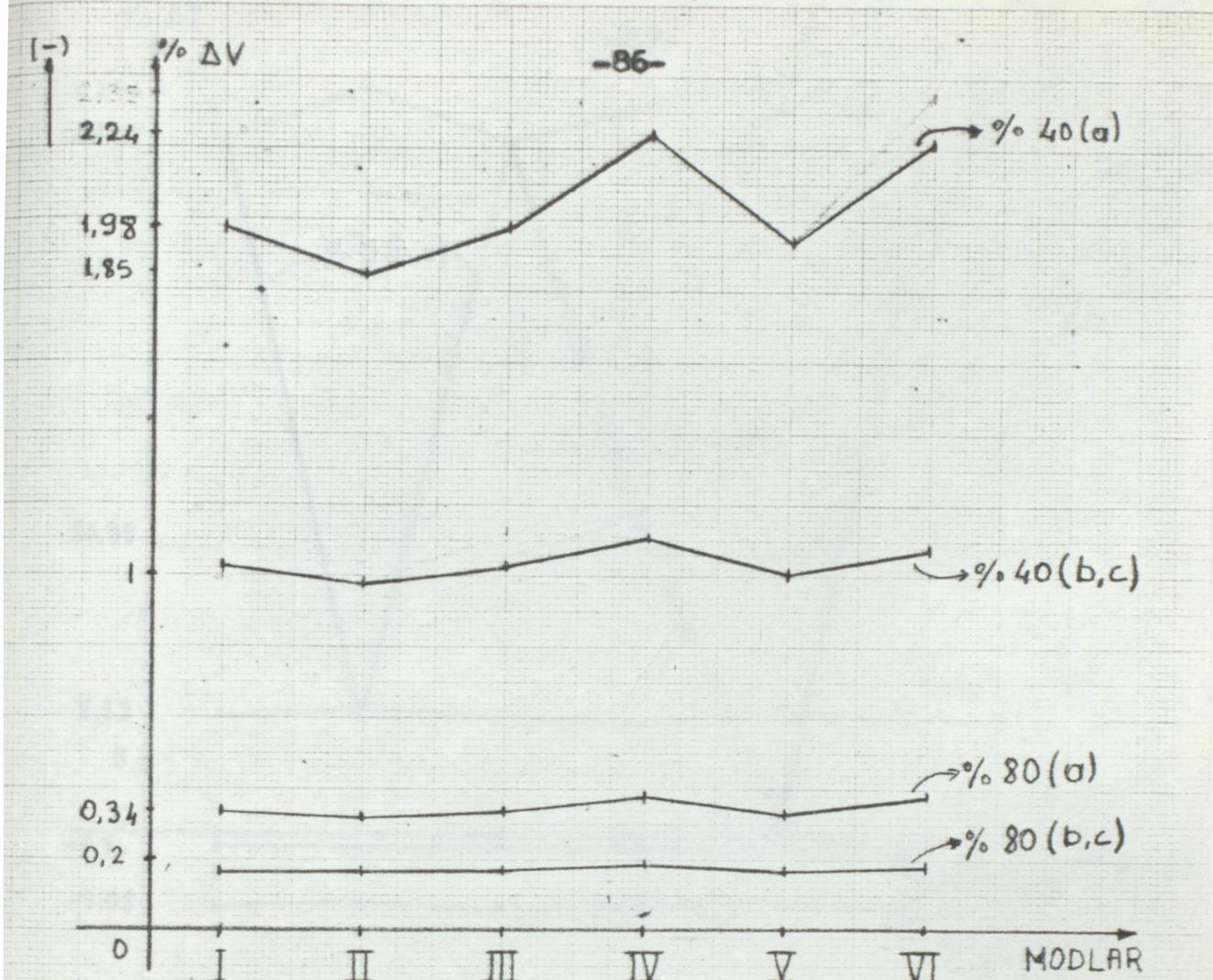
F NOKTASININ, MODLARA GÖRE,
YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİSİ




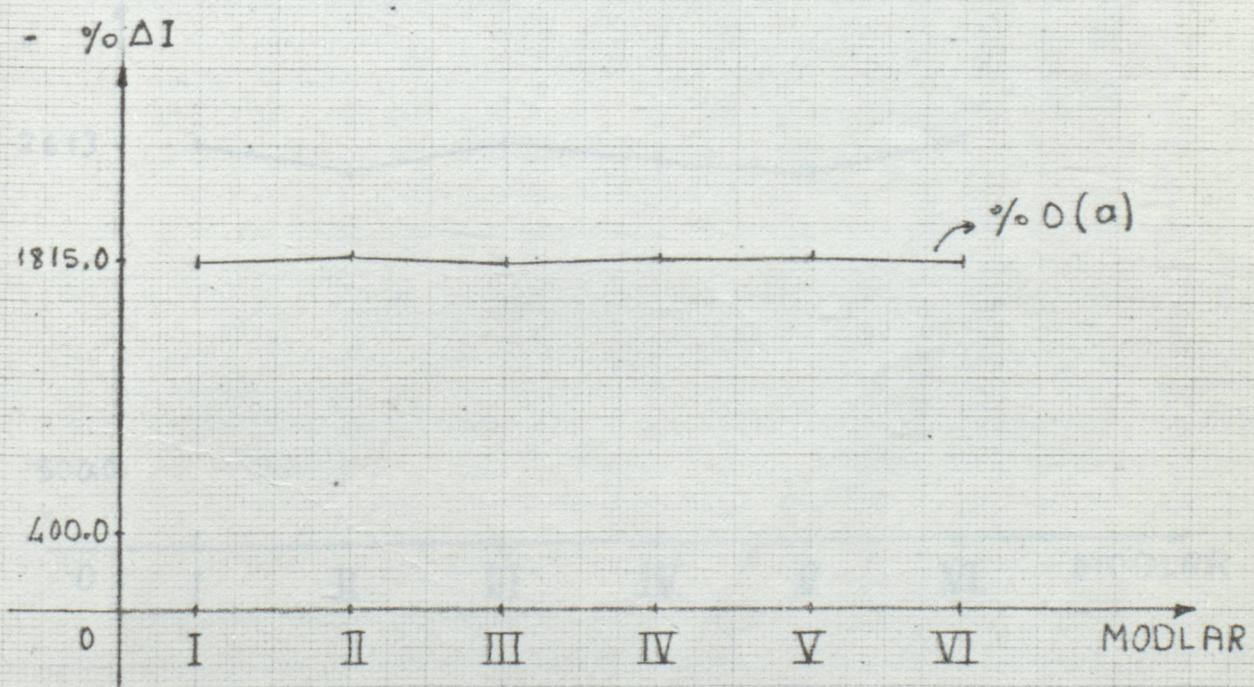
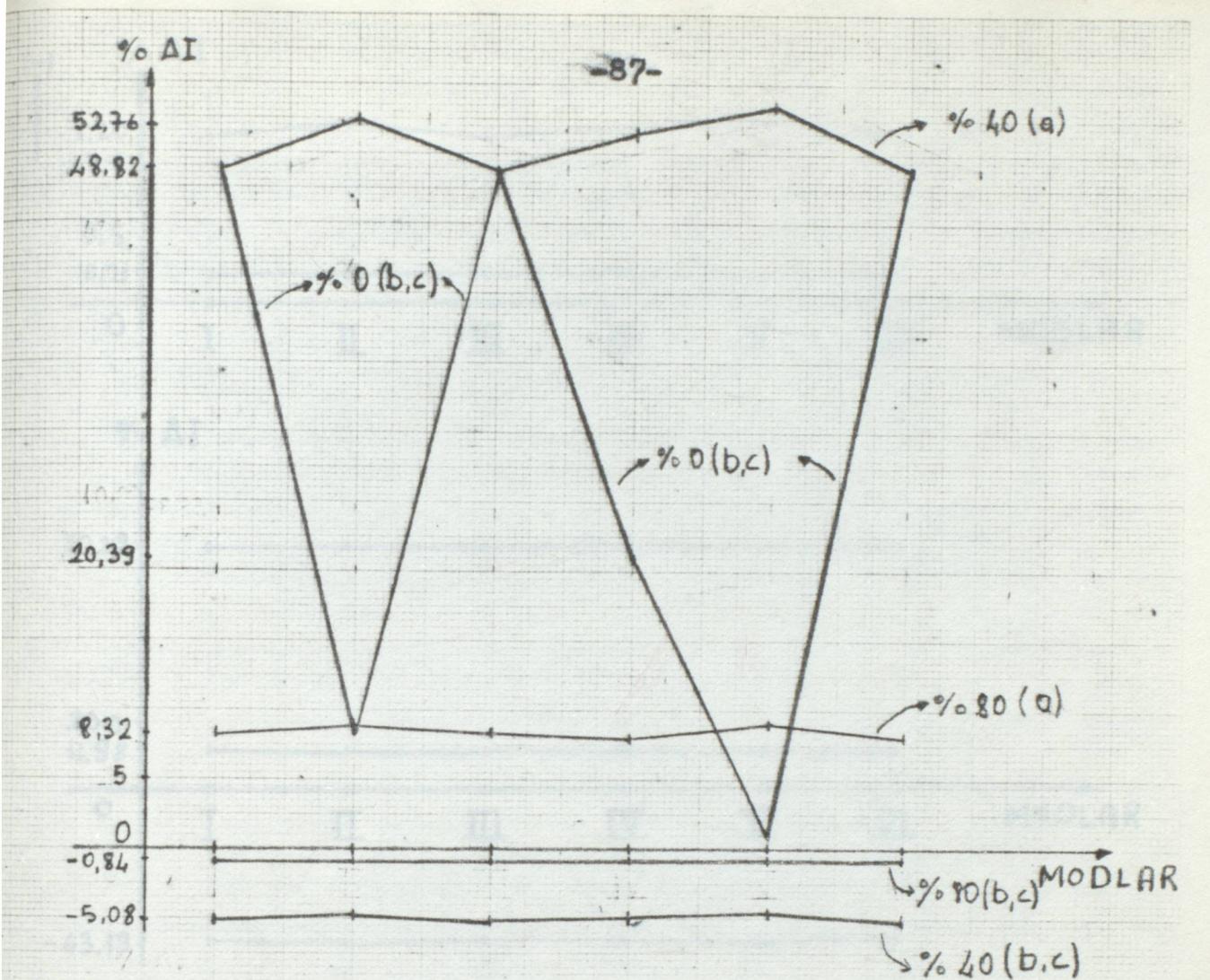
6 NOKTASININ, MODLARA GÖRE
YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMLERİ



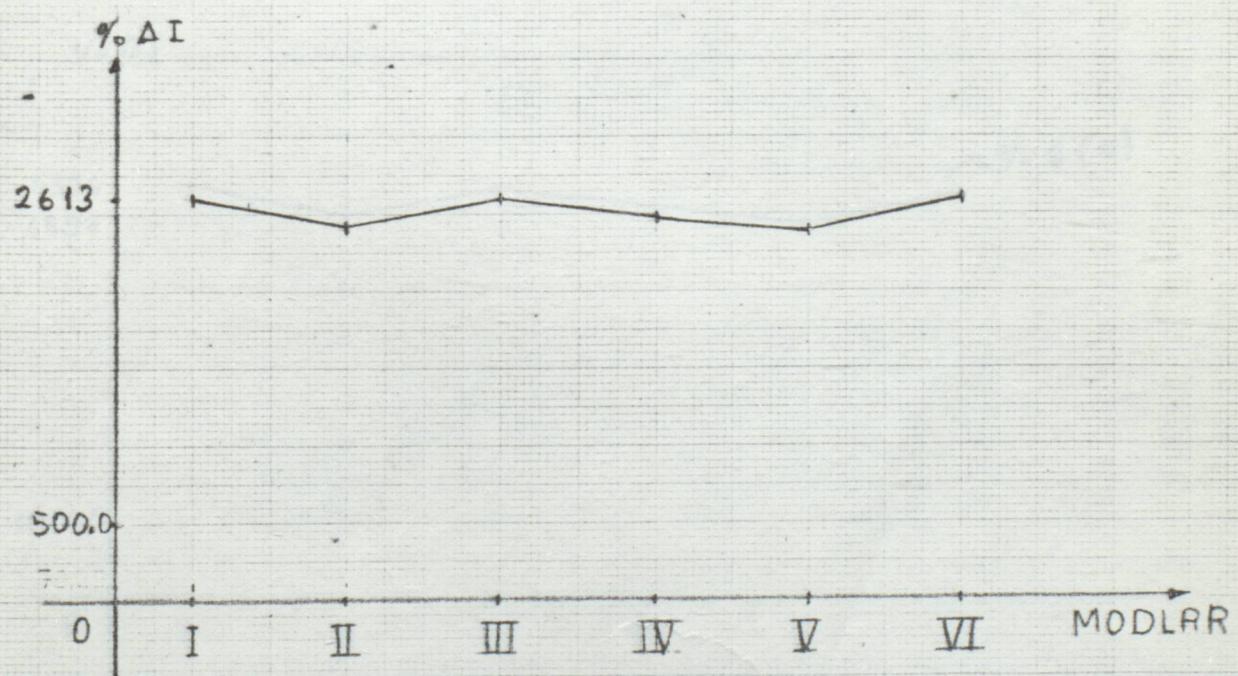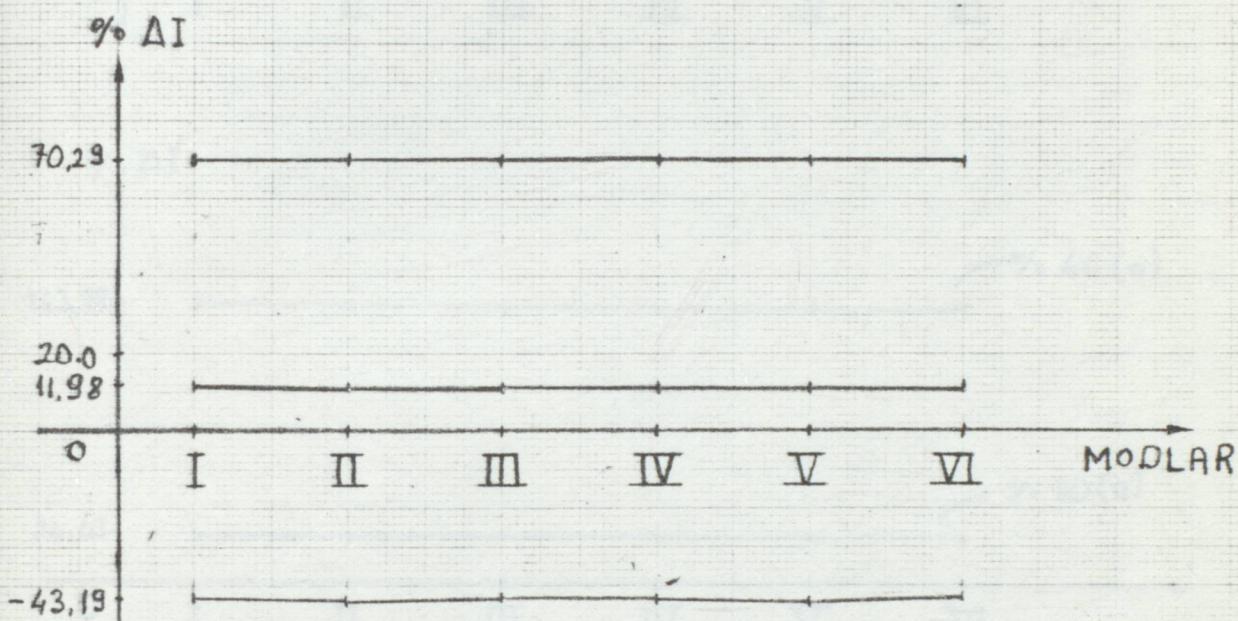
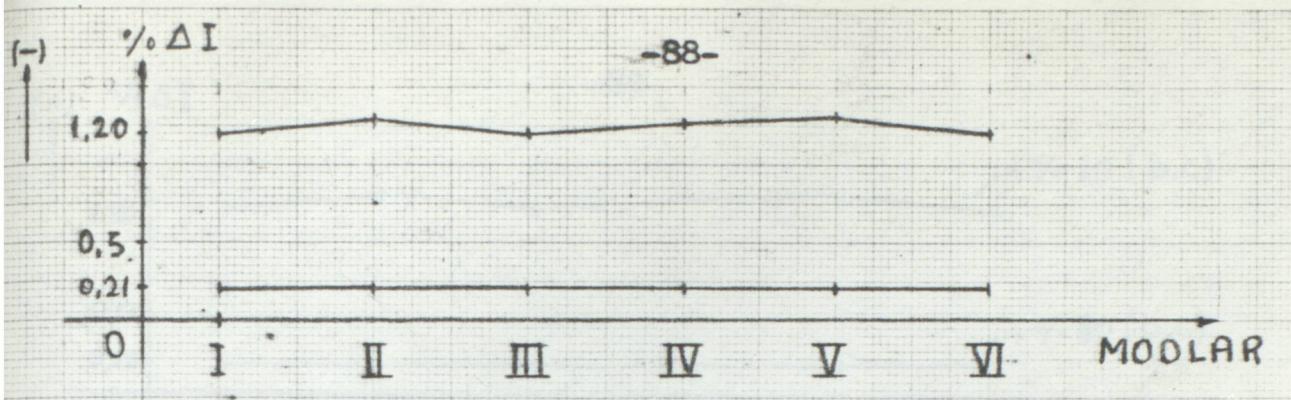
I NOKTASININ MODLARA GORE
YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ



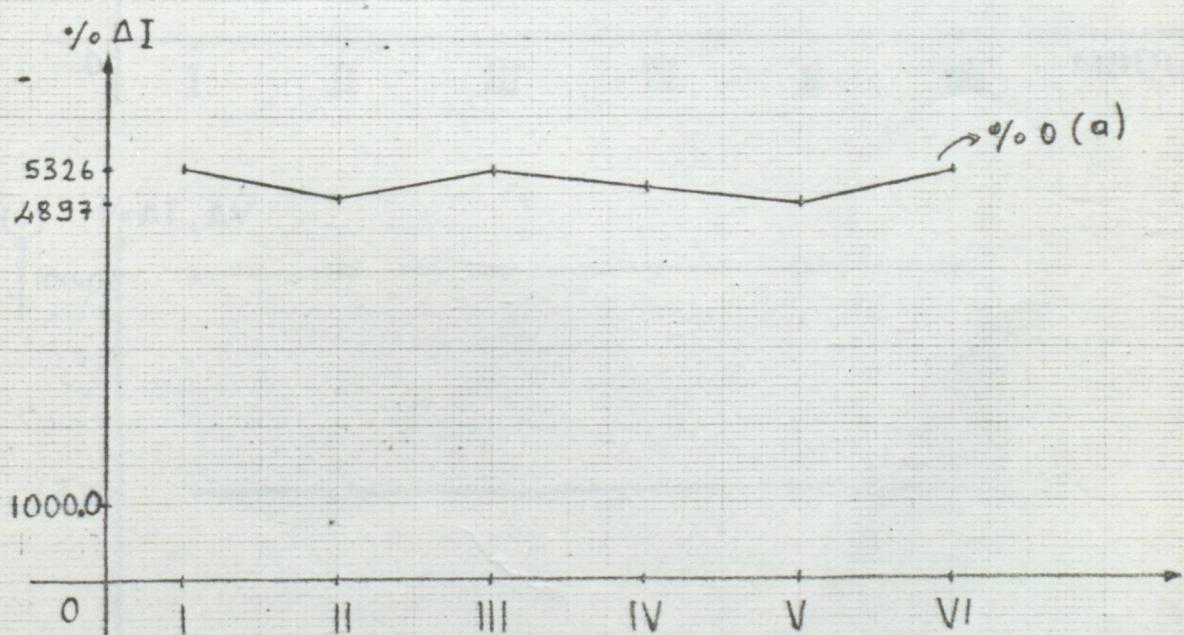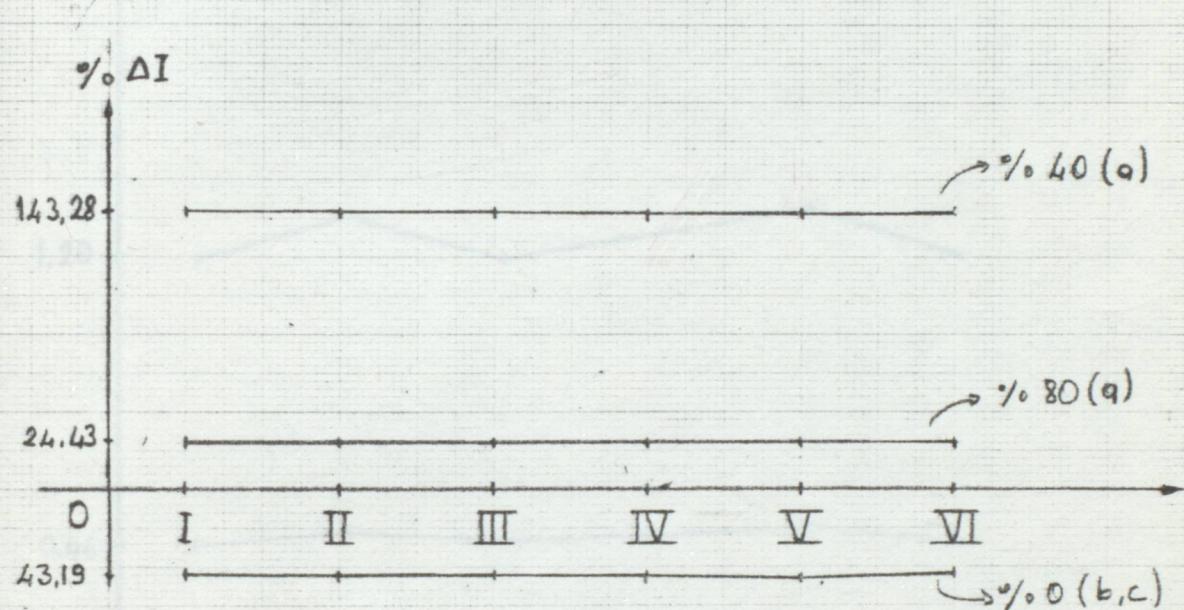
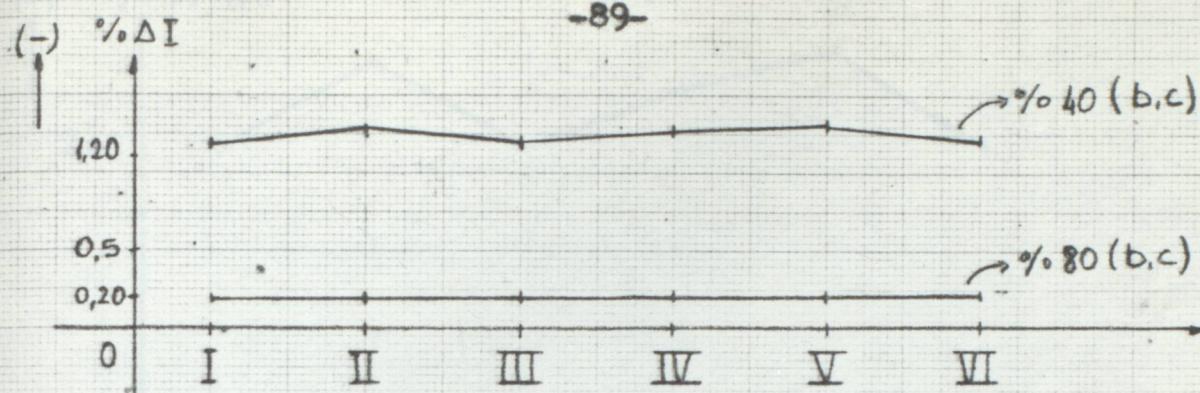
NOKTASININ, MODLARA GORE
YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ



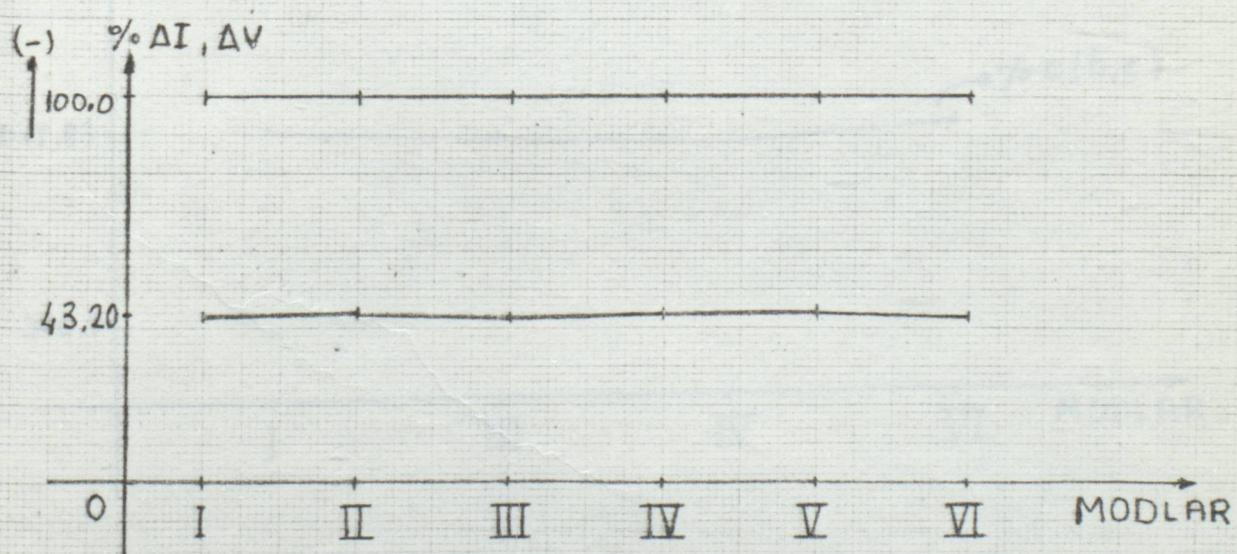
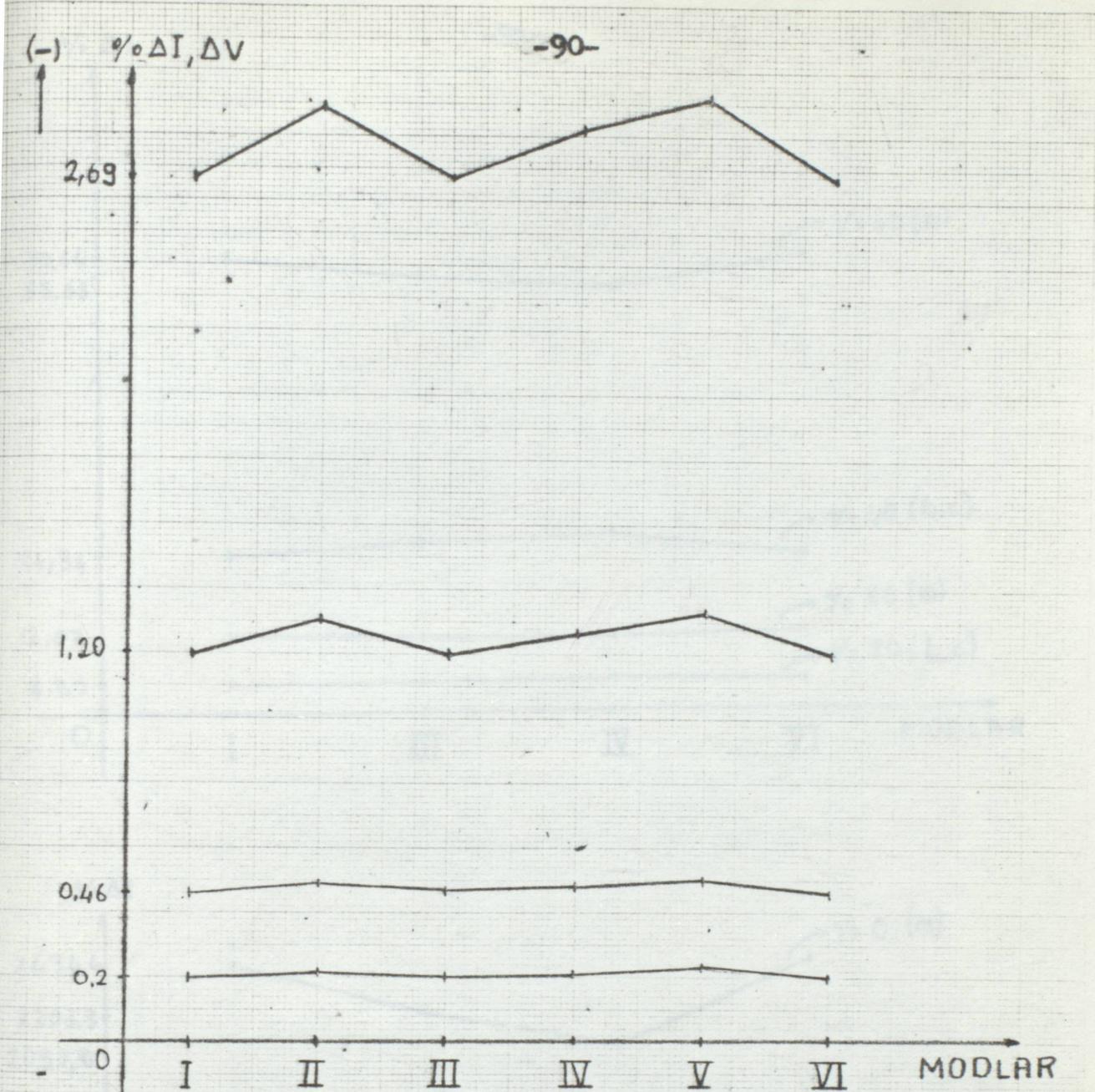
K NOKTASININ MODLARA GORE
YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ



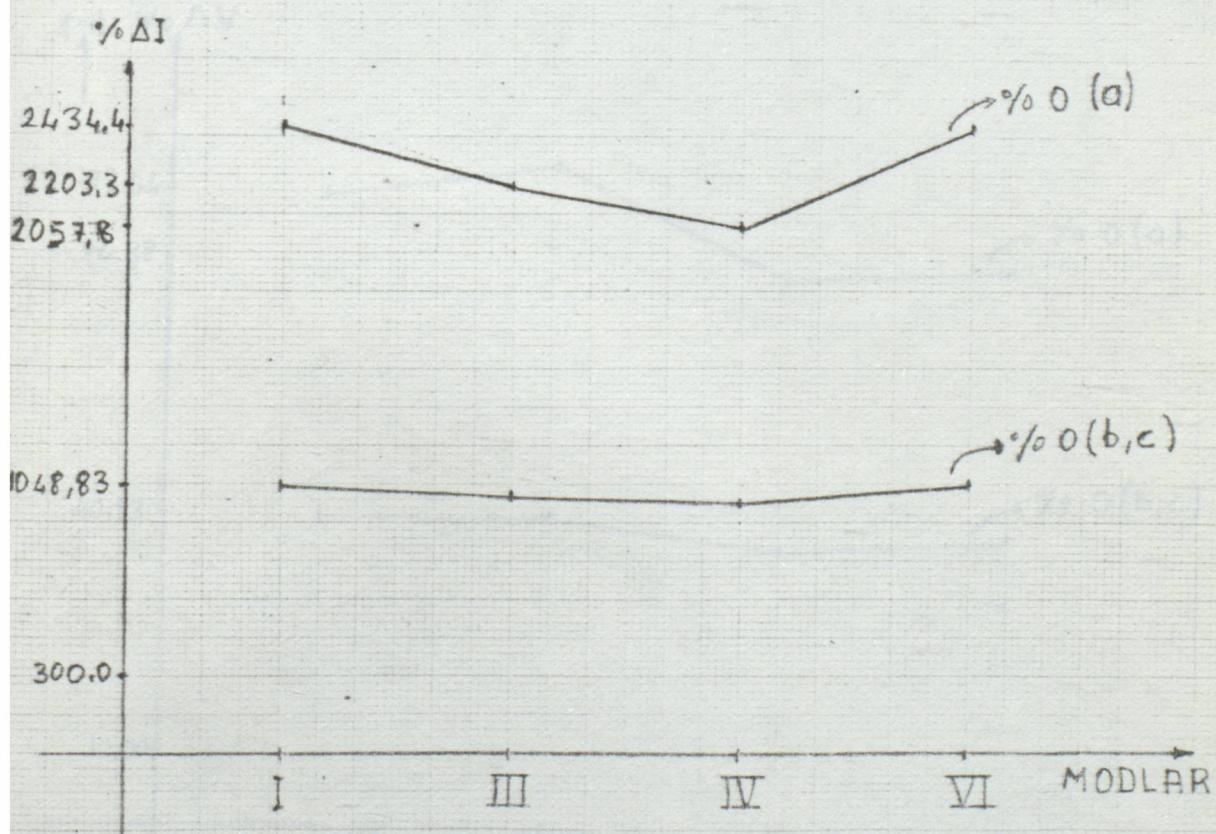
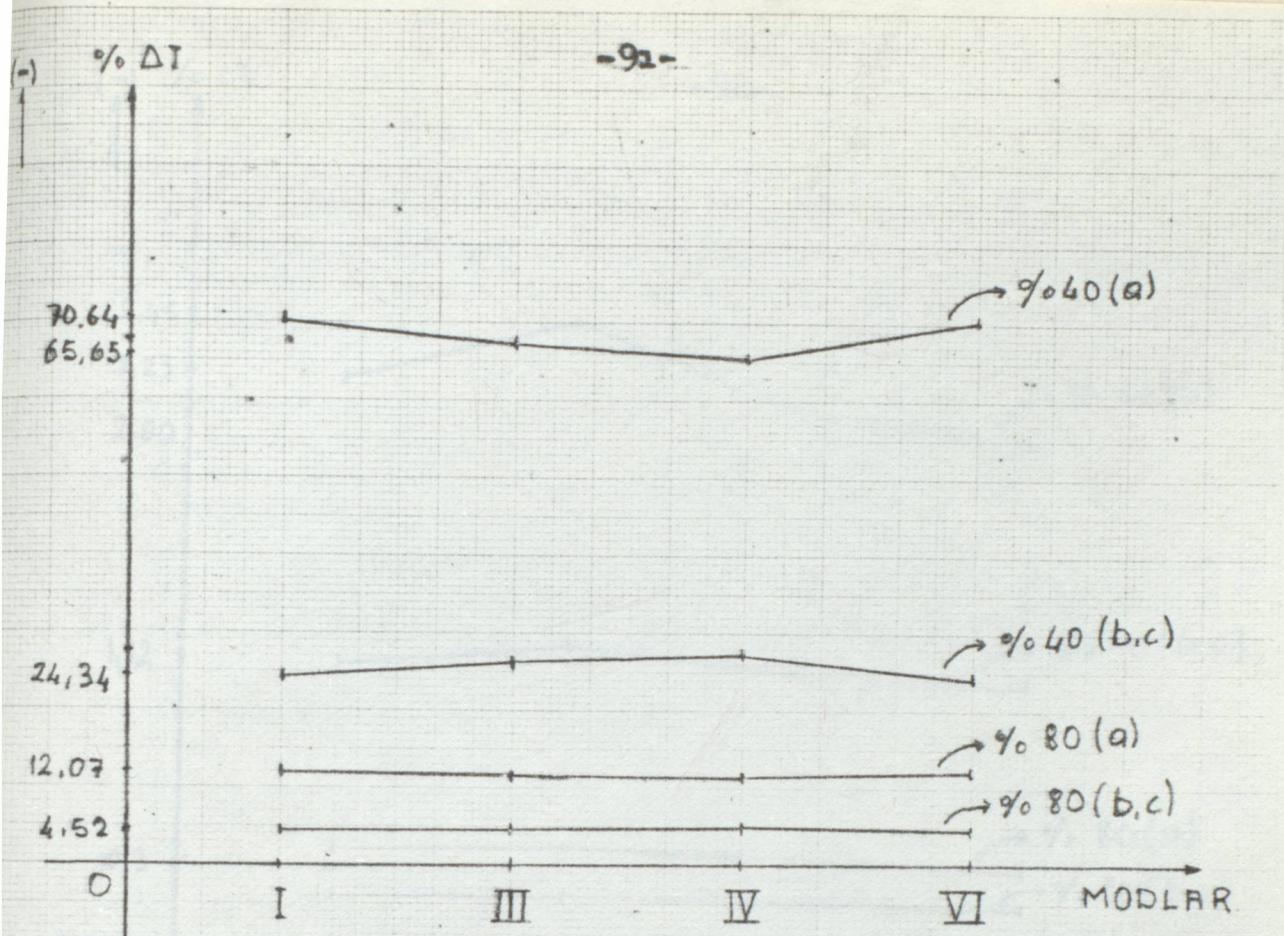
L NOKTASININ, MODLARA GÖRE, YÜZDE AKIM ve AYNI
ZAMANDA H, I, J, K, L NOKTALARININ YÜZDE SERİLİM
DEĞİŞİMİ



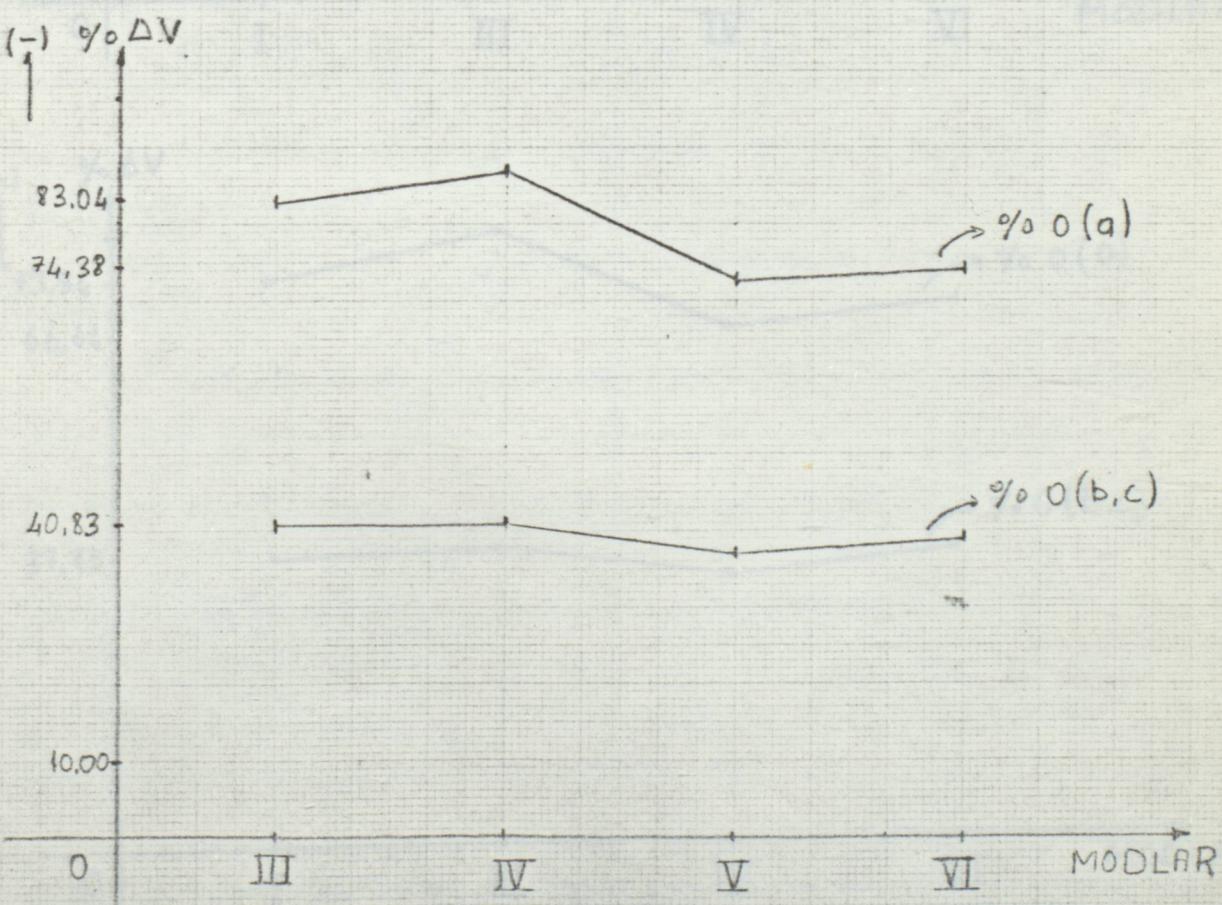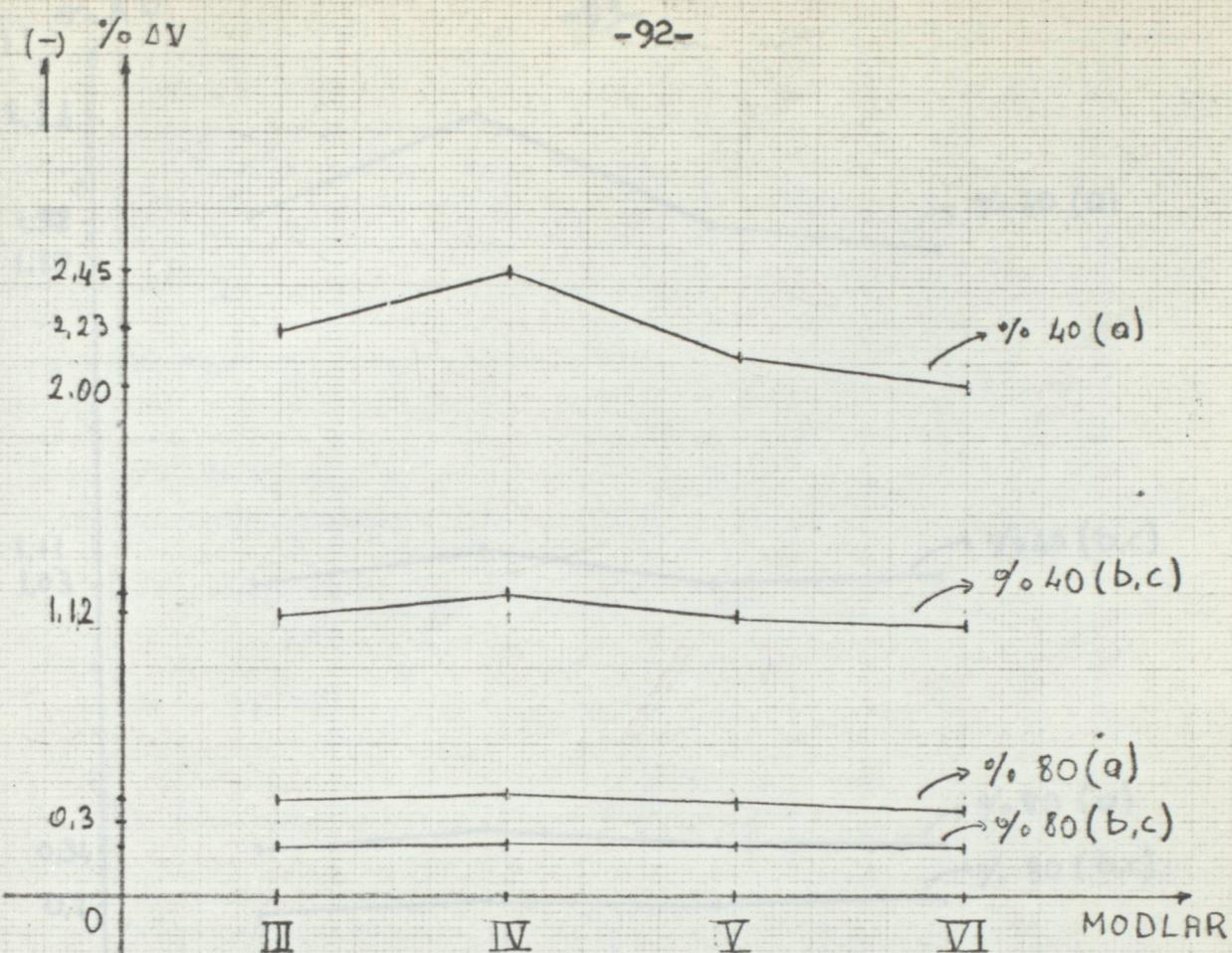M, N NOKTASI SININ, BULUNDUKLARI MODLARA
BÖRE YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ



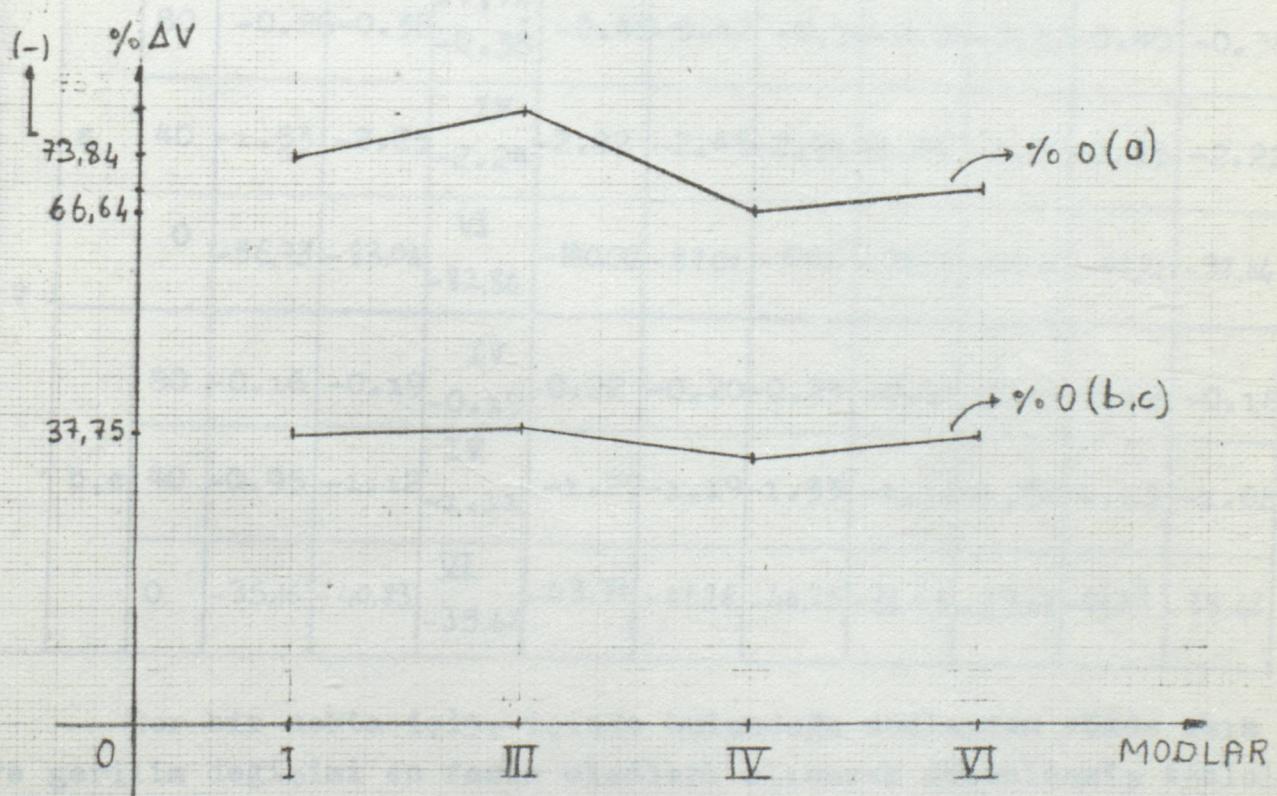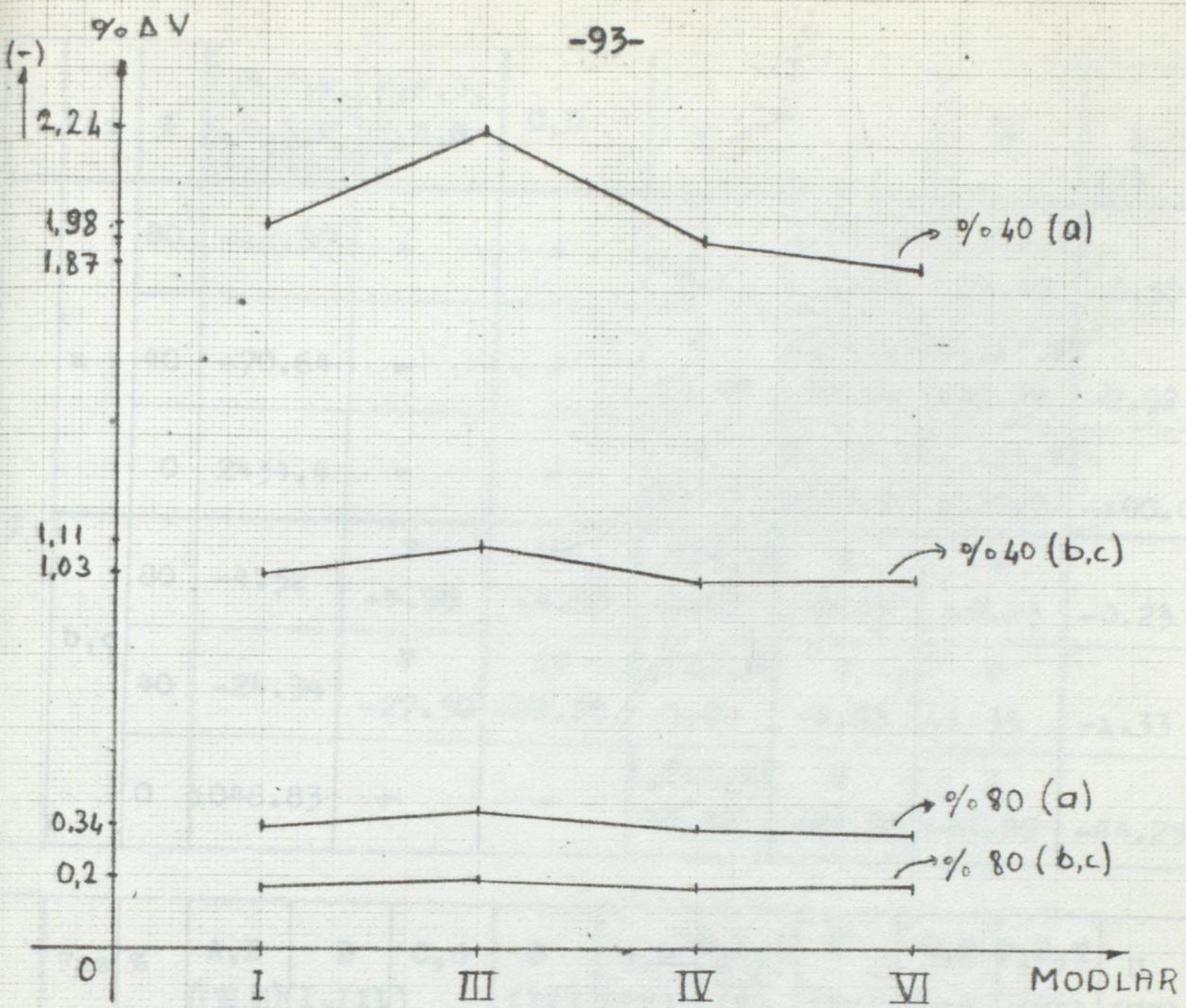M NOKTASININ BULUNDUĞU MODLARA
GÖRE YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ





N NOKTASININ, BULUNDUĞU MODLARA
GÖRE YÜZDE SERİLİM DEĞİŞİMİ




Faz	%	A,B,O,P, R,S,T,U (I,III,VI)	E,F,G, H,M,N	C,D	I	J	K	L (V)
I	80	-12.07			V 9.13	I,III,VII,III,VI 11.98	24.43	-0.50
	40	-70.64			V 53.48	I,III,VII,III,VI 70.29	143.28	-2.92
	0	2434.4			V 1835.3	I,III,VII,III,VI 2613.37	5326.7	-100.0
	80	-4.52	V -4.98	IV -4.80	I,III,VI -0.87	V -0.23	V -0.23	-0.23
	40	-24.34	V -27.50	IV -26.28	I,III,VI -5.08	V -1.33	V -1.33	-1.33
	0	1048.83			I,III,VI 48.82	V -44.25	V -44.25	-44.25

Faz	%	A,E (I,III,VI)	B (I,III)	C,G	D (IV)	F,M (IV)	H,I,J K,L (V)	N (IV)	O,R (VI)	P,S,T (VI)	U (VI)
V	80	-0.26	-0.38	IV,VI -0.38	-0.48	-0.42	-0.50	-0.38	-0.32	-0.40	-0.38
	40	-1.53	-2.23	IV -2.24	2.82	-2.45	-2.91	-2.24	-1.87	-2.35	-2.22
	0	-56.73	-83.04	VI -82.84	-100.00	-87.01	-100.0	-79.74	-69.74	-87.24	-82.64
	80	-0.16	-0.19	IV -0.19	-0.22	-0.20	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.18
	40	-0.95	-1.12	IV -1.11	-1.27	-1.19	-1.33	-1.11	-1.02	-1.13	-1.08
	0	-35.16	-40.83	VI -39.62	-43.71	-41.26	-44.25	-36.53	-37.42	-41.13	-39.62

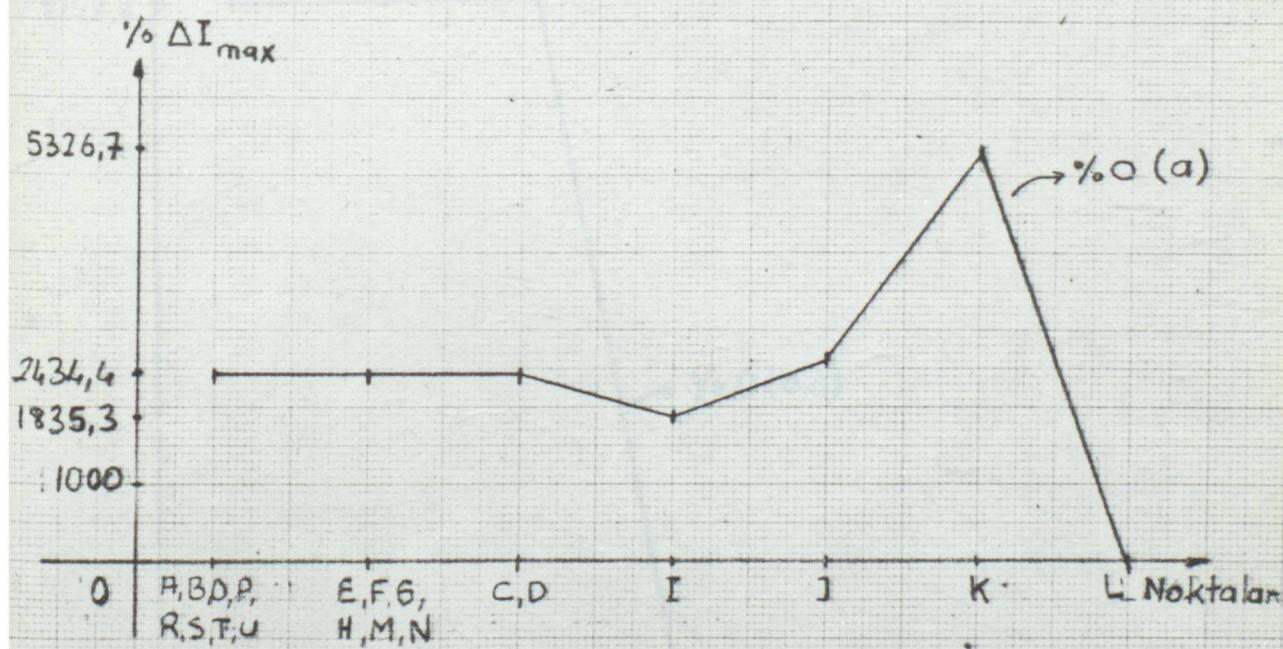
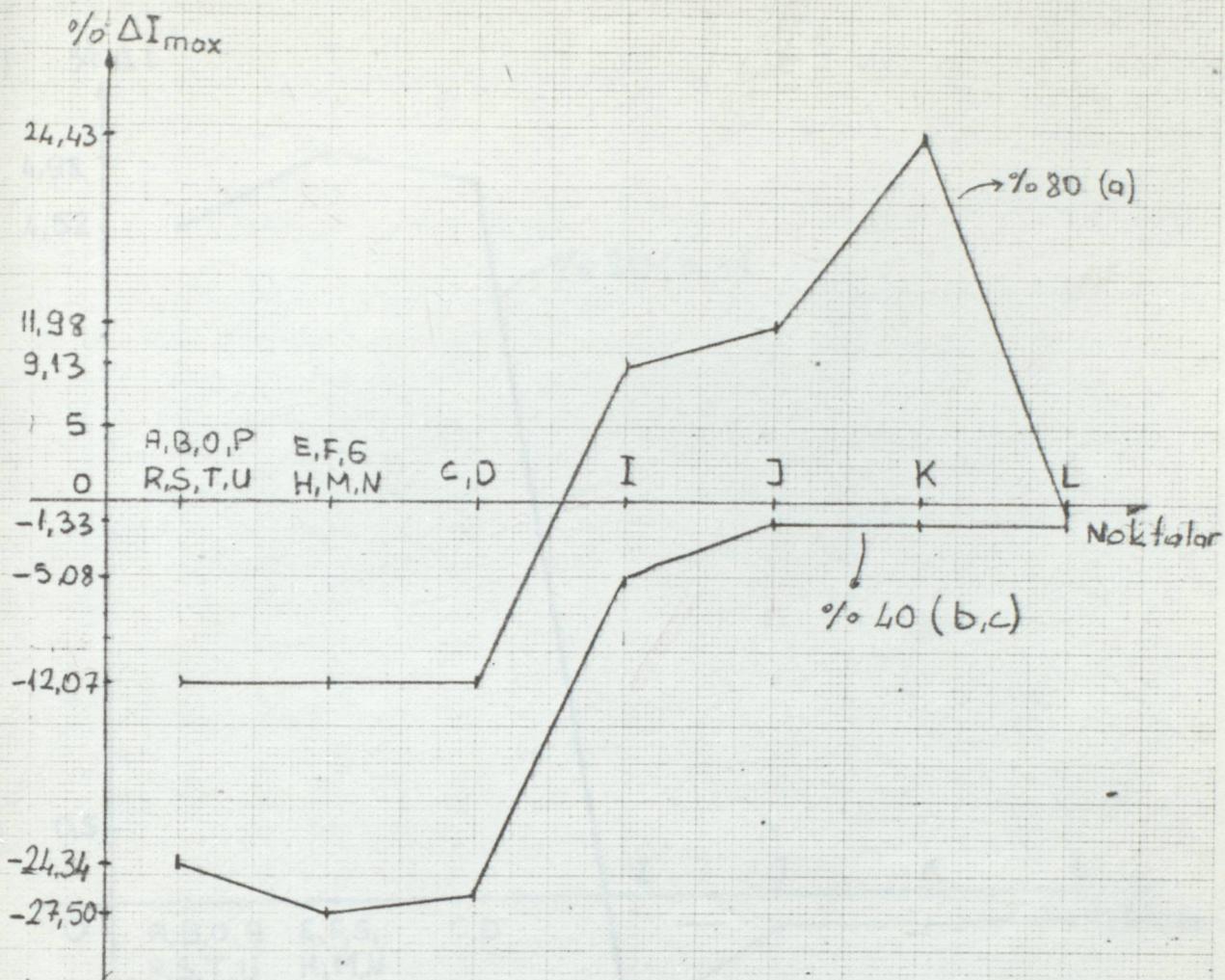
Her bir nokta için, içinde bulunduğu modlardan yüzde akım ve gerilim değişimi en fazla olanları alınarak düzenlenmiş tablolar.



NOKTALARA GÖRE MAX. YÜZDE AKIM DEĞİŞİMİ

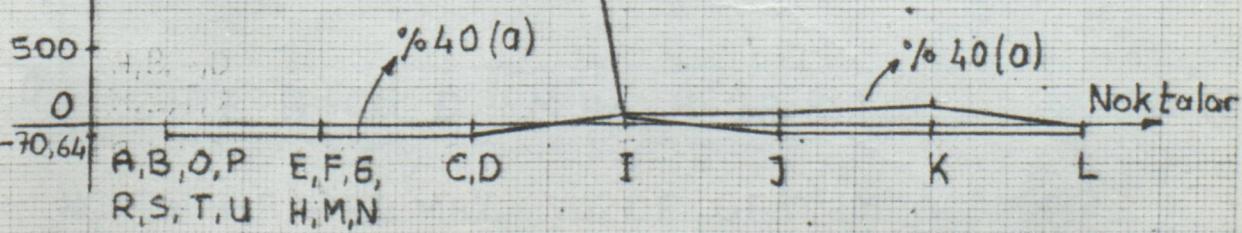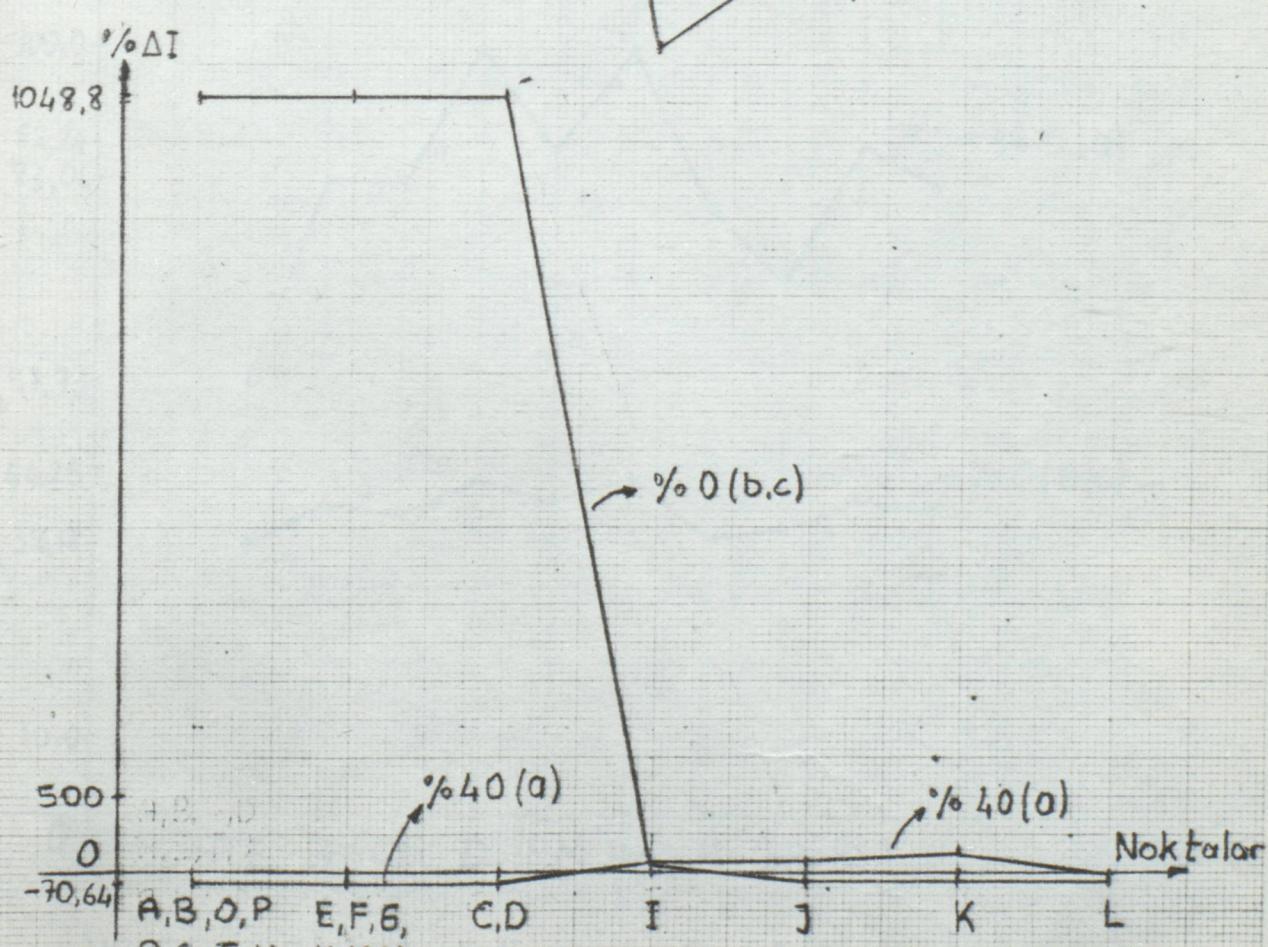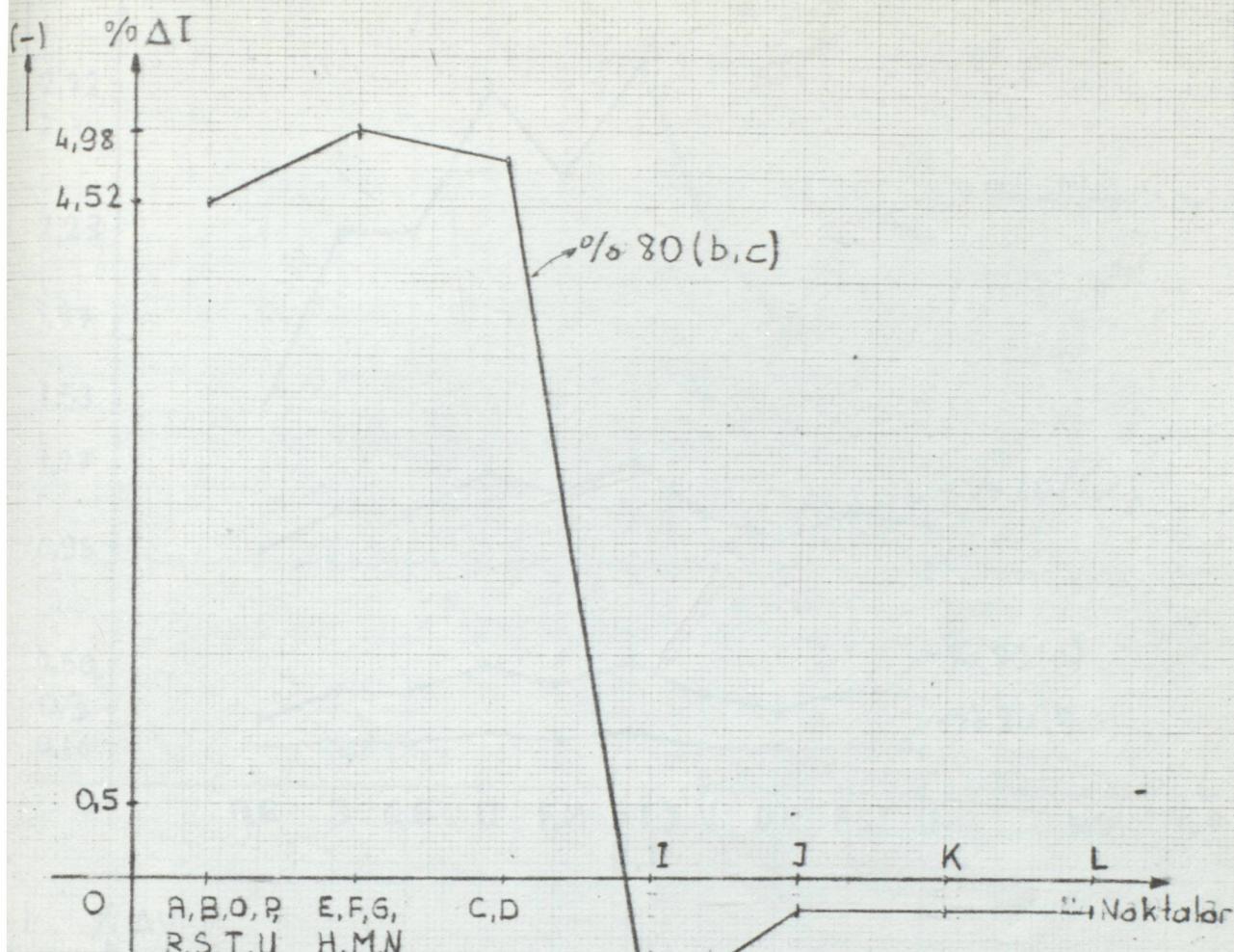

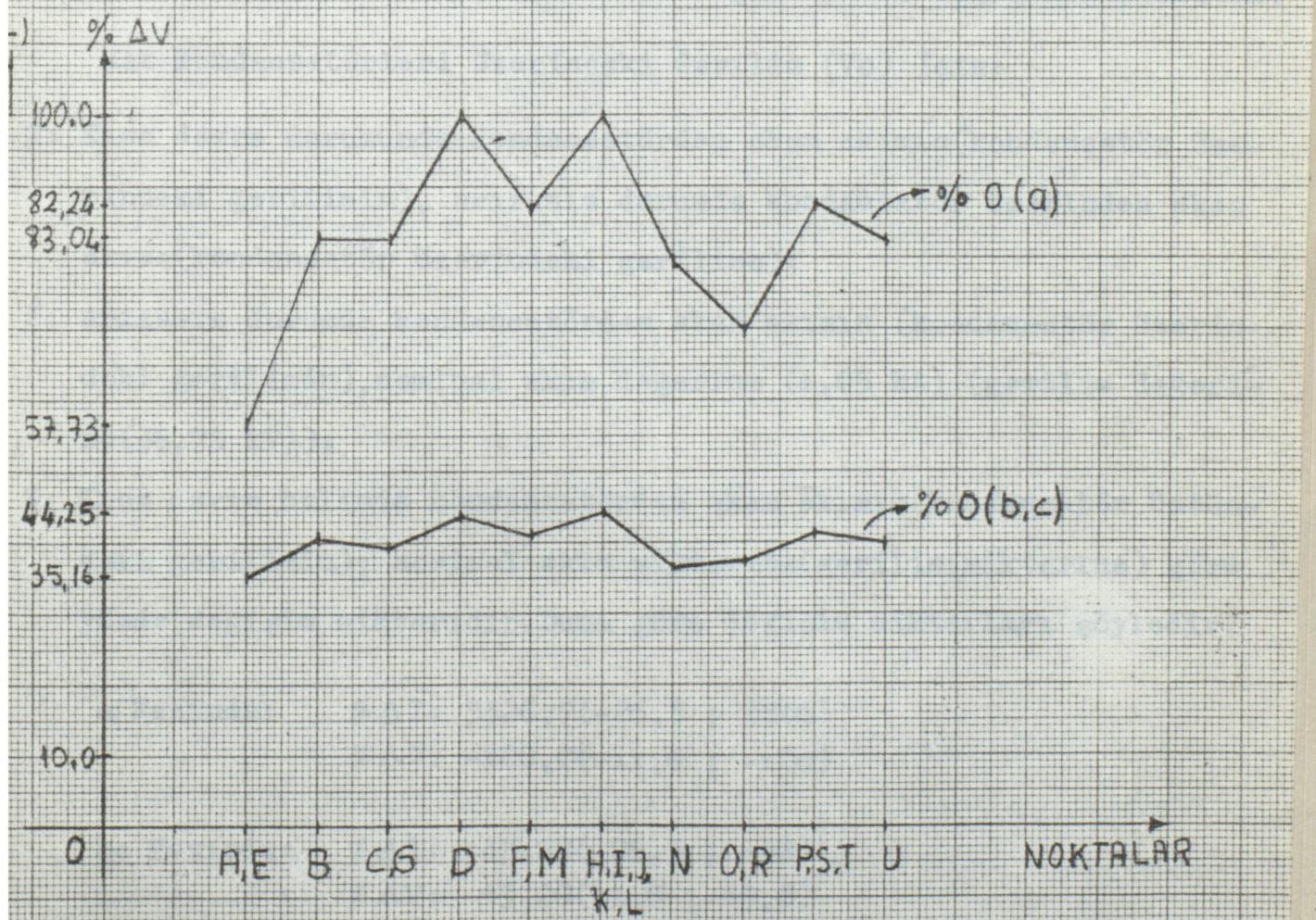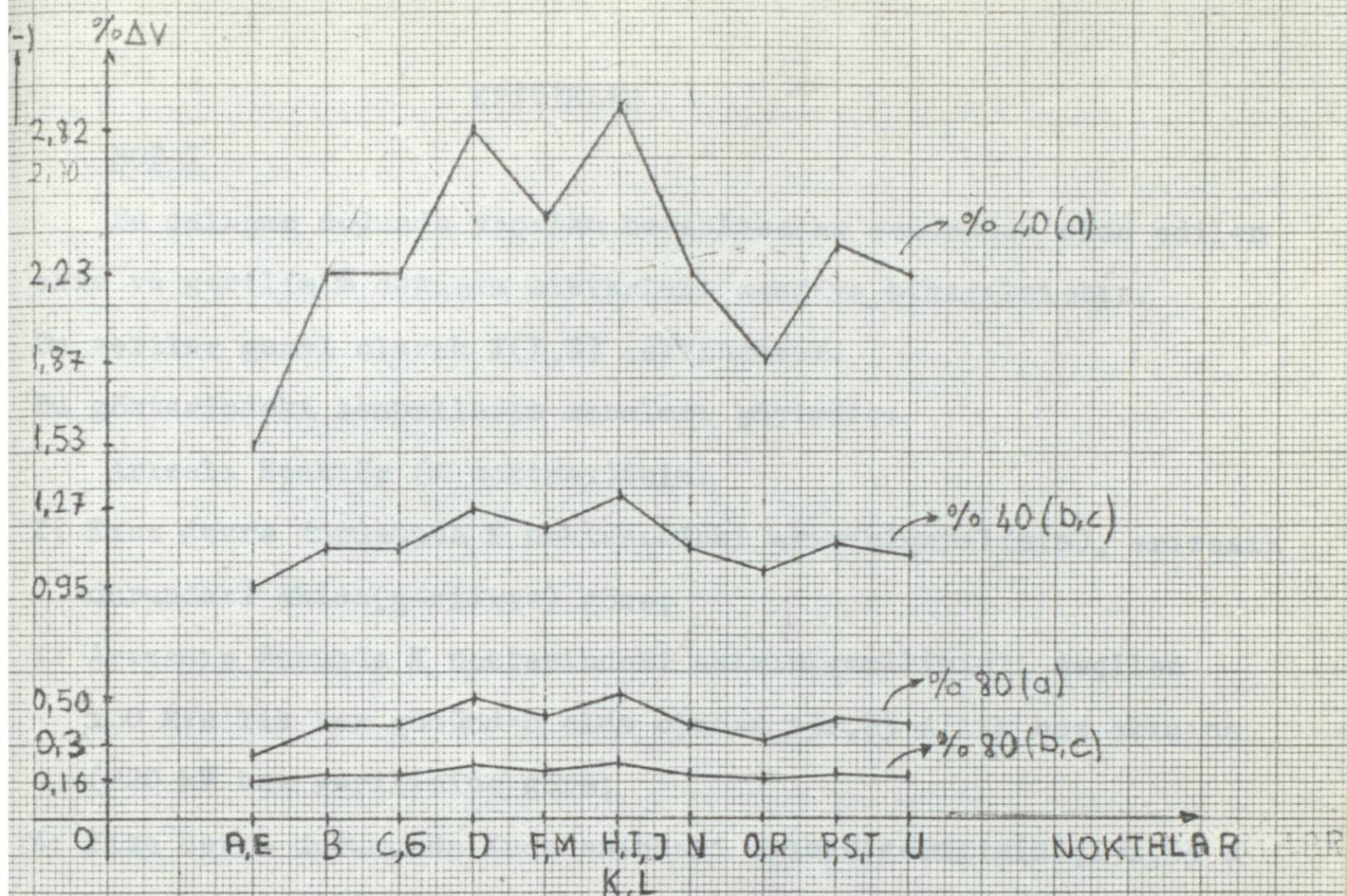NOKTALAR ARA GORE MAKSIMUM YÜZDE AKIM DEĞ.



NOKTALARA GÖRE MAX. YÜZDE GERİLİM DEĞİŞİMİ

KRİTİKLER

MOD-I

Bu çalışma modunda yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen akım ve gerilim % değişim miktarları aşağıya çıkarılmıştır.

Bu veriler genel olarak X(Y,Z) şeklindedir.

Bu gösterimdeki sembollerin manaları şöyledir:

Arızalı Reaktör (K noktası) için:

X: Kısa devre durumunda K noktasındaki akımın(gerilimin), arızasız durumda akıma(gerilime) göre;

Y: Arızasız durumda K noktasındaki akımın(gerilimin), seçilen 100 MVA'lık baz gücünden elde olunan 151,93 A'lık baz akımına (220 kV baz gerilimine) göre;

Z: Kısa devre durumunda Knoktasındaki akımın(gerilimin), 151,93 A baz akımına(220 kV baz gerilimine) göre yüzde değişim miktarıdır.

Hat Kondansatörleri Üzerindeki Gerilim (Vc) İçin:

X: Kısa devre durumunda kondansatörden akan akımın(kondansatör üzerindeki gerilimin), arızasız durumda kondansatör üzerinden akan akıma(kondansatör üzerindeki gerilime);

Y: Arızasız durumda kondansatörden akan akımın (kondansatör üzerindeki gerilimin), nominal akım değerine (1,05 kA) (gerilim değerine(36,75 kV));

Z: Kısa devre halinde kondansatörden akan akımın(kondansatör üzerindeki gerilimin); nominal akım miktarına(gerilim miktarına) göre yüzde değişim miktarıdır. Buna göre değişim miktarları şöyledir.

a Fazında: $\% \Delta I: 5326,7(-26,5 ; 3886)$
 $\% \Delta V: -100,0(-11,6 ; -100)$

bç Fazında: $\% \Delta I: -43,20(-26,5 ; -58)$
 $\% \Delta V: -43,20(11,6 ; -49,8)$

Görüldüğü gibi arizanın akım üzerinde $\%5326,7$ ($53,3$ kat), gerilim üzerinde ise $-\%100$ etkisi vardır. Arızasız fazda ise bu etkinin hem akım, hem de gerilimde $-\%43,2$ olduğu görülmektedir.

Aşağıda ise Kayseri'deki kapasitelerin uçlarındaki gerilim ile üzerinden geçen akımda, reaktör arızası sebebiyle oluşan % değişim miktarları gösterilmiştir.

a Fazı: $\% \Delta I, \% \Delta V: 2434,4(-98,1 ; -51,5)$

b,c Fazı: $\% \Delta I, \% \Delta V: 1048,8(-98,1 ; -78,0)$

Görüldüğü gibi reaktörün (a) fazının kısa devre olması sonucu kondansatör uçlarındaki gerilimde ve akan akımda $\%2434,4$ değişim olmaktadır. Arızasız fazlarda ise bu değişme $\%1048,8$ kadardır.

Yapılan hesaplar sonucu III. mod çalışmanın sonuçları bu mod ile aynı olduğu görüldüğünden, III. mod ayrıca incelenmeyecektir.

Görüldüğü gibi arizanın akım ve gerilimdeki değişimler (a fazında) MOD-II

Bu modda, reaktörün (a) fazındaki arıza nedeniyle akım ve gerilimde oluşan değişimler % olarak aşağıya çıkarılmıştır.

a Fazı: $\% \Delta I: 4960(-26,3 ; 3629)$
 $\% \Delta V: -100(-11,3 ; -100)$

b,c Fazı:
 $\% \Delta I: -44(-26,3 ; -58,7)$
 $\% \Delta V: -44(-11,3 ; -50,3)$

Görüldüğü gibi arizanın akım üzerinde (a) fazında maksimum % 4960 (arızasız durumdaki akımın yaklaşık 50 katı), gerilim üzerinde $-\%100$ etkisi vardır.

Bu etki arızasız(b,c) fazlarında akım ve gerilimde $-\% 44$ kadardır.

Aşağıda da Kayserideki kondansatörlerin arızalı (a) fazındaki ve arızasız (b),(c) fazlarındaki akım ve gerilimdeki değişimler verilmiştir.

a Fazı: $\% \Delta I$, $\% \Delta V$: 2013(-97 ; -32)

b,c Fazı: $\% \Delta I$, $\% \Delta V$: 990,5(-97 ; -66,3)

Görüldüğü gibi reaktörün (a) fazının kısa devre olması sonucu kondansatör uçlarındaki gerilimde ve akan akımda % 2012 değişim olmaktadır. Arızasız fazlarda ise bu değişme % 990 ' dir.

MOD-IV

Bu modda, reaktörün (a) fazındaki arıza nedeniyle akım ve gerilimde oluşan değişimler % olarak aşağıdaki gibidir.

a Fazı: $\% \Delta I$: 5070,7(-26,4 ; 3707)

$\% \Delta V$: -100,0(-11,4 ; -100)

b,c Fazı:

$\% \Delta I$: -43,71(-26,4 ; -58,5)

$\% \Delta V$: -43,71(-11,4 ; -50,0)

Görüldüğü gibi arızanın akım üzerinde en fazla (a fazında) %5070 (arızasız durumdaki akımın yaklaşık 51 katı), gerilim üzerine ise -% 100 etkisi vardır.

Bu etki arızasız (b), (c) fazlarında akım ve gerilimde -%44 kadardır

Aşağıda da Kayseri'deki kondansatörlerin arızalı (a) fazındaki ve arızasız (b), (c) fazlarındaki akım ve gerilim % değişim değerleri verilmiştir.

a Fazı: $\% \Delta I$, $\% \Delta V$: 2203,3(-98,3 ; -61,7)

b,c Fazı: $\% \Delta I$, $\% \Delta V$: 1002,3(-98,3 ; -81,7)

Görüldüğü gibi reaktörün (a) fazının kısa devre olması sonucu kondansatör uçlarındaki gerilimde ve akan akımda % 2203 değişim olmaktadır. Arızasız fazlarda ise bu değişme miktarı %1002 'dir.

MOD-V

Bu modda, reaktörün (a) fazındaki arıza nedeniyle akım ve gerilimde oluşan değişimeler % olarak aşağıdaki gibidir.

a Fazı: % ΔI : 4897(-26,2 ; 3585)
 % ΔV : -100(-11,2 ; -100)

b,c Fazı:
 % ΔI : -44,25(-26,2 ; -58,8)
 % ΔV : -44,25(-11,2 ; -50,5)

Görüldüğü gibi arızanın akım üzerinde en fazla % 4897 (arızasız durumda akımın yaklaşık 49 katı), gerilim üzerine ise -% 100 etkisi vardır. Bu etki arızasız (b), (c) fazlarında akım ve gerilimde -% 44'dür.

Aşağıda da Kayseri'deki kondansatörlerin arızalı (a) fazındaki ve arızasız (b), (c) fazlarındaki akım ve gerilim % değişim miktarları verilmiştir.

a Fazı: % ΔI , % ΔV : 2058(-98,5 ; -68,2)

b,c Fazı: % ΔI , % ΔV : 970,3(-98,5 ; -84,2)

Görüldüğü gibi reaktörün (a) fazının kısa devre olması sonucu kondansatör uçlarındaki gerilimde ve akan akımda %2058 değişim olmaktadır. Arızasız fazlarda ise bu değişim miktarı % 970 'dir.

MOD-VI

Bu modda reaktör üzerindeki arızadan dolayı akım ve gerilimde oluşan yüzde değişimler mod-1' deki gibidir. Tekrarına gerek yoktur.

Kondansatörlerin arızalı (a) fazındaki ve arızasız (b), (c) fazlarındaki yüzde akım ve gerilim değişim değerleri aşağıdaki gibidir.

a Fazı: % ΔI , % ΔV : 2434,4(-99 ; 75,8)

b,c Fazı: % ΔI , % ΔV : 1048,8(-99 ; -89)

Görüldüğü gibi reaktörün (a) fazının kısa devre olması sonucu kondansatör uçlarındaki gerilimde ve akımda % 2434 değişim olmaktadır. Arızasız fazlarda ise bu değişim miktarı % 1050 'dir.

SON KRİTİK

MOD VI

Reaktörün (a) fazında oluşan arıza nedeniyle, reaktörün ve Kayseri'deki kapasitörlerin akım ve gerilim değerlerinin değişim yüzdeleri tablo olrak aşağıya çıkarılmıştır.

Reaktör Akım ve Gerilim Değişim Yüzdeleri:

En Büyük a Fazı

b,c Fazı

MOD I, III, VI

%ΔI: 5326,7(-26,5 ; 3886)

-43,2(-26,5 ; -58)

%ΔV: -100,0(-11,6 ; -100)

-43,2(-11,6 ; -50)

MOD II

%ΔI: 4960(-26,3 ; 3629)

-44(-26,3 ; -58,7)

%ΔV: -100(-11,3 ; -100)

-44(-11,3 ; -50,3)

MOD IV

%ΔI: 5071(-26,4 ; 3707)

-43,7(-26,4 ; -58,5)

%ΔV: -100(-11,4 ; -100)

-43,7(-11,4 ; -50)

MOD V

%ΔI: 4897(-26,2 ; 3585)

-44,25(-26,2 ; -58,8)

%ΔV: -100(-11,2 ; -100)

-44,25(-11,2 ; -50,5)

Kondansatör Akım ve Gerilim Değişim Yüzdeleri:

MOD I, III

%ΔI, %ΔV: 2434,4(-98,1 ; -51,5) 1048,8(-98,1 ; -78)

MOD II

%ΔI, %ΔV: 2013(-97 ; -32)

990,5(-97 ; -66,3)

MOD IV

%ΔI, %ΔV: 2203,3(-98,3 ; -61,7)

1002,3(-98,3 ; -81,7)

MOD V

%ΔI, %ΔV: 2058(-98,5 ; -68,2)

970,3(-98,5 ; -84,2)

MOD VI

% ΔI , % ΔV : 2434,4(-99 ; 75,8) 1048,8(-99 ; -89)

Yukarıdaki tablolarda görüldüğü gibi arızalı reaktörde en fazla akım değişim miktarı I, III, VI'inci çalışma modlarında ve % 5327 (arızasız durumda akımın 53 katı) kadardır.

En büyük gerilim değişim miktarı ise -% 100 ile tüm çalışma modlarında arızalı reaktörün (a) fazındadır. Yani Keban barası arızalı faz gerilimi sıfıra düşmüştür,

Arızalı reaktörün (b,c) fazlarındaki gerilimler tüm çalışma modlarında ortalama % 44 azalmış; buna bağlı olarakta b,c faz akımları aynı oranda azalmıştır.

Kondansatörlerde ise akım ve gerilimde en büyük değişme, (a) fazında ve I, III, VI'inci çalışma modlarında % 2434 olmaktadır.

Kondansatörler üzerinden en fazla 0,51 kA geçmekte, bu ise nominal akım değerinden küçük olduğundan bir tehlike oluşturmamaktadır.

Reaktörün (a) fazının tamamen kısa devre olması durumunda akan kısa devre akımı; kontrol amacıyla faz-toprak arızası olarak düşünülp; pozitif, negatif, sıfır dizi bileşen devreleri buna göre (birbiriyle seri) bağlanarak hesaplanmış ve bu hesap sonucunda IV. çalışma modu (a) fazı için:

Kısa devre akımı : 5837 A

Kebangeneratorlerinin üretikleri toplam akım: 5033 A

Gölbaşı-Keban hattı akımı : 804 A

bulunmuştur. Tezde hesaplanan sonuçlar ise şöyledir:

Kısa devre akımı : 5784,4 A

Keban generatorlerinin üretikleri toplam akım: 4982,3 A

Gölbaşı-Keban hattı akımı : 803.98 A

Bu değerlendirmelere göre arızadan dolayı reaktörden akacak nominalin çok üstündeki akım değerlerine karşı gerekli koruma önlemleri alınmalıdır.

KAYNAKLAR

- 1-) H. Nusret YÜKSELER; "Simetrili Bileşenlerin Ölçülmesi"
Nisan 1957
- 2-) Burhan DEMİRKURT; "Elektrikle Enerji Taşınması"
İSTANBUL 1971
- 3-) Westinghouse (Ed); "Electrical Transmission And Distribution Reference Book", Westinghouse Electric Corporation,
Pennsylvania, USA, 1964
- 4-) H. Hüsnü DENGİZ; Enerji Hatları Mühendisliği
Ankara 1982
- 5-) TEK İletim Şebeke İşletmeleri Dairesi Başkanlığı,
"Türkiye Ulusal Elektrik Ağındaki Havai Hatların, Trafoların
ve Generatörlerin Elektriki Karakteristikleri"
- 6-) Adnan ERGENELİ; "Simetrili Bileşenler"
- 7-) Elektrik Mühendisleri Odası; "Elektrik Mühendisliği El Kitabı"
Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları, 1983
- 8-) The Electricity Council, "Power System Protection Handbook"
Vol. 1-2, Mc Donald and Jame's Co. ,1975
- 9-) William D. Stevenson, Jr: "Elements of Power System Analysis"
Third Edition, Mc Graw Hill.

MUHTEŞİF ÇALIŞMA NOYLARINDA HAT ÜZERİNDEKİ NOKTALARDA
ARTIZA ORANINA GÖRE GERÇEK AĞITM VE GERİLİM DEĞERLERİ
ÖZGEÇMİŞ

2- Şubat-1961 tarihinde İzmit'te doğdum. Yenidoğan İlkokulu ve İnkılap Ortaokulu'ndan sonra girdiğim İzmit Teknik Lisesi Elektrik Bölümü'nü 1979 yılında bitirdim.

Daha sonra başladığım Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektrik Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldum.

Halen, fakülteden sonra girdiğim Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Bölümü'ne devam etmekteyim.

	0.703	1.137	0.612	0.542	0.352
100	/180.68	/181.80	/181.23	/181.55	/181.50
80	0.618	1.009	0.542	0.421	0.270
40	/180.36	/181.51	/180.93	/181.44	/181.55
0	17.824	25.043	14.104	11.694	8.912
	/4.04	/5.07	/4.45	/4.74	/4.04
V	0.705	1.137	0.612	0.542	0.352
100	/60.68	/61.80	/61.23	/61.55	/60.50
80	0.671	1.051	0.583	0.515	0.356
40	/62.66	/63.56	/63.04	/63.35	/62.56
0	0.532	0.895	0.451	0.393	0.266
	/75.47	/75.37	/75.08	/74.52	/75.47
	8.080	12.800	6.799	5.800	4.676
0	/202.92	/203.78	/203.24	/202.93	/202.92

MUHTELİF ÇALIŞMA MODLARINDA HAT ÜZERİNDEKİ NOKTALARDA
ARIZA ORANINA GÖRE GERÇEK AKIM VE GERİLİM DEĞERLERİ

BİLGİSAYAR ÇIKIŞLARI

Vc	Faz	%	MOD I, III	MOD II	MOD IV	MOD V	MOD VI
V	a	100	0.703 /180.68	1.137 /181.80	0.612 /181.23	0.542 /181.65	0.352 /180.68
		80	0.618 /180.36	1.009 /181.51	0.542 /180.93	0.481 /181.37	0.309 /180.36
		40	0.206 /174.85	0.385 /177.34	0.198 /176.43	0.186 /177.44	0.103 /174.85
		0	17.824 /4.04	25.043 /5.07	14.104 /4.45	11.694 /4.74	8.912 /4.04
V	b	100	0.703 /60.68	1.137 /61.80	0.612 /61.23	0.542 /61.065	0.352 /60.68
		80	0.671 /62.66	1.081 /63.56	0.583 /63.04	0.515 /63.35	0.336 /68.66
		40	0.532 /75.47	0.828 /75.39	0.451 /75.08	0.393 /74.81	0.266 /75.47
		0	8.080 /202.92	12.400 /209.73	6.749 /207.51	5.800 /210.53	4.039 /202.92

Mod 1	Faz	%	A,B,C,D, E,F,G,H	I	J	K	L
I	a	100	20.05 <u>/-89.32</u>	263.30 <u>/-89.61</u>	223.21 <u>/270.00</u>	111.61 <u>/270.00</u>	111.61 <u>/270.00</u>
		80	17.63 <u>/-89.64</u>	285.21 <u>/-89.96</u>	249.96 <u>/270.00</u>	138.87 <u>/270.00</u>	111.09 <u>/270.00</u>
		40	5.89 <u>/264.85</u>	391.84 <u>/270.00</u>	380.12 <u>/-90.00</u>	271.51 <u>/-90.00</u>	108.61 <u>/-90.00</u>
		0	508.05 <u>/94.04</u>	5042.48 <u>/-89.82</u>	6056.65 <u>/-89.17</u>	6056.65 <u>/-89.17</u>	0.00 <u>/90.77</u>
	b	100	20.05 <u>/150.09</u>	263.30 <u>/150.09</u>	223.21 <u>/150.00</u>	111.61 <u>/150.00</u>	111.61 <u>/150.00</u>
		80	19.14 <u>/152.66</u>	261.00 <u>/150.41</u>	222.76 <u>/150.02</u>	111.38 <u>/150.02</u>	111.38 <u>/150.02</u>
		40	15.16 <u>/159.68</u>	249.93 <u>/152.03</u>	220.54 <u>/150.20</u>	110.27 <u>/150.20</u>	110.27 <u>/150.20</u>
		0	230.30 <u>/-67.08</u>	391.86 <u>/-81.48</u>	126.80 <u>/163.18</u>	63.40 <u>/163.18</u>	63.40 <u>/163.18</u>

Mod 2	Faz	%	A,E	B,F	C,G	D,H,I,J,K,L
V	a	100	191.73 <u>/0.09</u>	193.45 <u>/0.04</u>	192.75 <u>/0.04</u>	194.46 <u>/-0.01</u>
		80	191.24 <u>/0.09</u>	192.71 <u>/0.04</u>	192.09 <u>/0.04</u>	193.57 <u>/-0.01</u>
		40	188.80 <u>/0.06</u>	189.12 <u>/0.03</u>	188.91 <u>/0.04</u>	189.23 <u>/0.01</u>
		0	82.96 <u>/-3.35</u>	32.80 <u>/-5.32</u>	50.47 <u>/-2.03</u>	0.00 <u>/180.77</u>
	b	100	191.73 <u>/240.09</u>	193.45 <u>/240.04</u>	192.75 <u>/248.34</u>	194.46 <u>/253.19</u>
		80	191.42 <u>/240.11</u>	193.08 <u>/240.07</u>	192.41 <u>/240.06</u>	194.07 <u>/240.02</u>
		40	189.91 <u>/240.17</u>	191.28 <u>/240.23</u>	191.41 <u>/240.19</u>	192.90 <u>/240.20</u>
		0	124.32 <u>/246.64</u>	114.46 <u>/251.22</u>	119.99 <u>/248.34</u>	110.47 <u>/253.19</u>

Mod II	Faz	%	E, F, G, H	I	J	K	L
I	a	100	32.41 <u>/91.80</u>	256.38 <u>/-89.80</u>	223.98 <u>/269.97</u>	111.99 <u>/269.97</u>	111.99 <u>/269.97</u>
		80	28.74 <u>/91.55</u>	279.48 <u>/-89.96</u>	250.74 <u>/269.98</u>	139.30 <u>/269.98</u>	111.44 <u>/269.98</u>
		40	10.97 <u>/87.34</u>	391.65 <u>/269.92</u>	380.69 <u>/270.00</u>	271.92 <u>/270.00</u>	108.77 <u>/270.00</u>
		0	713.77 <u>/-84.93</u>	4954.56 <u>/-89.75</u>	5666.12 <u>/-89.15</u>	5666.12 <u>/-89.15</u>	0.00 <u>/-88.31</u>
	b	100	32.41 <u>/-28.20</u>	256.38 <u>/150.20</u>	223.98 <u>/149.97</u>	1111.99 <u>/149.97</u>	111.99 <u>/149.97</u>
		80	31.69 <u>/-26.44</u>	254.24 <u>/150.44</u>	223.48 <u>/150.01</u>	111.74 <u>/150.01</u>	111.74 <u>/150.01</u>
		40	23.60 <u>/-14.61</u>	243.91 <u>/151.66</u>	221.05 <u>/150.21</u>	110.53 <u>/150.21</u>	110.53 <u>/150.21</u>
		0	353.44 <u>/119.73</u>	277.93 <u>/-78.66</u>	125.40 <u>/164.07</u>	62.70 <u>/164.07</u>	62.70 <u>/164.07</u>

Mod II	Faz	%	E, F, G, H	F	G	H, I, J, K, L
V	a	100	190.71 <u>/0.21</u>	193.49 <u>/0.05</u>	192.35 <u>/0.04</u>	195.14 <u>/-0.03</u>
		80	190.32 <u>/0.11</u>	192.75 <u>/0.05</u>	191.74 <u>/0.04</u>	194.17 <u>/-0.02</u>
		40	188.44 <u>/0.08</u>	189.17 <u>/0.04</u>	188.78 <u>/0.04</u>	189.52 <u>/0.08</u>
		0	111.91 <u>/-2.49</u>	43.74 <u>/-4.63</u>	68.56 <u>/-1.10</u>	0.00 <u>/1.71</u>
	b	100	190.71 <u>/240.12</u>	193.49 <u>/240.05</u>	192.35 <u>/240.04</u>	195.14 <u>/239.97</u>
		80	190.45 <u>/240.13</u>	193.11 <u>/240.08</u>	192.03 <u>/240.06</u>	194.70 <u>/240.01</u>
		40	189.18 <u>/240.19</u>	191.27 <u>/240.24</u>	190.47 <u>/240.17</u>	192.58 <u>/240.21</u>
		0	137.52 <u>/243.60</u>	118.10 <u>/250.13</u>	127.79 <u>/246.52</u>	109.25 <u>/254.07</u>

Mod III	Faz	%	A,B,C,D, E,F,G,H	M,N	I	J	K	L
I	a	100	20.05 <u>/-89.32</u>	40.10 <u>/-89.32</u>	263.30 <u>/-89.61</u>	223.21 <u>/270.00</u>	111.61 <u>/270.00</u>	111.61 <u>/270.00</u>
		80	17.63 <u>/-89.64</u>	35.26 <u>/-89.6</u>	285.21 <u>/-89.96</u>	249.96 <u>/270.00</u>	138.87 <u>/270.0</u>	111.09 <u>/270.00</u>
		40	5.89 <u>/264.8</u>	11.78 <u>/264.85</u>	391.84 <u>/270.00</u>	380.12 <u>/-90.00</u>	271.51 <u>/-90.0</u>	108.61 <u>/-90.00</u>
		0	508.05 <u>/94.04</u>	1016.1 <u>/94.04</u>	5042.48 <u>/-89.82</u>	6056.65 <u>/-89.17</u>	6056.6 <u>/-89.1</u>	0.00 <u>/90.77</u>
	b	100	20.05 <u>/150.09</u>	40.10 <u>/150.09</u>	263.30 <u>/150.00</u>	223.21 <u>/150.00</u>	111.61 <u>/150.0</u>	111.61 <u>/150.0</u>
		80	19.14 <u>/152.66</u>	38.28 <u>/152.66</u>	261.00 <u>/150.41</u>	222.76 <u>/150.02</u>	111.38 <u>/150.02</u>	111.38 <u>/150.02</u>
		40	15.16 <u>/159.68</u>	30.32 <u>/159.68</u>	249.93 <u>/152.03</u>	220.54 <u>/150.20</u>	110.27 <u>/150.20</u>	110.27 <u>/150.2</u>
		0	230.30 <u>/-67.08</u>	460.60 <u>/-67.08</u>	391.86 <u>/-81.48</u>	126.80 <u>/163.18</u>	63.40 <u>/163.18</u>	63.40 <u>/163.18</u>

Mod III	Faz	%	A,E	B,F,M	C,G,N	D,H,I,J,K,L
V	a	100	191.73 <u>/0.09</u>	193.45 <u>/0.04</u>	192.75 <u>/0.04</u>	194.46 <u>/-0.01</u>
		80	191.24 <u>/0.09</u>	192.71 <u>/0.05</u>	192.09 <u>/0.04</u>	193.57 <u>/-0.01</u>
		40	188.80 <u>/0.06</u>	189.12 <u>/0.03</u>	188.91 <u>/0.04</u>	189.23 <u>/0.01</u>
		0	82.96 <u>/-3.35</u>	32.80 <u>/-5.32</u>	50.47 <u>/-2.03</u>	0.00 <u>/180.77</u>
	b	100	191.73 <u>/240.09</u>	193.45 <u>/240.04</u>	192.75 <u>/248.34</u>	194.46 <u>/253.19</u>
		80	191.42 <u>/240.11</u>	193.08 <u>/240.07</u>	192.41 <u>/240.06</u>	194.07 <u>/240.02</u>
		40	189.91 <u>/240.17</u>	191.28 <u>/240.23</u>	191.41 <u>/240.19</u>	192.90 <u>/240.20</u>
		0	124.32 <u>/246.64</u>	114.46 <u>/251.22</u>	119.99 <u>/248.34</u>	110.47 <u>/253.19</u>

MOD IV	Faz	%	C,D,G,H	E,F,M,N	I	J	K	L
I	a	100	17.45 <u>/-88.77</u>	34.91 <u>/-88.77</u>	258.63 <u>/-89.85</u>	223.73 <u>/269.98</u>	111.87 <u>/269.98</u>	111.87 <u>/269.9</u>
		80	15.43 <u>/-89.07</u>	30.87 <u>/-89.07</u>	281.6 <u>/-89.91</u>	250.49 <u>/269.98</u>	139.16 <u>/269.98</u>	111.33 <u>/269.9</u>
		40	5.66 <u>/-93.57</u>	11.32 <u>/-93.57</u>	391.79 <u>/269.90</u>	380.50 <u>/-90.00</u>	271.78 <u>/-90.00</u>	108.71 <u>/-90.00</u>
		0	401.99 <u>/174.45</u>	803.98 <u>/174.45</u>	4982.3 <u>/-89.79</u>	5784.4 <u>/-89.2</u>	5784.4 <u>/-89.2</u>	0.00 <u>/-89.20</u>
	b	100	17.45 <u>/151.23</u>	34.91 <u>/151.23</u>	258.63 <u>/150.15</u>	223.73 <u>/149.9</u>	111.87 <u>/149.9</u>	111.87 <u>/149.98</u>
		80	16.61 <u>/153.04</u>	33.23 <u>/153.04</u>	258.63 <u>/150.4</u>	223.25 <u>/150.02</u>	111.63 <u>/150.02</u>	111.63 <u>/150.02</u>
		40	12.86 <u>/165.08</u>	25.73 <u>/165.08</u>	245.85 <u>/151.75</u>	220.89 <u>/150.2</u>	110.44 <u>/150.21</u>	110.44 <u>/150.21</u>
		0	192.38 <u>/-62.49</u>	384.76 <u>/-62.49</u>	311.37 <u>/-79.50</u>	125.94 <u>/163.81</u>	62.96 <u>/163.81</u>	62.96 <u>/163.81</u>

MOD IV	Faz	%	E	F,M	N,C,G	D,H,I,J,K,L
V	a	100	191.04 <u>/0.10</u>	194.03 <u>/0.02</u>	193.42 <u>/0.02</u>	194.92 <u>/-0.02</u>
		80	190.62 <u>/0.10</u>	193.22 <u>/0.02</u>	192.68 <u>/0.02</u>	193.98 <u>/-0.02</u>
		40	188.562 <u>/0.07</u>	189.27 <u>/0.02</u>	189.07 <u>/0.03</u>	189.42 <u>/0.00</u>
		0	103.13 <u>/-2.53</u>	25.21 <u>/-5.09</u>	39.18 <u>/-1.67</u>	0.00 <u>/180.24</u>
	b	100	191.04 <u>/240.10</u>	194.03 <u>/240.02</u>	193.42 <u>/240.02</u>	194.92 <u>/239.98</u>
		80	190.77 <u>/240.12</u>	193.64 <u>/240.06</u>	193.056 <u>/240.05</u>	194.496 <u>/240.02</u>
		40	189.41 <u>/240.20</u>	191.72 <u>/240.23</u>	191.28 <u>/240.20</u>	192.44 <u>/240.21</u>
		0	133.40 <u>/244.47</u>	113.98 <u>/251.87</u>	118.90 <u>/249.56</u>	109.72 <u>/253.81</u>


Mod V	Faz	%	E, F, G, H, M, N	I	J	K	L
I	a	100	30.89 <u>/91.65</u>	255.02 <u>/-89.82</u>	224.14 <u>/269.98</u>	112.07 <u>/269.98</u>	112.07 <u>/269.98</u>
		80	27.42 <u>/91.37</u>	278.32 <u>/252.93</u>	250.90 <u>/269.98</u>	139.39 <u>/269.98</u>	111.51 <u>/269.98</u>
		40	10.61 <u>/87.44</u>	391.41 <u>/269.93</u>	380.81 <u>/-90.00</u>	272.01 <u>/-90.00</u>	108.80 <u>/-90.00</u>
		0	666.63 <u>/-85.26</u>	4935.40 <u>/-89.78</u>	5600.21 <u>/-89.24</u>	5600.21 <u>/-89.24</u>	0.00 <u>/90.60</u>
	b	100	30.89 <u>/-28.35</u>	255.02 <u>/150.18</u>	224.14 <u>/149.98</u>	112.07 <u>/149.98</u>	112.07 <u>/149.98</u>
		80	29.35 <u>/-26.65</u>	252.93 <u>/150.40</u>	223.63 <u>/150.02</u>	111.81 <u>/150.02</u>	111.81 <u>/150.02</u>
		40	22.40 <u>/-15.19</u>	242.89 <u>/151.55</u>	221.15 <u>/150.22</u>	150.22 <u>/150.22</u>	150.22 <u>/150.22</u>
		0	330.64 <u>/120.53</u>	255.27 <u>/-79.22</u>	124.94 <u>/164.19</u>	62.47 <u>/169.19</u>	62.47 <u>/169.19</u>

Mod V	Faz	%	E	F, M	N, G	H, I, J, K, L
V	a	100	190.51 <u>/0.11</u>	193.16 <u>/0.05</u>	192.62 <u>/0.04</u>	195.27 <u>/-0.02</u>
		80	190.14 <u>/0.11</u>	192.45 <u>/0.04</u>	191.97 <u>/0.04</u>	194.30 <u>/-0.02</u>
		40	188.35 <u>/0.08</u>	189.06 <u>/0.04</u>	188.87 <u>/0.04</u>	189.58 <u>/0.00</u>
		0	116.53 <u>/-2.06</u>	52.63 <u>/-2.79</u>	64.24 <u>/1.42</u>	0.00 <u>/180.59</u>
	b	100	190.51 <u>/240.11</u>	193.15 <u>/240.05</u>	192.61 <u>/240.04</u>	195.27 <u>/239.98</u>
		80	190.26 <u>/240.12</u>	192.79 <u>/240.07</u>	192.28 <u>/240.07</u>	194.82 <u>/240.22</u>
		40	194.05 <u>/240.18</u>	191.04 <u>/240.22</u>	190.66 <u>/240.19</u>	189.05 <u>/240.22</u>
		0	140.32 <u>/243.25</u>	121.71 <u>/248.88</u>	126.34 <u>/247.25</u>	108.85 <u>/254.19</u>

Mod VI	Faz	%	A, ..., H O,P,R,S	M,N,T,U	I	J	K	L
I	a	100	20.05 <u>-89.32</u>	40.10 <u>-89.3</u>	263.30 <u>-89.61</u>	223.21 <u>/270.00</u>	111.61 <u>/270.0</u>	111.61 <u>/270.0</u>
		80	17.63 <u>-89.64</u>	35.26 <u>-89.64</u>	285.21 <u>-89.96</u>	249.96 <u>/270.0</u>	138.87 <u>/270.0</u>	111.09 <u>/270.0</u>
		40	5.89 <u>/264.8</u>	11.78 <u>/264.85</u>	391.84 <u>/270.0</u>	380.12 <u>/270.00</u>	271.51 <u>/-90.00</u>	108.61 <u>/-90.00</u>
		0	508.05 <u>/94.04</u>	1016.1 <u>/94.04</u>	5042.48 <u>-89.82</u>	6056.6 <u>/-89.17</u>	6056.65 <u>/-89.1</u>	0.00 <u>/90.77</u>
	b	100	20.05 <u>/150.0</u>	40.10 <u>/150.09</u>	263.30 <u>/150.0</u>	223.21 <u>/150.0</u>	111.61 <u>/150.00</u>	111.61 <u>/150.00</u>
		80	19.14 <u>/152.66</u>	38.28 <u>/152.66</u>	261.00 <u>/150.41</u>	222.76 <u>/150.0</u>	111.38 <u>/150.02</u>	111.38 <u>/150.02</u>
		40	15.16 <u>/159.68</u>	30.32 <u>/159.68</u>	249.93 <u>/152.03</u>	220.54 <u>/150.2</u>	110.27 <u>/150.20</u>	110.27 <u>/150.20</u>
		0	230.30 <u>/-67.08</u>	460.60 <u>/-67.1</u>	391.86 <u>/-81.48</u>	126.80 <u>/163.18</u>	63.40 <u>/163.18</u>	63.40 <u>/163.18</u>

MOD VI	Faz	%	A,E	B,F,M	N,O,R	P,T,S	C,G,U	D,H,I, J,K,L
V	a	100	191.73 <u>0.09</u>	192.88 <u>0.06</u>	192.53 <u>0.06</u>	193.67 <u>0.02</u>	193.32 <u>0.02</u>	194.46 <u>/-0.01</u>
		80	191.24 <u>0.09</u>	192.22 <u>0.05</u>	191.91 <u>0.05</u>	192.89 <u>0.02</u>	192.58 <u>0.02</u>	193.57 <u>/-0.01</u>
		40	188.80 <u>0.06</u>	189.02 <u>0.04</u>	188.91 <u>0.05</u>	189.12 <u>0.03</u>	189.02 <u>0.03</u>	189.23 <u>/0.01</u>
		0	82.96 <u>/-3.35</u>	49.42 <u>/-4.23</u>	58.25 <u>/-2.97</u>	24.71 <u>/-4.23</u>	33.55 <u>/-2.04</u>	0.00 <u>/180.77</u>
	b	100	191.73 <u>/240.09</u>	192.88 <u>/249.59</u>	192.53 <u>/240.86</u>	193.67 <u>/251.33</u>	193.32 <u>/249.85</u>	194.46 <u>/253.19</u>
		80	191.42 <u>/240.1</u>	192.53 <u>/240.1</u>	192.20 <u>/240.08</u>	193.30 <u>/240.05</u>	192.96 <u>/240.05</u>	194.07 <u>/240.02</u>
		40	189.91 <u>/240.17</u>	190.82 <u>/240.2</u>	190.56 <u>/240.21</u>	191.48 <u>/240.2</u>	191.22 <u>/240.19</u>	192.90 <u>/240.20</u>
		0	124.32 <u>/246.64</u>	117.66 <u>/249.59</u>	120.48 <u>/248.19</u>	114.01 <u>/251.33</u>	116.73 <u>/249.8</u>	110.47 <u>/253.19</u>

I. MOD AKIŞ DYAGRAMI

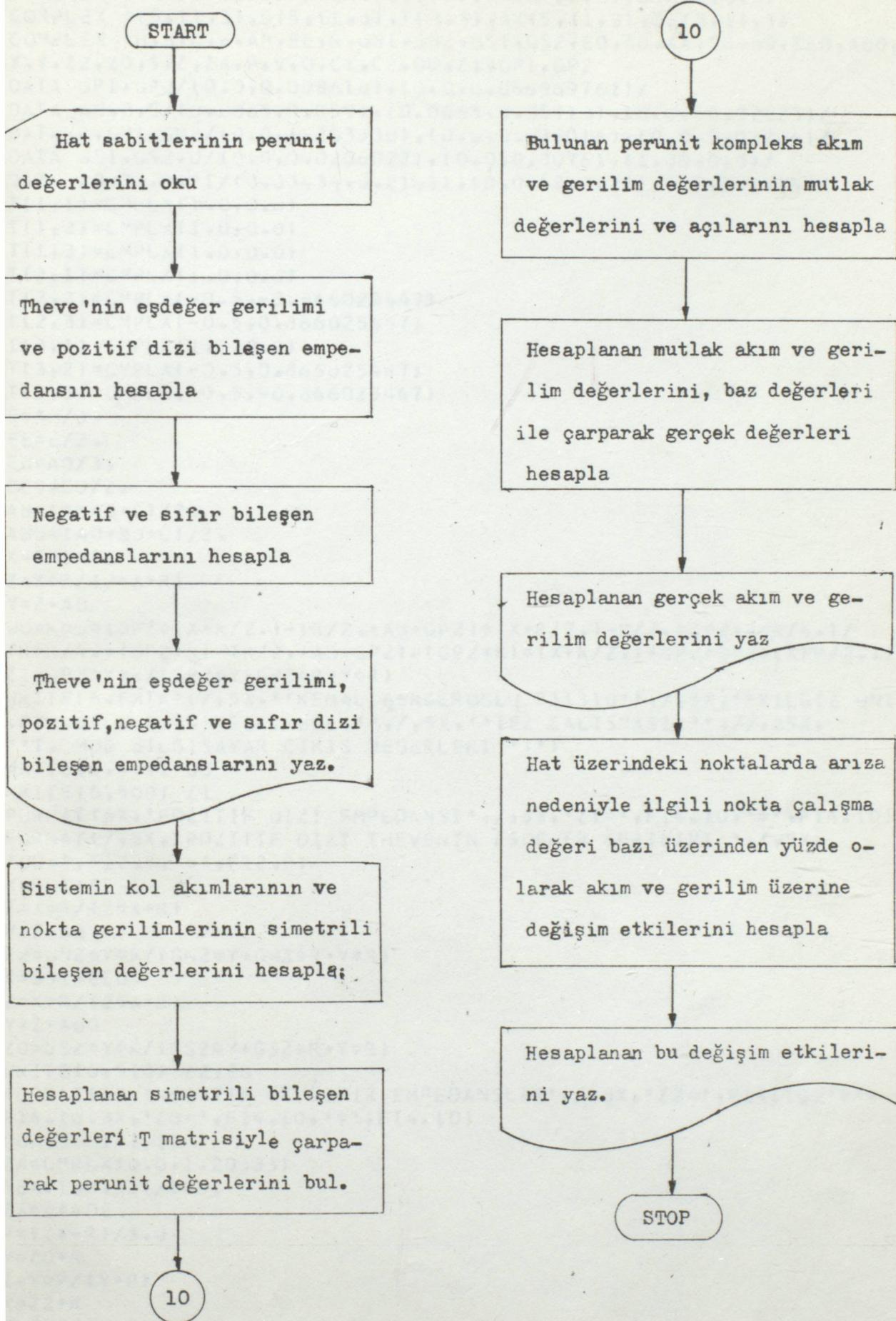

:: MOD1 FORTRAN A YILDIZ UNIVERSITESI E H B ARASTIRMA MERKEZI

```

DIMENSION AKI(5,11,5),GER(5,11,5),AKIM(10,5),GERI(10,5)           MOD0001
COMPLEX A(5,11,3),G(5,11,3),T(3,3),AK(5,11,3),GE(5,11,3)        MOD0002
COMPLEX AH,B,C+E+AB,EE,R,GN1,GN2,GS1,GS2,E0,A0,AA,BB,B0,EEO,AB0,  MOD0003
*X,Y,Z2,Z0,S,Z,ZA,P,V,U,C1,C2,UU,Z1,GP1,GP2                  MOD0004
DATA GP1,GP2/(0.0,0.098618),(0.0,0.066969761)/                 MOD0005
DATA AH,B,C/(0.0065,0.059),(0.0065,0.05918),(0.0,-0.02423)/      MOD0006
DATA R,GN1,GN2/(0.0,1.203330),(0.0,0.035016),(0.0,0.02204)/       MOD0007
DATA GS1,GS2,U/(0.0,0.0206072),(0.0,0.0076),(1.00,0.01)/          MOD0008
DATA A0,B0,D,PI/(0.03434,0.2161),(0.0348,0.22),0.0,3.14159/        MOD0009
T(1,1)=CMPLX(1.0,0.0)                                              MOD0010
T(1,2)=CMPLX(1.0,0.0)                                              MOD0011
T(1,3)=CMPLX(1.0,0.0)                                              MOD0012
T(2,1)=CMPLX(1.0,0.0)                                              MOD0013
T(2,2)=CMPLX(-0.5,-0.866025447)                                     MOD0014
T(2,3)=CMPLX(-0.5,0.866025447)                                     MOD0015
T(3,1)=CMPLX(1.0,0.0)                                              MOD0016
T(3,2)=CMPLX(-0.5,0.866025447)                                     MOD0017
T(3,3)=CMPLX(-0.5,-0.866025447)                                    MOD0018
E=AH/3.                                                               MOD0019
EE=E/2.                                                               MOD0020
E0=A0/3.                                                               MOD0021
EE0=E0/2.                                                               MOD0022
AB=(AH+B+C)/2.                                                       MOD0023
AB0=(A0+B0+C)/2.                                                       MOD0024
X=GP1+EE                                                               MOD0025
Z=X*R/(2*X+R)                                                       MOD0026
Y=Z+AB                                                               MOD0027
UU=R*U*(GP2*(X+R/2.)-(R/2.+AB+GP2)*(X+R/2.)-R/2.*GP2+R*R/4.)/   MOD0028
*(R*R/4.*GP2+R)-(R/2.+AB+GP2)*(GP2+R)*(X+R/2.)+GP2*GP2*(X+R/2.)  MOD0029
Z1=GP2*Y*R/(GP2*Y+GP2*R+Y*R)                                         MOD0030
WRITE(6,FMT='(1,,5X, ''KEMAL BERBEROGLU 831310'',,5X, ''YILDIZ UNIV.  MOD0031
*,FEN BIL. ENS. ELK. BOL.'',,5X, ''TEZ CALISMASI '',,25X,            MOD0032
*'*, MOD BILGISAYAR CIKIS DEGERLERİ'')')                           MOD0033
WRITE(6,499) UU
WRITE(6,500) Z1
FORMAT(5X,'POZITIF DIZI EMPEDANSI',,5X,'Z1=',F14.10,'*',F14.10)  MOD0034
FORMAT(1,,5X,'POZITIF DIZI THEVENIN ESDEGER GERILIMI',,5X,          MOD0035
*UU=',F12.8,'*',F12.8)                                              MOD0036
X=GN1+EE                                                               MOD0037
Z=X*R/(2*X+R)                                                       MOD0038
Y=Z+AB                                                               MOD0039
Z2=GN2*Y*R/(GN2*Y+GN2*R+Y*R)                                         MOD0040
X=GS1+EE                                                               MOD0041
Z=X*R/(2*X+R)                                                       MOD0042
Y=Z+AB0                                                               MOD0043
Z0=GS2*Y*R/(GS2*Y+GS2*R+Y*R)                                         MOD0044
WRITE(6,510) Z2,Z0
FORMAT(5X,'NEGATIF VE SIFIR EMPEDANSLAR',,5X,'Z2=',F14.10,'*',     MOD0045
*F14.10,3X,'Z0=',F14.10,'*',F14.10)                                MOD0046
DO 40 I=1,11
ZA=CMPLX(0.0,1.20333)
DE=(100.-D)/100.
ZA=ZA*DE
P=(ZA-R)/3.0
Y=Z0*R
Z=Y*P/(Y+P)
X=Z2+R
V=X*Z/(X+Z)
A(1,I,2)=UU/(Z1+R+V)                                              MOD0047
S=A(1,I,2)*X/(X+Z)                                              MOD0048
A(1,I,3)=(A(1,I,2)*Z/(Z+X))*(-1.)                                 MOD0049
A(1,I,1)=(P*S/(P+Y))*(-1.)                                         MOD0050

```

```

700 AKI(L,I,K)=AKI(L,I,K)+180.          M
705 GER(L,I,K)=ATAN(AIMAG(GE(L,I,J))/REAL(GE(L,I,J)))*180./PI M
IF(REAL(GE(L,I,J))) 808,809,809 M
808 GER(L,I,K)=GER(L,I,K)+180.          M
809 N=N+2                           M
K=K+2                           M
160 CONTINUE                         M
170 CONTINUE                         M
255 CONTINUE                         M
AA=151.934295                      MM
DO 256 L=1,5                        MM
DO 950 I=1,11                       MM
DO 950 J=1,5,2                      MM
AKI(L,I,J)=AKI(L,I,J)*AA           MM
GER(L,I,J)=GER(L,I,J)*220.0        MM
950 CONTINUE                         M
960 CONTINUE                         M
256 CONTINUE                         M
540 FORMAT(/,2X,E12.5,'...',F7.2,'**',E12.5,'...',F7.2,'**',E12.5,
*...',F7.2)                      MN
600 FORMAT(/,5X,'IA',12X,'QA',10X,'IB',8X,'QB',10X,'IC',8X,'QC') MN
610 FORMAT(/,5X,'VA',10X,'QA',10X,'VB',8X,'QB',10X,'VC',8X,'QC') MN
WRITE(6,FMT='(/,5X,"GERCEK AKIM VE GERILIM DEGERLERİ "')')
WRITE(6,FMT='(/,5X,"ARIZALI REAKTOR AKIMLARININ DEGERLERİ "')')
WRITE(6,600)
WRITE(6,540) (((AKI(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=1,1)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"SAGLAM REAKTOR AKIMLARININ DEGERLERİ "')')
WRITE(6,600)
WRITE(6,540) (((AKI(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=2,2)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"REAKTORLERIN TOPLAM AKIMLARININ DEGERL.")')
WRITE(6,600)
WRITE(6,540) (((AKI(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=3,3)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"KEBAN-KAYSERI HAT. BIR KOL. AKIML. DEG.")')
WRITE(6,600)
WRITE(6,540) (((AKI(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=4,4)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"KEBAN GENARATORLER. URET. TOPLAM AKIM")')
WRITE(6,600)
WRITE(6,540) (((AKI(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=5,5)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"GOLBASI BARASI GERILIMLERI")')
WRITE(6,610)
WRITE(6,540) (((GER(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=5,5)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"KEBAN BARASI GERILIMLERI")')
WRITE(6,610)
WRITE(6,540) (((GER(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=1,1)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"KONDANSATORLERIN KEBAN TARAFINDAKI GER.")')
WRITE(6,610)
WRITE(6,540) (((GER(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=2,2)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"KONDANSATORL. GOLBASI TARAFINDAKI GER.")')
WRITE(6,610)
WRITE(6,540) (((GER(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=3,3)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"KONDANSATORLER USTUNDEKI GERILIMLER")')
WRITE(6,610)
WRITE(6,540) (((GER(L,I,K),K=1,6),I=1,11),L=4,4)
J=1
DO 310 I=1,5
J=J+2
DO 320 L=1,5
AKIM(I,L)=(AKI(L,J,1)-AKI(L,1,1))*100./AKI(L,1,1)
GERI(I,L)=(GER(L,J,1)-GER(L,1,1))*100./GER(L,1,1)
320 CONTINUE
310 CONTINUE

```


FILE: MOD1 FORTRAN A YILDIZ UNIVERSITESI E H B ARASTIRMA MERKEZI

```
DO 802 I=6,10
J=J+2
DO 183 L=1,5
AKIM(I,L)=(AKI(L,J,3)-AKI(L,I,3))*100./AKI(L,I,3)
GERI(I,L)=(GER(L,J,3)-GER(L,I,3))*100./GER(L,I,3)
188 CONTINUE
302 CONTINUE
WRITE(6,FMT='(/,5X,"I. MOD CALISMADA, HAT UZERINDEKI NUKTALARDA
*ARIZA NEDENI ILE,"/,5X,"ILGILI NOKTA CALISMA DEGERI BAZI UZERIN
*DEN YUZDE OLARAK",/,5X,"AKIM UZERINE DEGISIM ETKILERI",/,5X,
*'"C=D=G=H=A=B=E=F"')
WRITE(6,FMT='(/,7X,"'K'",10X,"'L'",10X,"'J'",10X,"'A'",10X,"'I'"
*)
WRITE(6,640) ((AKIM(I,L),L=1,5),I=1,10)
WRITE(6,FMT='(/,5X,"I. MOD CALISMADA, HAT UZERINDEKI NUKTALARDA
*ARIZA NEDENI ILE,"/,5X,"ILGILI NOKTA CALISMA DEGERI BAZI UZERI
*DEN YUZDE OLARAK",/,5X,"GERILIM UZERINE DEGISIM ETKILERI",/,5X,
*I=K=J=L=D=H, A=E, F=B, C=G")
WRITE(6,FMT='(/,7X,"'K'",10X,"'C'",10X,"'B'",10X,"'VC'",10X,"'A'"
*)
640 FORMAT(/,F11.3,'*',F11.3,'*',F11.3,'*',F11.3,'*',F11.3)
530 FORMAT(/,F11.3,'*',F11.3,'*',F11.3,'*',F11.3,'*',F11.3)
STOP
END
```



* 0 0 1 0 3 1 1 *