

R
152
82

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUŞU

Vericiler ve Aktarıcılar

Yüksek Lisans Tezi

Remzi Dağhan

1987

Ref
EHM
235
1987

R152
82

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

VERİCİLER VE AKTARİCILAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ
MÜH. REMZİ DAĞHAN

İSTANBUL 1987

YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
GENEL KİTAPLIĞI

Kot : R 152
Alındığı Yer : Fen Bil. Enst. 82
.....
Tarih : 8.5.1991
Fatura : —
Fiyatı : 6000. TL
Ayniyat No : 1/3
Kayıt No : 47622
UDC : 621.3 378.242
Ek : 17.kh. semza ve 1.bh.
atıyag ram.



YILDIZ ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÖNSÖZ

Öğretim görevlilerim, öğrencilerim, değerli yardımcılarını
ve İletişim ve İdari Bölgeler Yereldeki yetkililere
saygılarımla, beni yükseltmek isteyen heçan,

Metin YILMAZ

VERİCİLER VE AKTARİCİLAR

DİĞER

YÜKSEK LİSANS TEZİ
MÜH. REMZİ DAĞHAN



İSTANBUL 1987

TRT İSTANBUL VERİCİLERİ

televizyon verici cihazları, sinyal-sinyal veya reaktif yayın için
ITU-Berdas (170-230 MHz), GSIR standartlarına uygun olmak üzere C siste-
mine göre 5-35 kanalları içermeli olmalıdır.

Bu vericiler resim ve ses için standart sinyal gibi 1/0,1 dB veya
±0,1 dB'lik精度 olmalıdır.

ÖNSÖZ

Çalışma ve araştırmalarım süresince değerli yardımalarını
esirgemeyen TRT İstanbul Bölge Vericiler Müdürlüğü yetkilile-
rine ve tezim süresince beni yönlendiren sayın hocam,

Doç. Metin YÜCEL'e
teşekkürü bir borç bilirim.

Remzi DAĞHAN
adıyla 4. MÜDFAA İHA'sına ait olanlarla, her türlü vericilere, teknolojideki gelişmelerin
teşvik etmektedir. Bu distansiyon genelik ve teknik yapıya sahip olanın
değerlendirme, farklı teknik özelliklere göre olur.

TRT'nin vericilerde bu sistem kullanılmıştır ve
orta kalan hatalar ise umum bir neden için düzeltilebilir hale getiril-
miştir.

Bu nesnecaya nisbet bir IP modülasyon şartsızı olarak uygulanarak gelir-
mektedir. Bu modülasyon sisteminde artık yeniden basit hale getirilmesi ve tra-
nsit-sistem denetlenmesi, kırık kanallar için IP-30,9 kHz'de yapılır.

Gerekli güçlendirme sonuc IP ile İHA'ya istenilen resim ta-
kışıklığından sona erdirilebilir. Bu yapı gereklilikinin İHA'ya ve non-line-
arity (ingrusal-eğik) ile eşittirseni de IP İHA'sında yapılır.

Emit bir IP ile modülasyon son vericilerinde de kullanılabilir. Pre-
fikus modülasyonu İHA'ya girmesi, kanal değişmelerinde İHA'sının
operatörlerine ihtiyac göstermeyeceğini bir İHA'ya da istenir.
İHA'ya girmesi istenilen durumda, vermenin en azından 50 Ohm'luk transi-
sion devresi uygun olmalıdır. Böylece gerekliye göre yapılmıştır.

TELEVİZYON VERİCİLERİ

Televizyon verici cihazları siyah-beyaz veya renkli yayın için III. Bandda (170-230 MHz), CCIR standartlarına uygun olarak G sisteme göre 5-12 kanalları arasında çalıştırılır.

Bu vericiler resim ve ses yayın gücü oranına göre 1/0,1 kW veya 10/1 kW olarak çalışırlar.

Kullanılan NTSC, PAL, veya Secam sistemlerine bağlı olmaksızın renkli resim bilgisi 3-5 MHz'lik yüksek video frekansı üzerine yerleştirilir. Bu frekans aralığı çok önemlidir. Çünkü renkli vericilerde 4,43 MHz'lik renk taşıyıcısının faz ve genlik distorsiyonu renk hatalarına neden olur. Halbuki siyah-beyaz vericilerde sistem distorsiyonu 4 MHz'e kadar dengelenir. Renkli vericilerde 5 MHz'e kadar distorsiyon olmamalıdır. Bu distorsiyon genlik ve sinyal geçiş zamanının doğrusallığın, diferansiyel fazın değişmesine neden olur.

VHF tipi vericilerde bu sistem distorsiyonu çok azaltılmıştır ve arta kalan hatalar ise uzun bir zaman için düzeltilebilir hale getirilmiştir.

Bu neticeye sabit bir IF modülasyon prensibi uygulanarak gelmiştir. Bu modülasyon sisteminde artık yan bandın bastırılması ve transit zamanın dengelenmesi, bütün kanallar için IF=38,9 MHz'de yapılır.

Gerekli yükseltmelerden sonra IF ara frekansı istenilen resim taşıyıcı frekansına dönüştürülür. Grup gecikmesinin frekans ve non-linearity (doğrusal olmayan) ile eşitlenmesi de IF frekansında yapılır.

Sabit bir IF ile modülasyon ses vericilerinde de kullanılır. Frekans modülasyonu ve frekans ayarı, kanal değişimlerinde frekansının ayarlanması ihtiyaç göstermeyen sabit bir frekanslı osilatörde yapılır.

Uluslararası şartlara cevap vermesi bakımından 50 Ohm'luk transmission hatlarına uygunluk sağlayacak şekilde yapılmıştır.

THE TELEVISION TRANSMITTERS

The television transmitters described are suitable for transmission of monochrome and color television programs (vision and sound) in the television band III (170 to 230 MHz) in accordance with CCIR recommendations, system G (Channels 5 to 12).

Transmitters are available the power classes 1/0,1 kW and 10/1 kW in accordance with the latest proposals for the ratio of picture to sound transmitter power.

Independent of the system used (NTSC, PAL, or SECAM), the color information is located in the high video frequency region of 3 to 5 MHz. In color television transmitters this frequency range must be given particular attention because phase and amplitude distortion of the color carrier at 4,43 MHz lead to colors errors. Color distortion requires equalization up to a video frequency of 5 MHz is necessary. This applies particularly to the variation with frequency of amplitude and transit time, the linearity and differential phase.

The VHF transmitters described here have been designed such that inherent distortion is low so that residual errors can easily be constantly equalized over long periods of time.

This is achieved by using the principle of modulation with a fixed intermediate frequency (IF). In this technique modulation with the vision signal, vestigial sideband suppression and transit time compensation is made at an IF of 38,9 MHz for all channels. After further amplification the IF is converted to the required vision carrier frequency. Equalization of the group delay with frequency and non-linearity is also made at IF.

The technique of modulation with fixed IF is also used in the sound transmitter. Frequency modulation and frequency tuning are made at on a fixed frequency oscillator that need not be retuned for a channel change.

In accordance with international requirements, the transmitter is fitted with 50 Ohm lines.

İÇİNDEKİLER

Video İşaretinin Elde Edilmesi	1
Resim ve Ses İşaretlerinin Taşıyıcı ile Nakli	4
VERİCİLER	8
Birimler ve Devreler	11
SÜRÜCÜ	11
38,9 MHz Ara Frekans Osilatörü	12
Fırınlı Kristal Osilatör	13
Osilatör Devresi	13
Otomatik Kazanç Kontrollü Yükselteç	13
Fırın	13
Frekans Çarpıcı Devresi	14
SES MODÜLATÖR	15
Ses Yükselteci	15
Osilatör ve Modülatör	15
Tampon Yükselteç	15
Seçici Yükselteç	16
38,9 MHz - 33,4 MHz Yükselteci ve Karıştırıcı	16
2. Kristal Osilatör	16
Faz Diskriminatörü	16
Güç Kaynağı	16
VİDEO PRE-CORRECTOR	18
Otomatik Kazanç Kontrollü Yükselteç	19
Beyaz Sınırlayıcı	20
Senkron İzleme Devresi	21
Diferansiyel Faz Dengeleyici	22
Genlik Frekans Karakteristiği Düzeltme Devresi	23
Yükselteç	23
Senkron Ayırıcı	24
Kilitleme Pals Üreteci	25
Kilitleme Darbelerinin Anahtarlanması	26

Tampon Yükselteç	26
RESİM MODÜLATÖRÜ	28
RESİM FREKANS KONVERTÖRÜ	29
0,5 Watt Yükselteç	30
5 Watt Yükselteç	32
Çıkış Filitresi	33
Ayırıcı	33
100 WATT YÜKSELTEÇ	34
1 kW RESİM YÜKSELTECİ	36
10 kW RESİM YÜKSELTECİ	38
SES FREKANS KONVERTÖRÜ	40
100 W SES YÜKSELTECİ	41
1 kW SES YÜKSELTECİ	42
OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ	43
KAVŞAK	44
AKTARICILAR	45
Aktarıcıların Elektriksel Özellikleri	48
Birimler ve Devreler	49
GİRİŞ SÜZGECİ	49
ÖN YÜKSELTEÇ, İ.KARIŞTIRICI VE IF SÜZGECİ	50
SENTEZÖR	51
ARA FREKANS VE AGC DEVRESİ	54
IF Anahtarlama Devresi	55
KARIŞTIRICI ve RF SÜRÜCÜ	56
1W RF GÜÇ YÜKSELTECİ	57
10W RF GÜÇ YÜKSELTECİ	58
50W RF GÜÇ YÜKSELTECİ	59
ÇIKIŞ SÜZGECİ	61
OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ	62
SEÇME REFERANS VE ÖLÇME ÜNİTESİ	65
GİRİŞ ANTEN RÖLESİ	67

ÇIKIŞ ANTEN RÖLESİ	68
BESLEME DEVRELERİ	69
-2a Besleme Devresi	69
-2b, -3a, -3b Besleme Devresi	70
-2c Besleme Devresi	71
KAYNAKLAR	72

birnak yolunda isteneni vermemiştir.İkinci dünya savaşıının başlamasına yakın zamanın elektronik yolla elektriksel ıgara-
te ve yine aynı ıgaretin resmi çevrilmesi için gerekli olan
Foto-elektrik Deenler ve katod ıgnal tüpleri bulunmuş ve
TİPTİ kuvvetlendiriciler iyice geliştirilmiş durundaydı.İste-
neden bu olayların birleştirilmesi sonucu tamamen elektro-
nik olay sistemi erken 1970'li yıllarda gerçekleştirilemiş-
dir.

Burada televizyon sisteminde variol taref, resmi e-
lektriksel ıgretin içeren kamera, sesi elektriksel ıgaretin
çevirilen mikrofonu ve kuvvetlendiricisi yanında ses ve resim
ıgaretin ile aynı anda yüksek frekanslı vericiden meydana
gelir. Televizyon sisteminde nesil arası uzaydır. Veri-
alan anteninde nesil yayılan elektromagnetik dalgalar ge-
rek resim ve gerekse ses ılgisini sistemin alıcı tarafında
bulunan televizyon alıcısına kadar ulaştırır. Televizyon alı-
cıcası, nesil arası使者, gelen bu elektriksel ıgaretin tekrar re-
sinin resmi çevriliyor cevirir.

GİRİŞ :

Hareketli resimlerin nakli için yapılan çalışmaların başlangıcı 1870 senesinde başlamıştır. 1884 senesinde Paul Nipkow'un gerçekleştirdiği döner çarklı tarama sistemi 1930 yılına kadar bir çok mekanik sisteme esas teşkil etmiş, fakat bütün mekanik sistemler nakledilen resmin kalitesini artırmak yolunda istenen verememiştir. İkinci dünya savaşının başlamasına yakın resmin elektronik yolla elektriksel işarette ve yine aynı işaretin resme çevrilmesi için gerekli olan foto-elektrik düzenler ve katod ışınılı tüpler bulunmuş ve tüplü kuvvetlendiriciler iyice geliştirilmiş durumdaydı. İşte bütün bu olanakların birleştirilmesi sonucu tamamen elektronik olan sistem ancak 1970'li yıllarda gerçekleştirilebilmiştir.

Bir televizyon yayın sisteminde verici taraf, resmi elektriksel işarete çeviren kamera, sesi elektriksel işarete çeviren mikrofon ve kuvvetlendiricisi yanında ses ve resim işaretini ile modüle edilen yüksek frekanslı vericiden meydana gelir. Televizyon yayın sisteminde nakıl ortamı uzaydır. Vericinin anteninden uzaya yayılan elektromagnetik dalgalar gerek resim ve gerekse ses bilgisini sistemin alıcı tarafında bulunan televizyon alicisına kadar ulaştırır. Televizyon alıcısı, antenine kadar gelen bu elektriksel işaretin tekrar resim ve ses işaretine çevirir.

VİDEO İŞARETİNİN ELDE EDİLMESİ :

Görüntü iletiminin gerçekleştirilmesi görüntünün her noktasının parlaklığını elektriksel işarete çevirmek, bunu alıcı tarafa iletmek ve oradada elektriksel işaretin parlaklığa çevirmek biçiminde olmaktadır. Her görüntü noktası aynı anda iletilmez, sıra ile iletilir. Bunun için tarama gereklidir. Bugünkü televizyon teknlığında tarama elektronik olarak gerçekleştirilmektedir. Değişik ülkelerde değişik tarama normları kullanmaktadır. Ülkemizde kullanılan CCIR normuna göre tarama satır atlama taramasıdır. Bu normda 313. satırın ortasından geri dönülmekte ve bu kez satır araları taranmaktadır. Yani önce tek numaralı satırlar, daha sonra çift numaralı satırlar taranmaktadır.


CCIR Normunda aşağıdaki büyüklükler kabul edilmiştir.

f_g - 25 Hz Görüntü Frekansı

s - 625 Satır Sayısı

f_s - 15625 Hz Satır Frekansı

CCIR Normunda video işaretin band genişliği 5 MHz olarak kabul edilmiştir. Video işaretin birbirlerini izleyen satır işaretlerinden oluşmaktadır. Video işaretinin bir satırı Şekil 1 de gösterilmiştir.

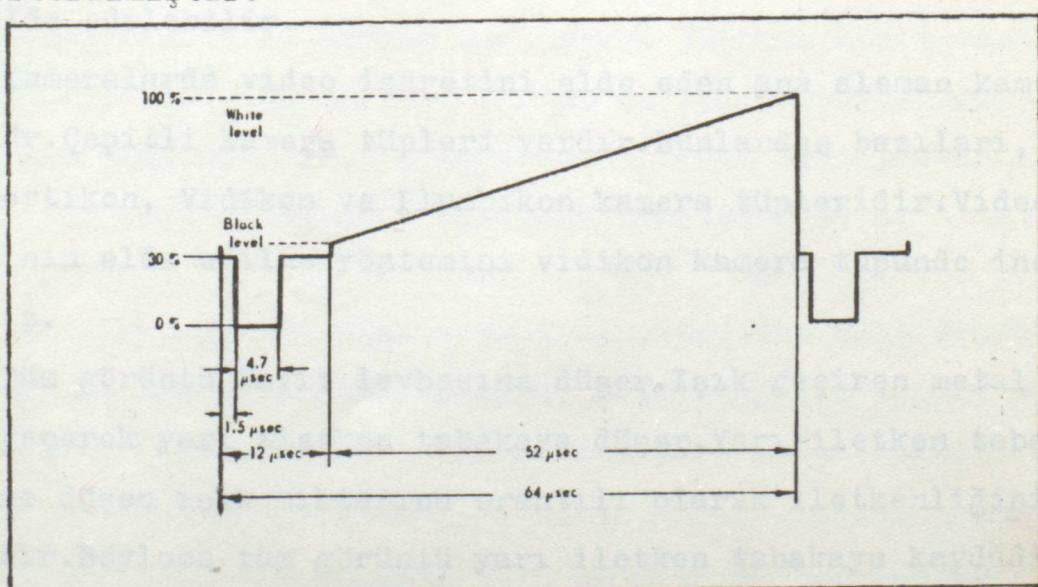

Şekil 1 : Video İşaretinin Bir Satırı

Taramadaki satır sayısının artırıldıkça görüntünün daha küçük ayrıntıları da elektriksel işarete çevrilebilir. Ancak satır sayısının belirli bir değerden daha büyük olması insan gözü için bir değişiklik ortaya koymaz. Çünkü göz 1.5'den daha küçük bir açıyla gelen şekilleri görmemektedir. Yani insan gözü sının sınırlı bir ayrıntı algılama yeteneği vardır. Taramadaki satır sayısının belirli bir değerden büyük yapılmasıyla insan gözü için görüntü kalitesi yükselmeyecektir. Bu nedenle satır sayısının seçimi insan gözünün ayrıntı algılama yeteneğine bağlı olarak yapılır. İnsan saniyede 16 görüntüden daha fazlası olduğunda görüntüdeki hareketleri sürekli olarak görmektedir. Taramada saniyedeki görüntü sayısını buna bağlı olarak saptamaktadır. Ancak görüntü frekansı saniyede 16 görüntüden daha fazla seçildiği halde bile rahatsız edici bir titreme algılanmaktadır. Bunu önlemek için saniyedeki görüntü sayısının yaklaşık 100 olması gereklidir. Ancak bu band genişliğini 4 kat artırmak demektir. CCIR Normu için saptanan 5MHz band genişliğini aşmamak için ve titretmeyi azaltmak için satır atlamalı tarama yöntemi uygulanmaktadır. Böylece görüntü saniyede 50 kez taramakta ve titremenin etkisi azaltılmaktadır.

Video işaretini kameralar veya ışık noktası tarayıcıları ile elde edilebilir.

Kameralarda video işaretini elde eden ana eleman kamera tüpüdür. Çeşitli kamera tüpleri vardır. Bunlardan bazıları, Süperortikon, Vidikon ve Plumbikon kamera tüpleridir. Video işaretinin elde edilme yöntemini vidikon kamera tüpünde inceleyeceğiz.

Tüm görüntü kayıt levhasına düşer. ışık geçiren metal levhayı geçerek yarı iletken tabakaya düşer. Yarı iletken tabaka üzerine düşen ışık miktarına orantılı olarak iletkenliğini değiştirir. Böylece tüm görüntü yarı iletken tabakaya kaydedilmiş

olur. Görüntü, parlaklıkları değişik görüntü elemanlarından oluşturur. Yarı iletken tabakada noktalarının iletkenliği görüntü parlaklığına orantılı bir dağılım gösteren duruma geçer. Yarı iletken tabakanın katoda bakan yüzü katoddan çıkan yavaş elektronlar tarafından katod potansiyeline getirilir. Yavaş elektron taradığı yeri (-) olarak yükler. Katod elektronları yarı iletken tabakayı tararlar. Bu taramayı temin edecek şekilde elektron demetinin saptırılması tüpün çevresindeki saptırma bobinleri tarafından magnetik olarak gerçekleştirilir. Yarı iletken herhangi bir noktasının pespeşe iki tarama anı arasında geçen sürede bu noktanın yükü (+) yüklü işaret levhasına akar. Akan yük miktarı o noktanın iletkenliğine bağlıdır. Böylece yarı iletken tabakanın katoda bakan yüzünün yük dağılımında görüntü parlaklığının bir kopyası olur. Her noktanın taranması anında işaret levhasına akan yük kadar elektron tekrar o kayıt noktasına eklenir. Bu yüklemeler işaret levhasında bir etki akımı geçmesine neden olur ki bu akım görüntü işaretini oluşturur ve bir kondansatör üzerinden alınır.

Renkli kamera tüplerinde görüntü noktalarının rengini oluşturan K (Kırmızı), Y (Yeşil), M (Mavi) bileşeni değerleri elde edilir. Bir renkli kamera üç adet siyah-beyaz kamera gibi çalışır. Şu farkla ki burada her kamera tüpünün kayıt tabakasına renkli görüntünün bir ilkel renk kopyası düşürülür. Bu görüntüden gelen ışınların, kamerada bulunan bir aynalar sistemiyle üç renk bileşenine ayrılması sağlanır. Şekil 3 te gösterilmiştir.

Ayna sistemi iki adet normal aynadan, iki adet dikroik aynadan oluşmaktadır. Dikroik ayna, üzerine gelen ışınlardan belirli bir renk bileşenini yansıtan, geri kalan bileşenleri geçiren özel bir aynadır.

Görüntü, kamera objektifi tarafından mavi dikroik ayna

üzerine düşürülür. Gelen görüntü işaretinin mavi bileşenleri dışındakiler aynayı geçerler. Mavi bileşenleri ise bu aynadan yansiyarak normal bir ayna üzerine düberler. Buradan da yansayan işinlar yalnızca mavi işinları geçiren bir filitreten geçirilerek 1. kamera tübü üzerine düberler. Böylece bu kamera tübü kayıt tabakası üzerine görüntünün mavi kopyası düşmüş olur. Tüp kayıt tabakası tipki siyah-beyaz tekniğinde olduğu gibi taranır ve görüntünün mavi kopyasının video işaretini elde edilir.


Mavi dikroik aynayı geçen işinlar ikinci dikroik ayna olan kırmızı dikroik aynaya gelirler. Kırmızı dikroik ayna, gelen işinların kırmızı bileşenlerini yansıtır, diğer bileşenleri -ki bunlar artık yalnızca yeşil bileşenlerdir- aynayı ve yeşil filitreyi geçerek 2. kamera tübü üzerinde görüntünün yeşil kopyasını oluştururlar. Bu tüpten de yeşil kopyanın video işaretini elde edilir.

Kırmızı dikroik aynadan yansyan işinlar bir de normal aynadan yansırlar ve bir kırmızı filitreyi geçerek 3. kamera tübü üzerine düberler. Bu tüpten de kırmızı kopyanın video işaretini elde edilir. Böylece renkli kamera ile görüntünün mavi yeşil ve kırmızı kopyalarının video işaretleri elde edilmiş olur.


Bu üç ana rengin video işaretlerinin toplamı krominans işaretini oluşturur. Bu krominans işaretinin parlaklık işaretini ile toplanmasıyla renkli video işaretini elde edilir.

RESİM VE SES İŞARETLERİNİN TAŞIYICI İLE NAKLİ :

Video işaretinin taşıyıcı ile naklinde genlik ve frekans modülasyonlarının kullanılması mümkündür. TV yayınlarında standart olarak genlik modülasyonu kabul edilmiştir. Ancak radyo-link bağlantılarında frekans modülasyonu kullanılmaktadır. Birleşik video işaretin simetrik bir işaret olmadığından burada

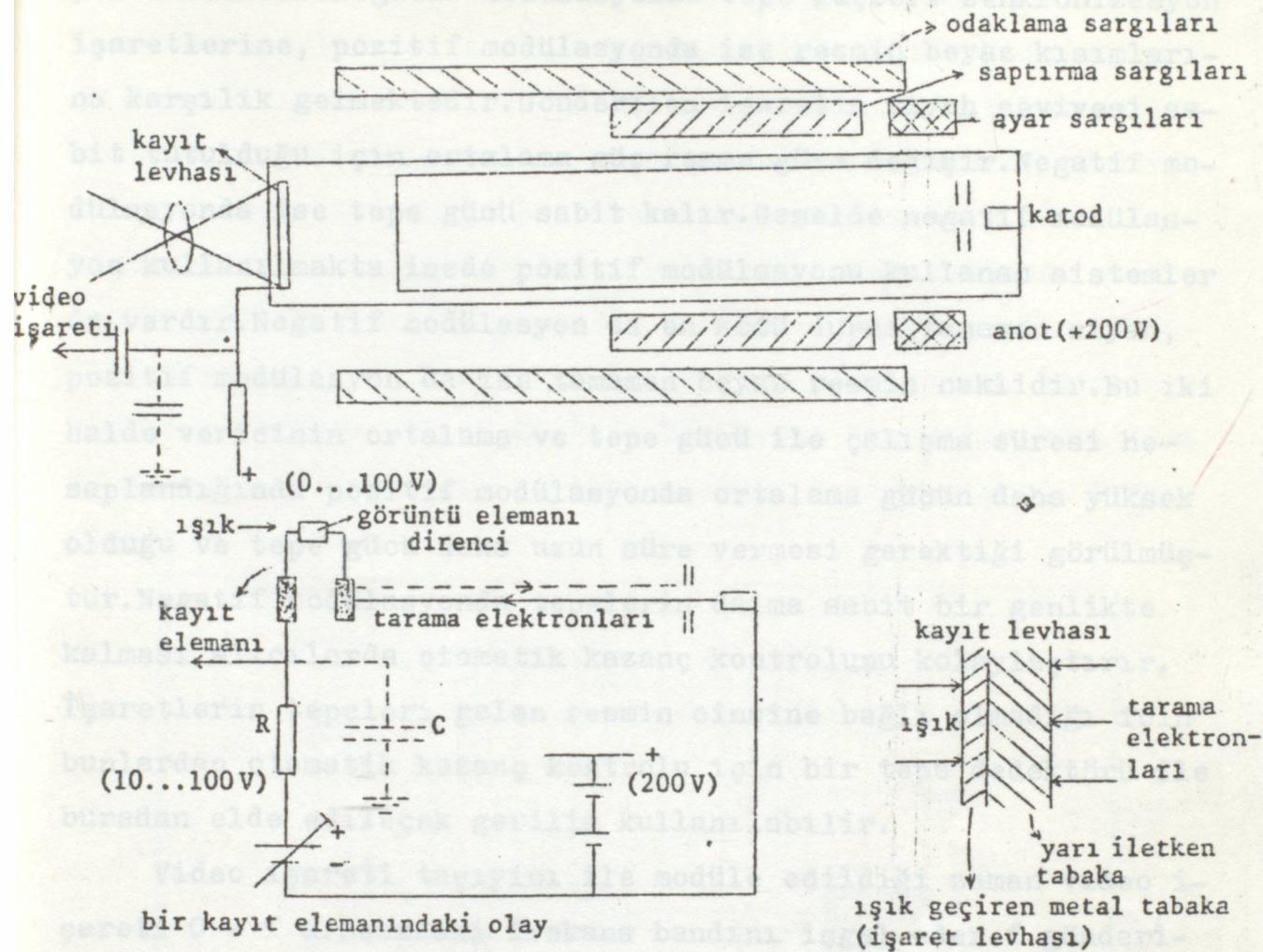

Şekil 2 : Vidikon Tüpü Çalışma İlkesi

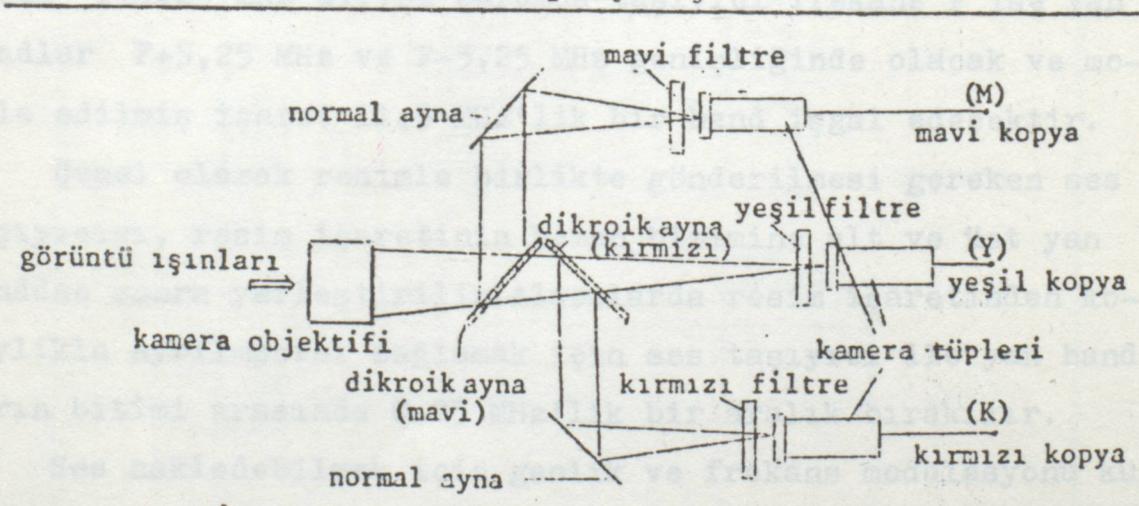Şekil 3 : Renkli Kamerada Işınların Ayrılması ve Renk
Kopya İşaretlerinin Elde Edilmesi


biri "pozitif" diğeri "negatif" olmak üzere iki türlü modülasyon mümkündür. Negatif modülasyonda tepe güçleri senkronizasyon işaretlerine, pozitif modülasyonda ise resmin beyaz kısımlarına karşılık gelmektedir. Gönderilen işaretin siyah seviyesi sabit tutulduğu için ortalama güç resme göre değişir. Negatif modülasyonda ise tepe gücü sabit kalır. Genelde negatif modülasyon kullanılmakta isede pozitif modülasyonu kullanan sistemler de vardır. Negatif modülasyon da en kötü durum tamamen siyah, pozitif modülasyon da ise tamamen beyaz resmin naklididir. Bu iki halde vericinin ortalama ve tepe gücü ile çalışma süresi hesaplandığında pozitif modülasyonda ortalama gücün daha yüksek olduğu ve tepe gücü daha uzun süre vermesi gerektiği görülmüşdür. Negatif modülasyonda tepelerin daima sabit bir genlikte kalması alıcılarda otomatik kazanç kontrolunu kolaylaştırır. İşaretlerin tepeleri gelen resmin cinsine bağlı olmadığı için bunlardan otomatik kazanç kontrolu için bir tepe dedektörü ile buradan elde edilecek gerilim kullanılabilir.

Video işaretini taşıyıcı ile module edildiği zaman video işaretin $0 - f$ arasındaki frekans bandını işgal eder. f gönderilen resmin içindeki ince detaylara bağlıdır. Batı avrupa sisteminde $f = 5,25 \text{ MHz}$ 'dir. Bu durumda taşıyıcı frekans F ise yan bandlar $F + 5,25 \text{ MHz}$ ve $F - 5,25 \text{ MHz}$ genişliğinde olacak ve module edilmiş işaret $11,5 \text{ MHz}$ 'lik bir band işgal edecektir.

Genel olarak resimle birlikte gönderilmesi gereken ses taşıyıcısı, resim işaretinin hemen bitimine alt ve üst yan banddan sonra yerleştirilir. Alıcılarda resim işaretinden kolaylıkla ayrılmasını sağlamak için ses taşıyıcı ile yan bandların bitimi arasında $0,25 \text{ MHz}$ 'lik bir aralık bırakılır.

Ses nakledebilmek için genlik ve frekans modülasyonu kullanılabilir. Ülkemizde frekans modülasyonu kullanılmaktadır. Frekans modülasyonlu sistemlerde frekans kayması $\pm 50 \text{ KHz}$ a-

linmak suretiyle buna ayrılan band içerisinde nakli yapılmak-
tadır. Ses nakli içinde gerekli olan 0,5 MHz'lik bandı da ek-
lemek suretiyle ses ve resim işaretlerini içinde bulunduran
TV işaretin 12 MHz'lik bir bandı işgal etmektedir. Fakat genlik
modülasyonunda taşıyıcı ile birlikte bir tek yanband, gönderi-
lecek işaretin ait bütün bilgileri bulundurmaktadır. Bunun için
yanbandlardan birisini ortadan kaldırarak tek yanbandı gönder-
mek yetecektir. Böylece işaretin kaplamış olduğu bandın geniş-
liğini azaltmak mümkün olacaktır. Resmin bozulmaması için is-
tenmeyen yanbandın 1,25 MHz'lik bir kısmı bırakılır. Buna göre
TV işaretinin nakledilmesi için gerekli band genişliği 7 MHz
olarak bulunur.

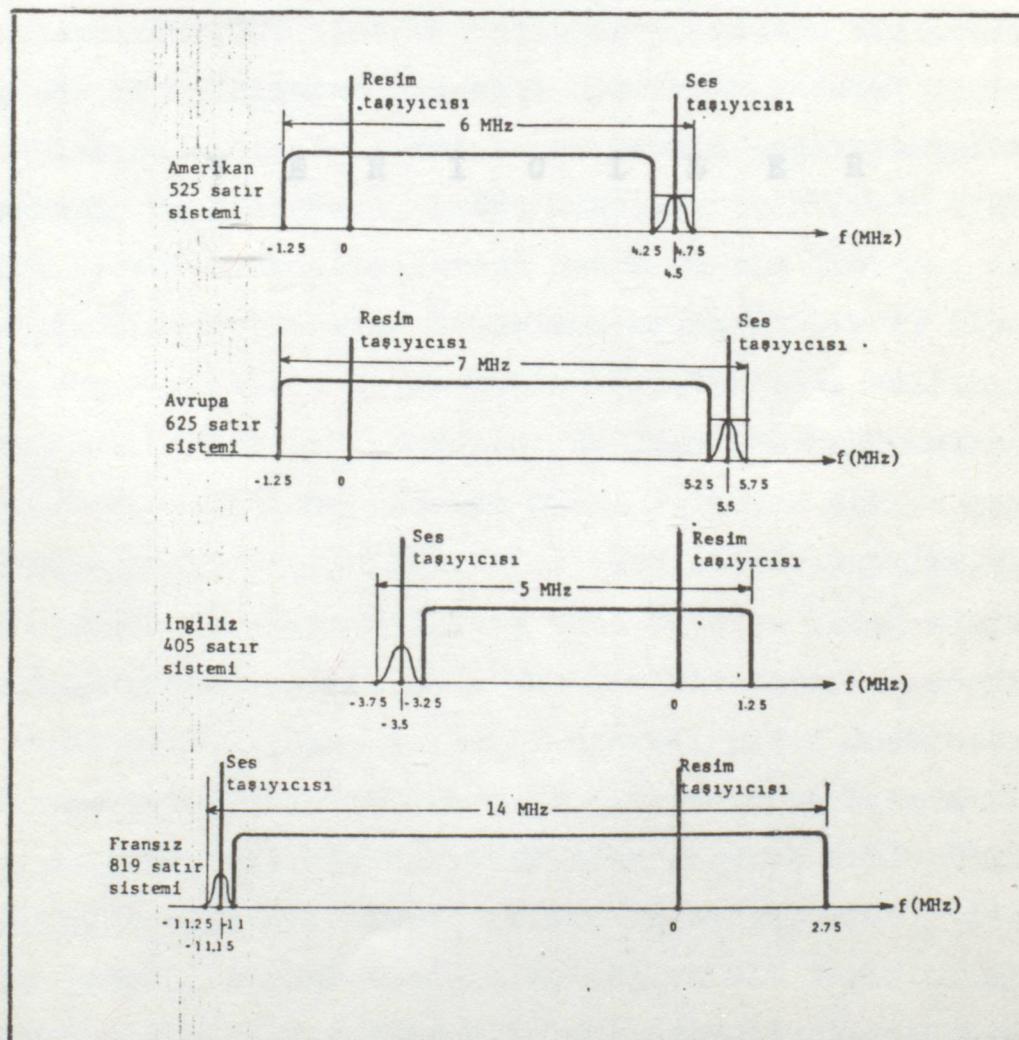

Şekil 4 : Çeşitli sistemlerdeki vericilerin frekans
spektrumları

VERİCİLER :

Bu bölümde III. Bandda yayın yapan, 10/1 kW çıkış gücü olan RÖHRE-SCHWARTZ firması tarafından tasarlanıp yapılan verici incelenmiştir.

Vericinin ses ve resim girişleri vardır. Resim işaretinin frekansı 75 Ohm yükte 1 V_{pp}’dır. Ses 600 Ohm yükte +6 dB +1dB’dir. Resim işaretinin TV vericisine 75 Ohm’lık koaksiyel kable ile bağlanır.

Kullanılan sisteme bağlı olmak üzere üçüncü resim bilgisi 3-5 MHz’lik yüksek video frekansı hizasına getirilir. 4,43 MHz’lik renk taşıyıcısının faz ve genlik distorsyonu renk harmoniklarına sebep olur. Konditör vericilerde 5 kHz’lık katar distorsyon olmalıdır. VHF tipi vericilerde bu sistem distorsyonu sabit bir IF podı üzerinde sabit bir düzleme sınırlıdır.

Bu modülasyon
V E R İ C İ L E R
 sisteminin dengeli devresi, üçün kanalların 1P-38,9 MHz’de
 yapılır. Gerekli -moltiblerden sonra IF arı frekansı istenen
 resim taşıyıcı frekansına dönüştürülür. Sabit bir IF ile modülasyon
 ses vericilerinde de kullanılır. Vericide kullanılan
 bilgisayarlı kontrolden frekanslar (kurutucu) katında el-
 de edilir. Bu eğitmen, servis eşiği ve beyaz-sarıyo karpma
 video pre-correktör (de-dubletör) devresinde yapılır. Video
 pre-correktör devresinde eğitmen tabii tutulan video sinyali vi-
 deo modülasyon devresine 38,9 MHz’lik bir taşıyıcı sinyal düz-
 line bindirilir. Ardından gelen 12 sinyali video modülasyon katı-
 lımcılığında bulunan artık yan band filtresi ve Diferansiyel
 izleme ve grup weikin devrelerinden, genelik RASIM FREKANS
 İÇİ VERİCİSİ sağlanır. Resim frekansı konvertöründe, video mo-
 dülasyon etabını aside etmek için side band teşviç sinyali
 ile kapatılır. Liderin gururunu sağlamak amacıyla palitçe kuanlitas
 birer 500 kHz frekansı, 0dB +1 dB sinyali aside edilir. Bu RF

VERİCİLER :

Bu bölümde III. Bandda yayın yapan, 10/1 kW çıkış gücü olan ROHDE-SCHWARZ firması tarafından tasarımlı yapılan verici incelenmiştir.

Vericinin ses ve resim girişleri vardır. Resim işaretinin genliği 75 Ohm yükte 1 V_{tt}'dır. Ses 600 Ohm yükte +6 dB -1mW'dır. Resim işaretini TV Vericisine 75 Ohm'luk koaksiyel kablo ile uygulanır.

Kullanılan sisteme bağlı olmaksızın renkli resim bilgisi 3-5 MHz'lik yüksek video frekansı üzerine yerleştirilir. 4.43 MHz'lik renk taşıyıcısının faz ve genlik distorsiyonu renk hatalarına sebep olur. Renkli vericilerde 5 MHz'e kadar distorsyon olmamalıdır. VHF tipi vericilerde bu sistem distorsiyonu sabit bir IF modülasyon prensibi uygulanarak düzeltilemiştir. Bu modülasyon sisteminde artık yan bandın bastırılması ve transit zamanın dengelenmesi, bütün kanallar için IF 38,9 MHz'de yapılır. Gerekli yükseltmelerden sonra IF ara frekansı istenen resim taşıyıcı frekansına dönüştürülür. Sabit bir IF ile modülasyon ses vericilerinde de kullanılır. Vericide kullanılan bütün kristal kontrollü frekanslar EXCITER (Sürücü) katında elde edilir. Faz eşitleme, seviye ayarı ve beyaz seviye kırpması VİDEO PRE-CORRECTOR (Ön düzeltici) devresinde yapılır. Video pre-corrector devresinde işleme tabi tutulan video sinyali video modülatör devresinde 38.9 MHz'lik bir taşıyıcı sinyal üzerine bindirilir. Meydana gelen IF sinyali video modülatör katı içerisinde bulunan artık yan band filtresi ve Diferansiyel kazanç ve gurup gecikme devrelerinden geçerek RESİM FREKANS KONVERTÖRÜNE uygulanır. Resim frekans konvertöründe, video modülatör sinyali sürücü katda elde edilen alt taşıyıcı sinyal ile karşılaştırılır. Bu karıştırma işlemi sonunda çalışma kanalına uygun bir frekansa sahip RF resim sinyali elde edilir. Bu RF

resim sinyali çok katlı bir yükselteçde 5 Watt'a yükseltilir. Bu çıkış gücü çegitli kontollarla dengeli bir hale getirilir. Video frekans sinyali, video frekans konvertöründen alınarak önce 100W, sonra 1kW ve en son olarak 10 kW'lık güç yükselteçlerine uygulanır. 10 kW'lık güç yükseltecinin çıkışındaki resim sinyali, ses sinyali ile DİPLEXER (Kavşakta) birleştirilir. Birleşik ses ve resim işaretini antene verilir.


Ses işaretini verici girişinden direk olarak sürücü katına ses kısmına gelir. Gelen ses frekansı (AF) burada 33,4 MHz'lik bir ara frekans ile frekans modülasyonuna uğratılır. Ses ara frekansı sürücü katdan alınarak SES FREKANS KONVERTÖRÜNE uygulanılır. Ses frekans konvertöründe ses IF sinyali, video frekans konvertöründe kullanılan alt taşıyıcının aynı değerinde bir frekans ile karıştırılarak çıkış frekansı elde edilir. Bu katta elde edilen ses RF sinyali 10W'a yükseltilir. Ses RF sinyali daha sonra 100W ve 1 kW'a yükseltilerek kavşağa resim sinyali ile birleştirilmek üzere gönderilir.


Sonuç olarak bir verici sırasıyla şu katlardan oluşmaktadır :


- 1 - EXCITER
- 2 - VIDEO PRE-CORRECTOR
- 3 - VIDEO MODÜLATÖR
- 4 - RESİM FREKANS KONVERTÖRÜ
- 5 - 100 WATT RESİM YÜKSELTECİ
- 6 - 1 kW RESİM YÜKSELTECİ
- 7 - 10 kW RESİM YÜKSELTECİ
- 8 - SES FREKANS KONVERTÖRÜ
- 9 - 100 WATT SES YÜKSELTECİ
- 10 - 1 kW SES YÜKSELTECİ
- 11 - KAVŞAK VE ANTEN
- 12 - KONTROL ÜNİTESİ


Controllestell
PERVISION BAY
043-Z10-A3

Bild-u Ton-Sender 1/0,1kW
PICT - SOUND TRANSMITTER
S42043-S850-A100

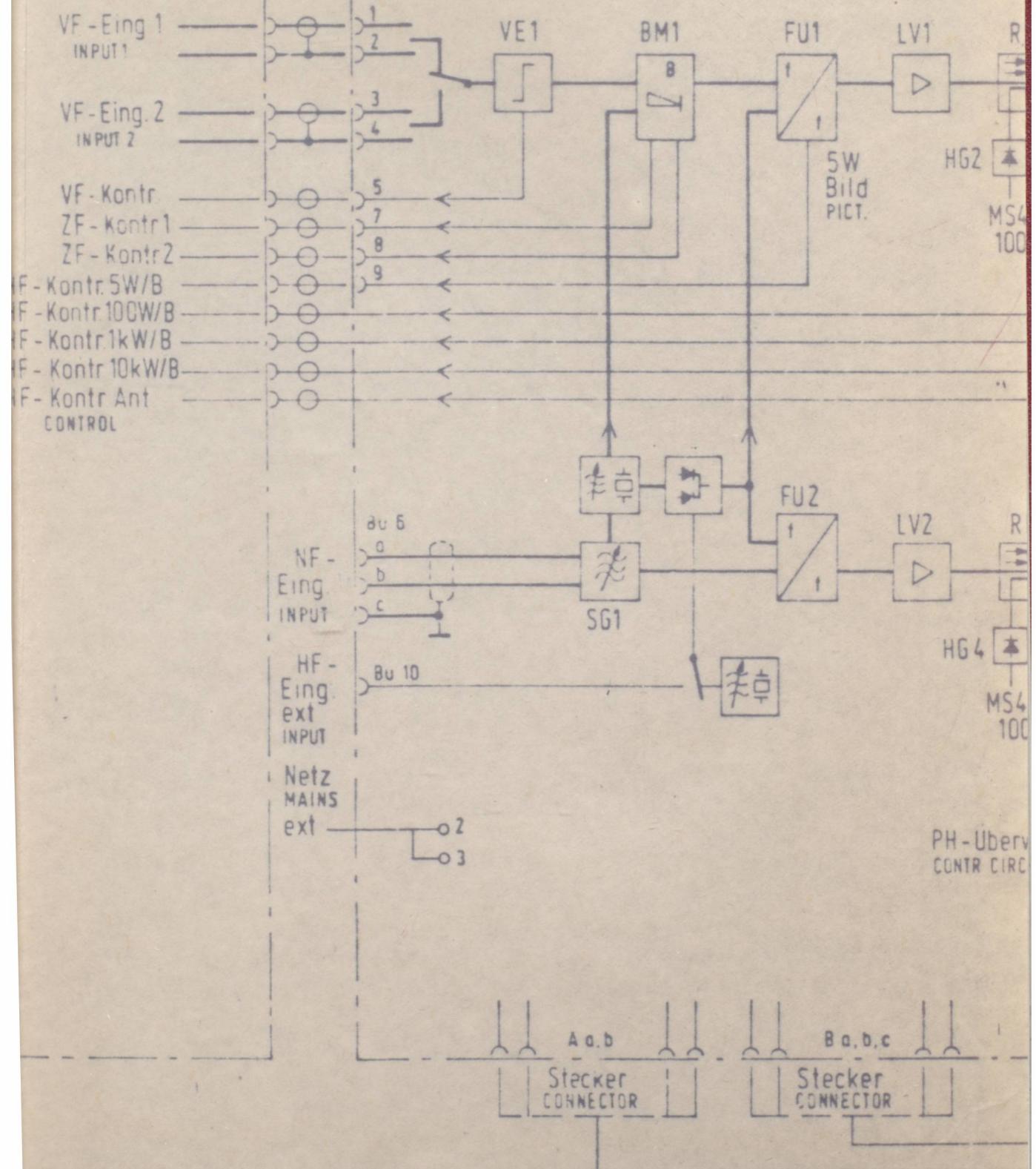

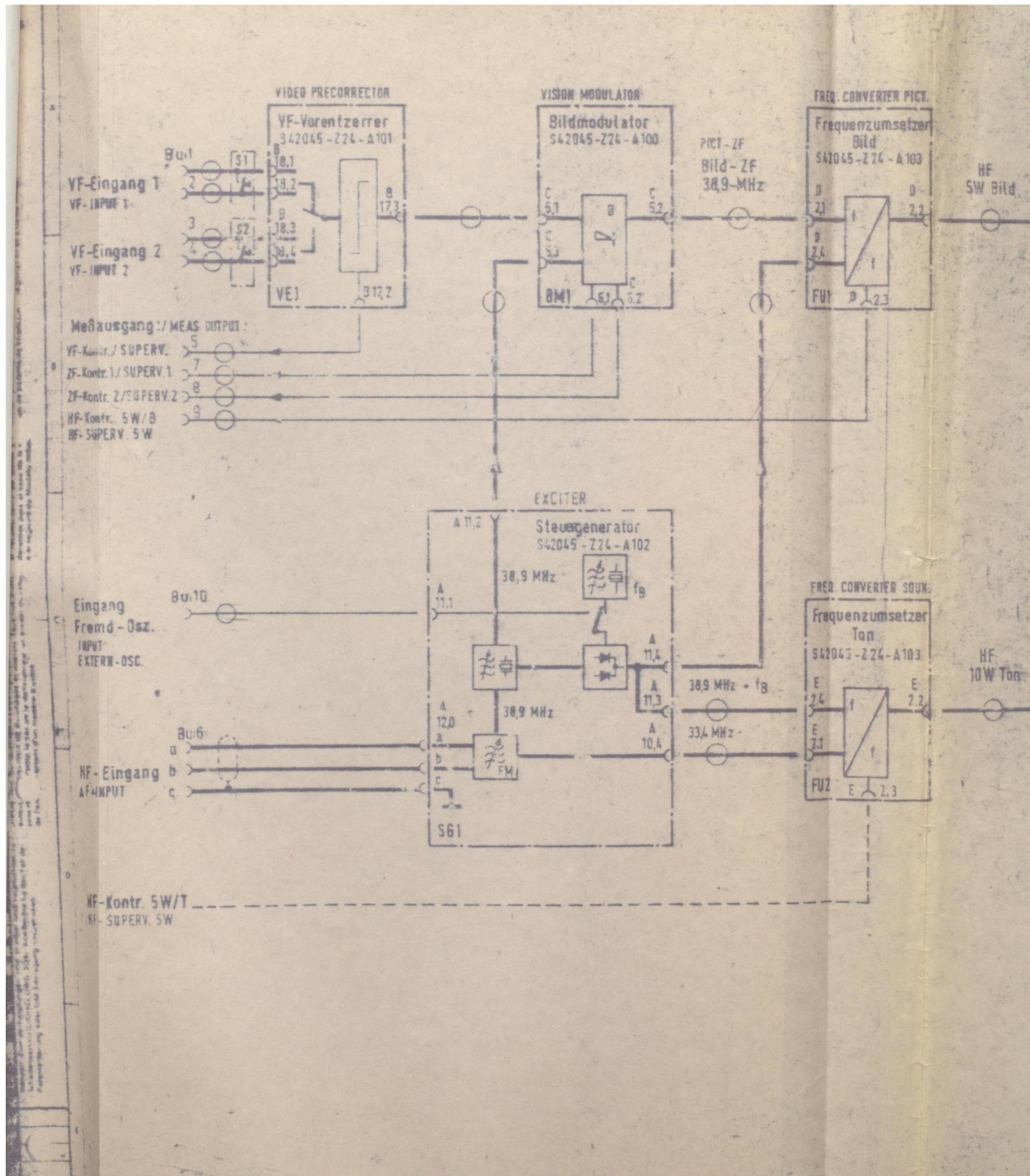

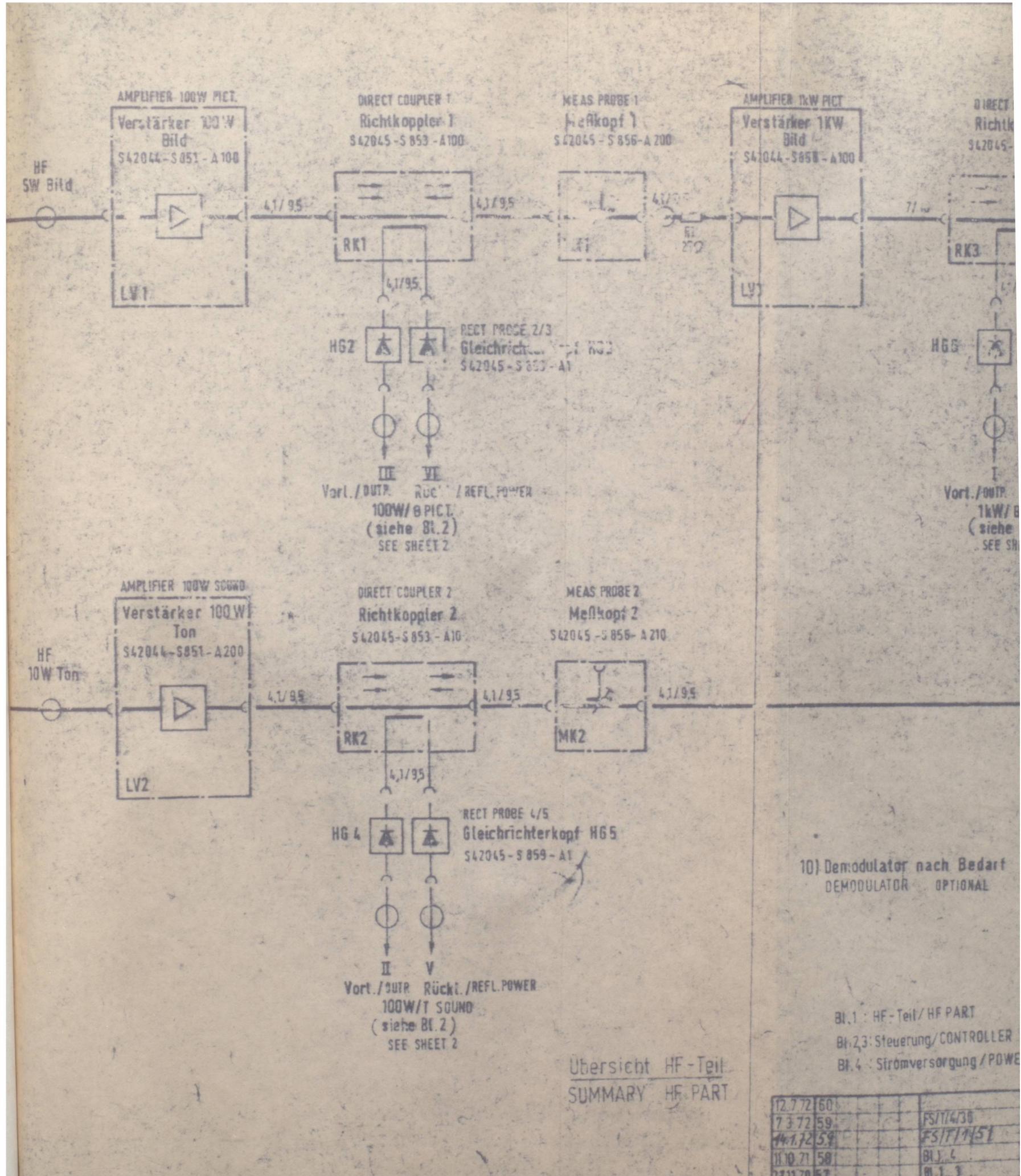


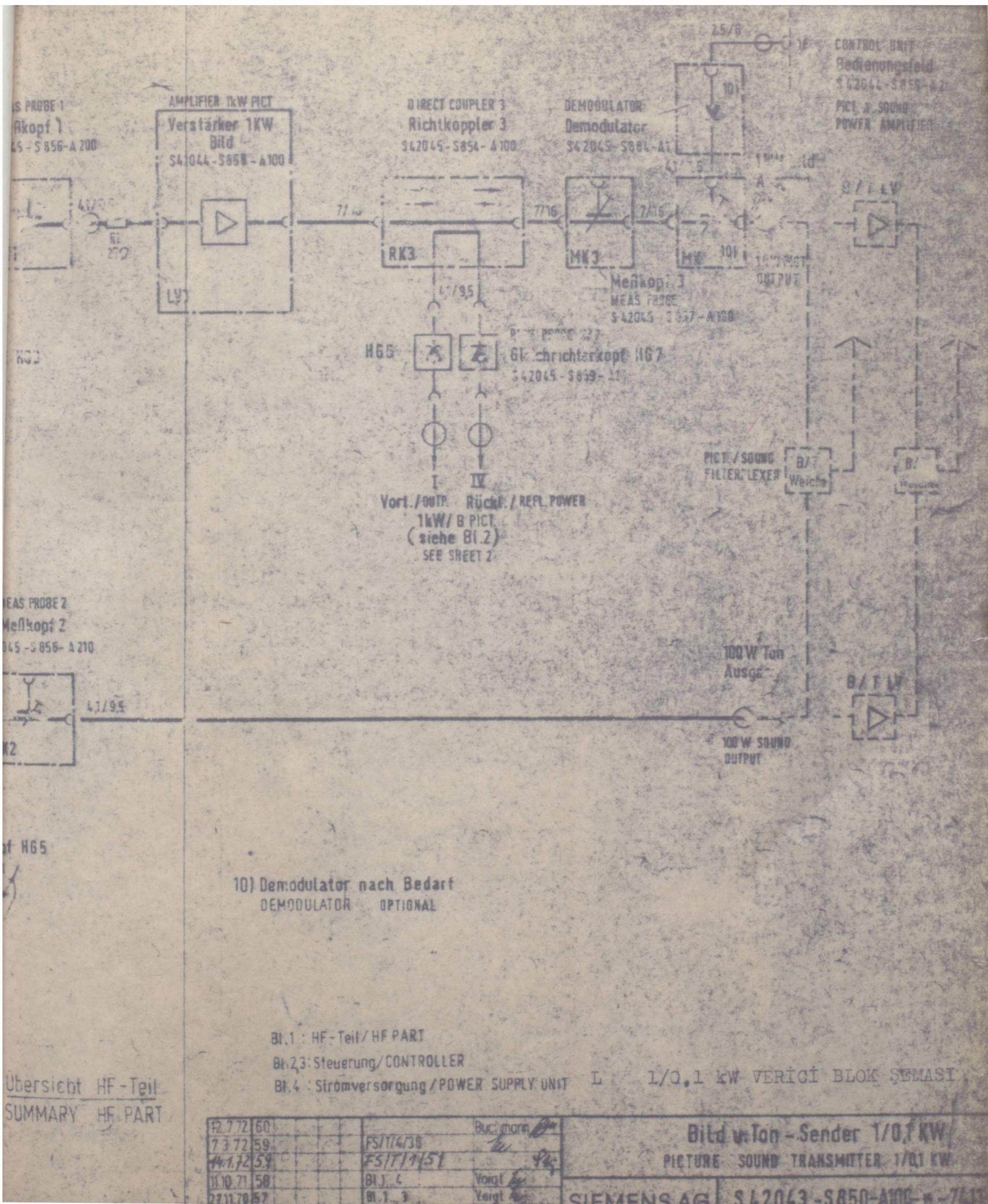

Zirkulator
CIRCULATOR
V42252-Z 2001-A1,A2

Verstärker 10 kW, Bild (LV1)
PICTURE AMPL. 10 kW
S 42044 - S 862 - A 100

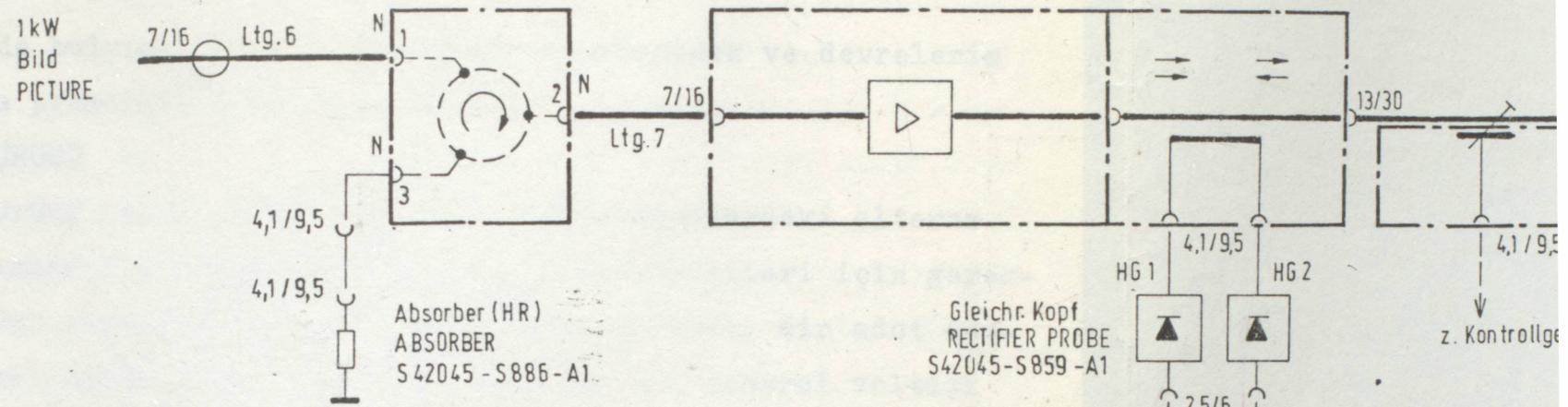Richtkoppler (RK1)
DIRECT. COUPLER
S 42045 - S 855 - A 100



Gleichr. Kopf
RECTIFIER PROBE
S 42045 - S 859 - A1


HG 1 HG 2

Ltg. 3 Ltg. 4
Vorl./OUTP. Rückl./REFL. POWER
10 kW Bild / PICT.
(siehe Bl. 2 / SEE SHEET 2)

Verstärker 1 kW, Ton (LV2)
SOUND AMPL. 1 kW
S 42044 - S 858 - A 200

Richtkoppler (RK2)
DIRECT. COUPLER
S 42045 - S 854 - A 100

Meßkopf (MK)
MEASURING PR
S 42045 - S 85

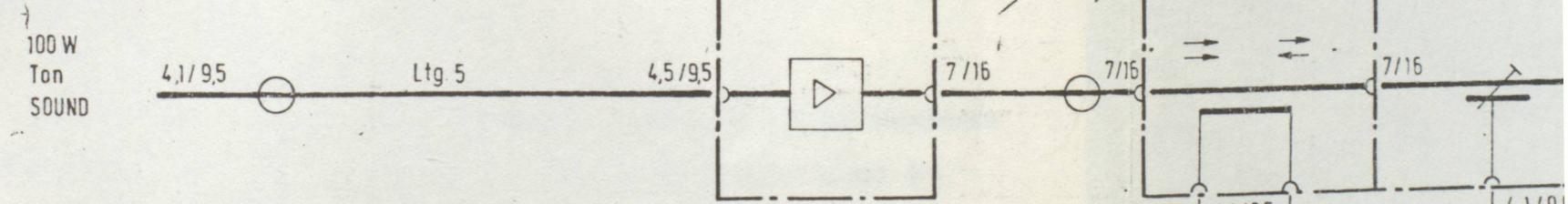

Gleichr. Kopf
RECTIFIER PROBE
S 42045 - S 859 - A1

HG3 HG4



Ltg. 1 Ltg. 2
Vorl./OUTP. Rückl./REFL. POWER
1 kW Ton / SOUND
(siehe Bl. 2 / SEE SHEET 2)

Übersicht HF-Teil
SUMMARY HF-PART

			FS/T/4/3
22.2.72	55		FS/T/1/2/1
25.6.71	54	(Bl. 1.3)	(Bl. 1.3)
21.1.70	53		T/S/T/2/1
13.8.69	52		
23.1.59	51		
		Tag	Mitt

10/1 KW VERİCİ
SEMASI

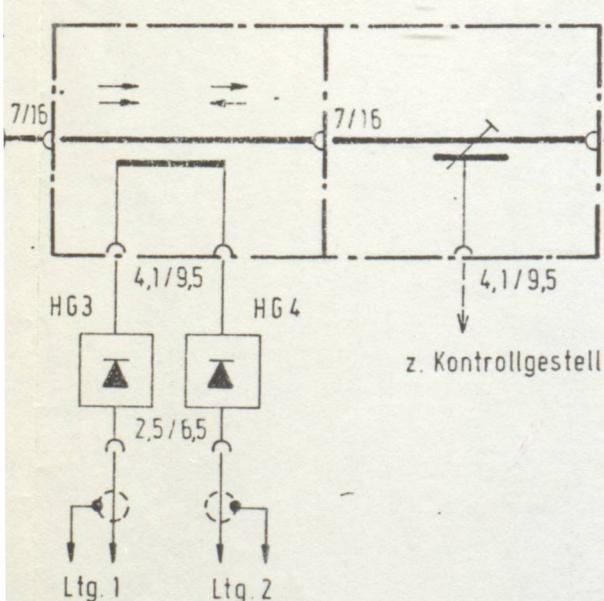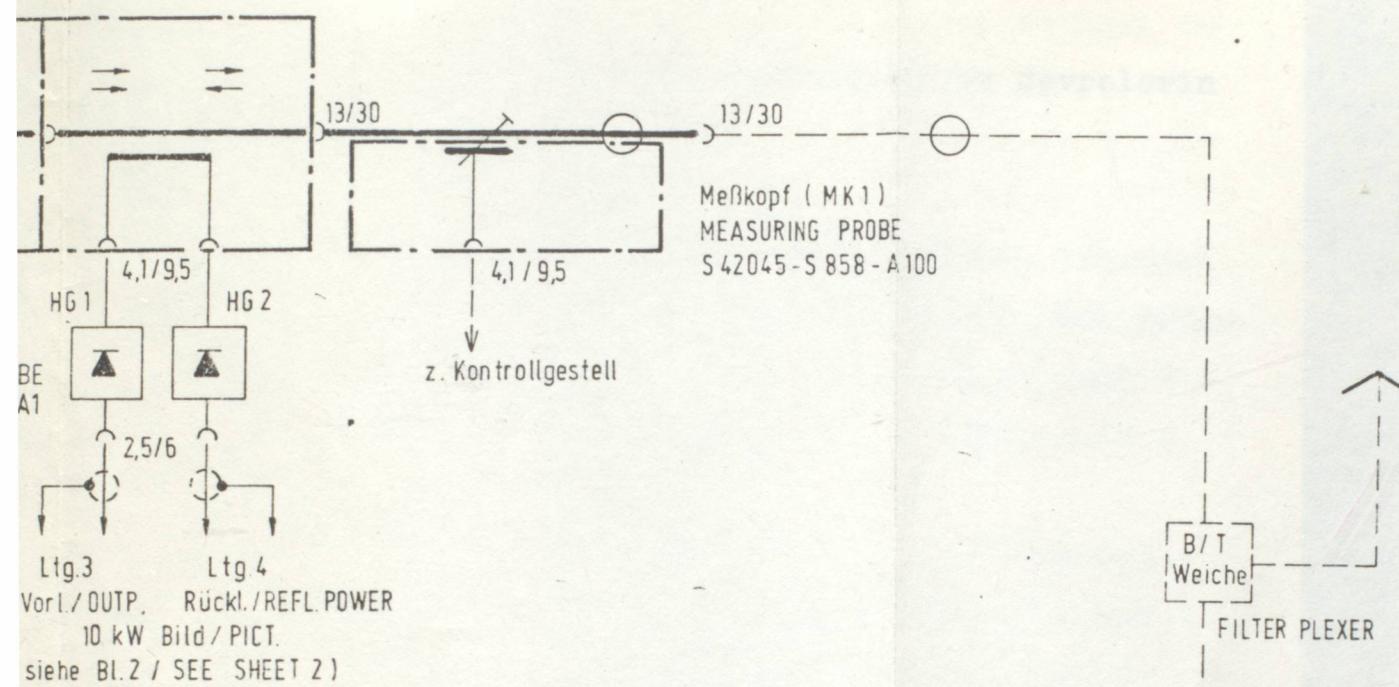Richtkoppler (RK1)
DIRECT COUPLER
S 42045 - S 855 - A100



10/1 KW VERİCİ BLOK
SEMASI

Bl.1 HF-Teil / HF PART
Bl.2 Steuerung / CONTROLLER
Bl.3 Stromversorgung / POWER SUPPLY UNIT

22.2.72	55		FS/T/4/30	Söntag
25.6.71	54	(Bl.1..3)	FS/T/2/41	Voigt 1
21.1.70	53	(Bl.1..3)	TS/T/2/20	Voigt 2
13.8.69	52			Voigt 3
23.1.59	51			Riedinger
Teg			Mitteilung	Name

B u. T. Leist. Verst. 10/1 kW
PICTURE - SOUND POWER AMPL.

SIEMENS AG

S 42043 - S851 - A100 - * - 7411

B İ R İ M L E R V E D E V R E L E R :

Vericide bulunan birimler sırasıyla incelenecək ve devrelerin çalışma prensipleri anlatılacaktır.

SÜRÜCÜ :

Sürücü katta elde edilen değişik frekanslardaki alternatif akımların birleşmesiyle resim ve ses vericileri için gerekli sürücü voltajları elde edilir. Üç adet kristal, bir adet dengesiz osilatörü vardır. Osilatör frekansı bir kontrol voltagı ile module edilir ve değiştirilir.

Birinci kristal osilatör 38,9 MHz'lık video IF voltagı meydana getirir. İkinci kristal ise seçilecek kanal frekansına göre bir sinyal verir. 9,7361 - 12,4583 MHz'e kadar olan frekans aralığında elde edilen frekans, 18 ile çarpılarak resim taşıyıcı frekansı (175,25 - 224,25 MHz'e kadar) meydana getirir.

38,9 MHz'lık resim IF frekansı :

1-Resim modülörüne,

2-Sürücüdeki frekans çarşıcının çıkış voltagı üzerine bindirilerek $f_{rt} + 38,9$ MHz'lık bir frekansa sahip olan bu voltagı elde etmek için bir karıştırıcı devresine,

3-Sürücüde dengesiz osilatör çıkışları ile karşılaştırılmak üzere karıştırıcıya,

uygulanır. Dengesiz olan osilatör 33,4 MHz olan ses IF frekan- sında osilasyon yapar. Karıştırıcıda elde edilen 5,5 MHz'lık fark frekansını, 38,9 MHz'lık video IF sinyali ile üçüncü dengesiz osilatörün çıkış frekansı arasında karşılaştırma yapabilmek için bir frekans, birde faz diskriminatörü vardır. Bu karşılaştırmayı yapabilmek için her iki frekans 1,19 MHz'e bölünerek düşürülür ve daha sonra frekans ve faz diskriminatörlerine uygulanır.

Sürücünün besleme gerilimleri 220 V AC gerilimden elde edilen doğru gerilimlerle sağlanır. Sürücü katın beslemesi devamlı olarak uygulanmaktadır. Bunun nedeni osilatör devrelerinin ve fırının frekans kararlılığının sağlanabilmesidir. Aşırı bir akım çekilme durumunda S_1 sigortası atar ve devreyi korur. Trafonun sekonderinden alınan 30 V AC gerilim, GL1, Tr2 ile DC 24 Volt olarak elde edilir. İkinci sargıdan -12 V DC elde edilir. 12 V gerilim kaynağı frekans işlem devresinde giriş sinyalini seçme devresinde kullanılır.

38,9 MHz ARA FREKANS OSİLATÖRÜ :

Kat bir osilatör ve üç tampon yükselteç katından oluşmuştur. Buradan üç ayrı çıkış elde edilir. Tr1 transistörü osilatör devresini oluşturur. L1, R5 ve C4 rezonans devresi 38,9 MHz'e ayarlıdır. Tr2 transistörü Tr1 transistörünün çalışma frekansını sınırlar. Tr2 emiter ucu ile Tr1 emiter ucu arasındaki geri besleme yolu üzerindeki kristalli seri rezonans devresi salınınm frekansının tam 38,9 MHz olmasını sağlar. L1 sargası ile dar bir frekans alanında ince frekans ayarı yapılabilir. Tr3 transistörü bir yükselteç olarak çalışır. Çıkış L3 bobini üzerinden alınır. L2 bobini ayarlanarak çıkış seviyesi ayarlanabilir. Çıkış gerilimi yaklaşık 1,5 Voltdur. C1, C6, C9, C10 kondansatörleri yüksek frekansın beslemeye geçmesine engel olur. Üç ayrı çıkış için birbirinin aynı üç tampon yükselteci kullanılmaktadır. Osilatör çıkışındaki 1,5 V C1 kondansatörü yolu ile beyzi topraklı Tr1 yükseltecine uygulanır. Tr1 transistörünün kazancı R2 direnci ile ayarlanır. GL1 diyodu kollektör akımını yapmak için kullanılmıştır. R5, L1, C6, C7 38,9 MHz'e ayarlı tank devresidir. Tr2 transistöründe Tr1 gibi bir yükselteç olarak çalışmaktadır. C9, C10 arasından çıkış sinyali alınmıştır. GL2 diyodu ile çıkıştan bir izleme gerilimi elde edilmişdir.

FİRİNLİ KRİSTAL OSİLATÖR :

Fırınlı kristal osilatör devresi üç ana devreden oluşur.

1-Fırınlı kristal osilatör

2-Otomatik kazanç kontrollü yükseltçeç

3-Fırın devresi

Osilatör Devresi :

Osilatör devresi, osilatör içine konulan kristalin değişik değerine göre 9-13 MHz arasında salınım yapar. Tr1-Tr2 transistörünün kollektör-beyz arasındaki π şeklindeki bir geri besleme devresinden oluşur. Kristal π devresinin seri kolu üzerindedir. Tr1 transistörünün kazancı, bu devreyi takip eden yükseltçeçden alınan bir hatla R3 üzerinden Tr1'in beyzine değişen DC gerilim uygulanarak sabit tutulur. C5 üzerinden kaba frekans ayarı yapılabilir. İnce frekans ayarı devreye dışarıdan bağlanan R2, R3, R4 dirençleri ile yapılır. R2 ayarlanarak osilatör devresindeki değişken sığalı dijotların Öngерilimi deгitirilir. Böylece tam istenilen deгerde salınım yapması sağlanır. Tr2 osilatör çıkışlı için bir tampon yükseltçeç olarak çalışmaktadır. Osilatör çıkışlı kontrollü yükseltçeç uygulanır.

Otomatik Kazanç Kontrollü Yükseltçeç :

Tr3 ve Tr4 yükseltçeç olarak çalışırlar. Tr5 ve Tr6 tampon yükseltçeleridir. Osilatör kazancını sabit tutmak için kontrol gerilimi L1'in ikincil sargısından elde edilir. Tr7 beyzine uygulanan gerilim hem doğrultulur, hemde yükseltilir. Tr1'in beyzine R3 yolu ile uygulanır. Çıkış gerilimi yaklaşık 1,5 V'dur.


Fırın :



B1 fark yükseltecinin iki girişinden birinde sabit bir gerilim R35 ve R36 dirençleri ile verilir. Op-amp'ın diğer girişine eksi ısı denetimli bir termistör bağlanmıştır. Girişteki

gerilim farkına göre op-amp'ın çıkışındaki gerilim değişir. Bu gerilim Tr9 ve TR10 ısıtıcı transistörlerini beslemek için kullanılır. GL5 zener diyodu transistörlerin beyzindeki gerilim yükseltilir ve işlem hızlandırılır. GL4 diyodu ile op-amp kararlı bir şekilde çalışması sağlanır. Fırın ısı ayarı R30 direnci ile yapılır.

FREKANS ÇARPICI DEVRESİ :

Kristal fırınlı osilatör çıkışı üçle çarpıcı devreye uygulanır. Tr101 çarpıcı devredir. Tr101 çıkışındaki paralel tank devresi L102, C105, R107 devresi ile girişteki sinyalin üçüncü harmoniği süzülerek Tr102 transistörüne uygulanır. Tr102 ile yükseltilen sinyal bir kez daha süzgeçten geçirilerek çıkışa verilir. L104, C112 süzgecide diğeri ile aynı frekansa ayarlıdır. C107 ile çıkıştaki sinyalin genliği 1 V'a ayarlanır.

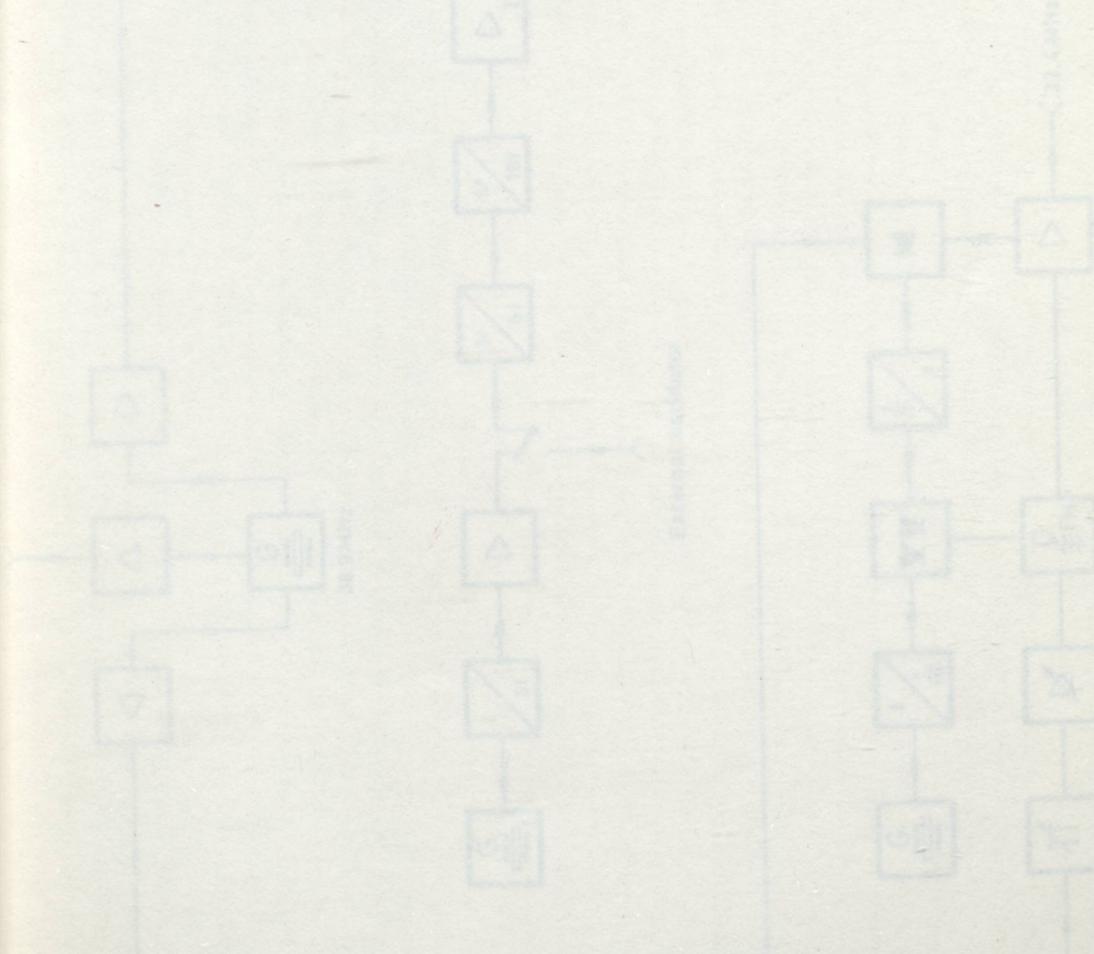

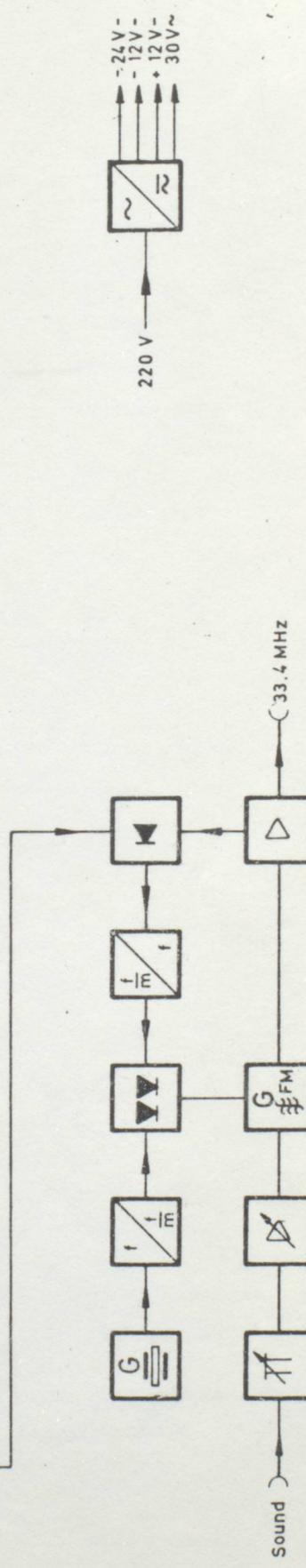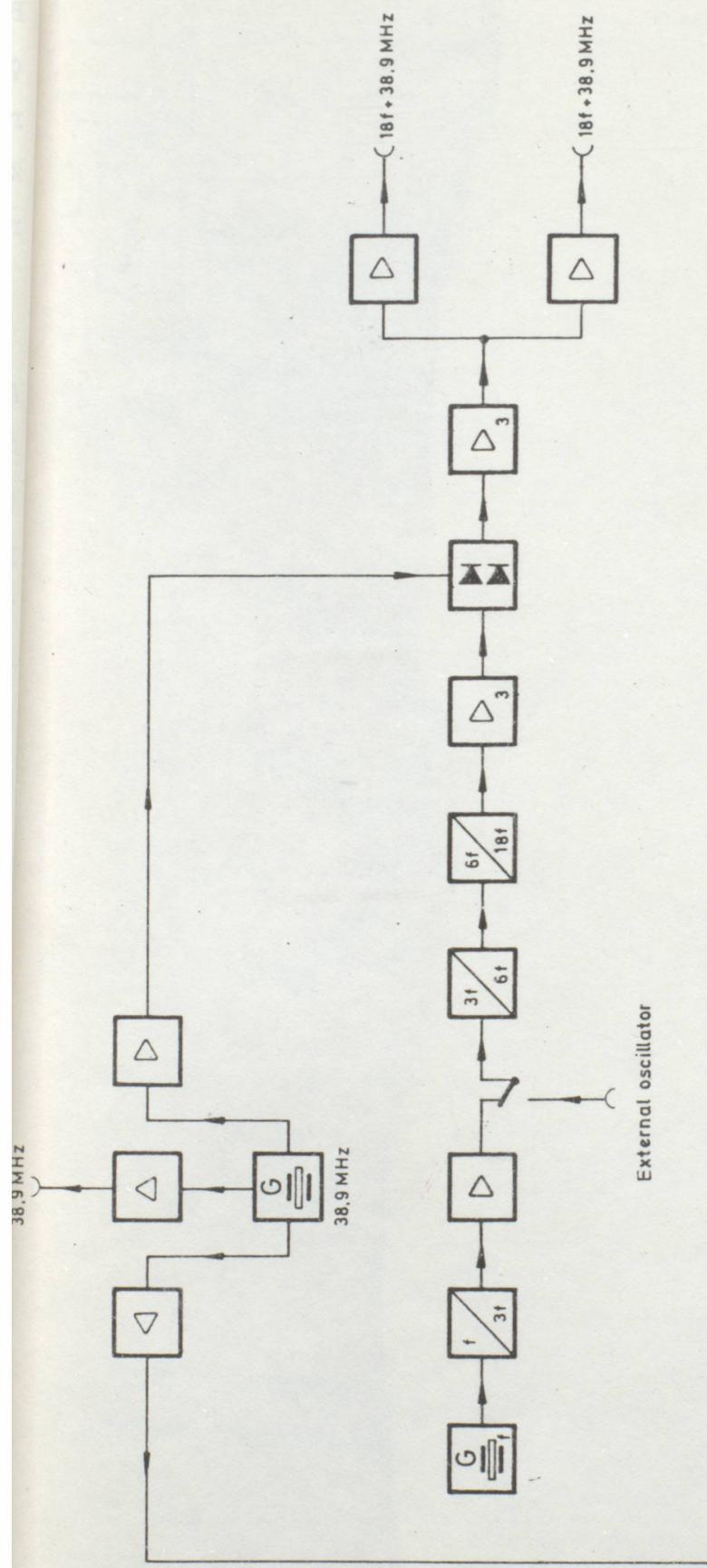


EXCİTER (SÜRÜCÜ) BLOK ŞEMASI


4SKL8		Date	Name	Name	Date	Name	Name	Date	Name	Name	Date	Name
BLATT-NR.		272.1968	b	—	41.3.68	—	—	—	—	—	—	—
BESCHREIBUNG		182.68	c	—	22.5.68	—	—	—	—	—	—	—
GEBRÜCKT		82.6P	d	5.9.78	12.8.69	—	—	—	—	—	—	—
ABGEGRÜCKT		S99.26	e	S99.26	25.5.70	24.7	—	—	—	—	—	—
BLATT-NR.		29.2.69	f	—	—	—	—	—	—	—	—	—


ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN


Diese Zeichnung ist kein Eigentum des Zeichnungsamtes
oder der Verwaltung. Er ist ausschließlich
eigentum und verhältnis nach § 175, Abs. 1
des Urheberrechtsvertrags.

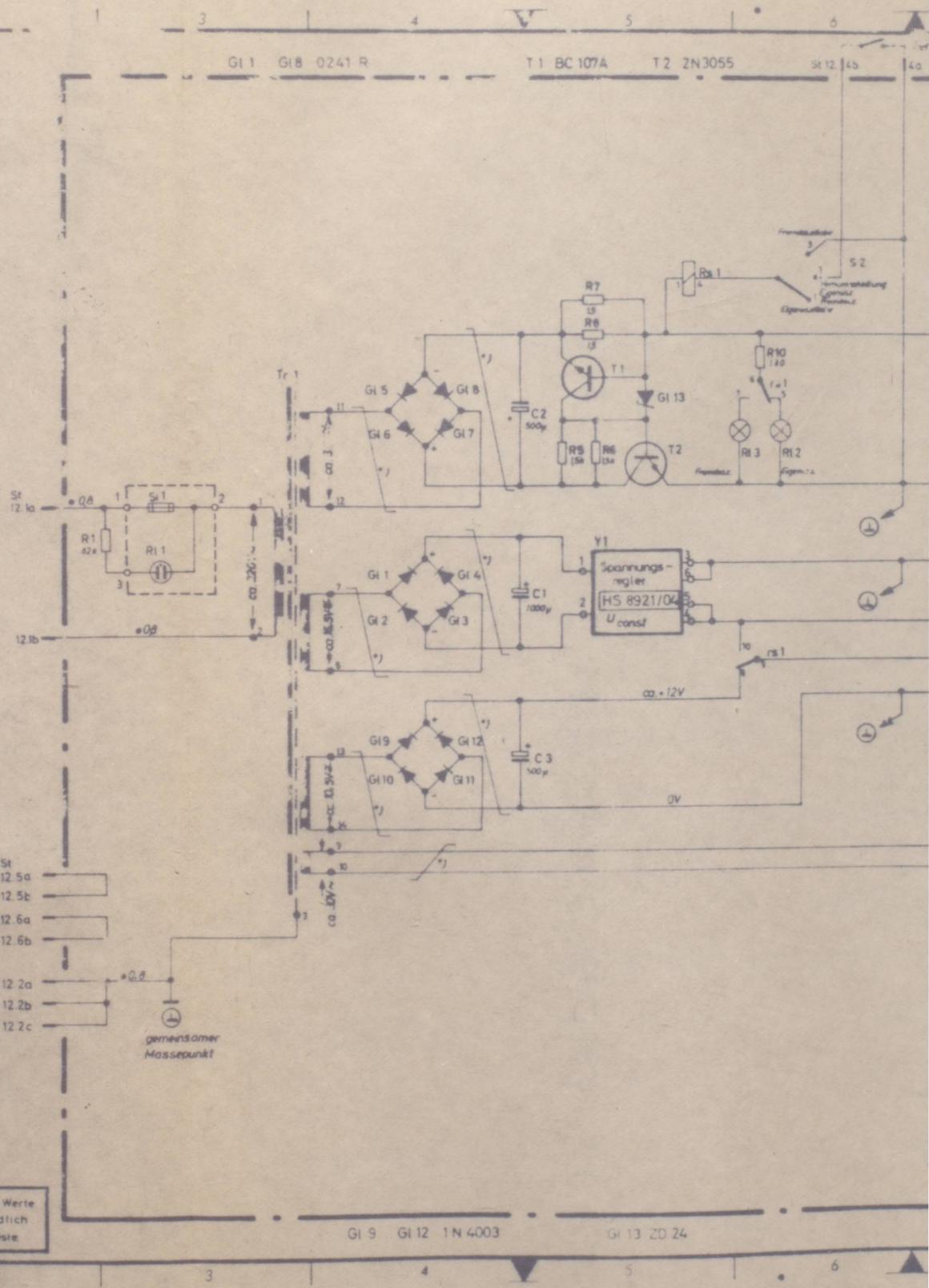
Die Eintragung der elektrischen Werte
von Bauelementen ist unverbindlich.
Genau Werte siehe Schalteleinheit.



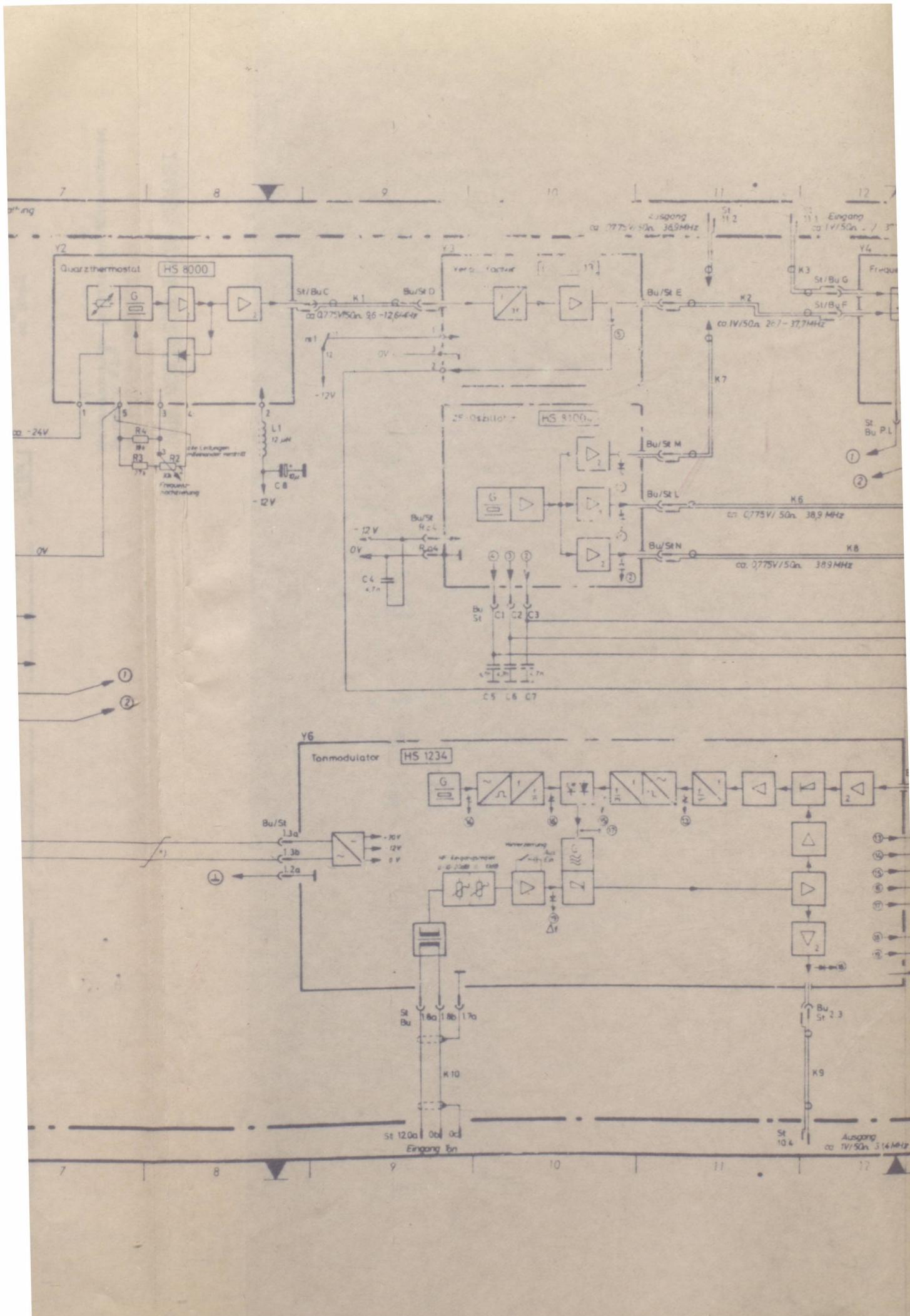

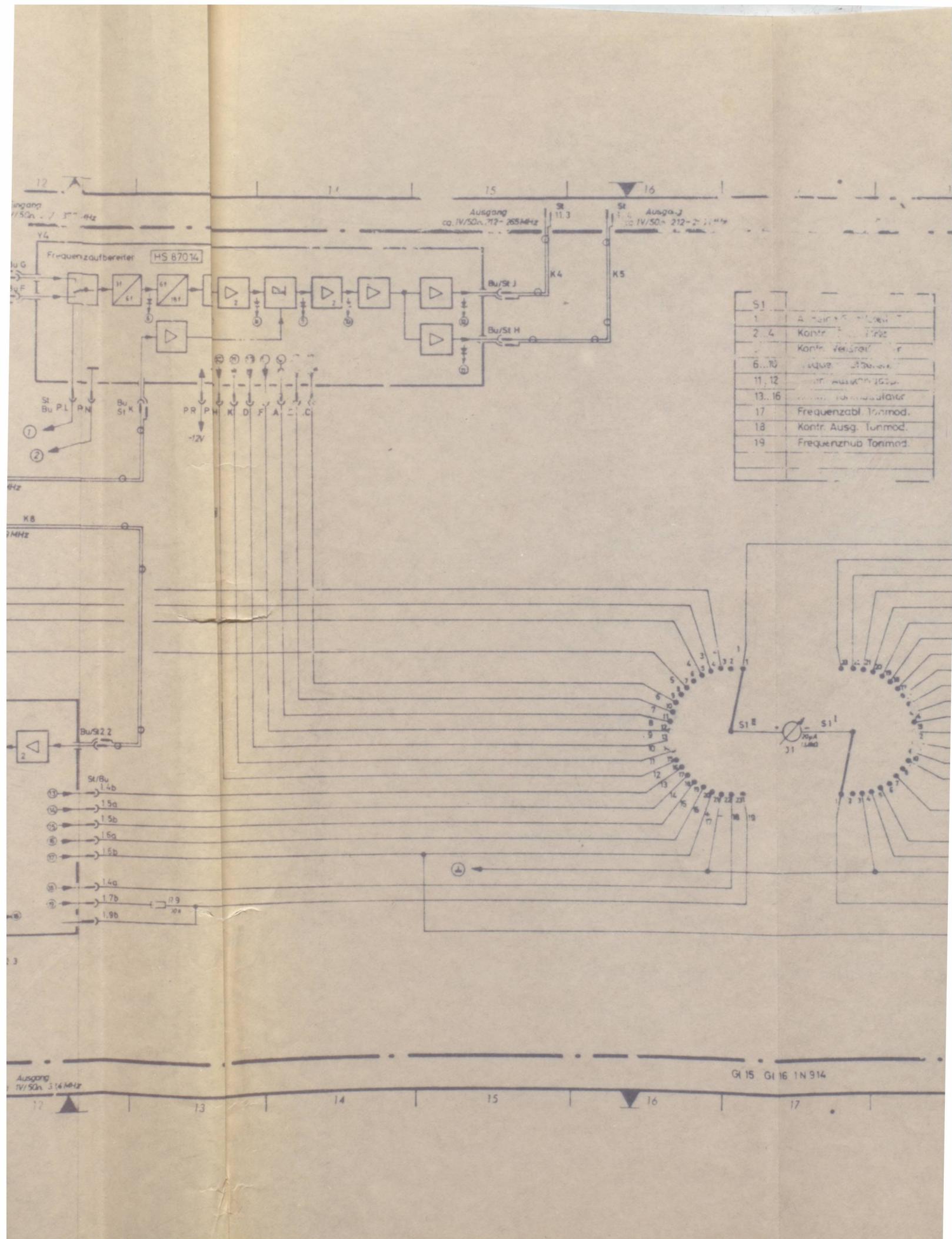

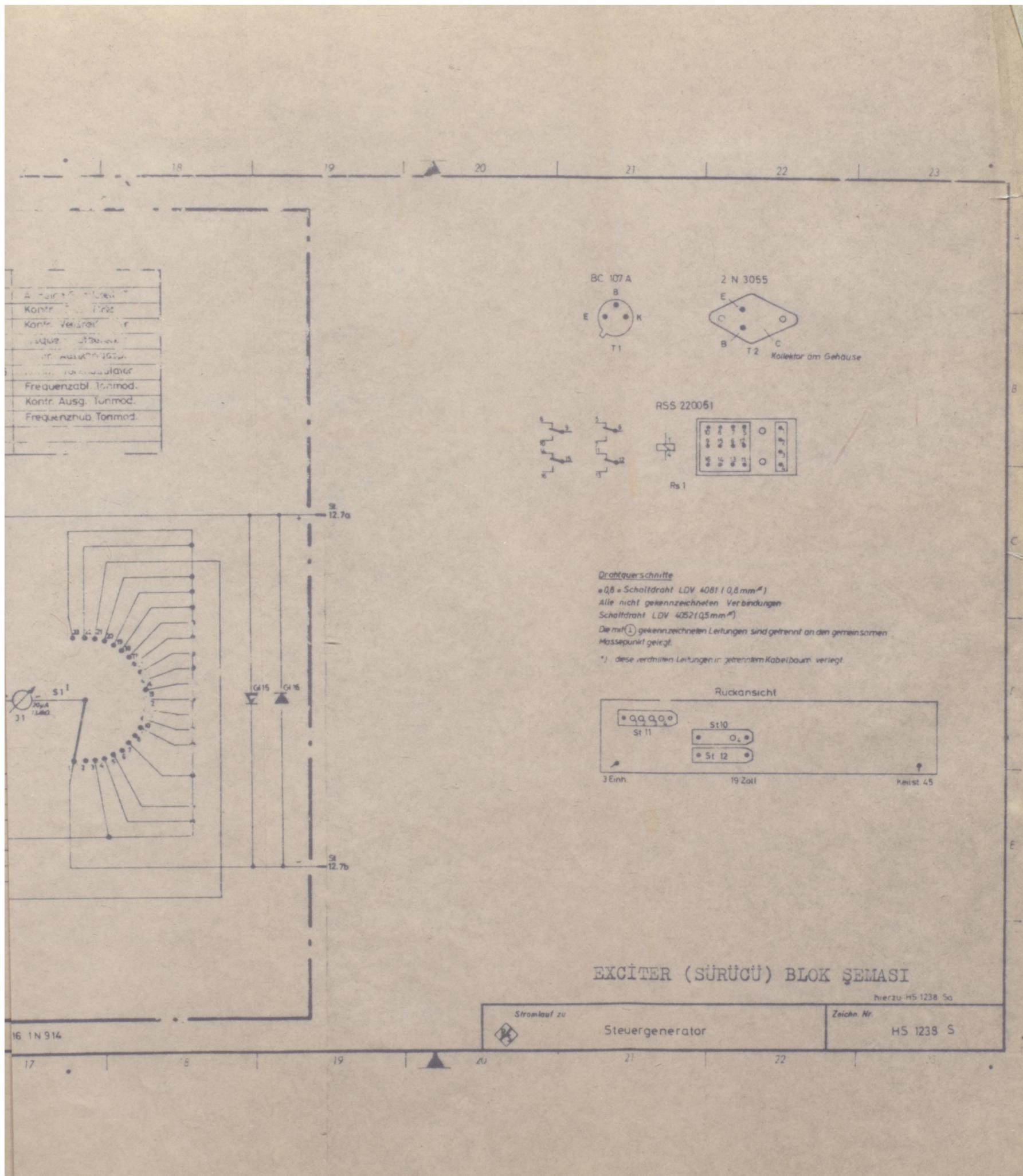

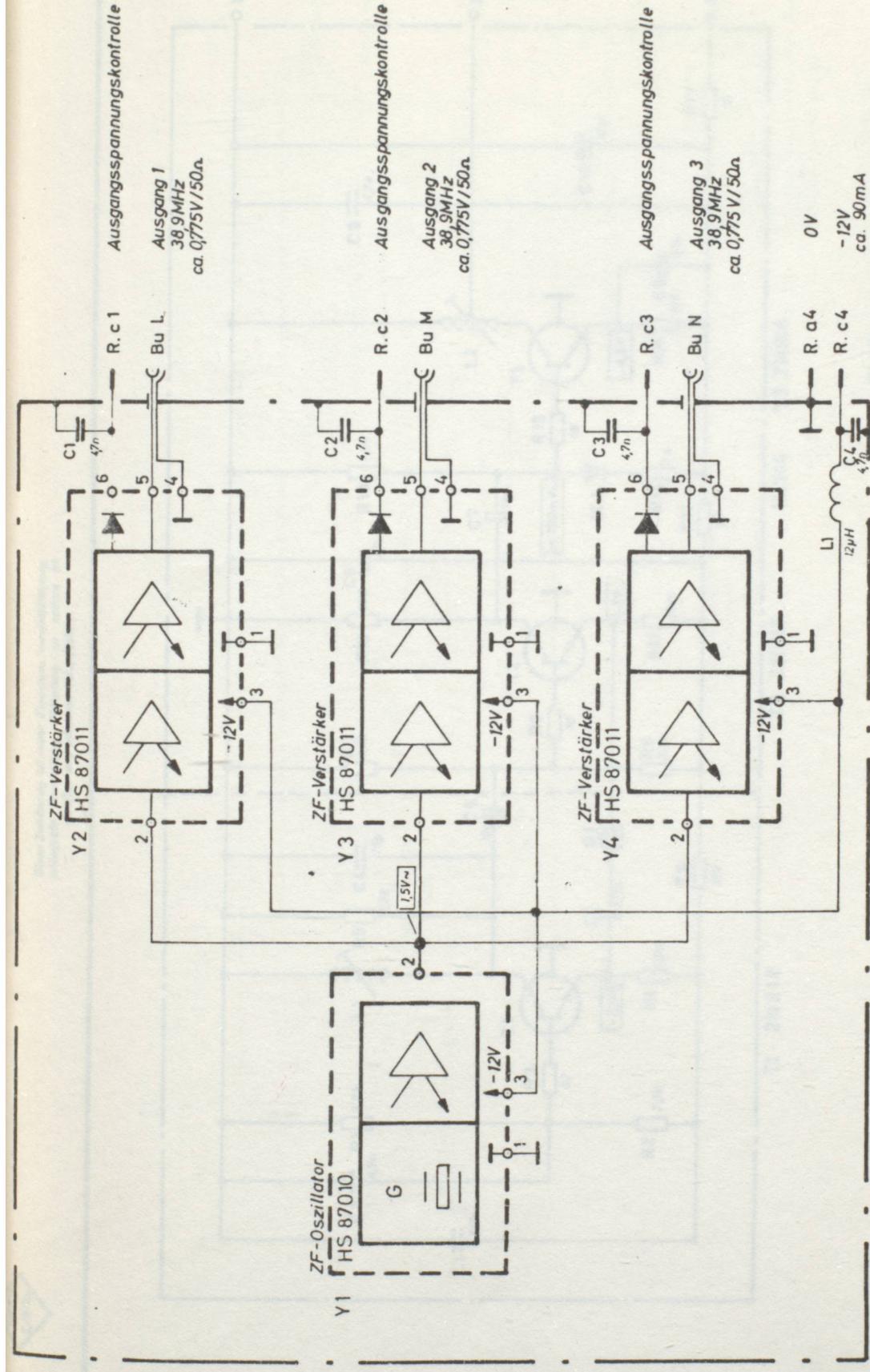

Wechselspannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter,
Tastkopf $C = 1\mu\text{F}$
(z.B. R & S-Type URV BN1091)

38,9 MHz OSZILATÖR BLOK SEMAST

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Einspeisung, Weiterleitung an andere ist streng verboten und schadet unserer Erfahrung.

Blatt Nr.

LSD
4SKEB

Datum

Name

Änd.
zust.

Änd.-Mittig.
Nr.


Datum

Name

Zeichn. Nr.

best. vor 1 Blatt

Blatt Nr.

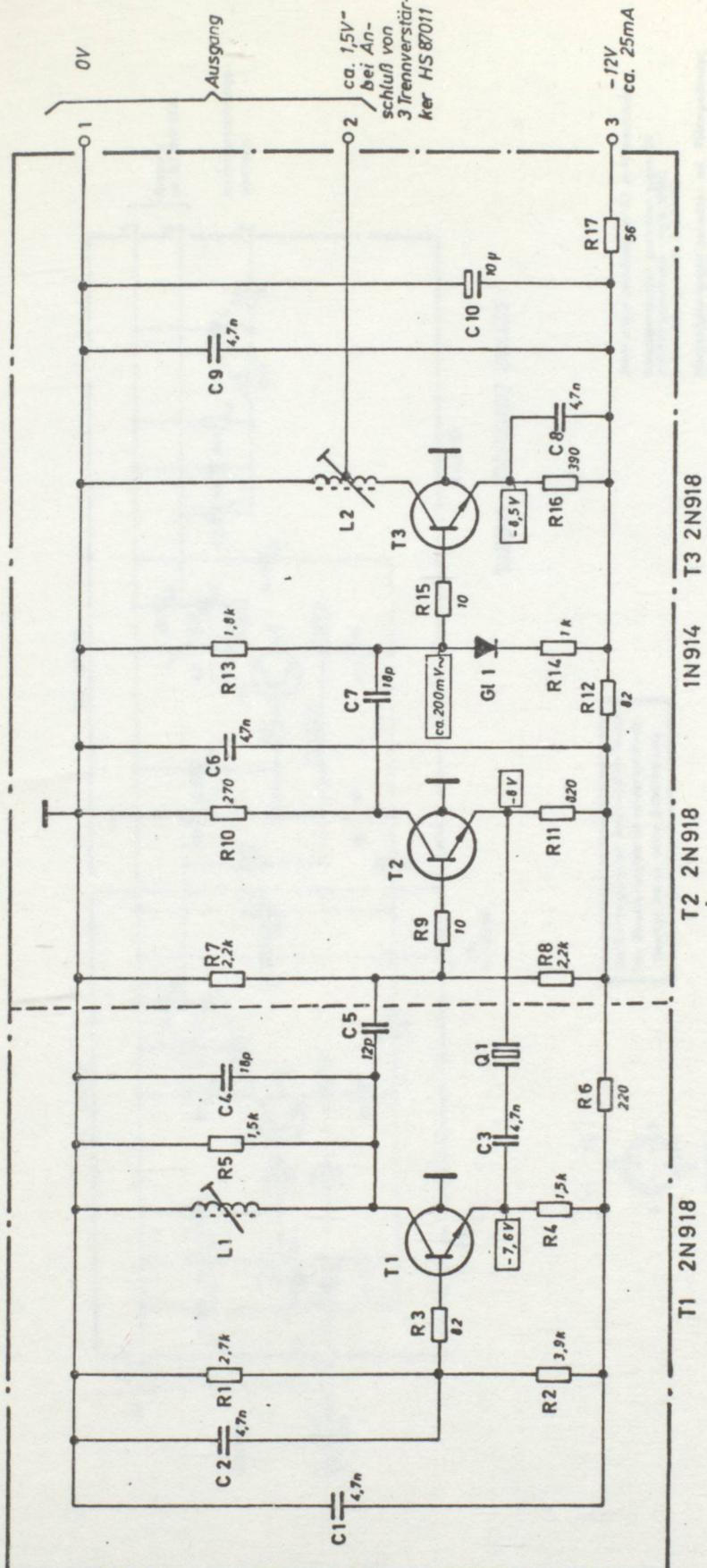

hierzu HS 87010 Sa

HS 87010 S

ZF-Oszillator 38.9 MHz



T1 T2 T3

C

E

B


Gleichspannungen gemessen gegen OV mit Röhrenvoltmeter RF-10MA (z.B. R & S-Type URI BN 1050)
Wechselspannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter Tastkopf CE-1pF (z.B. R & S-Type URV BN 1091)

Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich.
Genau Werte siehe Schaltteiliste.

LSD	Datum	Name	Handl. Nr.	Amt.	Handl. Nr.	Datum	Name	Handl. Nr.	Amt.	Handl. Nr.	Datum
4.SKE8											
gezahnt	6.2.1948										
gezähnt	26.2.68										
berarbeitet	49.2.68										
berarbeitet	21.5.68										
versiegelt											

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

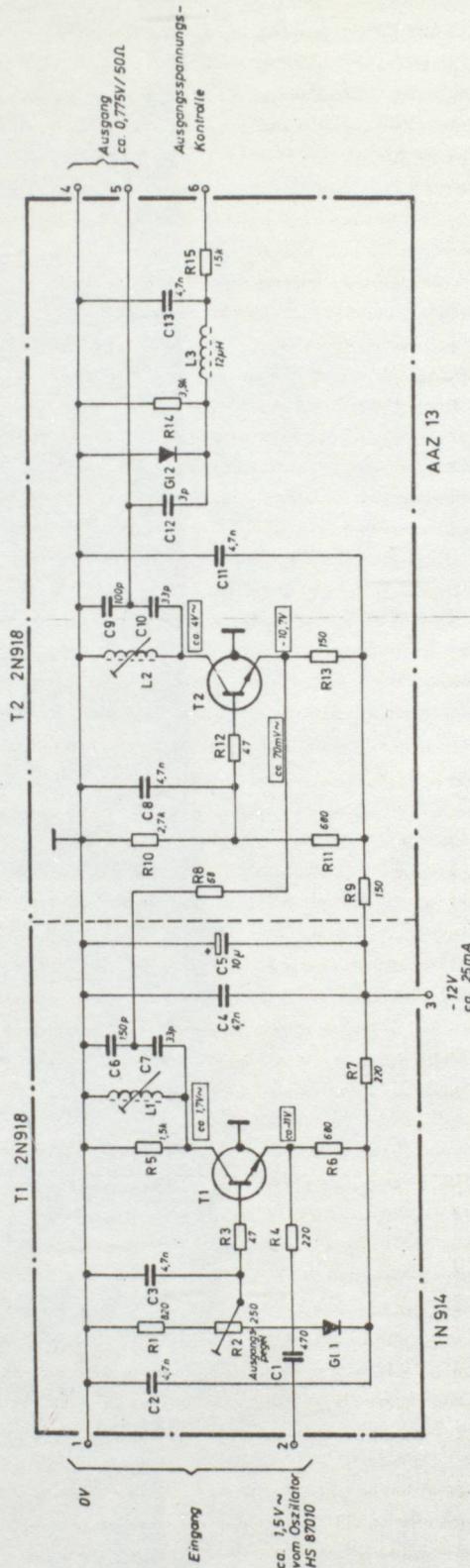Diese Zeichnung ist innerer Entwurf, Veröffentlichung ist untersagt.
Urheber und Verwertungsrechte bei dem Unternehmen, Veröffentlichung ist untersagt.



TAMPAON YÜKSELTEC SEMASI



Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauteilen ist unverbindlich.
Genau Werte siehe Schaltteiliste.

Spannungen gemessen bei R2 in Mittelstellung
Gleichspannungen gemessen gegen DV
mit Röhrenvoltmeter RF 1050
(z.B. R & S-Type URV BN 1050)
Wechselspannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter,
Tastkopf C, 3 pF
(z.B. R & S-Type URV BN 1050)

TAMPAON YÜKSELTEC SEMASI


hierzu HS 87011 S



Stromlauf zu	ZF-Trennverstärker	38,9 MHz	Zeichn. Nr.	HS 87011 S

EB	Datum	Name	And. zust.	And. Mittig. Nr.	Datum	Name	And. zust.	And. Mittig. Nr.	Datum	Name	And. zust.	And. Mittig. Nr.
Kabel	26.3.68	Ant.		a S 7654	22.5.68	f_h						
Wertel	4.4.68	Z		b S 9307	7.10.69	$y_{h,d}$						
J1	4.4.68	Fe		c S 11383	18.4.72	r_{rr}						
Wertp.	0.5% - 0.1%											

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unerlaubte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadensersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

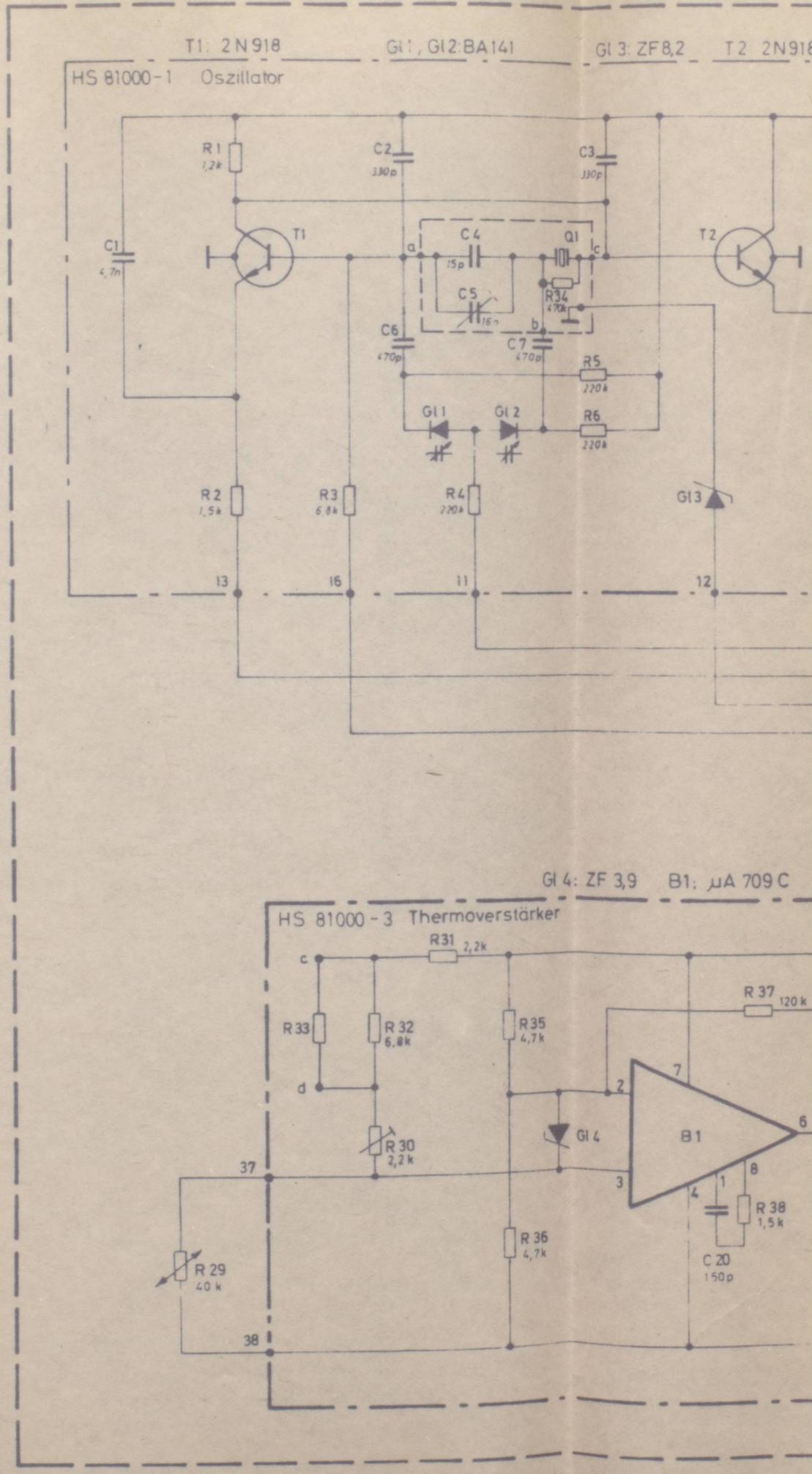

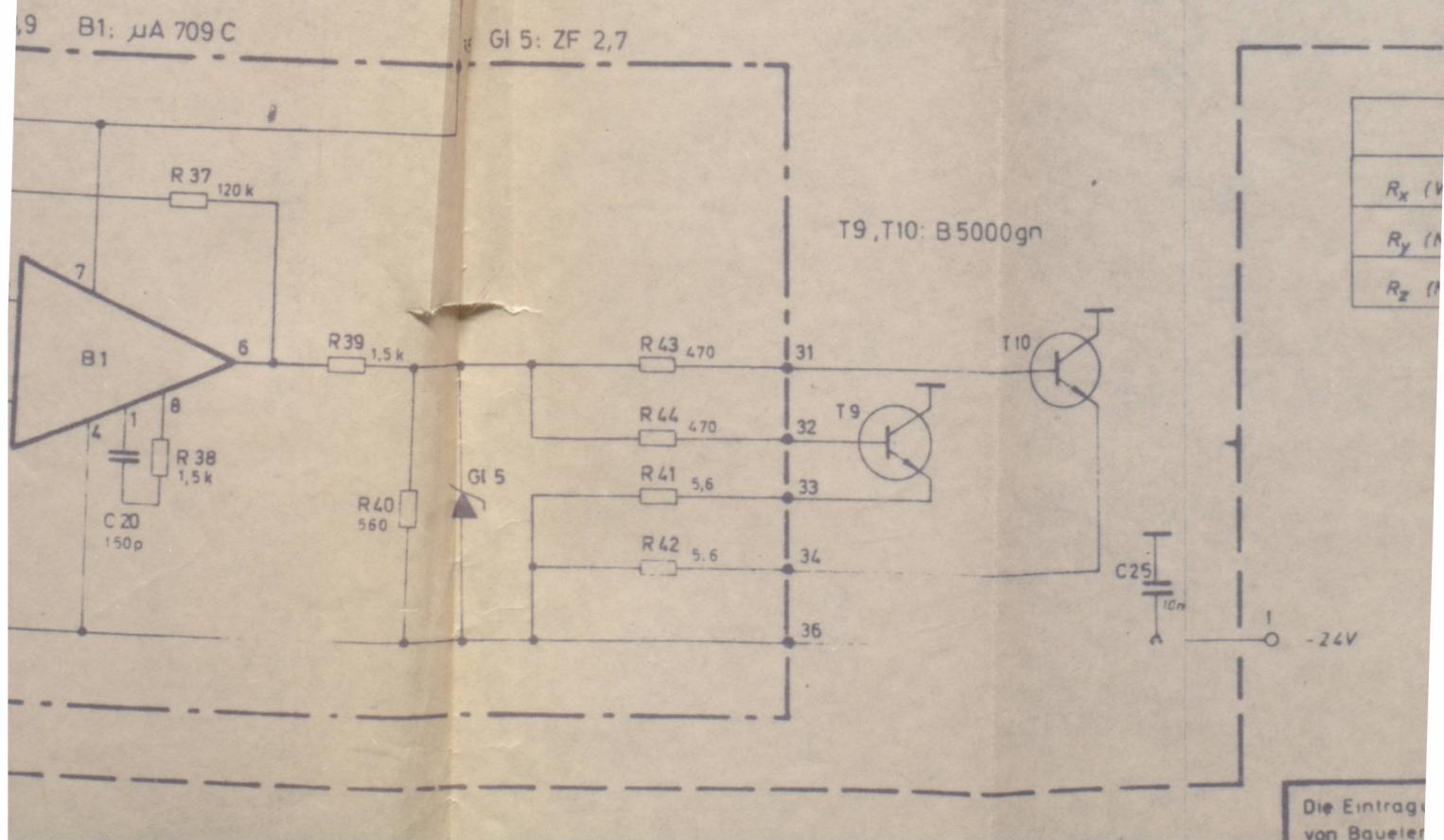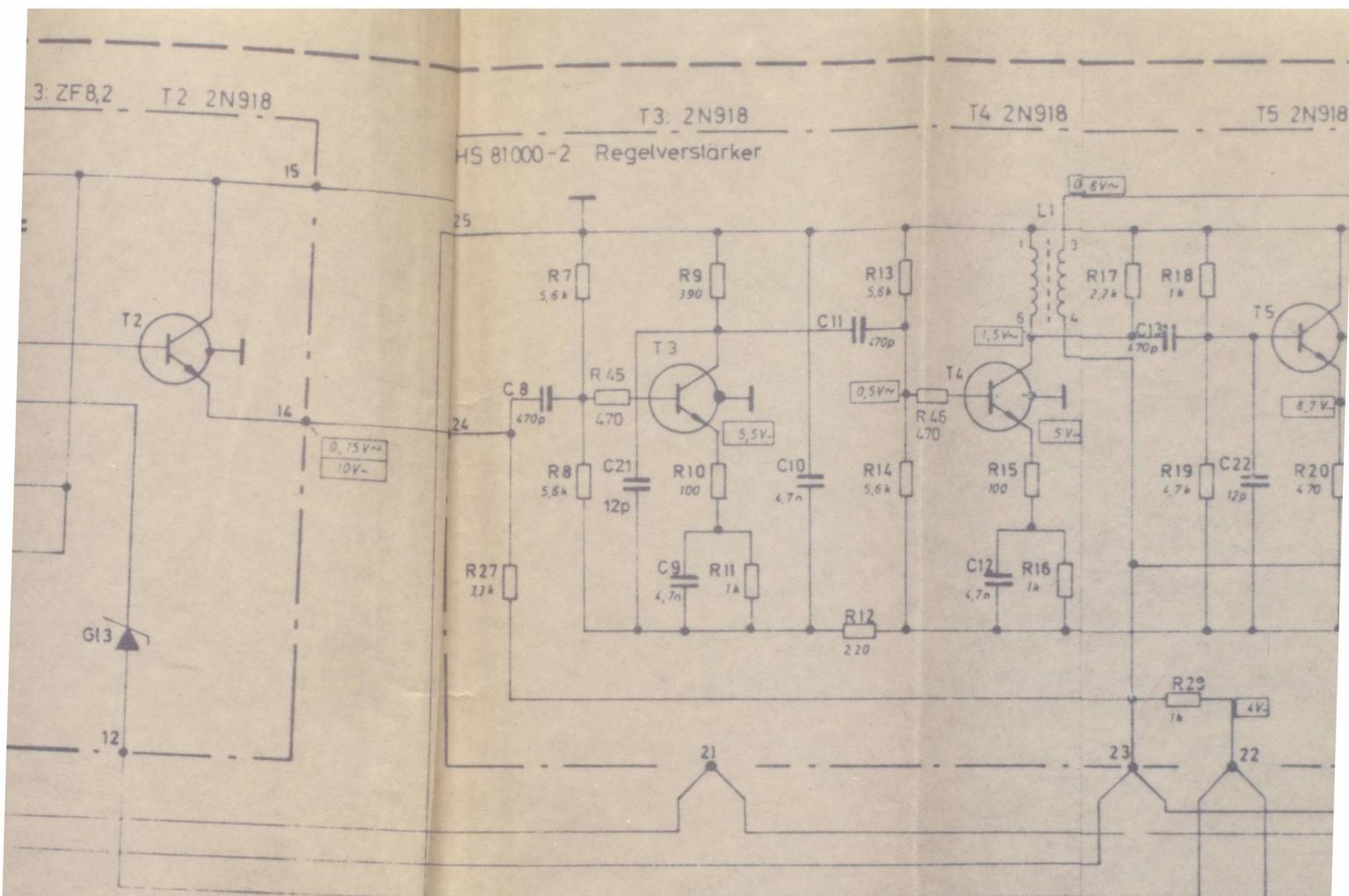


18

T5 2N918

T6 2N918





T7 2N918

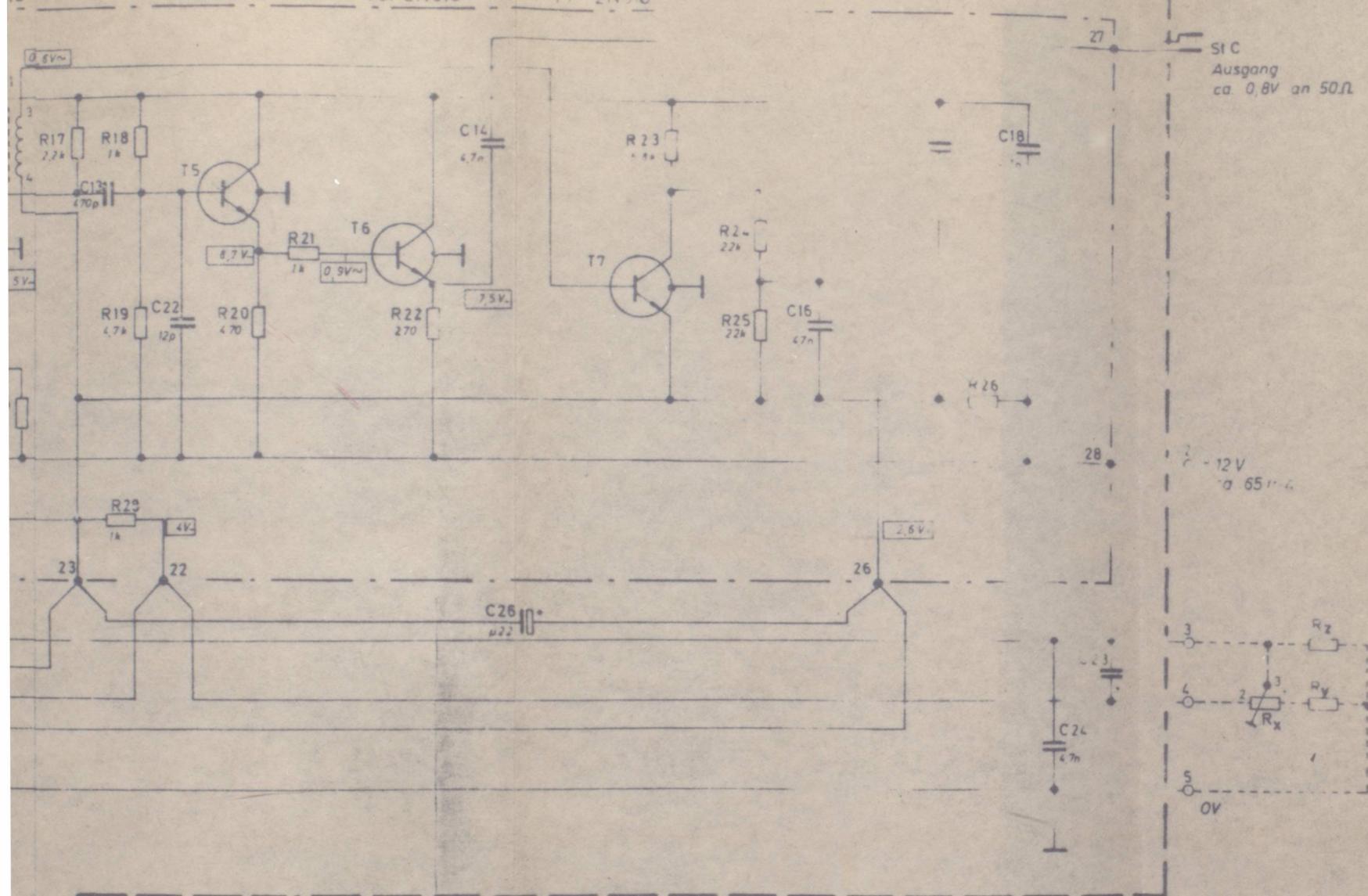

	max Feinziehbereich	eingeschränkter Feinziehbereich
R_x (Wendelpotentiometer)	30 kΩ	
R_y (Metallschichtwiderstand)	27 kΩ	siehe Beschreibung
R_z (Metallschichtwiderstand)	39 kΩ	

Gleichspannungen gemessen gegen -12V
mit Röhrevoltmeter $R_E = 10M\Omega$
(z.B. R&S-Type UR1 BN 1050)

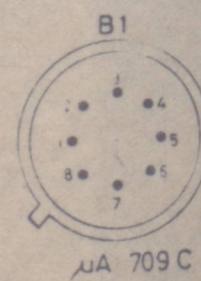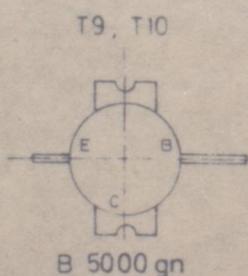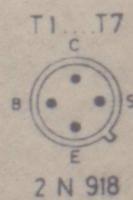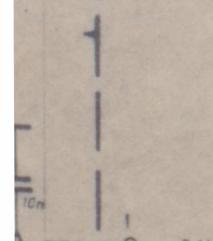Wechselspannungen gemessen mit Röhrentastkopf $C_E = 1pF$
(z.B. R&S-Type URV BN 1091)



FIRINLI KRİSTAL OSİLATÖR ŞEMASI

Die Eintragung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich.
Genaue Werte siehe Schaltteiliste.

Stromlauf zu



Quarzthermostat



hierzu HS 81000 Sa


Zeichn. Nr.

HS 81000 S

Verbot gegen Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadensersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ : MÜNCHEN

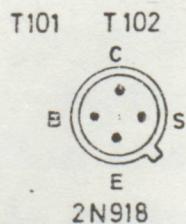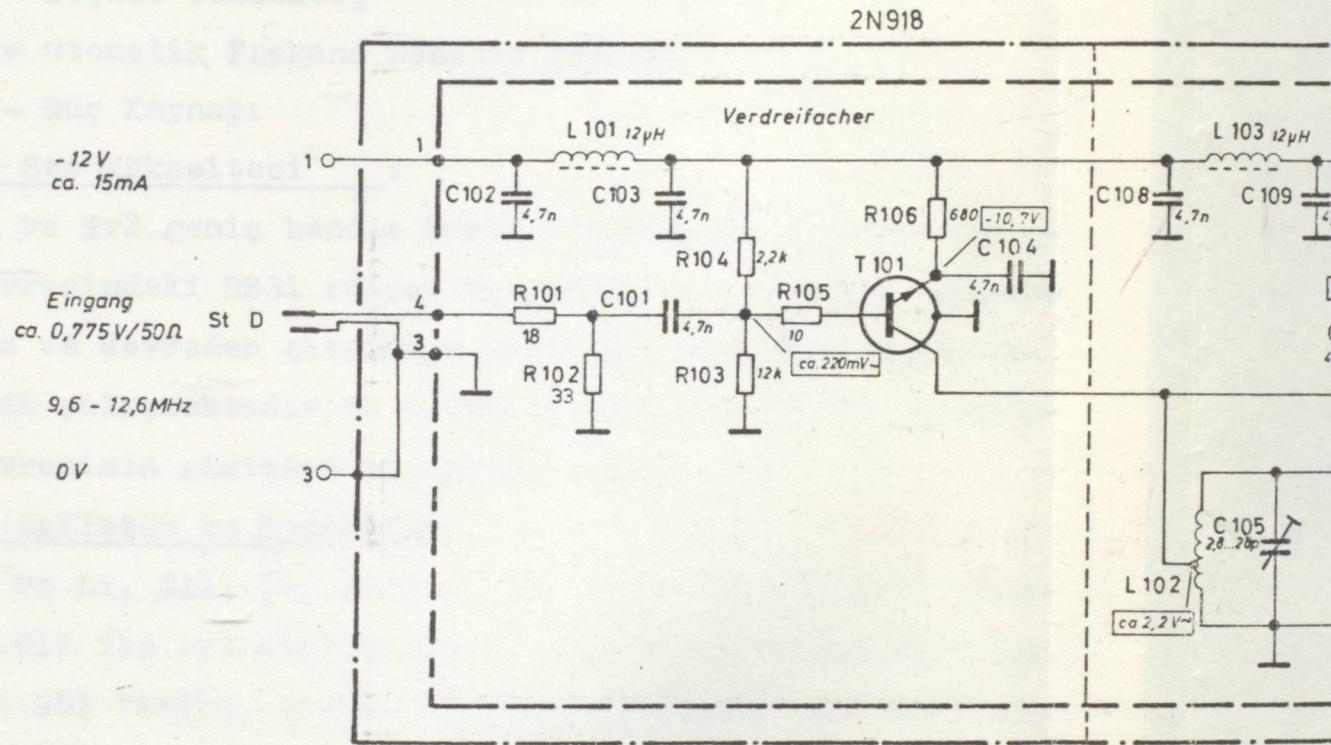

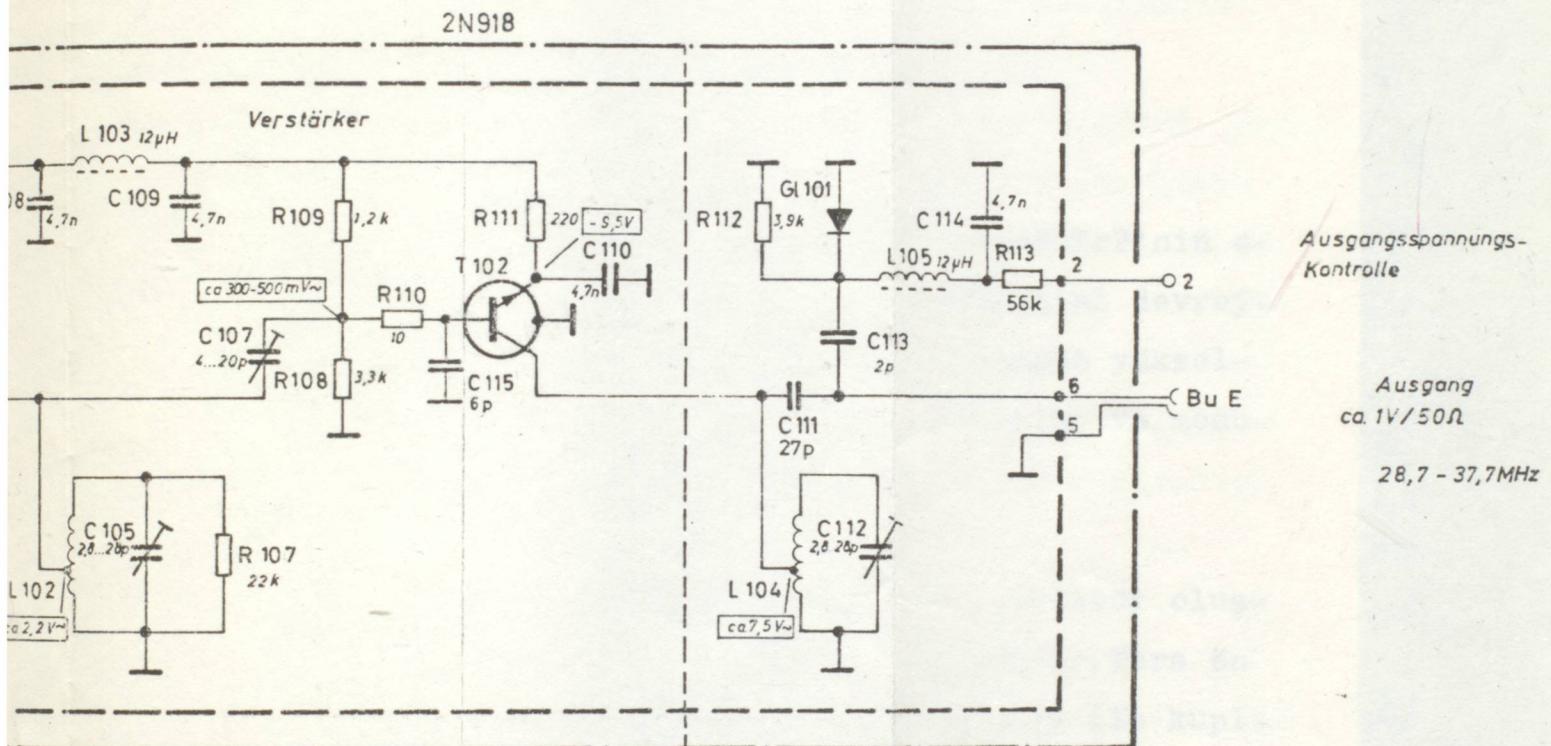

FREKANS ÇARPICI DEVRESİ

Gleichspannungen gemessen gegen OV
mit Röhrenvoltmeter $R_E \approx 10M\Omega$
(z.B. R&S-Type URI BN 1050)

Wechselspannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter,
Testkopf $C_E = 1pF$
(z.B. R&S-Type URV BN 1091)

Die Eintragung der elektrischen Werte
von Bauelementen ist unverbindlich.
Genaue Werte siehe Schaltteilliste.

hierzu HS 87013 Sa

Stromlauf zu

Verdreifacher

Zeichn. Nr.

HS 87013 S

SES MODÜLATÖR (BİNDİRİCİ) :

Ses modülatör devresi aşağıdaki katlardan oluşmuştur.

- 1 - Ses Yükselteci
- 2 - Osilatör ve Modülatör
- 3 - Tampon Yükselteç
- 4 - Seçici Yükselteç
- 5 - Otomatik Frekans Denetim Devresi
- 6 - Güç Kaynağı

1 - Ses Yükselteci :

Tr1 ve Tr2 geniş bandlı birer yükselticidirler.Tr2'nin emiter devresindeki RS31 rölesi ön vurgulama devresini devreye bağlamaya ve devreden çıkarmaya yarar.Tr3 bir tampon yükselteç olarak çalışmaktadır.Bu devrenin çıkışını osilatör ve modülatör devresinin girişine uygulanmaktadır.

2 - Osilatör ve Modülatör :

Tr4 ve L1, C11, C12 serbest salınımlı bir osilatör oluştururlar.C12 ile osilatör salınım frekensi ayarlanır.Ters öngeriliimli GLL varikap diyodu rezonans devresine C15 ile kuple edilmiştir.Otomatik frekans denetimi GLL'in ters öngeriliimi değiştirilerek sağlanır.GLL öngeriliimi R19 yoluyla uygulanır.Osilatör salınımı 33,4 MHz'dir.Köprü devresi R16, C9 yoluyla ses sinyali ile beslenerek C10 ve C14'ün rezonans devresine girmesini sağlar.Rezonans frekansı değiştirilerek taşıyıcı frekansı saptırılır ve böylece frekans bindirme gerçekleştirilir.R17 ile taşıyıcı genliği sınırlı tutulur.R16 minimum bozulma için ayarlanır.

3 - Tampon Yükselteç :

Tampon yükselteç osilatör devresinin kat çıkışından etkilenmesini engellemek için konulmuştur.Tr5 çıkışındaki C27 L3 süzgeci taşıyıcıyı geçirmek için ayarlanmıştır.Tampon yükseltecin çıkışı seçici yükseltice uygulanır.

4 - Seçici Yükseltec :

~~lər~~ Tampon yükseltisin çıkışı Tr31'in beyzine uygulanır. İki seçici yükseltic ve iki kapasitif koplajlı süzgeç devresinden oluşan iki katın toplam kazancı birdir. Süzgeçler tüm harmonikleri bastırmak içindir. R38 direnci ile çıkış düzeyi ayarlanabilir. GL6 ile doğrultulan çıkış izlemek için kullanılır.

38,9 MHz - 33,4 MHz Yükselteci ve Karıştırıcı :

Otomatik frekans denetimi için bindirici çıkışındaki 33,4 MHz Tr11'in beyzine uygulanarak yükseltilir. ve karıştırıcıya uygulanır. Karıştırıcının diğer girişi, Tr14 ve Tr15 ile yükseltilen 38,9 MHz'lik osilatör sinyalidir. Tr12 karıştırıcı çıkışındaki süzgeç $38,9 - 33,4 = 5,5$ MHz'e ayarlanmıştır. Tr13 tampon yükselticinden geçen 5,5 MHz sinyalin Tr25'de alt ve üst kısımları kırpılarak Y4 ve Y5 bölücülerine uygulanır. 6'ya bölünen 5,5 MHz çıkışda 916,667 KHz olur.

2. Kristal Osilatör :

Tr16 kristalli osilatörü 305,555 KHz'de salınım yapar. Faz diskriminatörü için referans frekansı görevi yapar. Kolpits türü osilatördür. Tr16 kollektörüne bağlı L22, C112, C113 kristal frekansı için bir rezonans devresidir. Çıkış bölüclere uygulanır.


Faz Diskriminatörü :

Faz Diskriminatörü iki sinyal arasındaki faz farkı ile orantılı bir DC gerilim üretir. Tr17 ve Tr18 ile C147 ve C148 birer tank devresi oluşturarak 1,1936 KHz'lik sinyalleri sinüs şecline çevirirler. Bu devrenin yarattığı DC gerilim osilatör bindirici devresindeki GLL'in ters öngerilimini sağlar. GLL'in kapasitesini değiştirerek osilasyon frekansının 33,4 MHz'de sabit kalması sağlanır.


6 - Güç Kaynağı :

30 V AC girişi doğrultulur ve düzeltme devresinde düzelt-

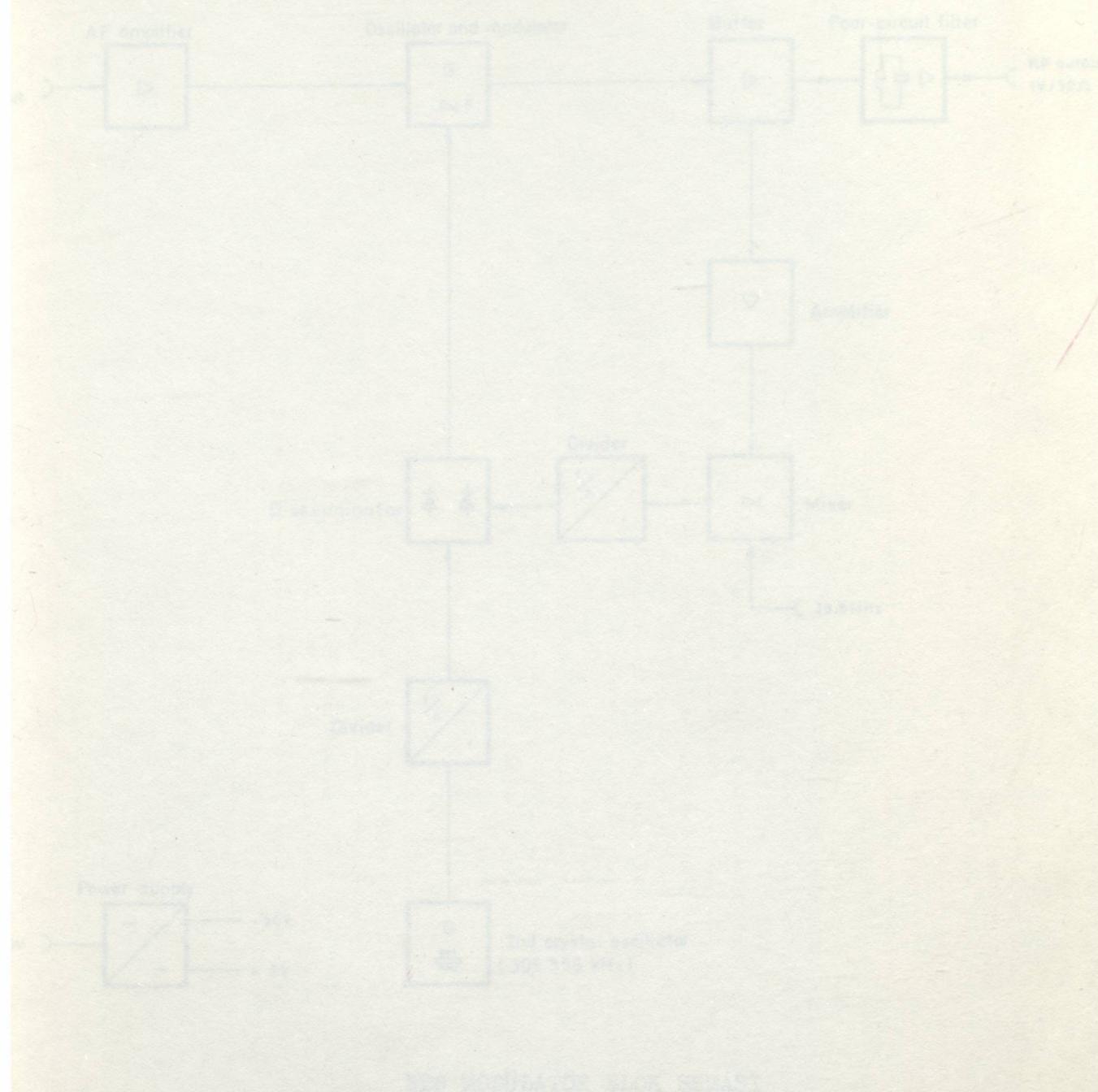tilir. 20 Volt transistörler için, 8 Volt frekans bölme devreleri içindir.




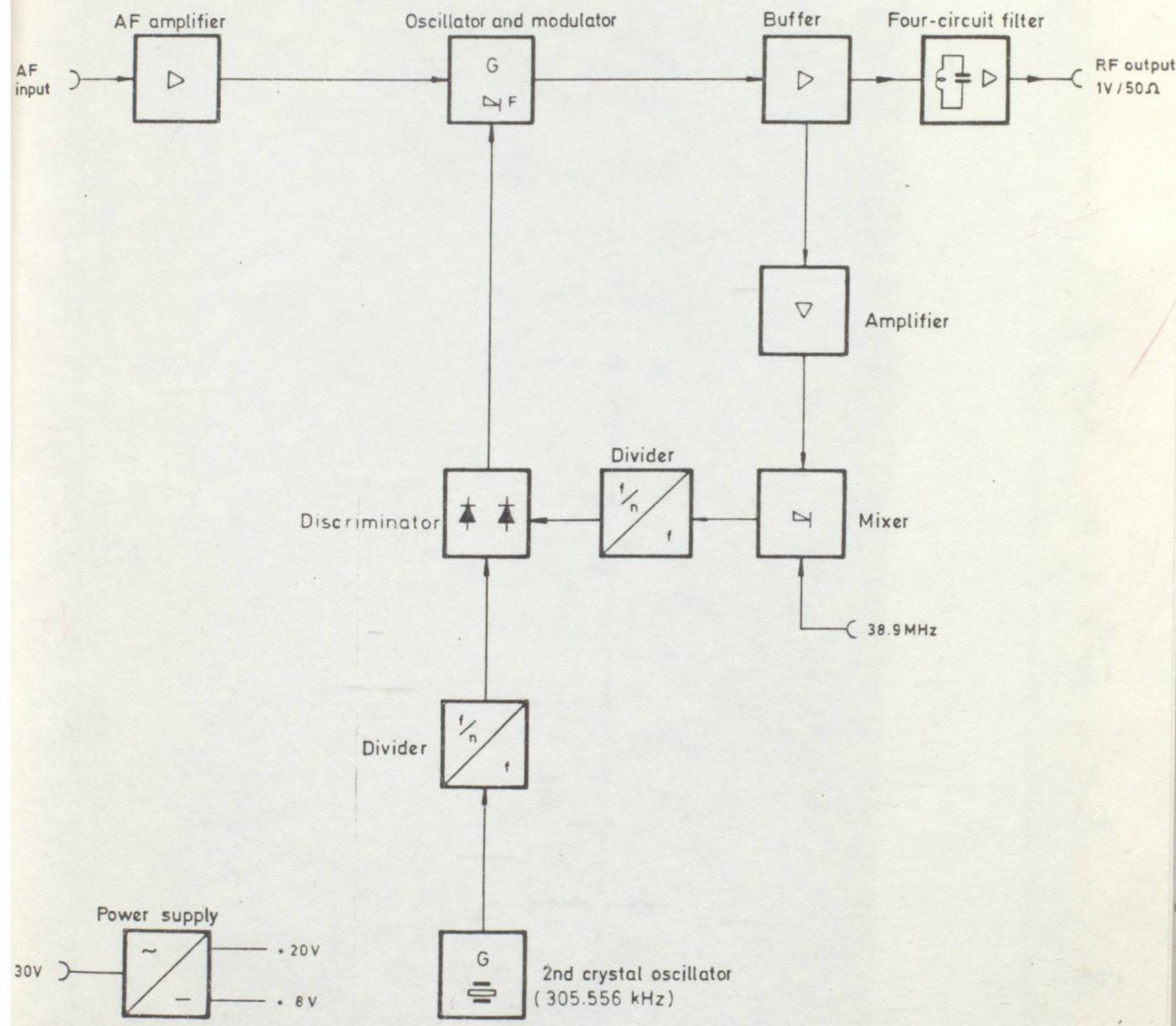
Circuit diagram of the Marconi Type HS 1234





SES MODÜLATÖR BLOK ŞEMASI

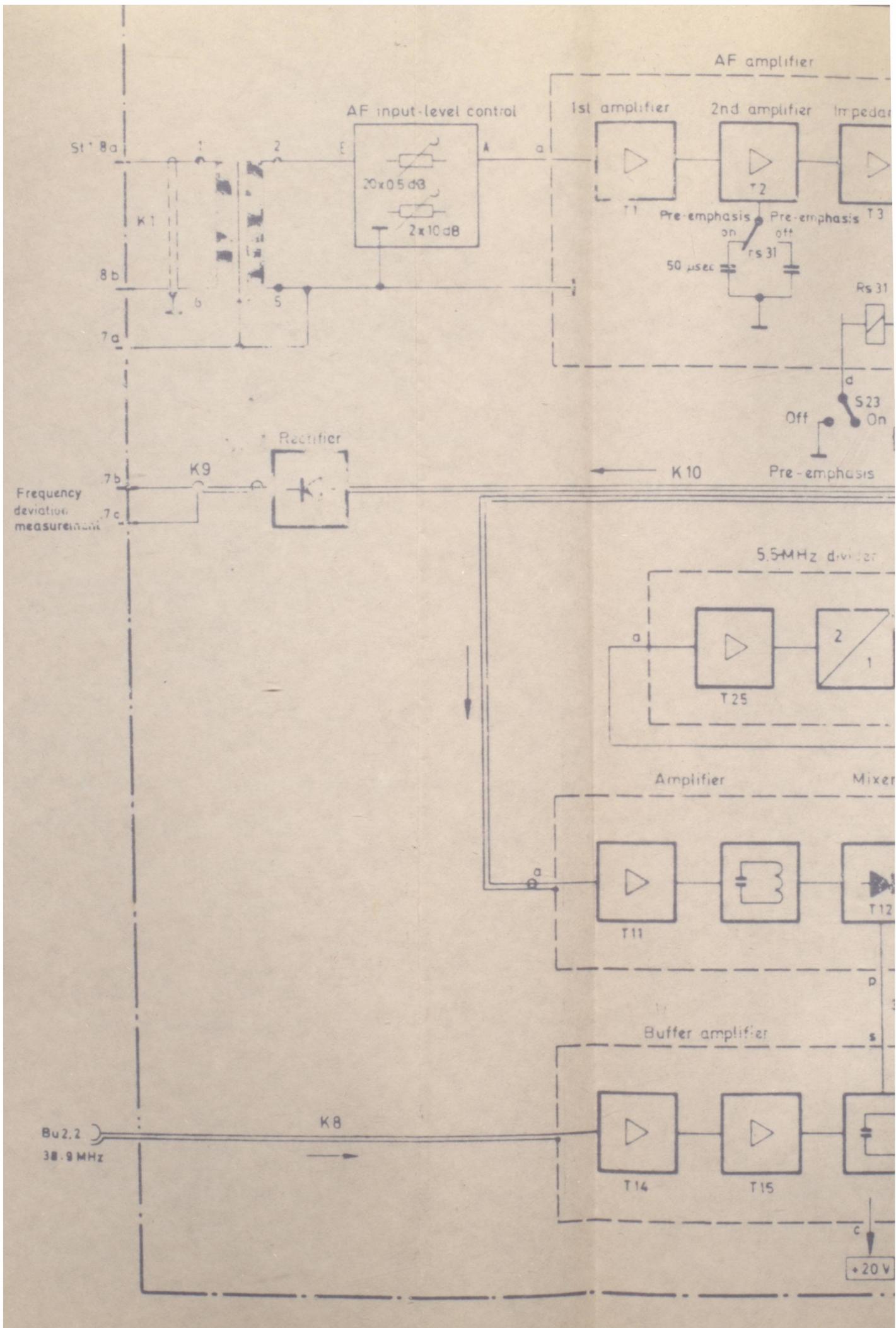
Block diagram of Sound Modulator Type HS 1234





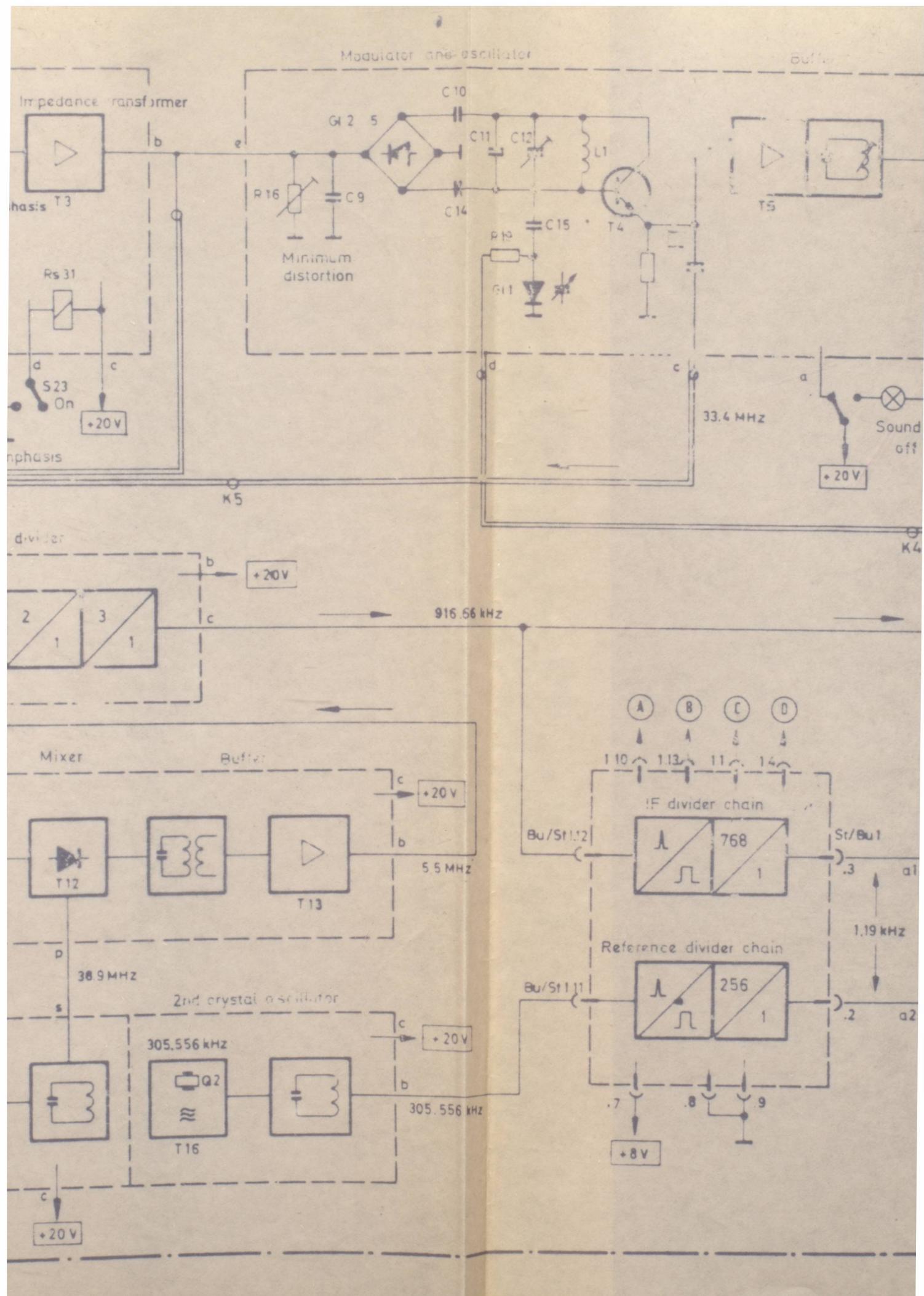


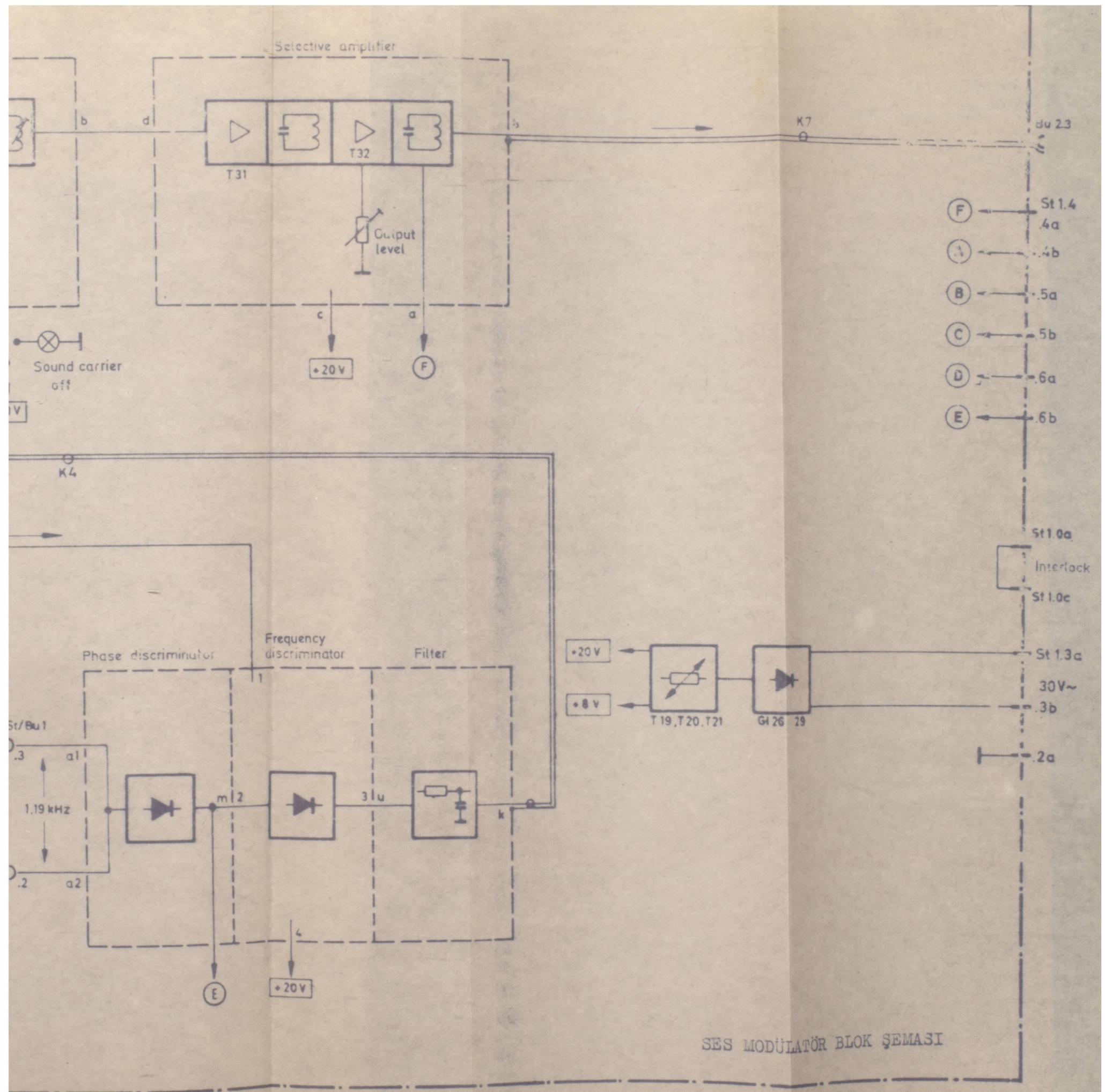

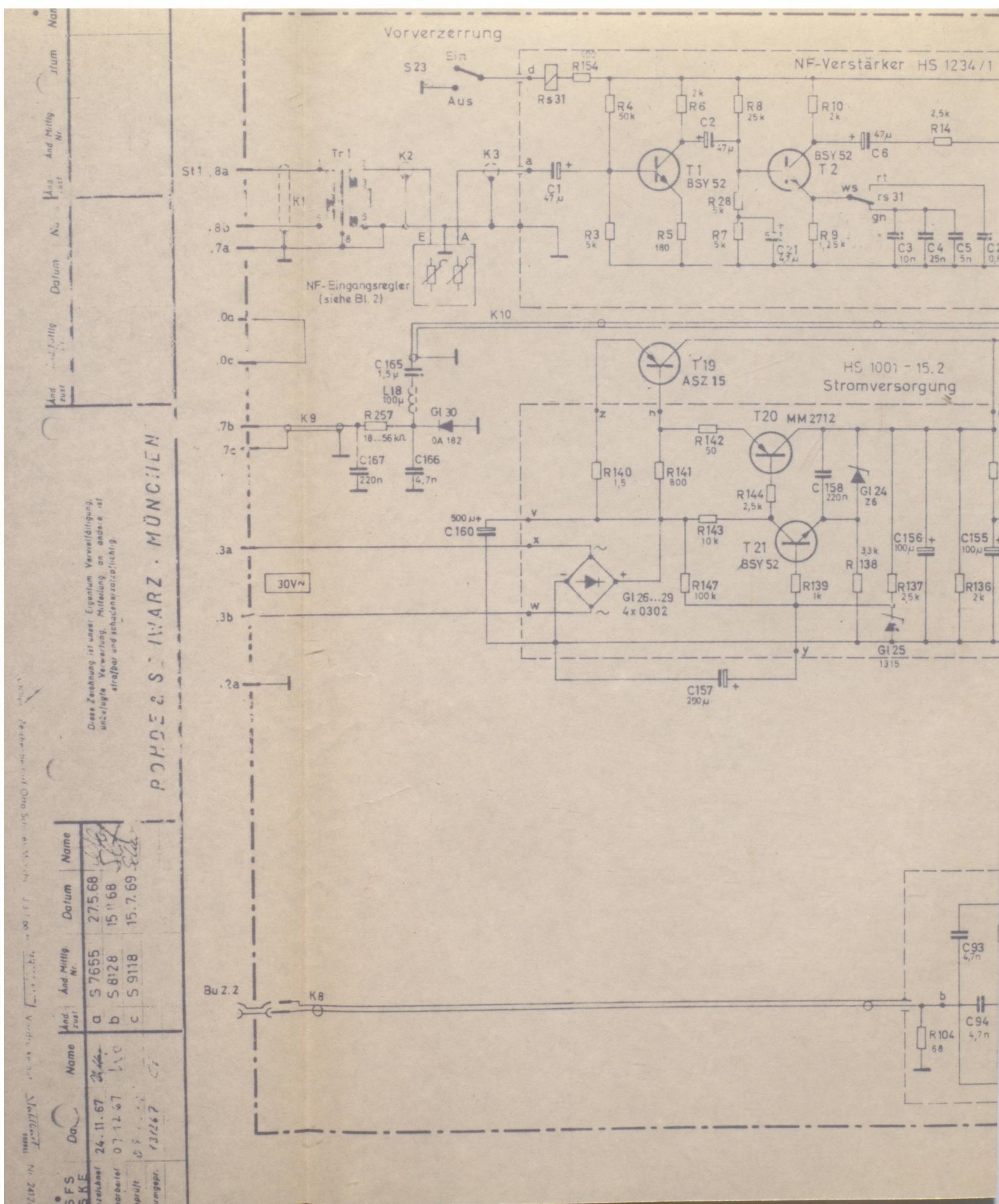

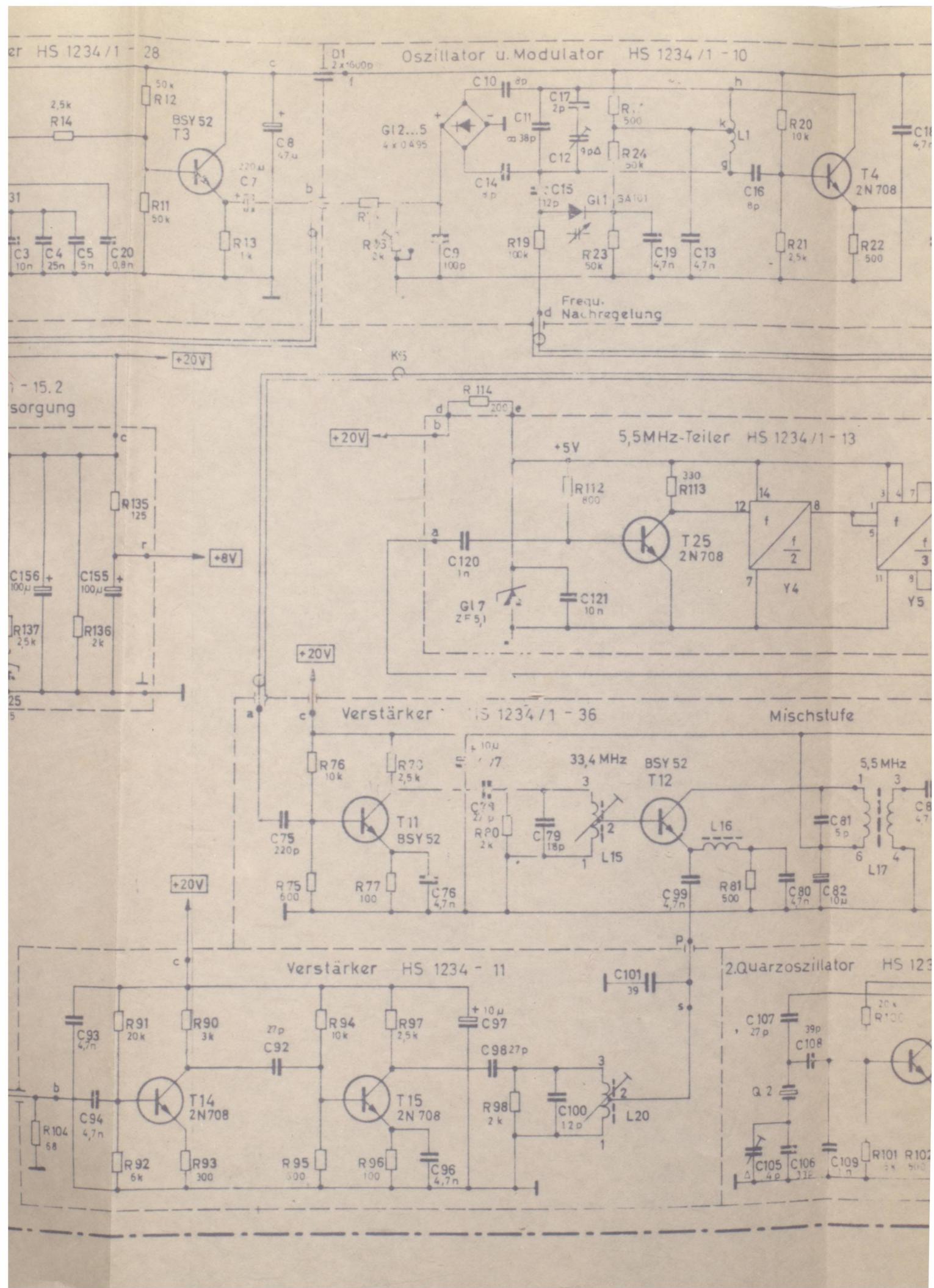

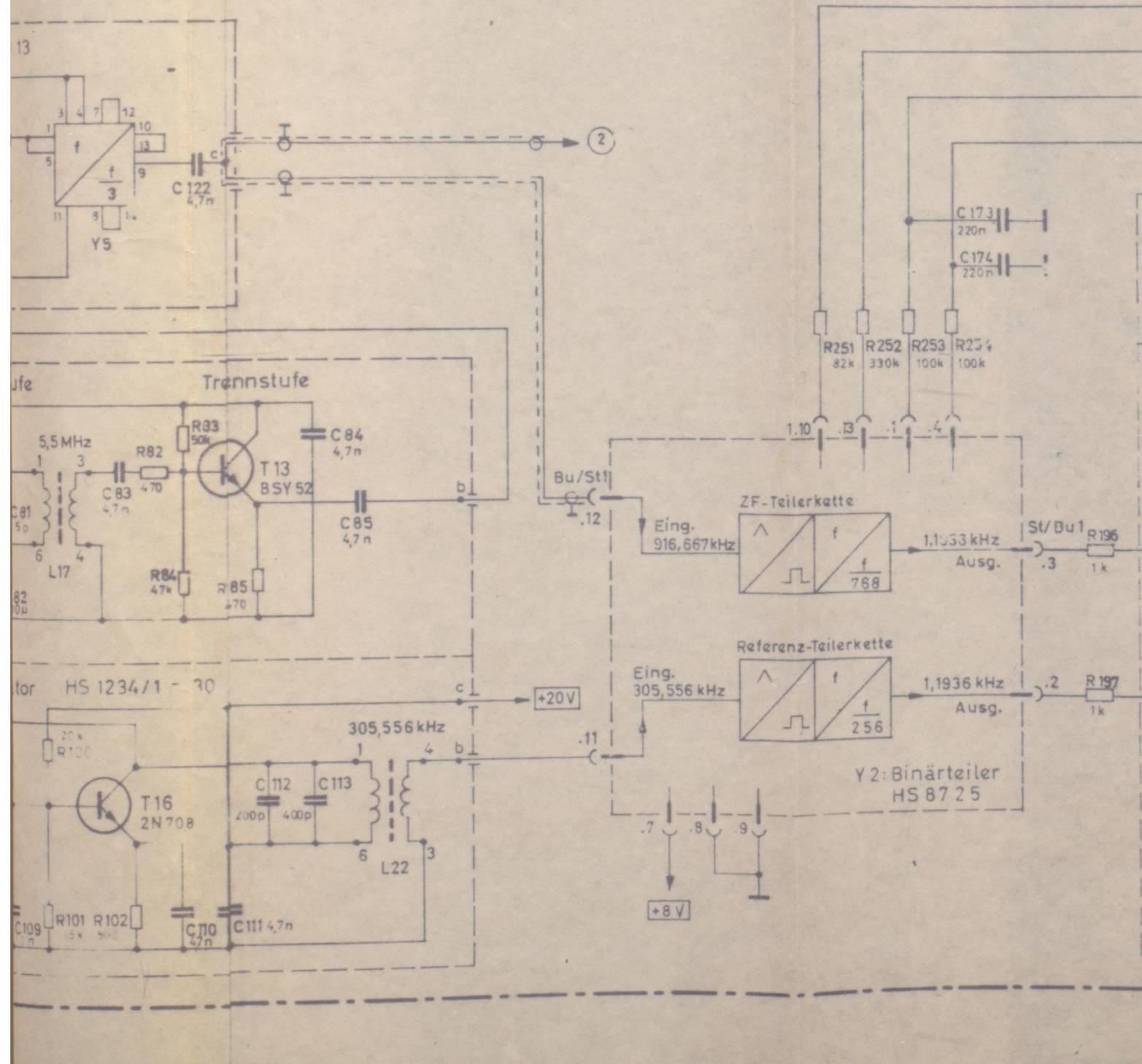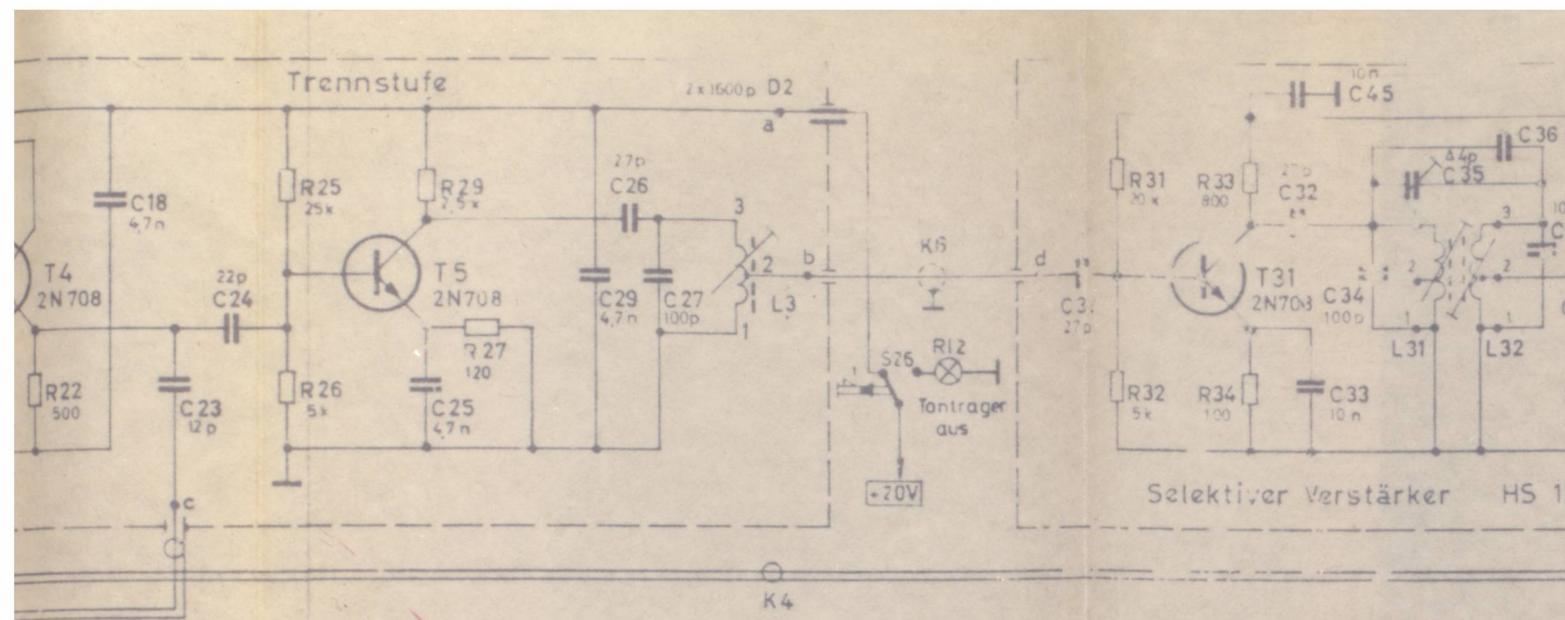

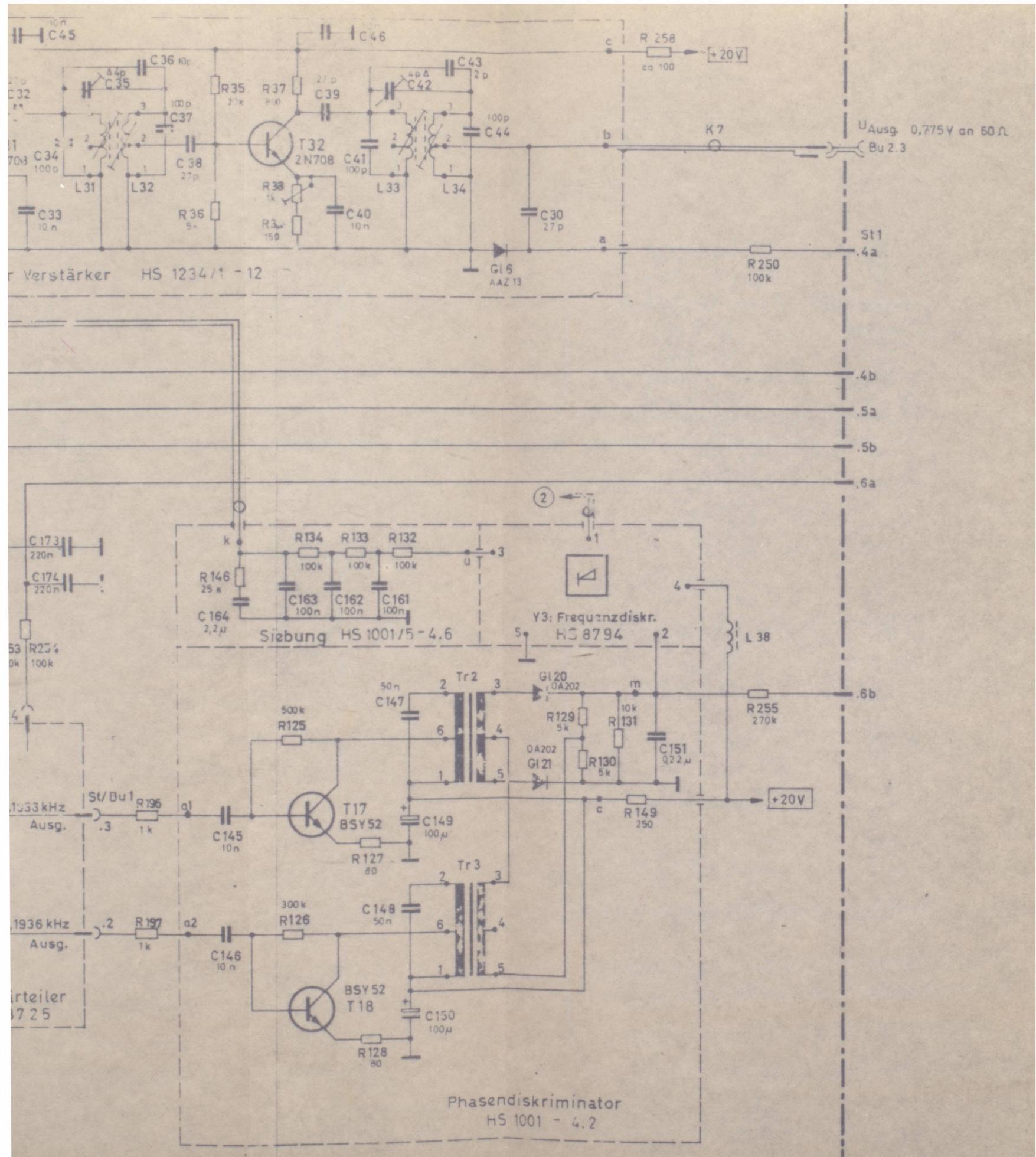

VİDEO PRE-CORRECTOR (ÖN DÜZELTİCİ) :

VF Ön düzeltici resim vericisinin her iki girişine bağlanmıştır. Girişteki video sinyallerinden birisini resim modülörüne ileten bu devre, ön düzeltmeleri yapar, seviyeleme ayarlar ve senkron darbeleri gözlem altında tutar. Girişte iki program olursa, ön düzeltici arzu edileni seçer.

Seçilen sinyal önce beyaz sınırlayıcı devreden geçer ve sonra düzeltici kısımlara gelir. Beyaz sınırlayıcı devre, normal video sinyalin seviyesini aşan beyaz resmi kırpırmaya modülasyon derinliği kompozit video sinyal için yüzde on olacak şekilde yapılır. Diğer düzeltici devreler frekansa bağlı olarak değişen genliği düzeltir. Renk alt taşıyıcı frekansında diferansiyel fazı eşitler.

Video seçici devreden alınan sinyaller aynı anda senkron darbe gözleme devresine uygulanır. Senkron darbeler, tesbit edilen minimum genliğin üzerinde bir değere sahip oldukları sürece bu devre resim modülörüne 12 V DC değerinde bir kontrol gerilimi verir. Eğer senkron darbe seviyesi bu değerin altına düşerse DC kontrol volajı sıfır olur. Bu volajın sıfır olması modüleli volajın genliğinin düşmesine ve böylece vericinin güç katlarının aşırı yüklenmemesi sağlanır. Resim modülörde bulunan zayıflatma devresi modüleli sinyal genliğini normal senkronlar gelinceye kadar bu düşük değerde tutmaya devam eder.

Devrenin açıklaması :

Seçilen resim giriş sinyali Y1, Y2 köprü tipi filitrelerinden birisi üzerinden alınır. Seçilmeyen kanaldaki filtrenin çıkıştı C3 ayarlı kondansatörü ile yüklenerek geriye yansımıası önlenir. Otomatik kazanç kontrollü Y5'in kazancı R4 potu ile ayarlanır. R5 senkron tepesinden kilitleme yapıldığı zaman beyaz seviye sınırlayıcısının çalışma noktasını değiştirerek senkron tepesinden beyaz sınırlama noktasına kadar o-

lan gerilimi ayarlar.R6 ise sistem karatma seviyesinden kilitlemeli olarak çalışıyorsa karatma seviyesinden beyaz tepeye kadar sınırlama voltaj değerini ayarlar.S4 anahtarı ile beyaz seviye sınırlayıcısı devreye sokulup çıkartılabilir.Sınırlayıcı devrede iken belirlenen sınırlama seviyesi aşılırsa beyaz sınırlayıcı resim sinyalinin istenmeyen artışını durdurur.

Resim sinyalindeki faz farkı Y11 ve Y12 katlarındaki R7 ve R8 potansiyometreleri ile giderilir.Pre-corrector doğrusallık düzeltmesi Y14 katındaki R38, R36, R34, R33, R35, R37, R39 potansiyometreleri ile yapılır.Genlik frekans karakteristiği düzeltmesi Y13 katındaki R12 potansiyometresi ile yapılır.Bu düzeltme bandın 5 MHz kısımlarında yapılır.R19 potansiyometresi ile Y14 yükseltecinin çıkış seviyesi ayarlanır.Y17 köprü tipi bir filitredir.

T1 Güç transformatörü birbirinden bağımsız iki AC voltaj üretir.Bu AC voltaj iki ayrı köprü tipi doğrultucu ile DC'ye çevrilir.C1 ve C2 filitre kondansatörleridir.Y3 ve Y4 voltaj regülatörü olarak çalışır.

Otomatik Kazanç Kontrollu Yukseltec :

Giriş sinyali C1 üzerinden empedans uygulayıcı olarak çalışan Tr1 ve Tr2'ye gelir.Tr1 ve Tr2'nin çalışma noktası R1 potansiyometresi ile ayarlanır.R9, R1 potu ile girişin aşırı yüklenmesini önler.GL1 ve GL2 diyodları giriş seviyesi normal iken iletken degildirler.Girişte istenmeyen yüksek seviyeli herhangi bir gürültü voltajı meydana geldiğinde diyonlardan birisini iletken duruma geçirip Tr1'in giriş kaybını artırarak C1 üzerinden gelen resim giriş sinyalinin belirli bir seviyeyi aşmasını engeller.11 ve 13 numaralı uçlara bağlı ayarlı direnç Tr3'ün girişini kontrol ederek düzelticinin kazancını ayarlar.R14 potu Tr2 ve Tr3'ün emiter voltajını değiştirerek çalışma noktasının ayarlanması sağlar.Düzeltici kazanç aya-

rı çalışma noktasını değiştirmez. Bileşik renkli video sinyali Tr4'ün emiterinde pozitif olarak elde edilir. Tr5 ve Tr6 faz çevirici ve empedans uygunlaştırıcı olarak çalışarak birleşik renkli resim sinyalini çıkışa verirler. Bu katın frekans karakteristiği C5 ayarlı kondansatörü ile düzeltilebilir.

BEYAZ SINIRLAYICI :

Beyaz seviye sınırlaması yapılırken renk bilgisinin değişikliğe uğramaması istenir. Bu nedenle renk bilgisi filtre edilir. Böylece beyaz sınırlayıcıya sadece resim bilgisi girer. Daha sonra renk bilgisi toplanarak birleşik sinyal katın çıkışında elde edilir.

Renk bilgisinin resim bilgisinden ayrılması işlemi Tr1'in çıkışındaki iki ayrı filtre ile yapılır. Bu filitrelerden L2, C4'den meydana gelen devre paralel rezonans devresi, L1, C2, C3 ise seri rezonans devresidir. Her iki filitrede renk bilgisine ayarlanmıştır. R5, L2 ve C4 filtresinden geçebilecek renk bilgisi sinyalini bastırır. Aynı şekilde R4'de L1, C2, C3 seri rezonanslı filitrede geçebilecek istenmeyen renk bilgisi sinyalini bastırır. L3 ve L1 ise bu kolda resim bilgisi bastırılırken renk bilgisinin alınmasında gerekli düzeltmeleri yapar. Empedans uygunlaştırıcı olarak çalışan Tr2'nin çıkışında resim sinyaline kilitleme işlemi yapılır.

Kilitlenmiş ve yükseltilmiş resim sinyali Tr5 girişine gelir. Belirli bir doğru voltaja polarlanmış GL5 diyodu iletimde olacağından sinyal Tr6'ya iletilmiş olur. Beyaz seviyeyi aşan yüksek giriş sinyallerinde ise GL5 diyodunun doğru yönündeki polarizasyonu azalacağından GL5 iletimini durdurarak beyaz seviye sınırlamasını yapar. Beyaz seviye sınırlaması yapılmış olan resim sinyali renk ve resim bilgilerini birlestiren toplama devresine girer. Beyaz seviye sınırlama devresinin genlik frekans karakteristiği resim sinyali yolundaki C11 ayarlı kon-

dansatörü ile düzeltilebilir.

Girişte filitre edilmiş renk bilgisi sinyali C15'den alınarak empedans uygunlaştırıcı Tr9'a uygulanır. Tr7 beyzi top- raklı yükseltçeç olarak çalışır ve R31 ile kazancı ayarlanabilir. R28 ise Tr7 ve Tr8'in çalışma noktasını ayarlar. R26 resim sinyali yolunun yük empedansıdır. Resim sinyali ve renk bilgisi tekrar birleştirilmiş olarak Tr10'un emiterinden alınır. Tr11 ve Tr12 ikinci bir ölçü çıkışı verirler.

Senkron İzleme Devresi :

Senkron sinyalinin genliğini denetleyerek yetersizliği durumunda gerekli uyarı bilgisini gerekli noktalara iletir. Devrenin girişi resim sinyaline bağlıdır. Giriş empedansı büyük olduğu için sinyalin alındığı noktada yükleme yapmaz. Tr1 empedans uygunlaştırıcı olarak kullanılmıştır. Tr2'nin çıkışındaki resim sinyali seviyesi kollektör devresindeki R5 ile ayarlanır. L1, C3 devresi renk taşıyıcı için bir kapan devresidir. Ters olan resim sinyali Tr4 yardımcı devresi ile Tr5'in girişine senkron tepesinde kenetler. Kenetleme düzeyi R12 ile ayarlanır. Bu aynı zamanda Tr6 ve Tr7'den oluşan şmith devresi eşik gerilimi ile senkron tepesi arasındaki gerilim farkını belirler. Senkron darbelerinin genliği Tr6'nın beyzinde bu gerilim farkından büyük olduğu sürece Tr7'nin kollektöründen senkron darbeleri ile aynı peryotda darbeler görülür. Eğer senkron genliği bu gerilim farkından küçük olursa Tr7'nin kollektöründeki darbelerin süreleri uzar. Bu darbeler G11 diyodu ile doğrultulur. C8 ile doldurulur. Tr8 ve Tr9 şmith tetikleyici devrenin eşik değeri R47 ile ayarlanır. C8 üzerindeki yük eşik değerini aştığında devre tetiklenir ve çıkışındaki sinyal Tr10 ve Tr15 ile yükseltilir. Senkron genliği yeterli ise 12 V, eğer senkron genliği yeterli değil ise sıfır volt kenetleme için darbeler Tr12 ve Tr13 dengesiz mültivibratöründe üretilir. Bu

devrenin tetiklenmesi resim sinyalinin senkron darbeleri ile yapılır. Tr11 resim sinyalini keserek senkron sinyalini kollektörde C10'a uygular. C10 ve Tr12'nin beyz-emiter direnci bir türev alma devresi oluştururlar. Buranın çıkışındaki ani sıvri darbeler ile multivibrator tetiklenir. Tr13'ün çıkışındaki kenetleme darbeleri Tr14 yolu ile Tr4'ün beyzine uygulanır. Tr4'de bu darbelerin geliş anında iletme geçerek C6 üzerindeki DC gerilimi Tr5'in beyzine kenetleme için gönderilir. Giriş sinyali kesilse bile devre kendi kendine salınım yaplığından Tr5'in beyzinde yeterli kenetleme düzeyi elde edilir. Dolayısıyla senkron darbesinin yetersiz olduğu bildirilir. Ayrica besleme kesildiği takdirde de çıkışta sıfır volt olacağından senkron yetersiz gibi görünür.

Diferansiyel Faz Dengeleyici :

Dengelemeyi yapmak için sinyal önce ikiye ayrılır. Bir sinyal hiç bozulmadan iletildirken diğer seviye ile orantılı bir faz kaydırmasına uğrar. Daha sonra iki sinyal bir fark yükseltecinde birbirinden çıkartılır. Çıkıştaki sinyalin genlik frekans karakteristiği bozulmadan gerilim düzeyi ile bağımlı bir faz geciktirmesine uğrar. İki devreden oluşan dengeleme katında iki devre birbirinden dengeleme yaptıkları noktalar ile ayırt edilirler. Bir dengeleme siyah düzeye yakın bir noktada yapılırken diğer dengeleme beyaz düzeye yakın bir noktada yapılır.

Giriş sinyali önce kilitlenir. Tr2 ve Tr3'den oluşan yükseltecin belirli bir kazancı vardır. Tr5 ve Tr10 giriş empedansı çok düşük olan ve faz dengeleme işlemi için sürücü görevi yapan tampon yükselteçleridir. R16 ve R17 dirençleri ile sinyal yarıya bölünür. Bir yarısı üzerinde hiç bir şey yapılmadan C7 yolu ile Tr8 transistörüne uygulanır. L1 bobini ve R18, R19'dan oluşan faz kaydırıcı ve gerilim bölücü görevi yapan devreye ikinci yarı sinyal uygulanır. Faz kaydırması yapılan re-

sim sinyalinin diğer yarısı C8 yolu ile Tr7 transistörüne uygulanır.Tr7 ve Tr8 bir fark yükselteci oluştururlar.Tr7 emiter çıkışlı bir yükseltedir.Tr8 transistörü faz kaydırıcı olarak çalışır.Tr8'in kazancı R34, frekans bandı C9 ile ayarlanır.İki sinyalin farkı R31 ve R34'ün bağlantı noktasında olur.Fakat bu gerilim faz kaymasına bağlı değildir.Dengeleyici devrenin toplam genlik frekans karakteristiği C11 ile ayarlanır.Tr9 tampon yükseltedir.GL3 denelemenin ısı ile değişimi ni azaltmak için kullanılmıştır.

Genlik Frekans Karakteristiği Düzeltme Devresi :

Bu devre ile 5 MHz çevresinde genlik frekans karakteristiği düzelttilir.Trl transistörünün giriş empedansı yüksektir.Tr2 giriş empedansı küçük olan bir transistördür ve genlik frekans karakteristiğini düzeltten devreyi besler.R13, R14, ve R12, R15 ve devre dışındaki R dirençleri bir T devresi oluştururlar.Ortak noktalarına bağlı seri L1, C3 devresi bu dirençler ile bir alçak geçiren süzgeç oluştururlar.R direnci tamamen devre dışı bırakıldığı zaman genlik frekans karakteristiği band boyunca düzgündür.R direnci tamamen devrede olduğunda rezonans frekansında Tr2 ile Tr3 arasında en az zayıflama yolu olusur ve dolayısıyla kazanç bu frekansta en yüksekdir.

YÜKSELTEC :

Pozitif giriş sinyali empedans uygunlaştırıcı Tr10'un çıkışında Tr9 yardımı ile kilitleme yapıldıktan sonra Tr2 ve Tr3 den meydana gelen yükseltice girer.Tr2 ve Tr3 yükselticinin kazancı dışarıdan bağlanan potansiyometre ile ayarlanabilir.Beyzi topraklı devre olarak çalışan Tr4'un giriş empedansı küçütür ve bu durum dışarıdan bağlı kazanç ayar potunun düşük sinyal gerilimlerine ayarlandığında Tr4'un çalışma noktasını değiştirerek Tr4'un emiter voltajını ve dolayısıyla Tr3'ün kollektör voltajını ayarlar.Kazanç ayarı çalışma noktasını de-

giştirmez.C11 genlik frekans karakteristiğinin kazanca bağlı olarak değişimemesini sağlar.C4 ise resim sinyali bandını yüksek frekans kısmındaki kazanç ayarlamasını yapar.R4 ve C5 geri besleme devresi ise bandın alçak frekans bölümündeki genlik frekans karakteristiği düzeltmesini yapar.Çıkış transistörleri Tr7 ve Tr8 devresinin iç empedansı çok küçük olduğu için Tr7 ve Tr8 besleme akımını, yük empedansının değişmesini önlemek amacıyla R29, R30 ve R31'den kurulu dağıtılmış bir yük üzerinden alırlar.R32 ve R33 iki ayrı çıkış kolunda Tr7 ve Tr8'in çok küçük olan iç empedanslarına seri olarak gerek çıkış kaynak empedansının 75 Ohm olmasını sağlarlar.

SENKRON AYIRICI :

Renk bilgisininide taşıyan tüm resim sinyali pozitif olarak empedans uygulayıcı Tr1'e gelir.Tr2 yükselteç olarak çalışır.C2 ve L1'den meydana gelen filtre renk ve resim bilgilerini filtre ederek Tr3'ün girişine sadece senkron pulslerinin verilmesini sağlar.GL3, R8 ve C3 ile birlikte Tr3'ün sadece video sinyalinin senkron pulslerinde yükseltme yapmasını sağlar.R9, Tr3'ün DC çalışma noktasını seçerek meydana gelebilecek istenmeyen resim sinyalini bastırır.Senkron pulsleri Tr4'e gelir.Tr5 Tr4'ün senkron seviyesinden itibaren yükseltmesini sınırlamak için ve sabit tutmak içindir.R17 direnci sabit çıkış seviyesini ayarlar.

GL1 o şekilde polarize edilmiş tırkı resim sinyali boyunca iletmez, senkron pulslerinde iletir.R22, GL1'in polarizasyon volajını ayarlar.Tr7 sınırlayıcı ve senkron ayırıcı yükseltetir.Tr8'in çıkış empedansı küçüktür.Sabit seviyeli senkron pulslerini Tr9'a sürer.Tr10 ve Tr11 senkron pulslerinin genliğini limitler.Empedans uygunlaştırıcı Tr19 elde edilen limitlenmiş pozitif senkron pulsunu çıkışa verir.C11 puls şekillendiriciye gelen pulsı sıvılterek Tr13 ve Tr14'den meydana ge-

len monostabil vibratörü çalıştırır.R46 vibratörün anahtarlama zamanını ayarlamak içindir.Vibratörün çıkışında elde edilen pozitif puls Trl5 ile invert edilip C14'e gelir.GL2 ters yönde meydana gelebilecek pulsı geçirmez ve Trl6, Trl7 mültivibratorünün sadece gerekli ateşleme pulslerinde çalışmasını sağlar.R58, R57, Trl7 mültivibratorın anahtarlama zamanını ayarlar.Şekillendirilmiş çıkış pulsı Trl8 tarafından çıkışa verilir.Çıkış pulsının şekli birinci ve ikinci mültivibratorların anahtarlama zamanlarına bağlı olarak istenilen şekilde düzeltilebilir.

KİLİTLEME PALS ÜRETECİ :

Bu devrenin görevi, senkron darbelerinden kenetleme darbelerini elde etmektir.Senkron darbeleri senkron ayırcı devresinde resim sinyalinden ayrılır ve kenetleme devresi girişine uygulanır.Senkron sinyalleri Trl'in kollektöründe ters çevrilerek C5 ve R17'den oluşan türev alma devresine uygulanır.Türev alma devresi senkron darbelerinin alçalma ve yükselme zamanlarında ince ani darbeler oluşturur.Bu sivri darbelerin + yönde olanları Tr5 ve Tr6 tek dengeli devreyi tetikler.Tr5'in kollektöründe zamanı R21 ile ayarlanabilen darbeler oluşur.C7 ve R22, C5 ve R17'nin yaptıkları görevleri aynen tekrarlarlar.GL1 + yöndeki sivri darbeleri geçirir.Tr7, Tr8, Tr5 ve Tr6 da olduğu gibi çalışırlar.Çıkışında C10 üzerinde ürettiği darbeleri Tr9'un beyzine uygular.R29 bu darbelerin genişliğini ayarlar.Bu darbelerin aynısı Trll'in beyzine senkron ayırcı devre den gelir.Kenetleme darbelerinin dikey senkronları esnasında resim sinyalini bozmaması için alan senkronları süresince kesik olması gereklidir.Bu nedenle Trl'in emiterinden R4, C2'den oluşan integral alma devresi konmuştur.Bu devre alan senkronları esnasında sinyal integralinin alınması ile alan senkronları süresini kapayan bir darbe elde edilir.Darbe genliği yeterli

seviyeye ulaştığında Tr12'yi iletme geçirecektir.Tr3 ve Tr4'den oluşan tek dengeli devreyi tetikler ve bu devrede diğer tek dengeli devreler gibi çalışır.Tek farkı çıkışındaki darbenin genişliği alan senkronlarının süresini kaplamasıdır.Bu devrenin çıkışında Tr13'ün beyzine uygulanır.Tr13'ün kollektör ve emiterinden alınan bu darbeler Tr10 ve Tr12'nin beyzine uygulanır ve bu darbeler Tr10 ve Tr12'nin beyzine uygulandığı sürece Tr19 ve Tr11'in çalışması engellenerek Tr14'ün beyzine gelen kenetleme darbeleri geldiği zaman Tr15'in çıkışından - kenetleme darbeleri, Tr16'nın çıkışından + kenetleme darbeleri alınır.

KİLTİLEME DARBELERİNİN ANAHTARLANMASI :

Tr7, Tr8'den elde edilen kilitleme darbesi Tr11, Tr12, Tr13 ile resim sinyalinin gerekli bölgesine zaman uyumu ile anahtarlanır.Kilitleme palsı Tr14 ile ters fazda ikiye bölünderek Tr15 ve Tr16'ya verilir.Tr16'dan alınan pozitif kilitleme darbesi pre-corrector çıkış yükseltecindeki kilitleme için kullanılır.Tr15'den alınan kilitleme palsı ise otomatik kazanç kontrollu yükselteç, beyaz sınırlayıcı, diferansiyel faz, doğrusallık düzeltme devrelerinde kullanılır.

TAMPON YÜKSELTEC :

Resim sinyali Tr1, Tr2, Tr3 empedans uygunlaştırıcıya gelir.R5 empedans uygunlaştırıcı devrenin çalışma noktasını ayarlar.R7 termistörü ise devrede meydana gelebilecek ısı değişimlerinde çalışma noktasının değişmemesini sağlar.R8 Tr1' - in çalışma noktasını belirleyen dirençler üzerinden girişin yüklenmesini sağlar.Empedans uygunlaştırıcı olarak çalışan Tr2 Tr3'ün iç dirençleri çok düşüktür ve kazancı birdir.

GL1 ve GL2 normal giriş seviyesinin üzerinde olan istenmeyen sinyalleri ayırarak yükseltece girmesini önler.Yüksek seviyedeki sinyallerin yönüne göre diyonlardan birisi iletme


geçer ve C1 şarj olur. Bu sınırlama nedeni ile istenmeyen seviyedeki sinyallerin C1'e şarj edilmesi ile yükseltçe kazancının bozulması önlenir.


Yükseltçe kazancı dışarıdan bağlanan bir potansiyometre ile ayarlanabilir. Dışarıdan bağlı potansiyometreden alınan düşük seviyeli sinyallerde Tr4'ün giriş empedansı küçüktür. R18 Tr4'ün emiter voltajını, dolayısıyla Tr3'ün kollektör voltagını ayarlar. Dışarıdan bağlı potansiyometre ile kazanç ayarı yapıldığında çalışma noktası değişmez. C7 kondansatörü genlik frekans karakteristiğinin sınırlarını büyük tutmak için kullanılmıştır.

Tr5 ve Tr6 yükseltçe olarak çalışır, R19, R20 ve C3 genlik frekans karakteristiğinin orta kısmında düzeltme yapar. Frekans karakteristiğindeki azalan yönde bozulmalar C4 ile giderilir.

R27, R24 ve C5, GL3 ile birlikte genlik, faz farkı hatalarını çıkış katından önce düzeltmek içindir. Faz farklılığı seviye ile bağımlı olduğundan R25 ile çalışma noktası değiştirilerek faz farkı düzeltilebilir.

Tr7 ve Tr8 çıkış yükselteci olarak çalışır. Tr7, Tr8 besleme akımını üç ayrı direnç üzerinden alır. Tr7, Tr8'den kurulmuş devrenin çıkış empedansı çok küçüktür. Bu nedenle besleme direçleri ısığı dağıtmak amacı ile üç tane kullanılmıştır. Dolayısı ile yük empedansında ısı artımı ile meydana gelebilecek değişiklikler önlenir. Yükseltcin 4 tane 75 Ohm çıkışı vardır ve bu çıkışlardan bir tanesi kullanılır.

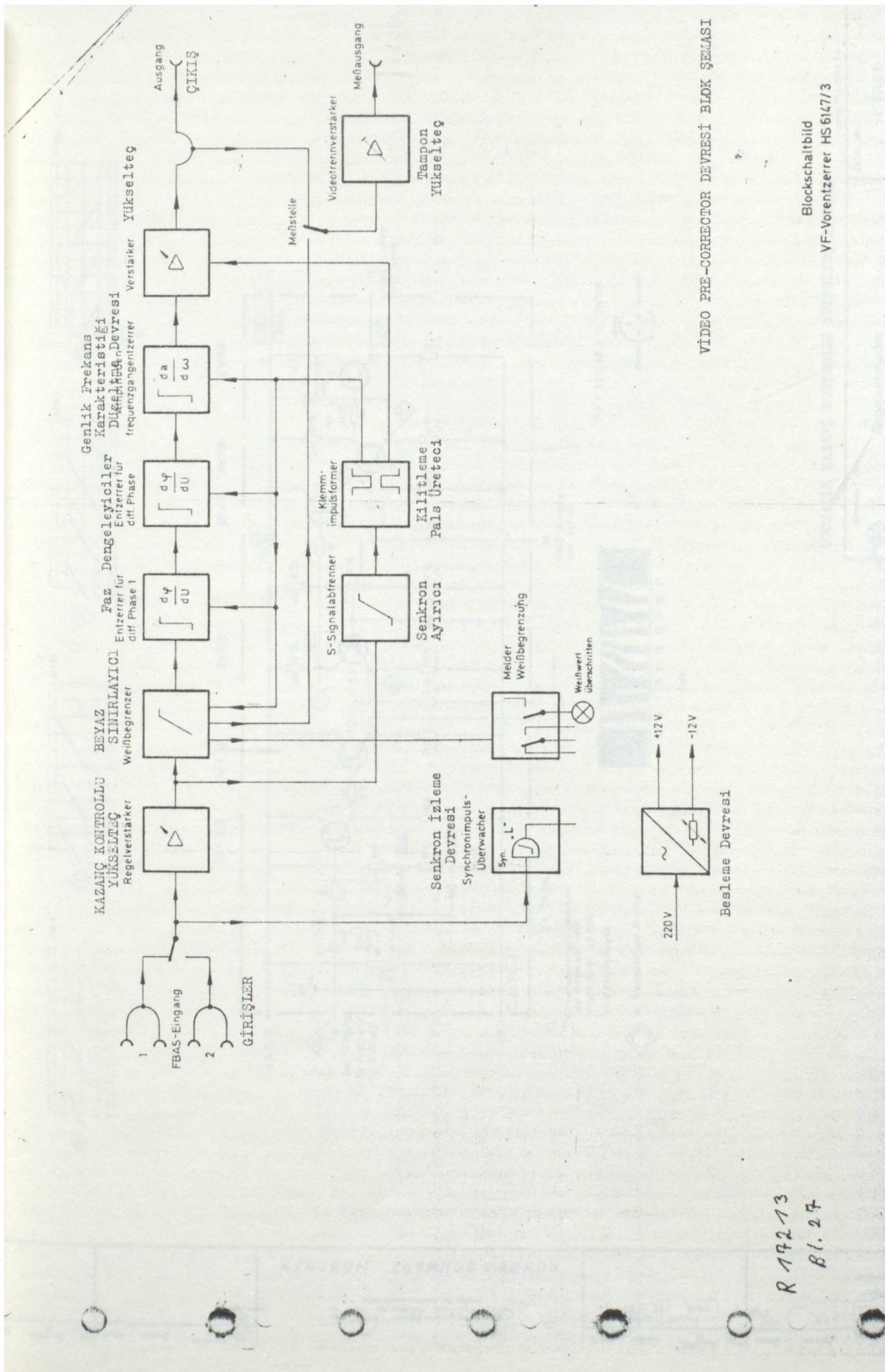


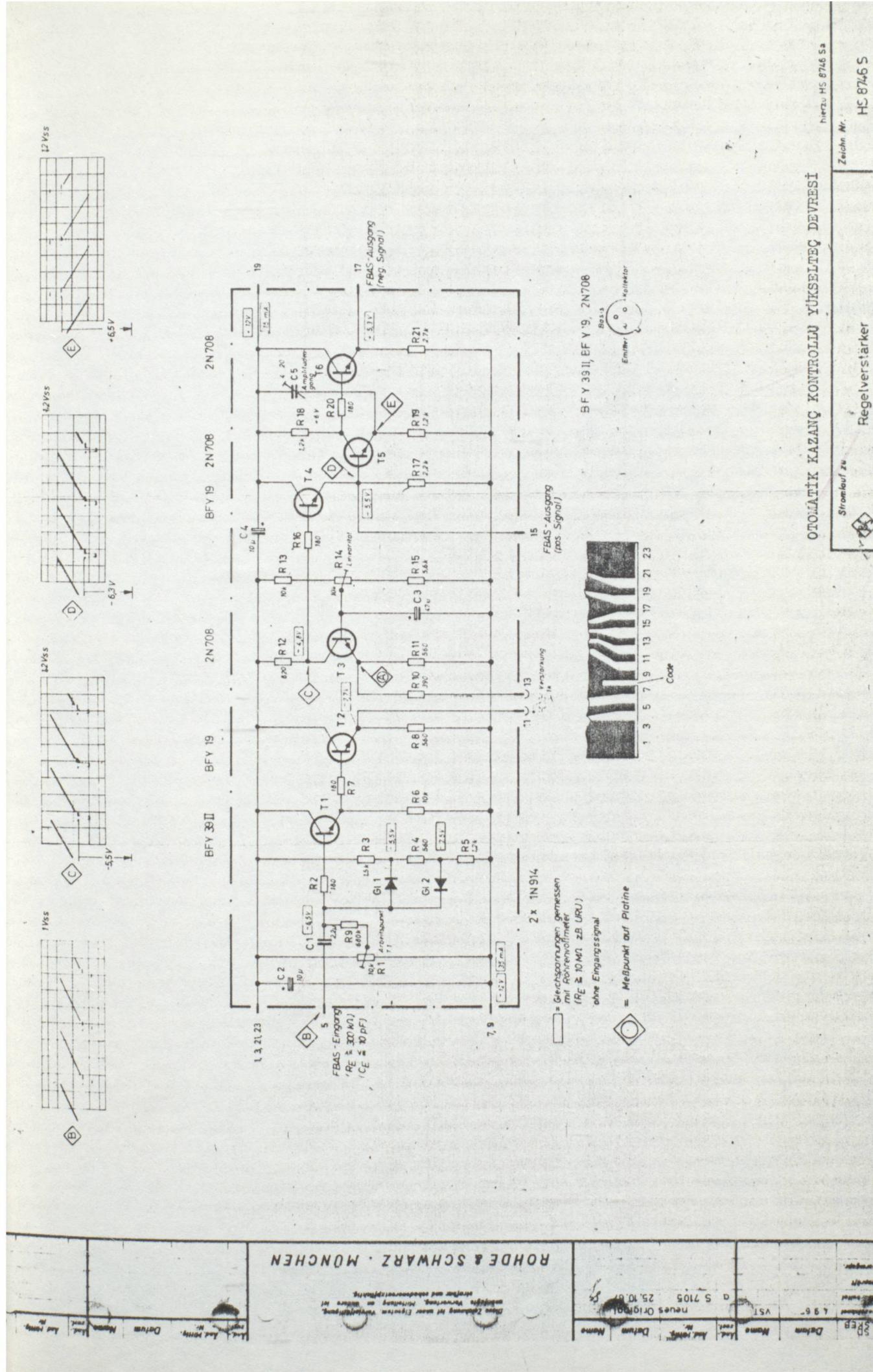

Datum	Name	Aufdruck-Nr.	Aufdruck-Nr.	Datum	Name
22.11.	HO	a		12.4.67	Herr
		b	S 6649	31.7.67	
		c	S 7098	26.10.67	
		d	S 7507	5.4.68	
		e	S 9104	16.7.69	

Die Zeichnung ist mit einer Frequenz von 1000 Hz
unbeeinflusst. Vom Betrieb, Stromverbrauch, an, und die 1000 Hz
Stromverbrauch und technische Daten sind zu überprüfen.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

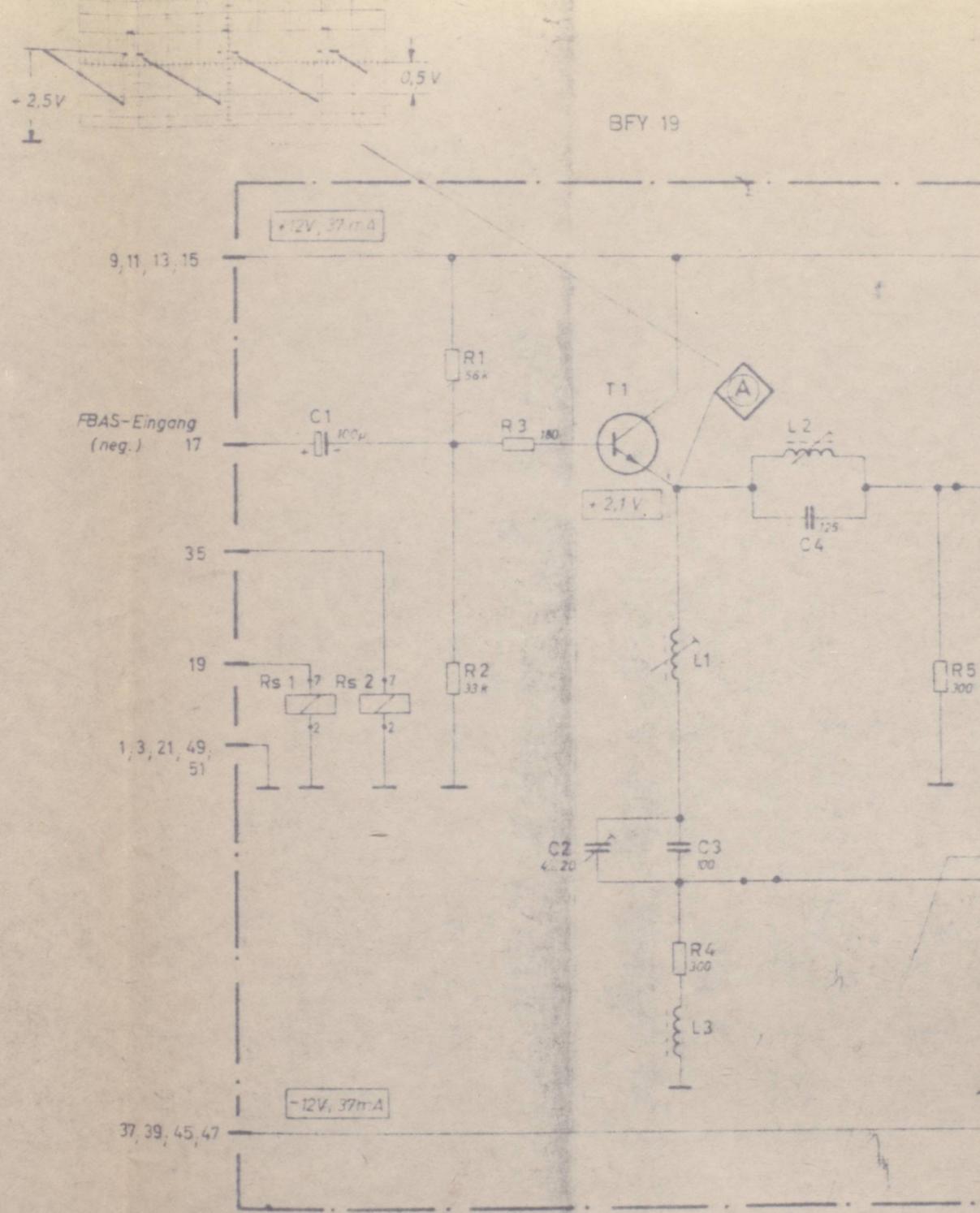


Gleichspannung gemessen mit Röhrenvoltmeter
(Re ≈ 10 MΩ z.B. URU)


ohne Eingangssignal
ohne Klemmimpuls


Eingangssignal im Vergleich

= Meipunkt auf Platine

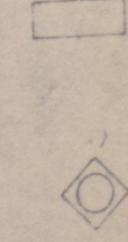


Die Eintragung der elektrischen Werte
an Elementen ist

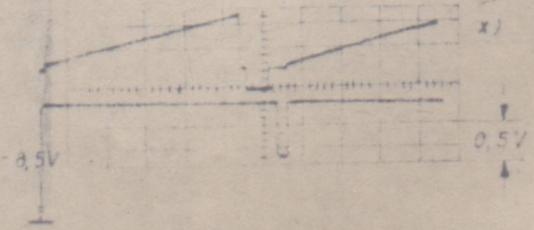


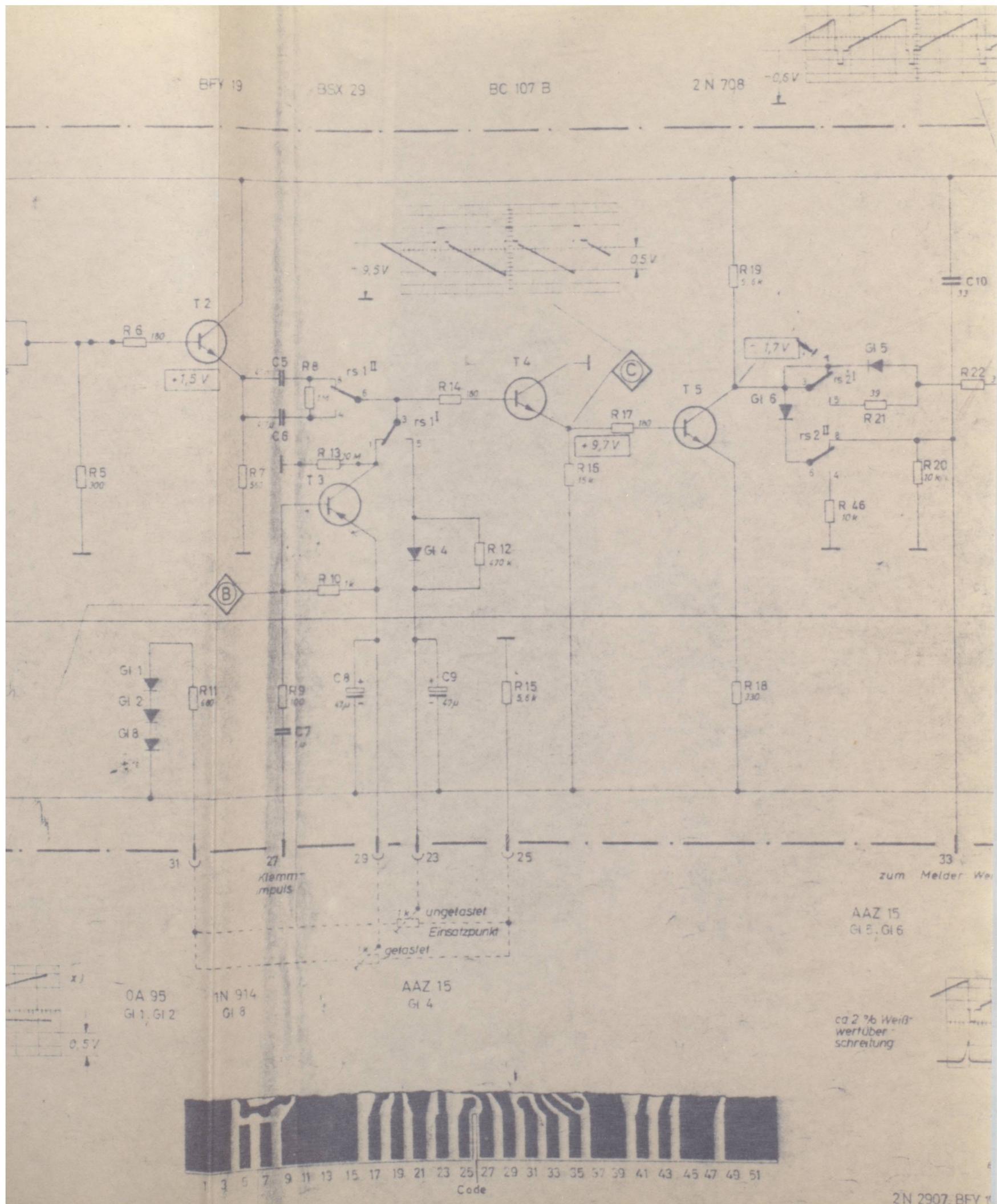

BSX 29

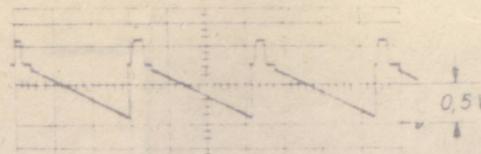

2N

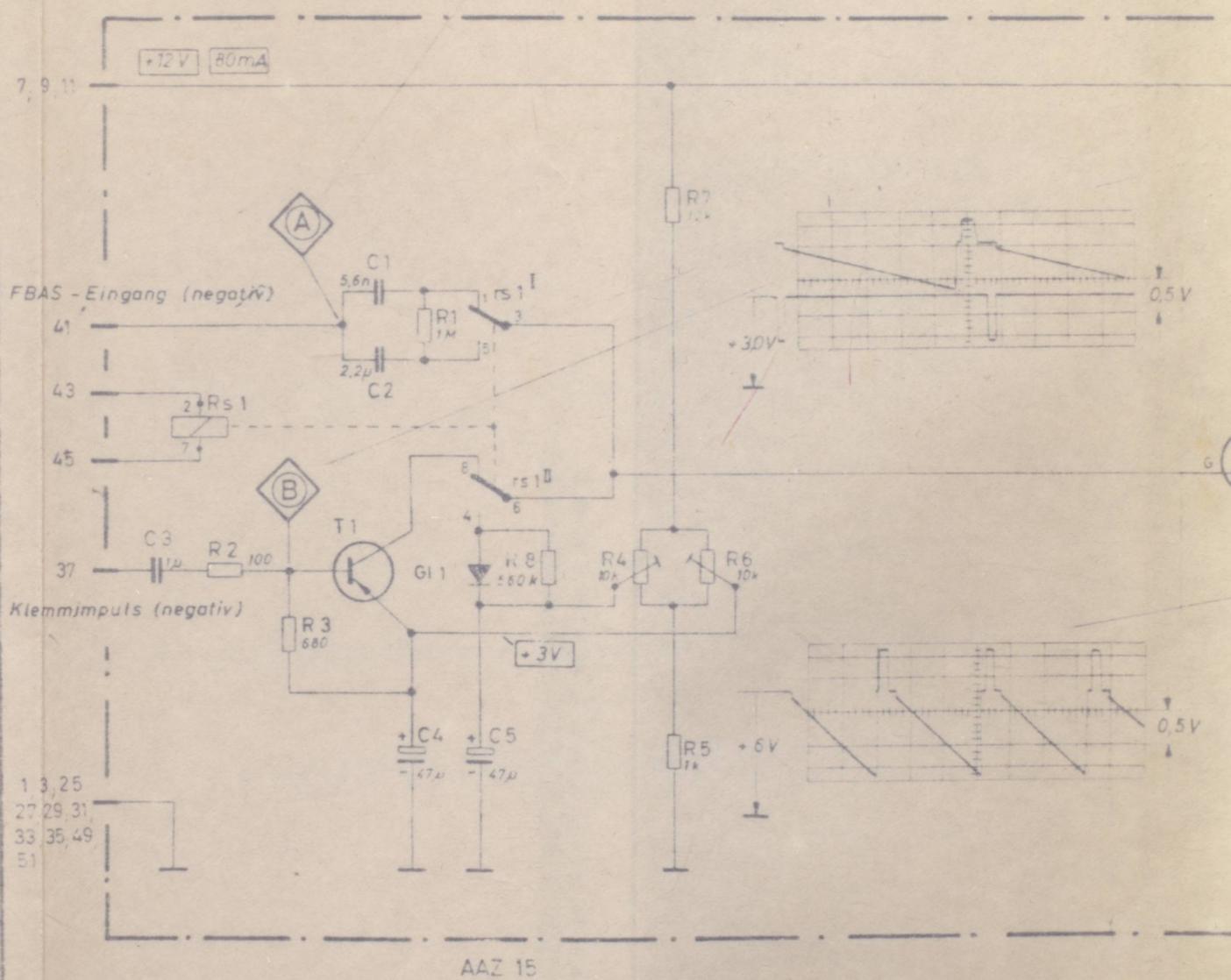


AAZ 15

Diese Zeichnung ist unter Eigenen Verantwortung, unbefugte Verwendung, Nutzierung oder anderen ist streng und schadensersatzpflichtig.

Gleichspannung gemessen mit Röhrenvoltmeter
 $(Re \geq 10 \text{ M}\Omega$ z.B. URU)
 ohne Eingangssignal, ohne Klemmimpuls

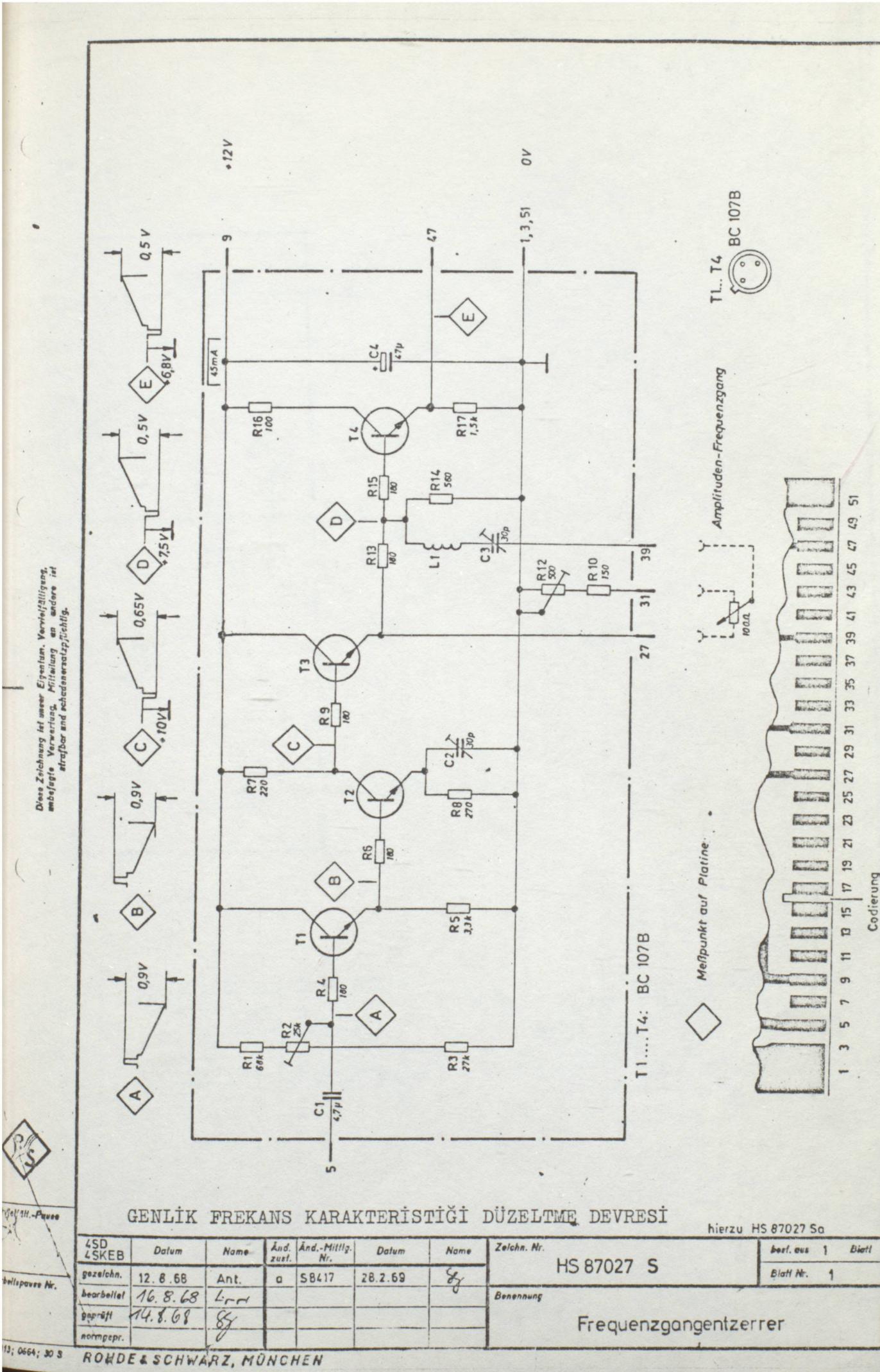x) Eingangssignal zum Vergleich


Die Einfügung der elektrischen Werte von Bauelementen ist unverbindlich.
Genauigkeit siehe Schaltungsliste.



SD	Datum	Name	Ind. Nr.	Ind. Name	Datum	Name	Ind. Nr.	Ind. Name	Datum	Name
SKFB	11.9.67	VST	C S 7107	neues Original	25.10.67					

Zeilendeckung ist unser Eigenamt. Varietätszählung, unbeküpte Verarbeitung, Mithilfe der anderen und schaden erzielbar.

ROHDE & SCHWARZ . MÜNCHEN

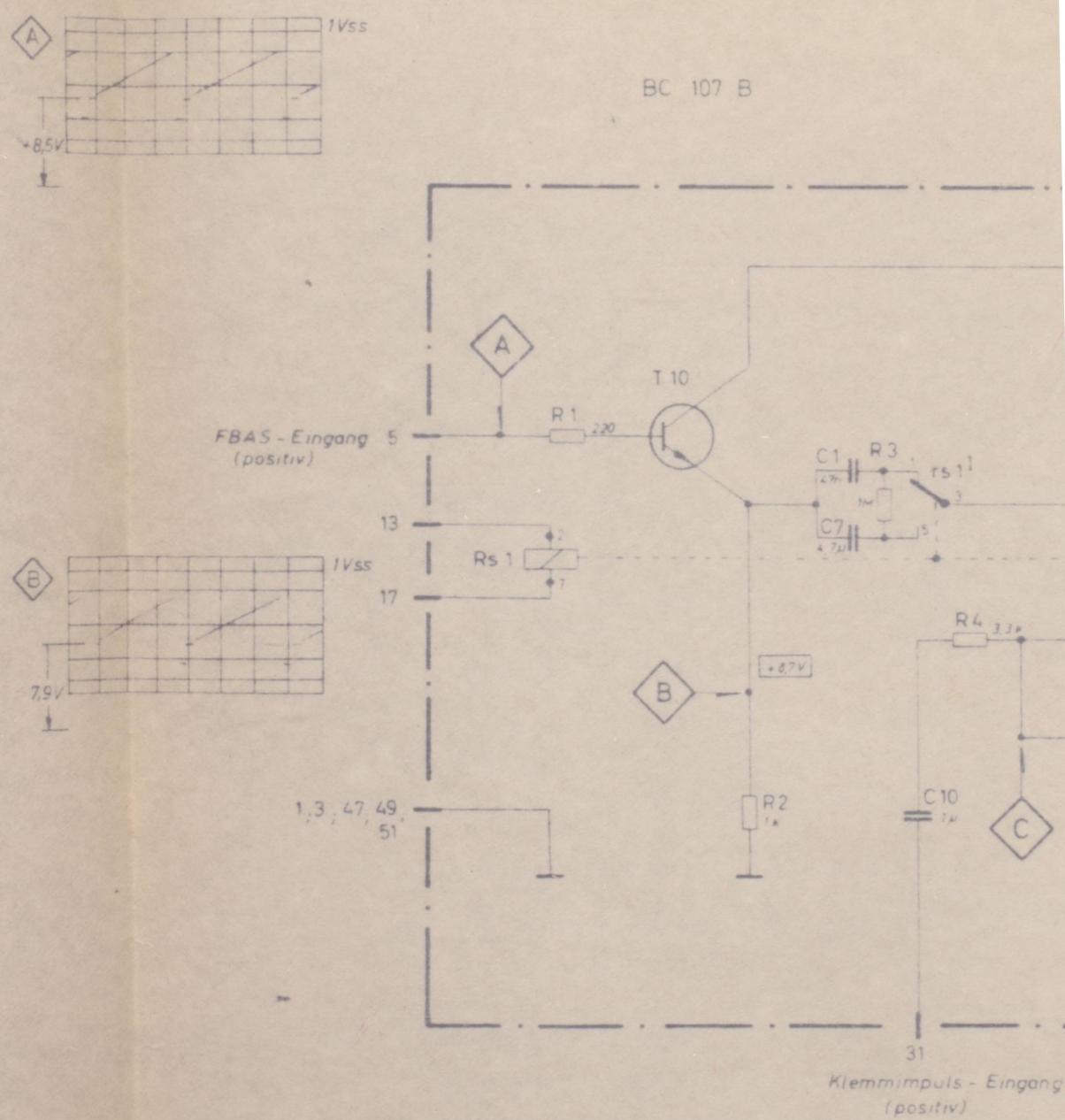

□ Gleichspannung gemessen mit
Röhrenvoltmeter $R_E \geq 10 \text{ M}\Omega$, z.B. URU
ohne Eingangssignal und ohne Klemm-
impuls

X) Eingangssignal zum Vergleich


BC 107 B

2N 708




BC 107B

BFY 19 2 N 2905

BFY 19

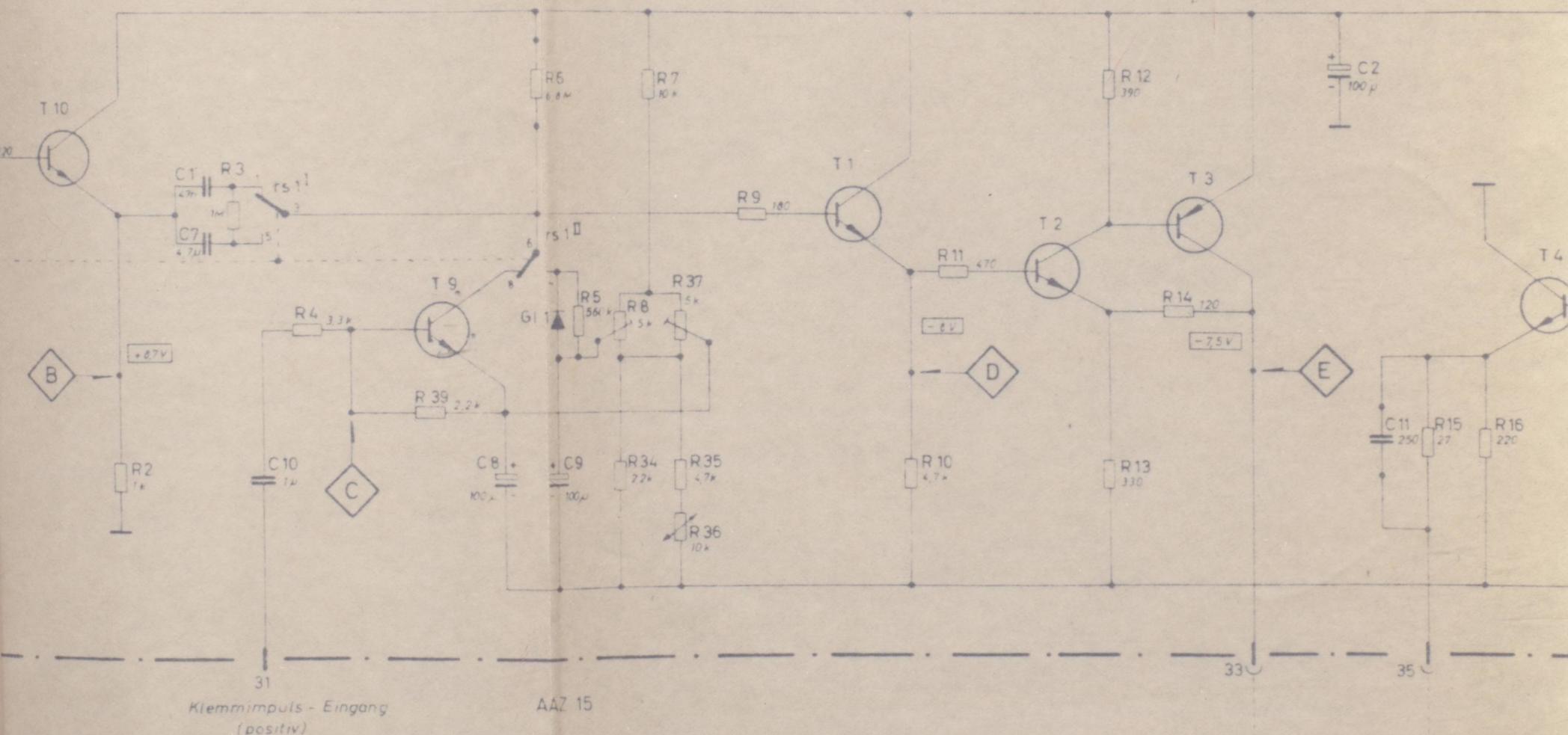
Klemmimpuls - Eingang
(positiv)

AAZ 15

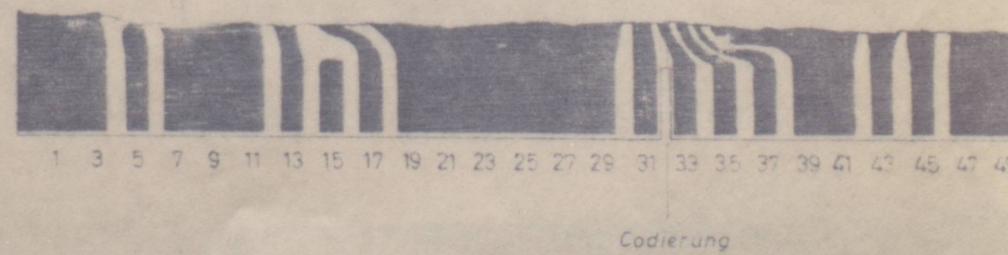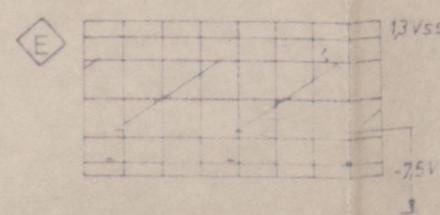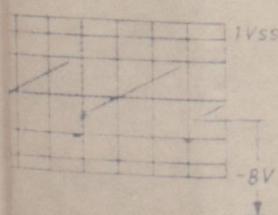100%
Verstärkung

BFY 19 2 N 2905

BFY 19

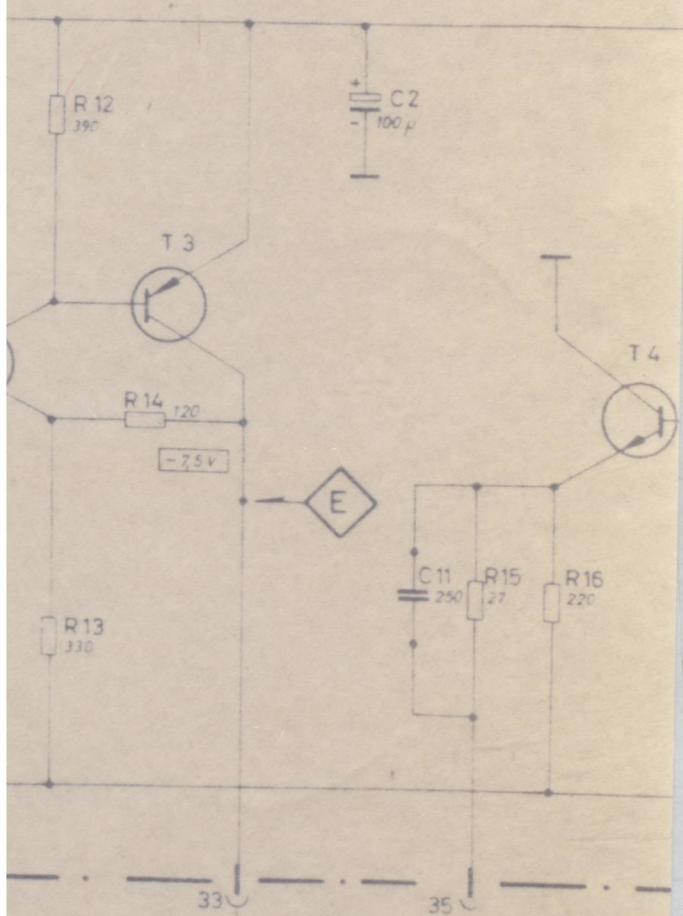

100
Verstärkung



17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49

Codierung

BFY 19


2N 2905

BFY 19

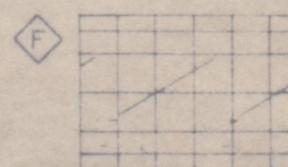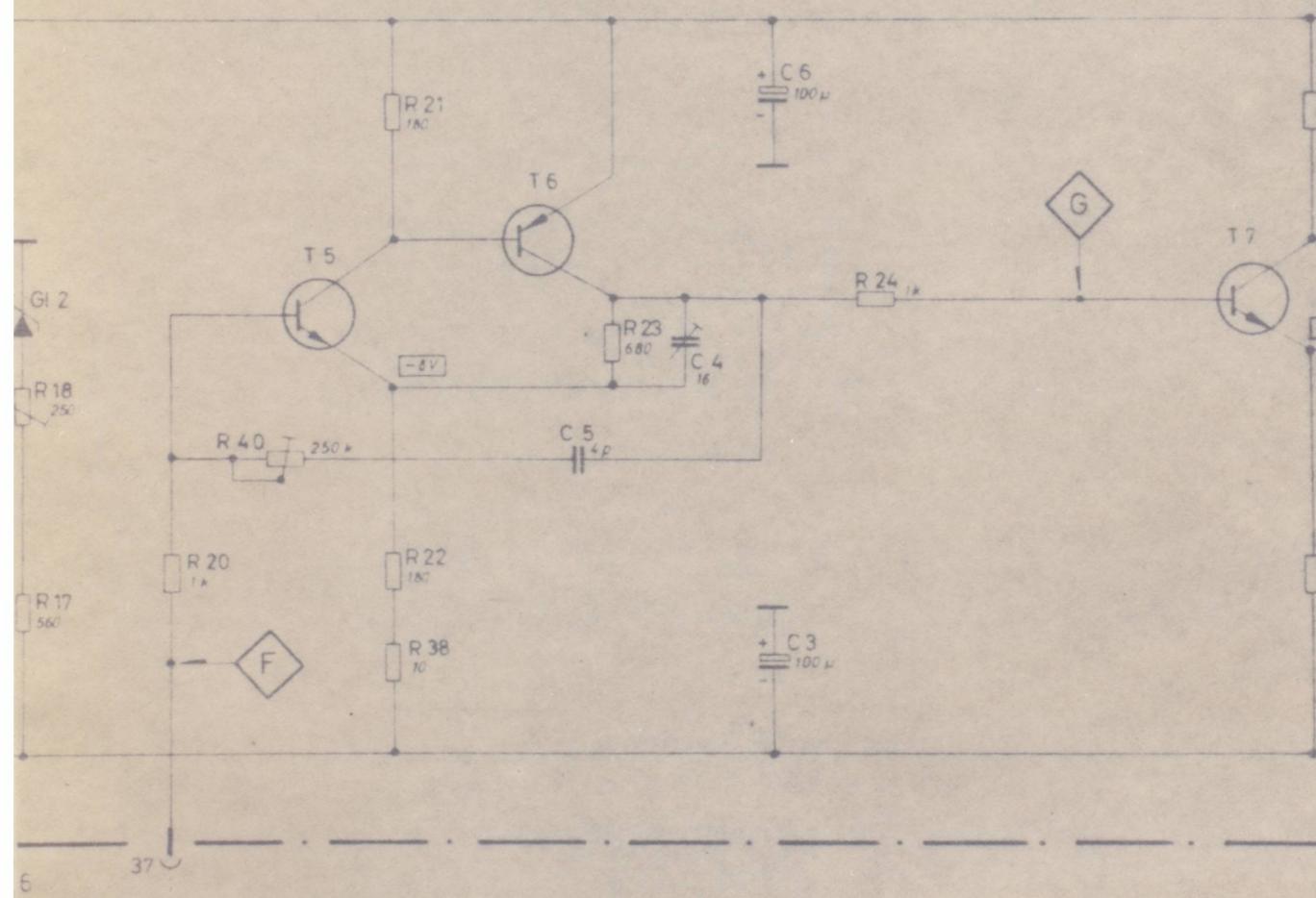


Rs 1

BFY 19, 2N 708, BC 107B, 2N 2905



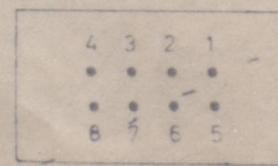


BFY 19

2 N 2905

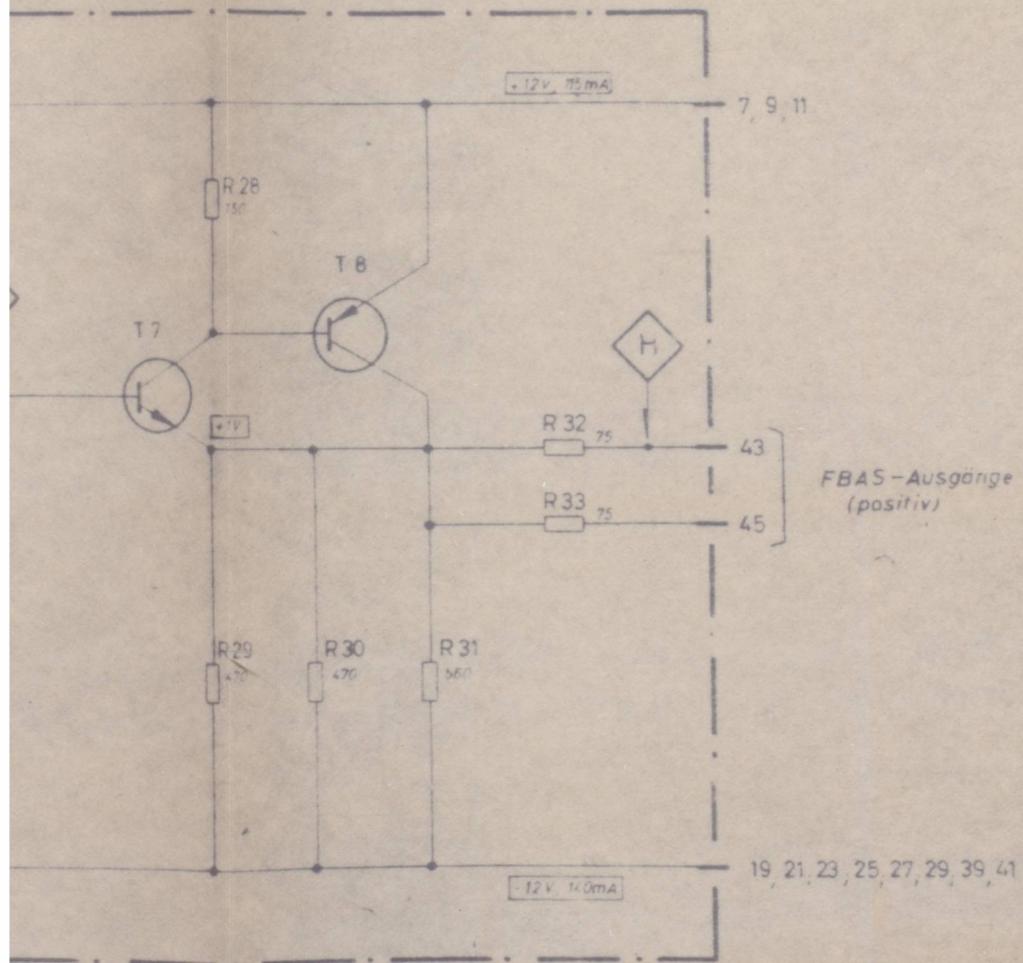

FBAS-Ausgänge
(positiv)

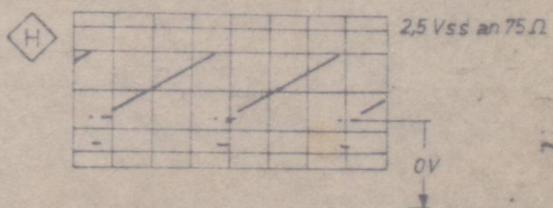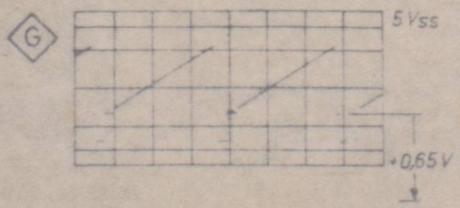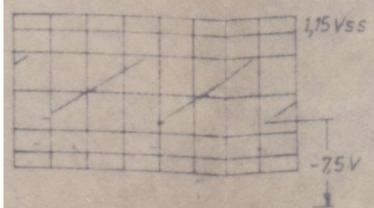

YÜKSELTEÇ DEVRESİ

hierzu HS 8754 Sa

Stromlauf zu



Verstärker


Zeichn. Nr.

HS 8754 S

EB	Datum	Name	Abz.	Aus. Nr.	And. Nr.	Zeit.	Datum	Name	Abz.	Aus. Nr.	And. Nr.	Zeit.	Datum	Name	Abz.	Aus. Nr.	And. Nr.	Zeit.	
Auftr.	25. 10. 67	VST	b	S 7097	neues	Original													
Stell.																			
H																			

Diese Zeichnung ist unter Eigentum Verweis/diagramm,
urheberrechtlich geschützt.
Nichtteilung an andere ist
straffbar und schadensersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ . MÜNCHEN

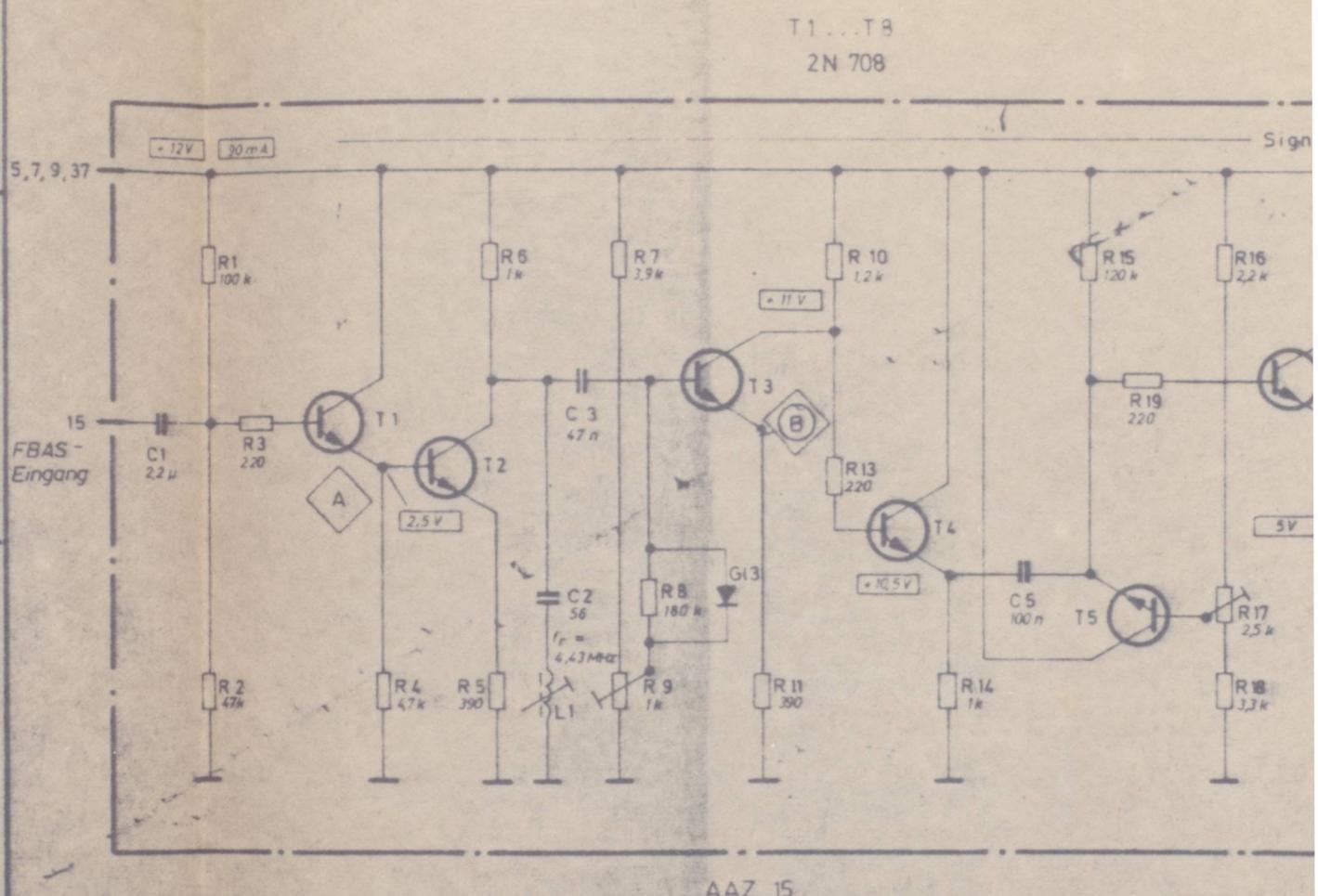




= Gleichspannungen gemessen
mit Röhrenvoltmeter ($R_E \geq 10 \text{ M}\Omega$ z.B. UR1)


= negatives Eingangssignal zum Vergleich

= Meßpunkt auf Platine





EB	Datum	Name	Abz.	Aus. Nr.	And. Nr.	Zeit.	Datum	Name	Abz.	Aus. Nr.	And. Nr.	Zeit.
Auftr.	25. 10. 67	VST	b	S 7097	neues	Original						
Stell.												
H												

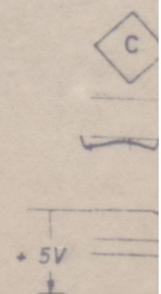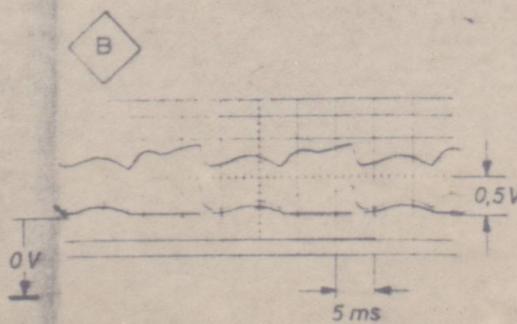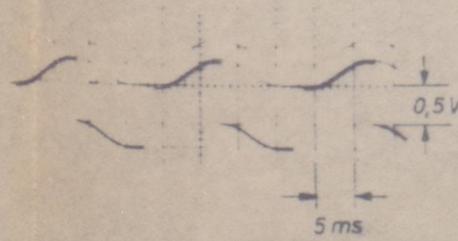Die Eintragung der elektrischen Werte
von Bauelementen ist unverbindlich



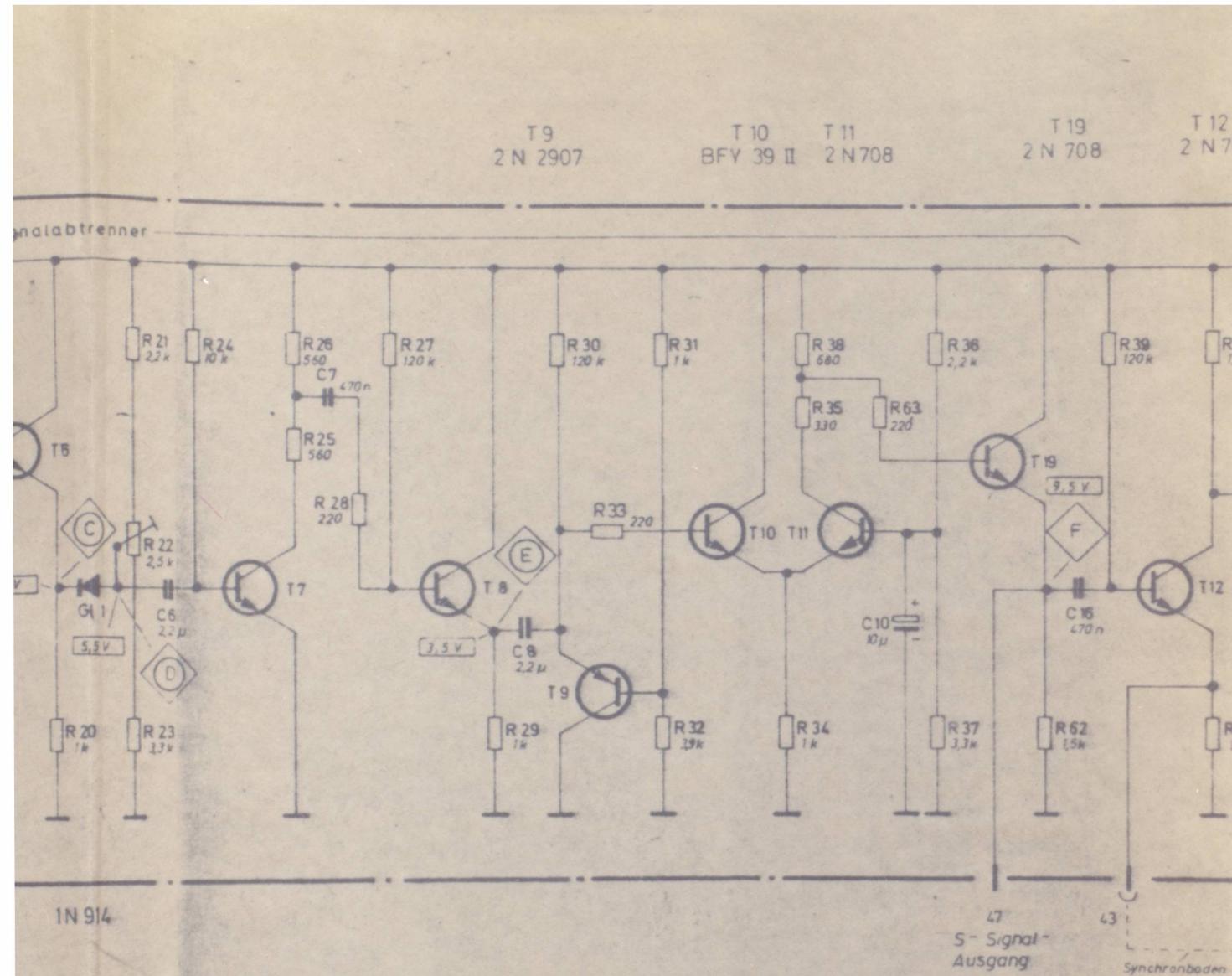


2N 708, BFY 39 II, 2 N 2907

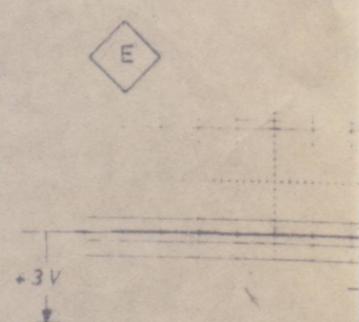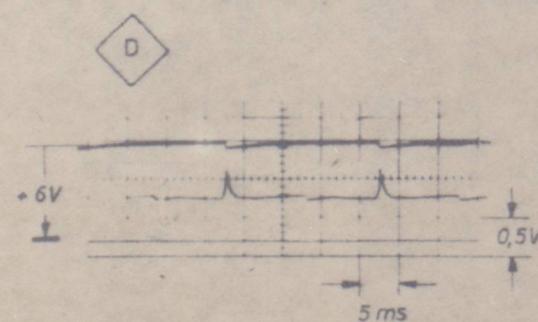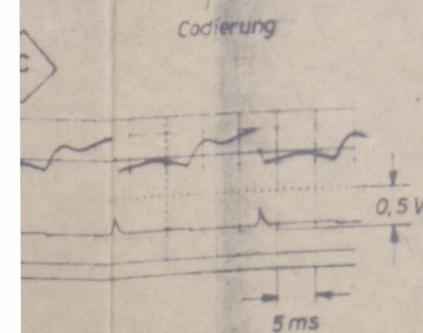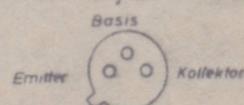


T 13 ... T 15
2 N 708

T 16
BFY 39 II


T 17, T 18
2 N 708

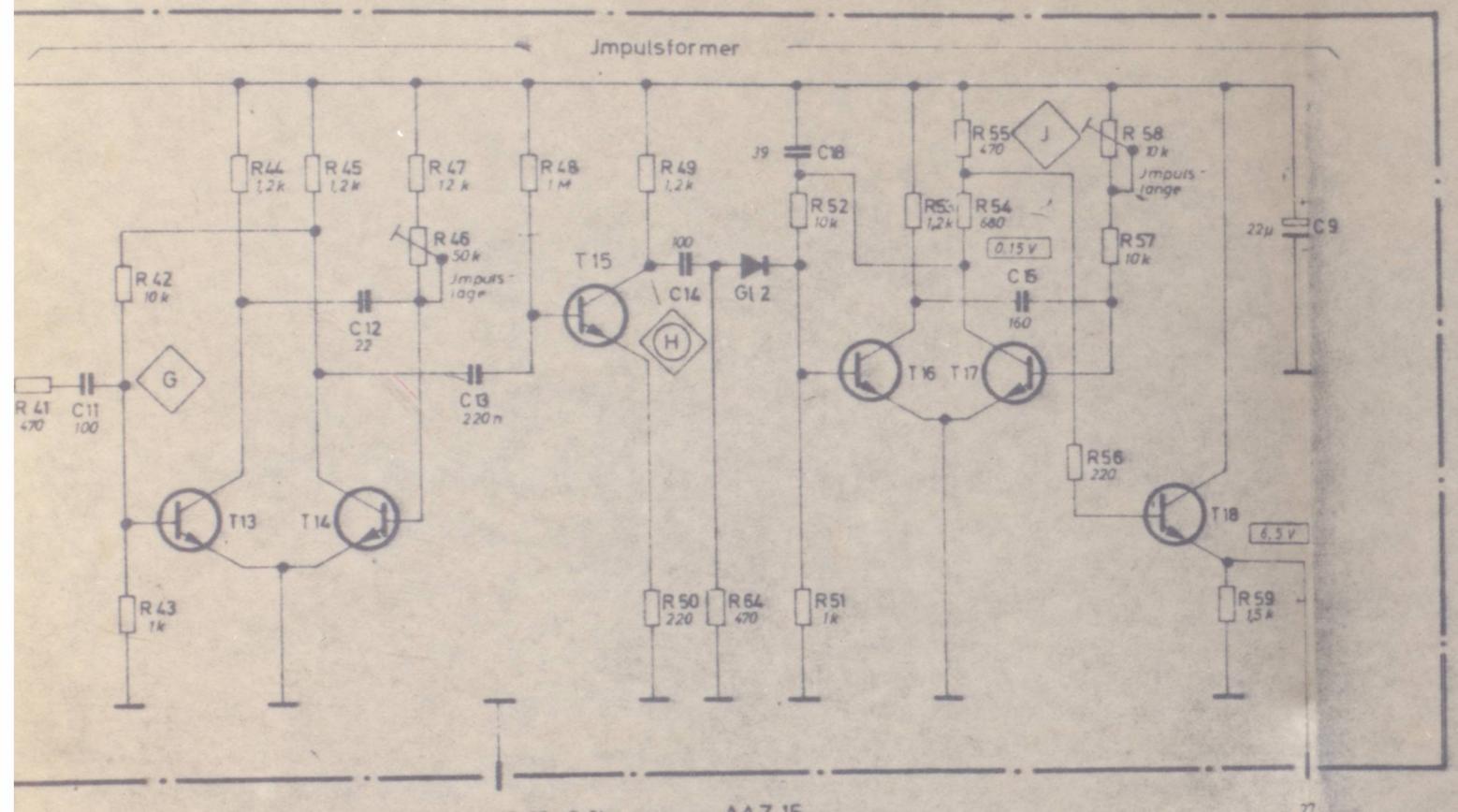



Schwarzschalter

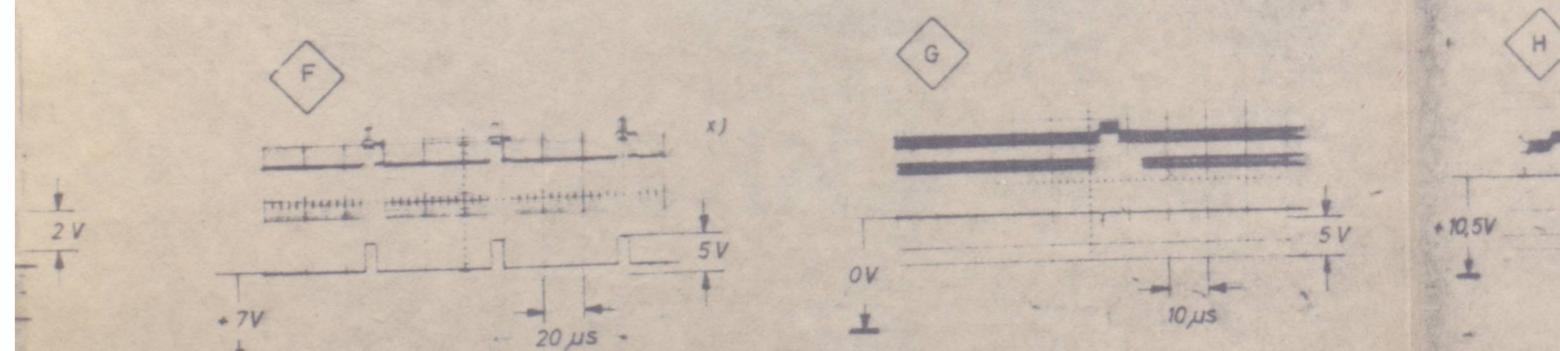

Stromle

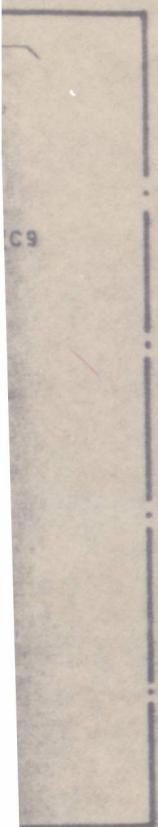

IS-
ang

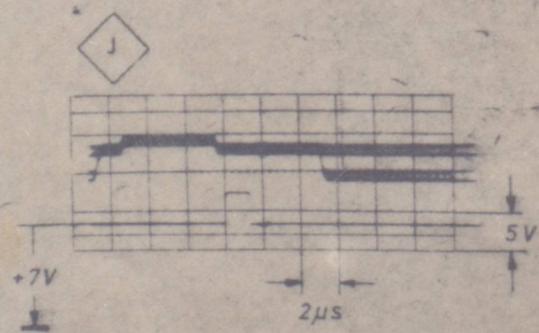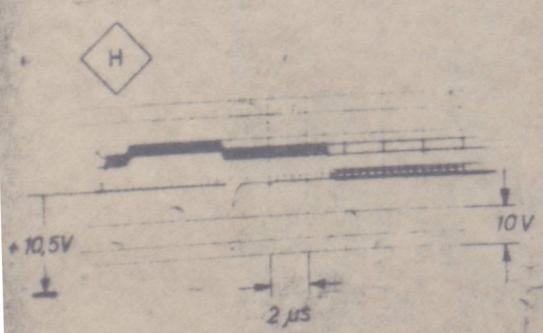

SENKRON AYIRICI DEVRESİ

hierzu HS 8748 Sa

Stromlauf zu

S Signalabtrenner

Zeichn. Nr.

HS 8748 S


EB	Datum	Amt	Amt-Nr.	Datum	Name
	20. X	Bu	a	5. 6.648	31. 7. 67
	25. X	b	c	5. 7506	5. 4.68

Anschrift	Anschrift	Anschrift	Anschrift	Anschrift	Anschrift
EB					
20. X					
25. X					


Die Bezeichnungen elektrischen Werke
der Gruppe einerseits sind verbindlich

Das Zeichnung ist unser Eigentum. Verwendung, Vervielfältigung,
Verringerung, Nachbildung an andere ist
straffrei & schriftlich gestopft.

ROHDE & SCHWARZ - MÜNCHEN

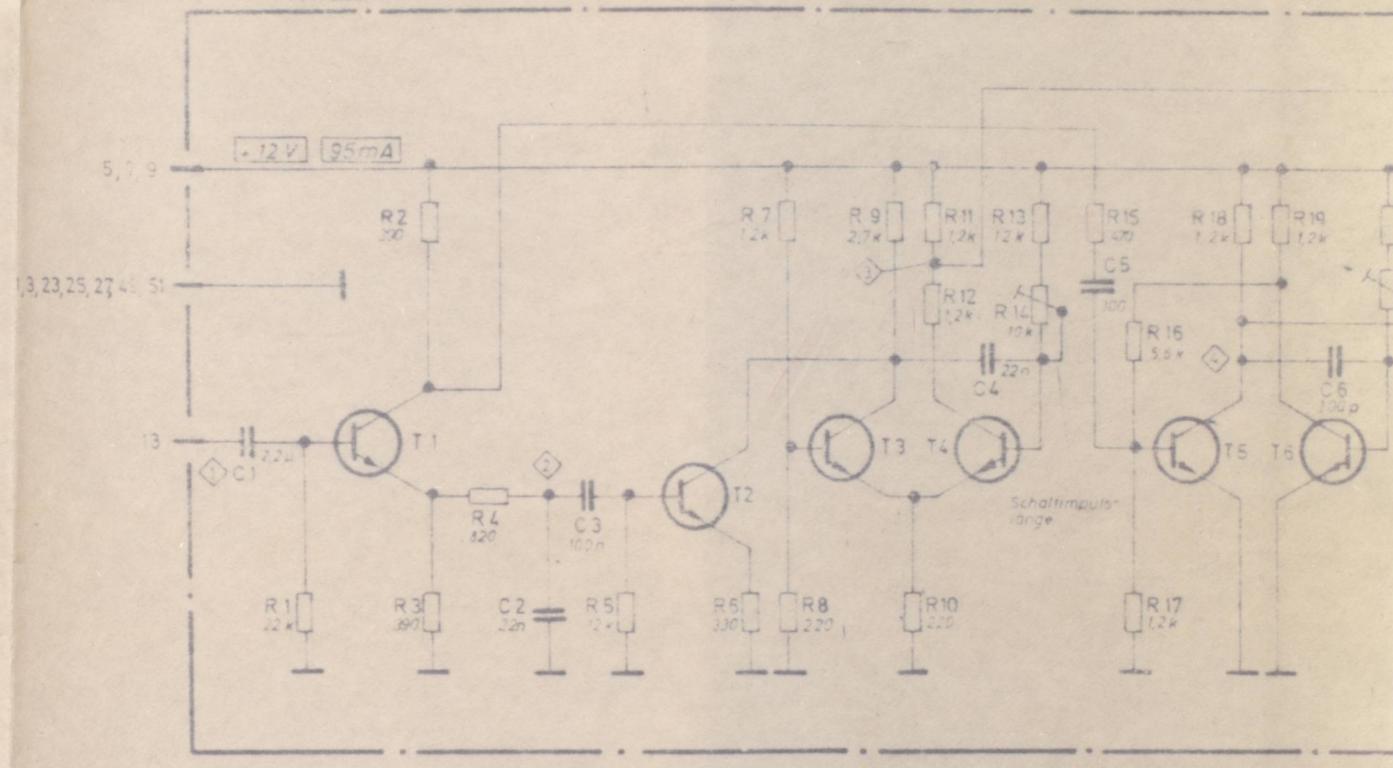

T14 2N708

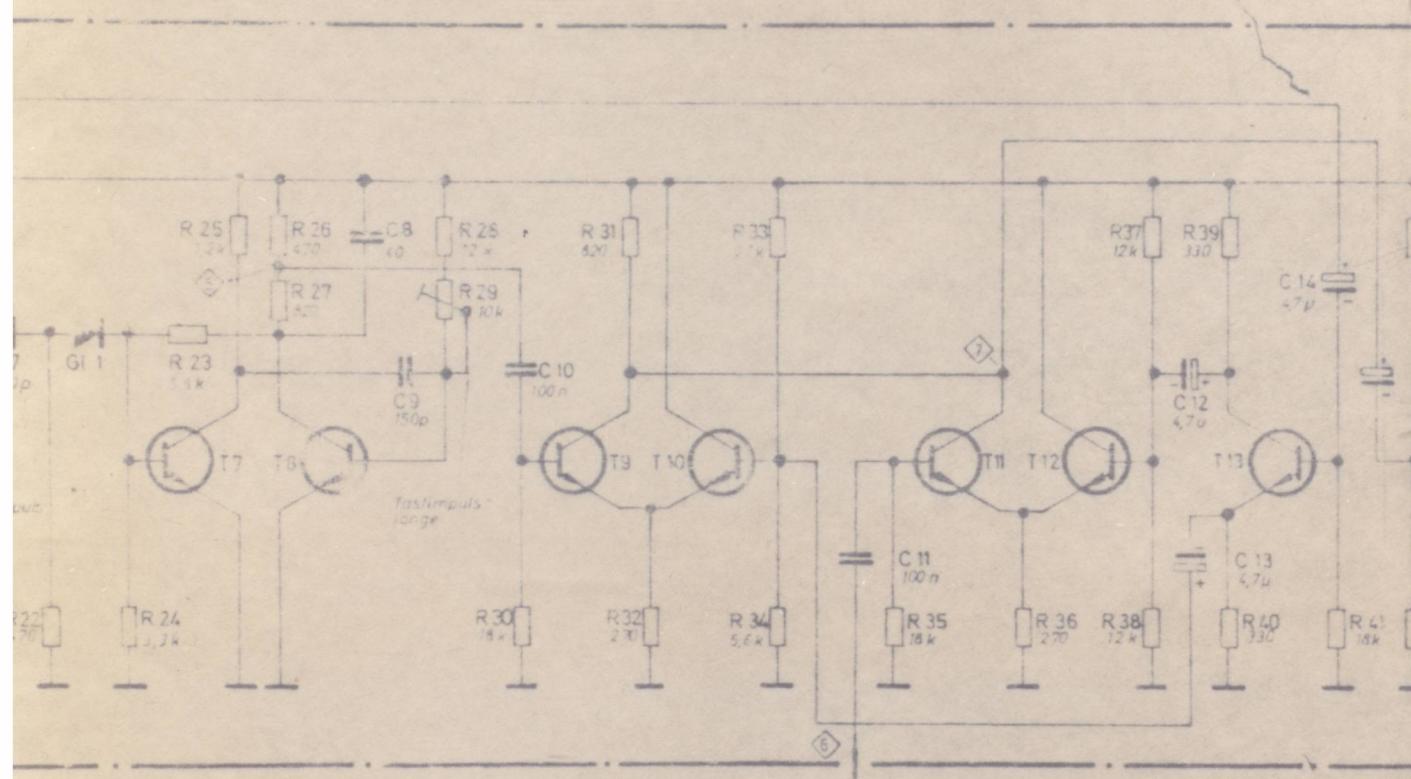


AAZ 15

47

2N 2907
2N 708

The diagram shows a circle representing a photodiode. Inside the circle, there are three small circles arranged in a triangle. The top circle is labeled "Basis". The bottom-left circle is labeled "Emitter". The bottom-right circle is labeled "Kondensator".

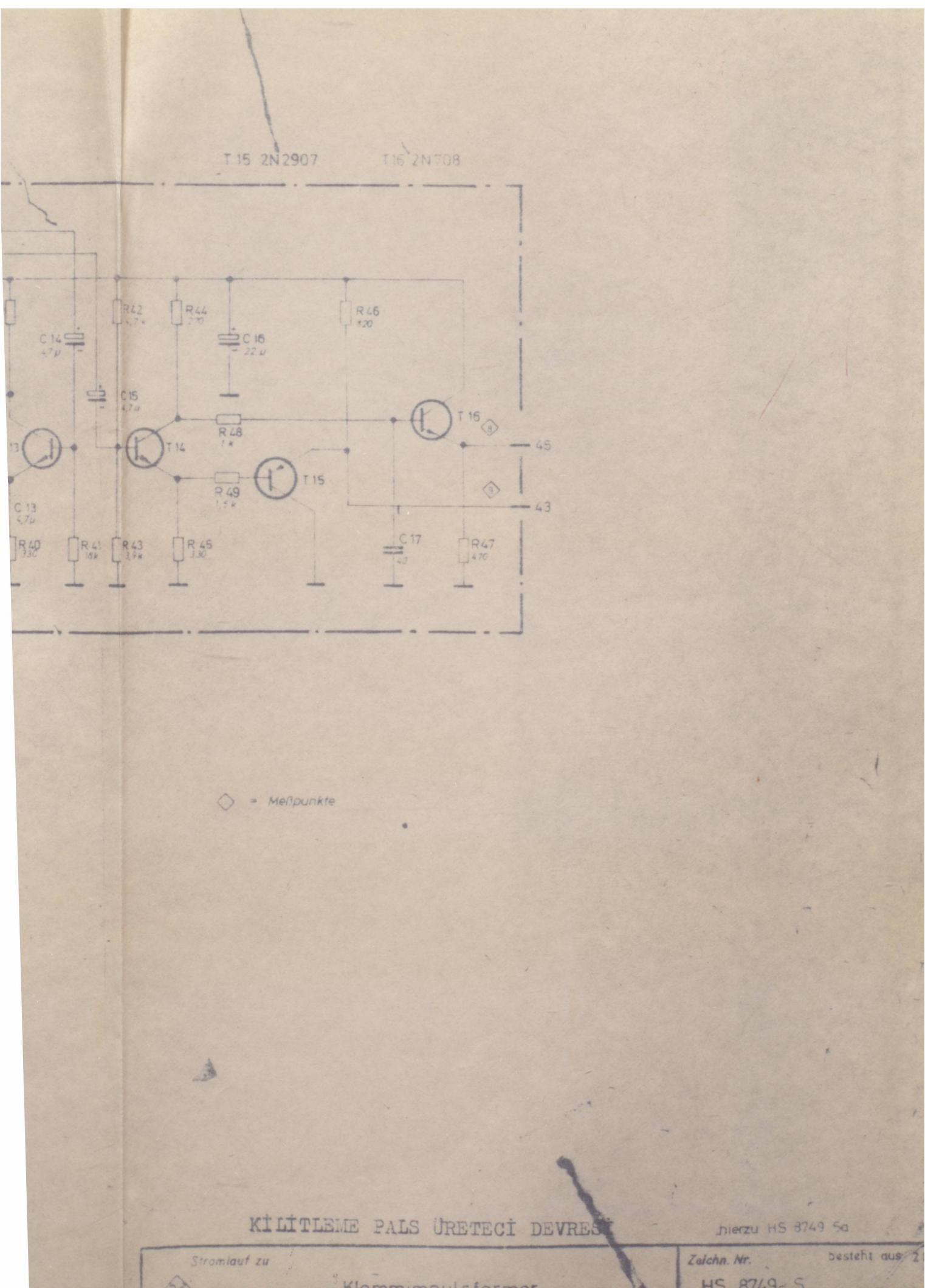5 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
Code




ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

BFY 39 II

BFY 19 2N 2905

BFY 19

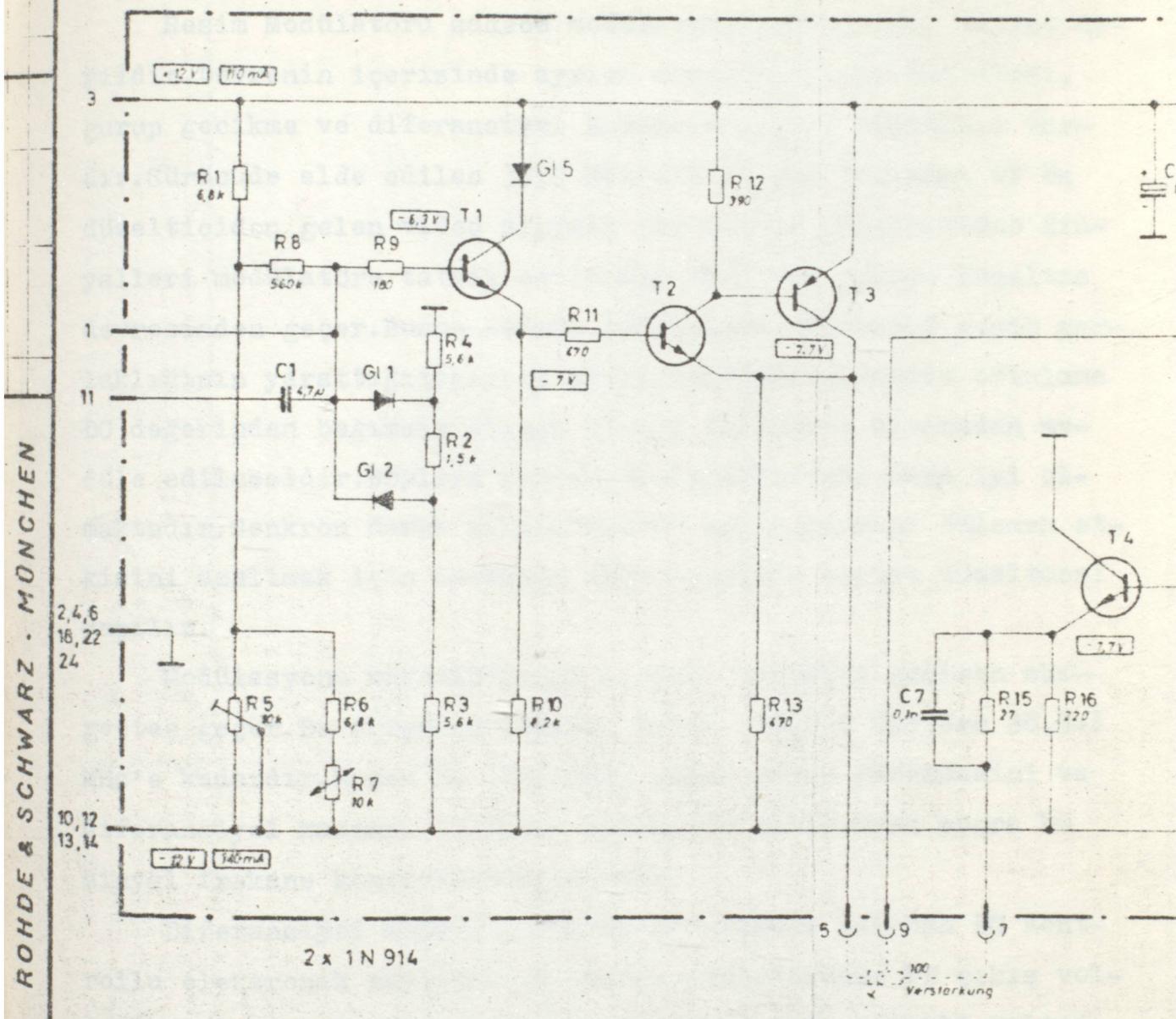

Abgleich:

- 1 R5 OV am Ausgang bei Verstärkung auf max.
- 2 R18 OV am Ausgang bei Verstärkung auf min.
- 3 R25 Entzerrung der diff Phase auf $\pm 0.1^\circ$
- 4 Mit C4 Frequenzgang bis 15 MHz (bezogen auf 1 MHz) auf ± 0.1 dB einstellen.

= Gleichspannungen gemessen mit
Röhrenvoltmeter ($R_E \geq 10 \text{ M}\Omega$ z.B. UR1)



1 3 5 7
2 4 6 8

Die Eintragung der elektrischen Werte
von Bauelementen ist unverbindlich


10.10.1962 Olae

BFY 19

2 N 2905

BFY 19

2 N 2905

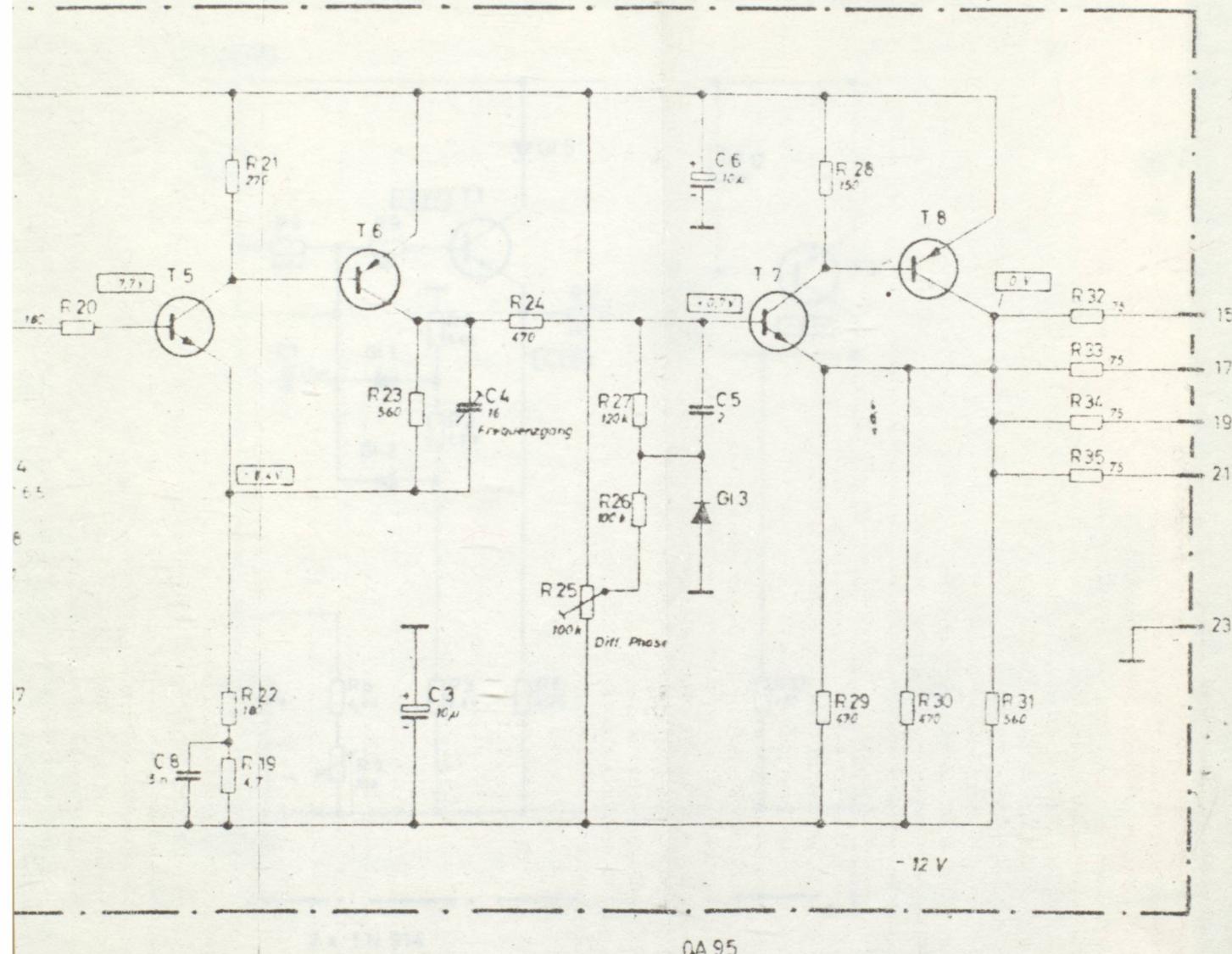


QA 95

BFY 19, BFY 39 II, 2 N 2905



15 17 19 21 23
16 18 20 22 24

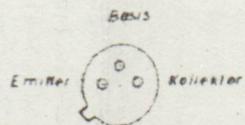

TAMON YÜKSELTEC DEVRESİ


hierzu HS 8742 Sa

RESİM MODÜLATÖRÜ :

Resim Modülatörü sadece modülasyon devresinden ibaret değildir. Devrenin içerisinde ayrıca artık yan band filitresi, gurup gecikme ve diferansiyel kazanç düzeltme devreleri vardır. Sürücüde elde edilen 38,9 MHz'lik IF ara frekansı VF ön düzelticiden gelen video sinyali ile module edilir. Video sinyalleri modülatöre tatbik edilmeden önce bir seviye düzeltme devresinden geçer. Bunun nedeni modülasyon sırasında resim parlaklığının yarattığı taşıyıcı genliğinin video sinyalin ortalama DC değerinden bağımsız olarak hiçbir değişmeye uğramadan module edilmesidir. Böylece parlaklık değerlerinin daha iyi olmaktadır. Senkron darbe genliklerinin değişimelerini önlemek etkisini azaltmak için darbenin arka kısmında seviye düzeltmesi yapılır.

Modülasyona ugratılmış IF sinyali bir band geçiren süzgeçten geçer. Bu süzgeçin frekans bandı 38,9-5 MHz'den 38,9+1 MHz'e kadardır. Hemen bu süzgeçten sonra gurup gecikmesini ve diferansiyel kazancı düzeltme devreleri gelir. Daha sonra bu sinyal frekans konvertöre uygulanır.

Diferansiyel kazanç düzeltme devresinde bulunan DC kontrol elektronik zayıflatıcı resim modülatörünün IF çıkış volaj genliğini düzeltir. Zayıflatıcı devre için gerekli voltaj resim modülatöründen veya frekans konvertörün çıkışındaki ölçü probundan elde edilir. Probdan alınan kontrol voltajının değeri senkron darelere anında konvertörün çıkışındaki yüksek frekans çıkış voltajının tepe değerine bağlıdır. Zayıflatıcı devresinin VF ön düzelticide bulunan senkron darbe gözleme devresinden de alınan kontrol voltajı için bir girişi vardır. Senkron darelere bulunması veya değerlerinin düşük olması halinde çıkış gücünü azaltmak için bu giriş üzerinden yapılan bağlantı kullanılır.

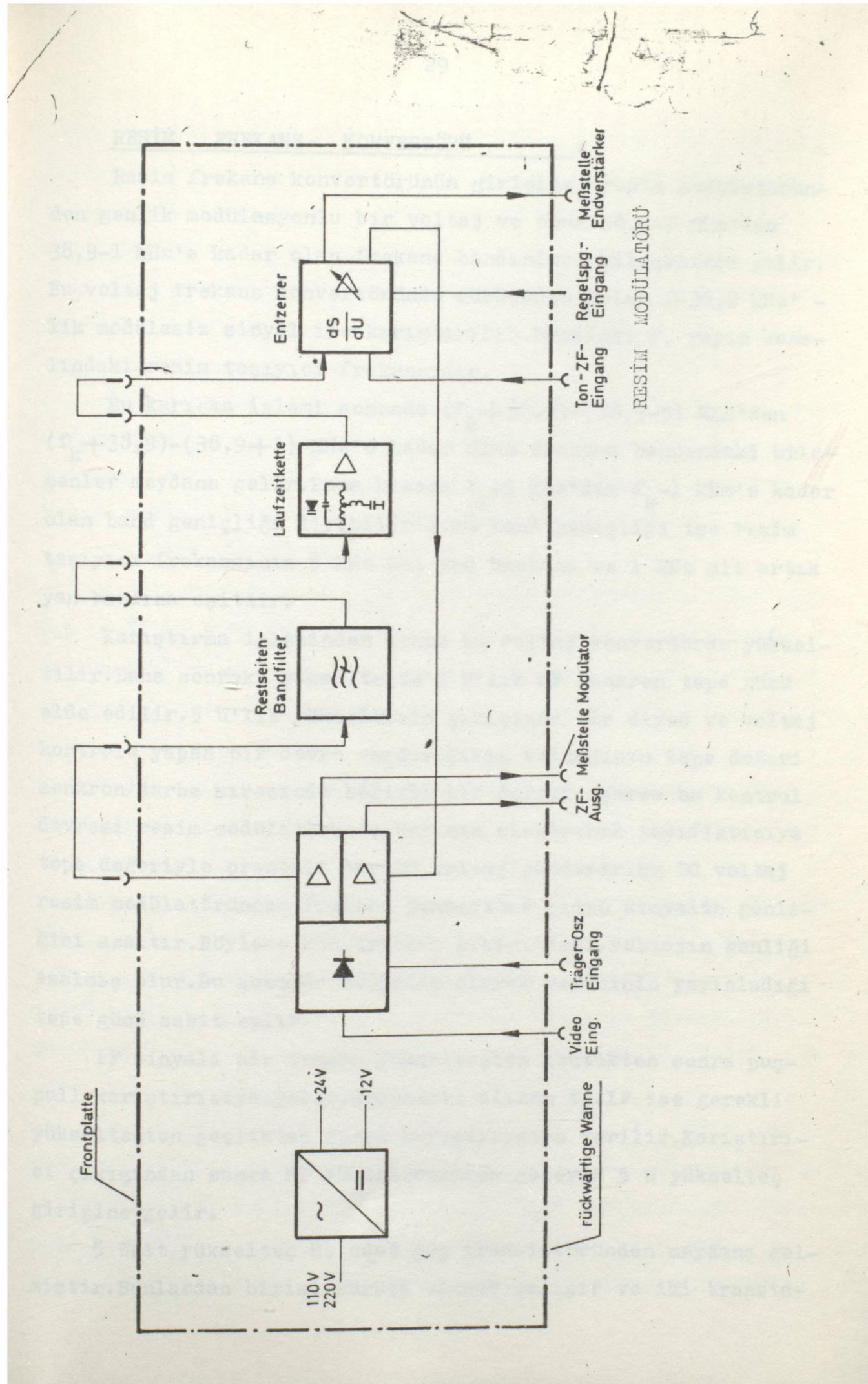

RESİM FREKANS KONVERTÖRÜ :

Resim frekans konvertörünün girişine, resim modülatöründen genlik modülasyonlu bir volaj ve onun 38,9-5 MHz'den 38,9-1 MHz'e kadar olan frekans bandındaki bileşenleri gelir. Bu volaj frekans konvertöründe sürücüden gelen $f - 38,9$ MHz'lik modülesiz sinyal ile karıştırılır. Buradaki f , yayın kanalındaki resim taşıyıcı frekansıdır.

Bu karmaşma işlemi sonunda $(f_k + 38,9) - (38,9-5)$ MHz'den $(f_k + 38,9) - (38,9+1)$ MHz'e kadar olan frekans bandındaki bileşenler meydana gelir. Buna kısaca $f_k + 5$ MHz'den $f_k - 1$ MHz'e kadar olan band genişliği diyebiliriz. Bu band genişliği ise resim taşıyıcı frekansının 5 MHz üst yan bandına ve 1 MHz alt artık yan bandına eşittir.

Karmaşma işleminden sonra bu volaj konvertörde yükseltilir. Daha sonraki yükselteçte 5 W'lık RF senkron tepe gücü elde edilir. 5 W'lık yükseltecin çıkışında bir diyod ve volaj kontrolü yapan bir devre vardır. Çıkış volajının tepe değeri senkron darbe sırasında belirli bir değeri aşarsa bu kontrol devresi resim modülatöründe bulunan elektronik zayıflatıcıya tepe değeriyle orantılı bir DC volaj gönderir. Bu DC volaj resim modülatöründen frekans konvertöre giden sinyalin genliğini azaltır. Böylece konvertörün çıkışındaki volajın genliği azalmış olur. Bu şekilde otomatik olarak vericinin yayınladığı tepe gücü sabit kalır.

IF sinyali bir tampon yükselteçten geçtikten sonra pus-pull karıştırıcıya gelir. Sürücüden alınan $f_k + \text{IF}$ ise gerekli yükselteçten geçtikten sonra karıştırıcıya verilir. Karıştırıcı çıkışından sonra RF yükseltecinden gereken 5 W yükselteç girişine gelir.

5 Watt yükselteç üç adet güç transistöründen meydana gelmiştir. Bunlardan birisi sürücü olarak çalışır ve iki transis-

törün paralel bağlanmasıyle oluşan çıkış güç katının girişini besler. Bu katın toplam kazancı 17 dB'den büyüktür. Bu kazanç 5 wattlık resim taşıyıcı için veya 10 wattlık ses taşıyıcısı için yeterlidir. 5 wattlık yükseltecin paralel bağlı kolları arasındaki kazanç farklarını gidermek için ve 0,5 wattlık katından 0,2 wattlık çıkış gücü elde edebilmek için ayarlanabilen zayıflatıcılar vardır.

5 wattlık yükselteçden sonra üç kademeli bir filtre vardır. Bu filtre yüksek frekanslı harmonikleri bastırır. Filtreden sonra artı alternanslar doğrultularak tepe voltagı ölçülür. Bu voltag otomatik kazanç kontrol devresinde kullanılır.

0,5 WATT YÜKSELTEÇ :

Modülatörden gelen resim bindirilmiş IF sinyali 38,9 MHz 0,5 watt'lık kata kanal frekansı 38,9 MHz ile karıştırma işlemine tabi tutulur. Bu katın çıkışında karıştırılmış sinyalin seviyesi 0,2 wattır. Bu çıkış gücü daha sonraki yükseltecin sürülmesi için yeterlidir.

Tr301 tampon yükselteç olarak çalışır. Uyarıcıdan gelen kanal frekansı +38,9 MHz'lik sinyalin girişe etki etmemesi için bu transistör kullanılmıştır. Girişteki IF sinyali 50 Ohmluk 11 devresinden geçer. Tr302, Tr303 puş-pull karıştırıcı sürücüden gelen osilatör sinyali yardımı ile ara frekansı seçilen verici kanal frekansına çevirir. Kanal frekansı Tr304, Tr305, Tr308 RF yükselteç katları ile yeterli seviyeye çıkartılır. Sürücüden gelen osilatör frekansı ise Tr316, Tr317, Tr318 yükselteçleri ile gerekli seviyeye çıkartılır.

IF sinyalinin giriş seviyesi R303 direnci ile ayarlanır. Değişken L301 ve R300 giriş empedans uygunluğu sağlar. Tr301'in çalışma noktası R304, R305 voltag bölücüsü ile ayarlanır. Puş-pull karıştırıcı girişlerinde dengeli bir sinyal gerektirir. Bunun için IF sinyali L302, L312, L313 band geçiren süzgeçten

geçip dengeli bir transformatör olan T301 yolu ile Tr302, Tr303 puş-pull transistörlerinden girişe uygulanır.

Yeterli seviyeye çıkartılan $f_k + IF$ osilatör sinyalinin Tr302, Tr303'ün beyzlerinde aynı frekansta olması gereklidir. Bunun için L304, L305 transformatörünün birinci devresi L304, C311 osilatör frekansına akort edilir. Transformatörün ikinci devresinde ise L305, C312 ile osilatör sinyalının Tr302, Tr303 transistörlerinin beyzlerinde aynı seviyede olması sağlanır.

Karıştırıcı transistörleri Tr302, Tr303'ün çalışma noktaları R316 potu ile ayarlanır. Uyarıcıdan gelen $f_k + IF$ sinyalinin karıştırıcı girişlerinde dengesi C313 ile sağlanır. Karıştırıcı çıkışında L309, L310, C326, C327, C328'den oluşan bir band geçiren süzgeç vardır. L311, Tr304 giriş empedans uygunluğu sağlar. Sürücüden gelen osilatör frekansı karıştırıcı girişine L304, L305 kuplej katsayısı değişebilen transformator ile uygulanır. Tr318 yükseltecinin çıkışındaki L304, C311 osilatör frekansında çalışır. L332, L335, C374, C376 band geçiren bir süzgeçtir. Tr318'in girişi bu süzgeç üzerinden Tr317 nin çıkışına bağlanır. Tr317'nin girişide aynen L336, L337 band geçiren süzgeç ile Tr316'nın çıkışına bağlanır. Sürücüden gelen $f_k + IF$ C393 kondansatörü üzerinden Tr316'nın girişine gelir. R406 girişseviyesini ve karıştırıcı akımını ayarlar.

Karıştırıcıdan alınan resim sinyali ile modüle edilmiş kanal frekansı RF yükselteçleri Tr304, Tr305, Tr308 transistörleri tarafından yükseltilir. Her bir yükselteçin giriş devresinde bir empedans uygulastırıcı ile band geçiren bir süzgeç vardır. Tr304'ün giriş empedans uygunluğu C332 ile, Tr305'in empedans uygunluğu C331, C340 ile, Tr308'in empedans uygunluğu ise C362, C349 ile sağlanır. Yükselteç girişlerindeki süzgeçler ise seçilen kanala göre trimer kondansatörleri ile ayarlanmıştır.

L311, L319, L324, L326 bobinleri kendilerinden sonra gelen katın giriş empedans uygunluğunu sağlarlar. Çıkış süzgeci ayarlanabilir L327 ve L328 ile C354 ve C356'dan oluşmuştur. L328 çıkış empedansının 50 Ohm olmasını sağlar.

Tr305 ve Tr308'in çalışma noktalarının herhangi bir neden ile değişmemesi için DC kontrol devreleri Tr306, Tr307, Tr309, Tr310 ile yapılmıştır. Tr305'in çalışma noktası R341 ile ayarlanabilir. Tr308'in çalışma noktası ise R351 ile ayarlanır. Yani Tr305 ve Tr308'in beyzlerine seçilen çalışma noktası için gerekli DC voltajlar Tr306 ve Tr309 üzerinden uygulanır. Bu voltajların miktarı ise Tr307 ve Tr310'un beyzlerinde bulunan potansiyometreler ile ayarlanır.

Tr308'in çıkışından R352, R353 ve Tr310, Tr309 beyz kontrol devresi yolu ile Tr308'in girişine geri besleme yapılarak aynı zamanda otomatik kazanç kontrolu sağlanır.

5 WATT YÜKSELTEC :

0,5 wattan gelen RF sinyali C202, L202 filitresinden gerek giriş empedansı küçük olan RF transistörü Tr202'ye uygulanır. Devrenin karalı çalışması için R202, R203 üzerinden geri besleme yapılmıştır. Emiter polarmasının sabit tutulması için yüksek frekanslı sinyaller C204, C205, C210 ve C211 kondansatörleri ile köprülenmiştir. Beyz polarması emiter takipçi olarak çalışan Tr201'den alınır ve L 201 üzerinden uygulanır. Tr201, RF transistörü Tr202'nin aşırı sürülmemesini sağlar. Bu düzeltme HS2070/2-2 devresindeki R1 ile yapılır. R1 potu RF transistörü Tr202'nin kazancını 5 ile 100 arasında değiştirebilir. R1 aynı zamanda Tr201'in kollektör akımında ayarlamaktadır. Tr202'nin çıkışı L203, C212 ve C214 ile çıkışa verilir. T201'e gelen RF sinyali Tr204 ve Tr206'dan oluşan paralel güç yükselteçlerine uygulanır. Paralel güç yükselteçlerinin çıkışı T202 tarafından birleştirilerek esas çıkışa verilir.

CİFİŞ FILİTRESİ :

Aşırı frekans ve harmoniklerinin bastırılmasında kullanılan çıkış filitresi üç kademeli olarak yapılmıştır. Akort ayarı C412, C413, C414 ile yapılır. Kademeler arası kuplaj ayarı yapmak mümkündür. Giriş ve çıkış kuplajı endüktifdir ve L404, L405 ile ayarlanabilir.


GL401, C401, C402, R403'den meydana gelen devre çıkış sinyali ile orantılı bir DC voltaj üretir. Bu voltaj 0,5 W'lık ölçü kontrol devresine gider. Ölçü voltajının doğrusal olması için GL401, R403 üzerinden DC besleme alır.


AYIRICI :


Ayırıcının özelliği giriş sinyalini çıkışa kolaylıkla geçirip, çıkış katlarından gelebilecek bir yansımada ters yönde büyük bir zayıflatma yaparak 5 wattlık katı korur.

Çıkış uygun bir yüke bağlanmamışsa çıkışta açık devre veya kısa devre durumu varsa yansımaya meydana gelir. Ters yöndeki bu enerji ayırıcıda R901—R904 paralel dirençleri üzerinde ısı olarak harcanır.

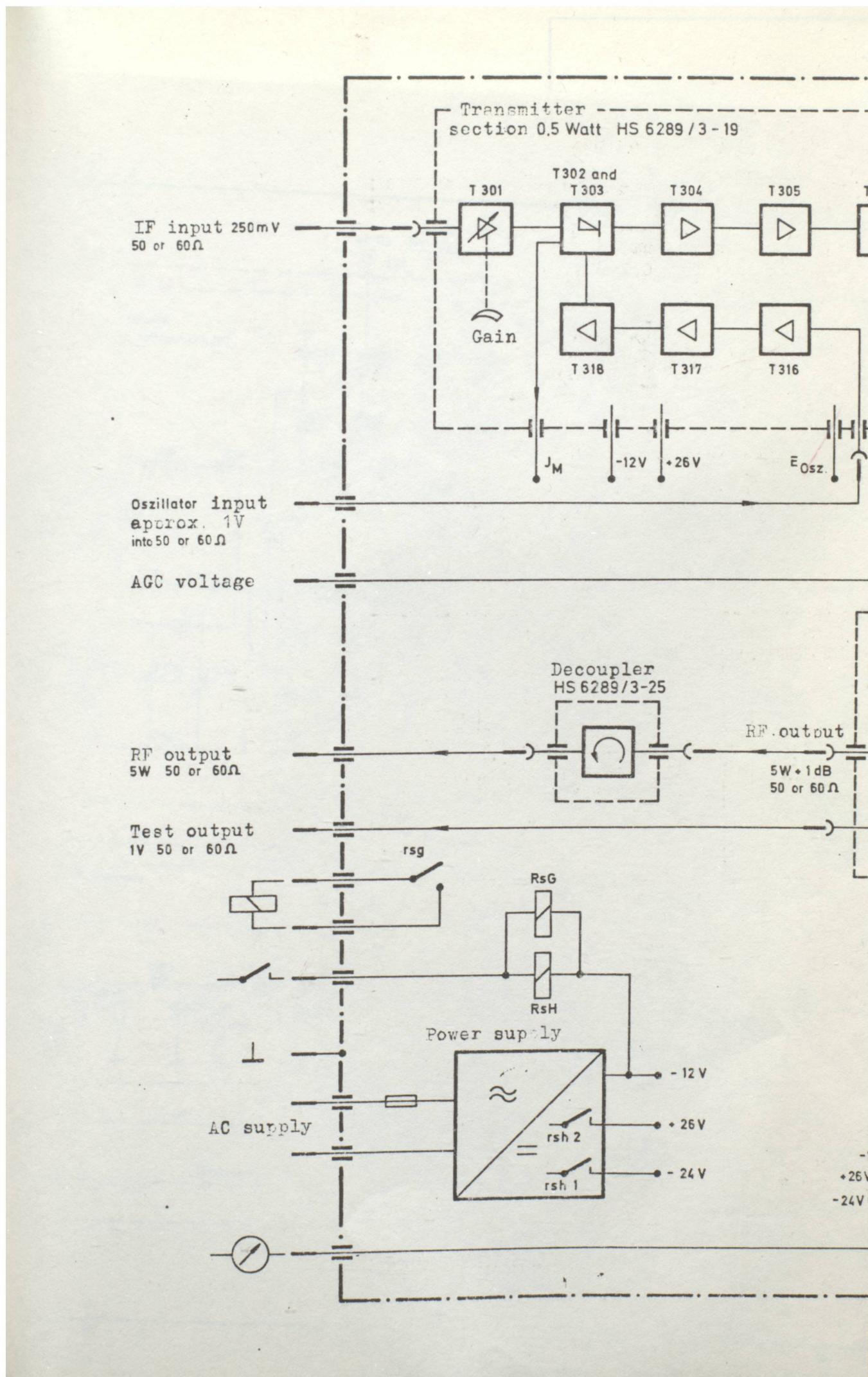
C901, C902 giriş empedans uygunluğunu, C904, C905'de çıkış empedans uygunluğunu sağlamak içindir. C903, C906, C907 ve C908 ayırıcının kanal frekansında çalışması için gerekli düzeltmeleri yapar.



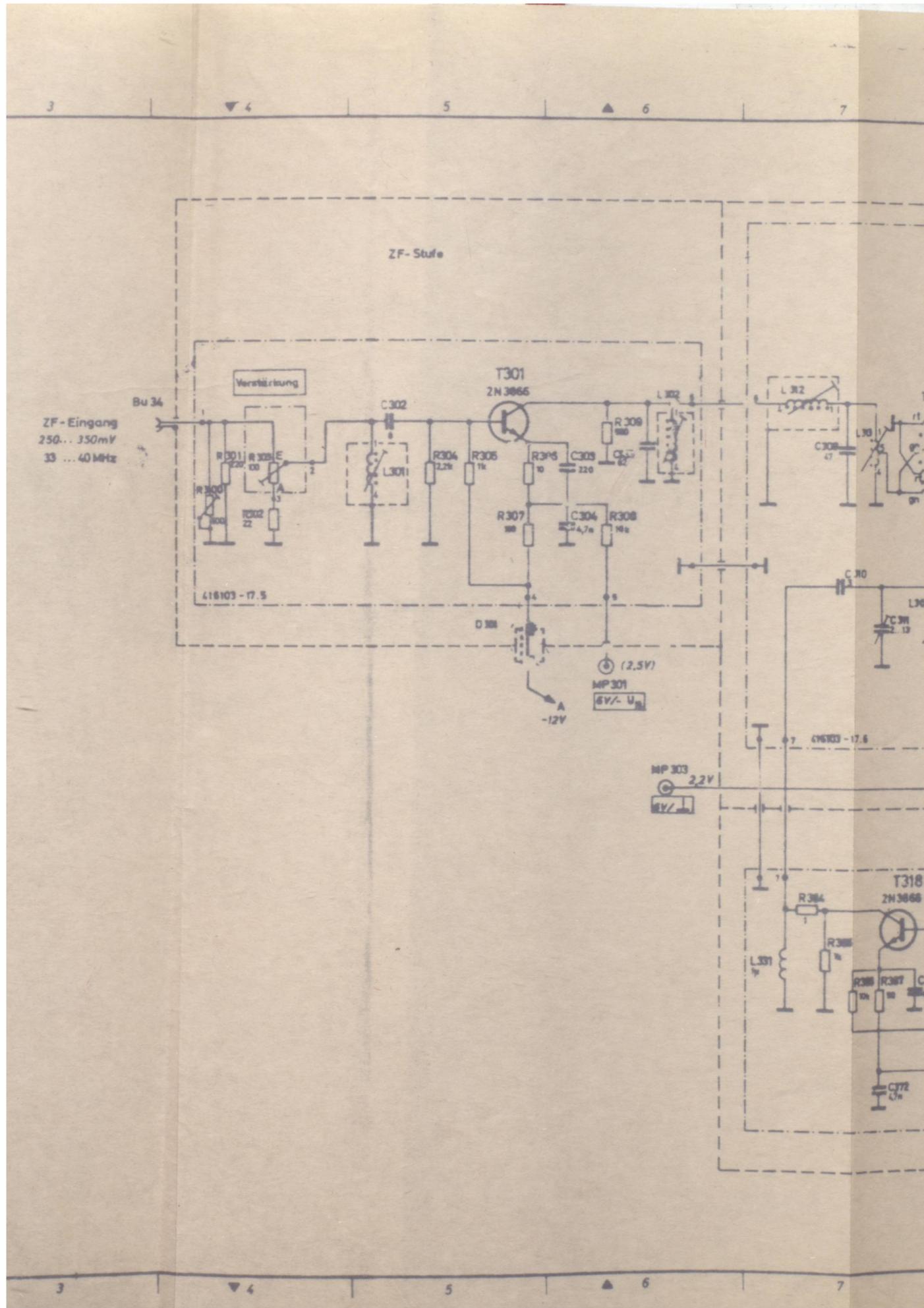


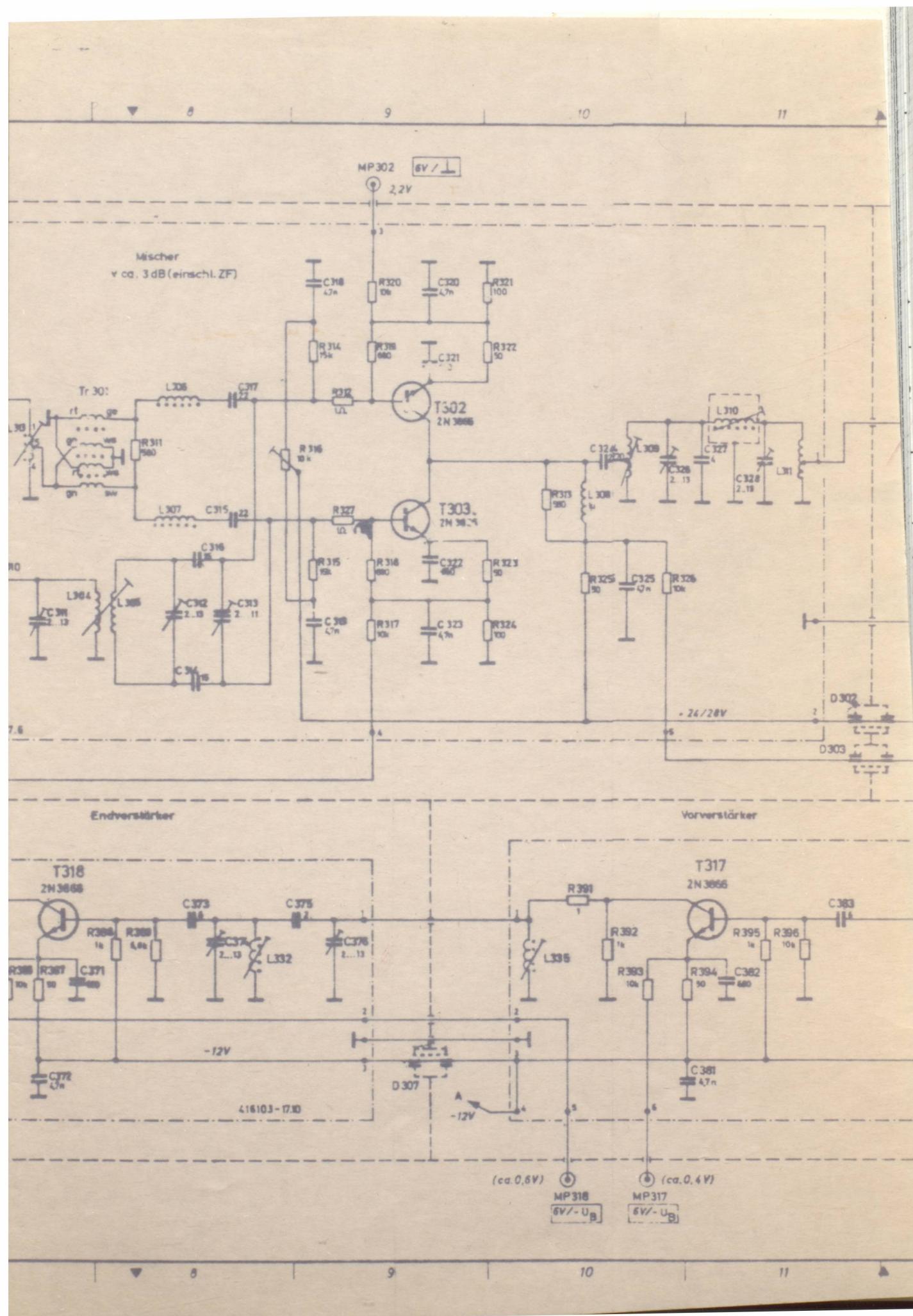

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

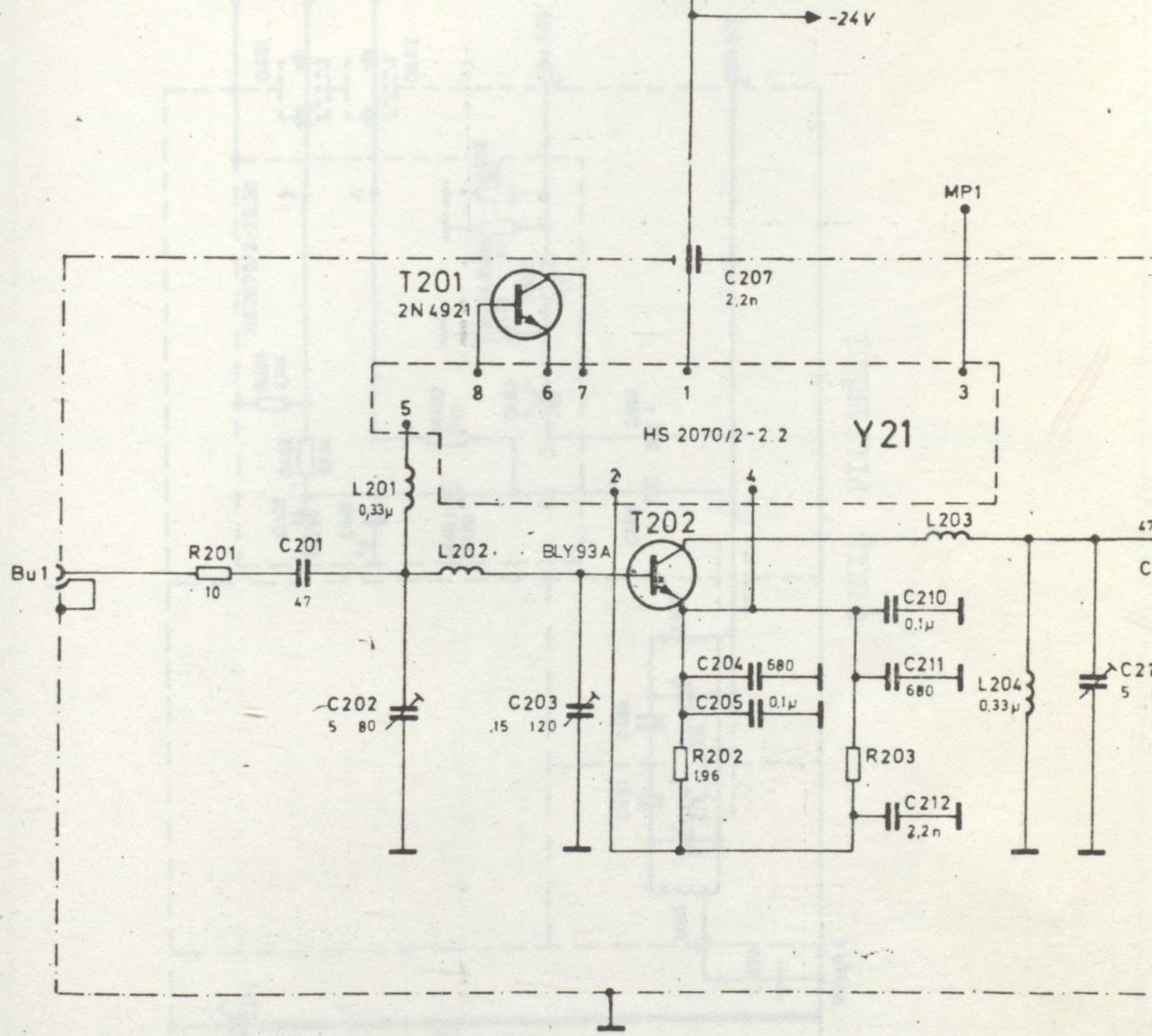

Wt

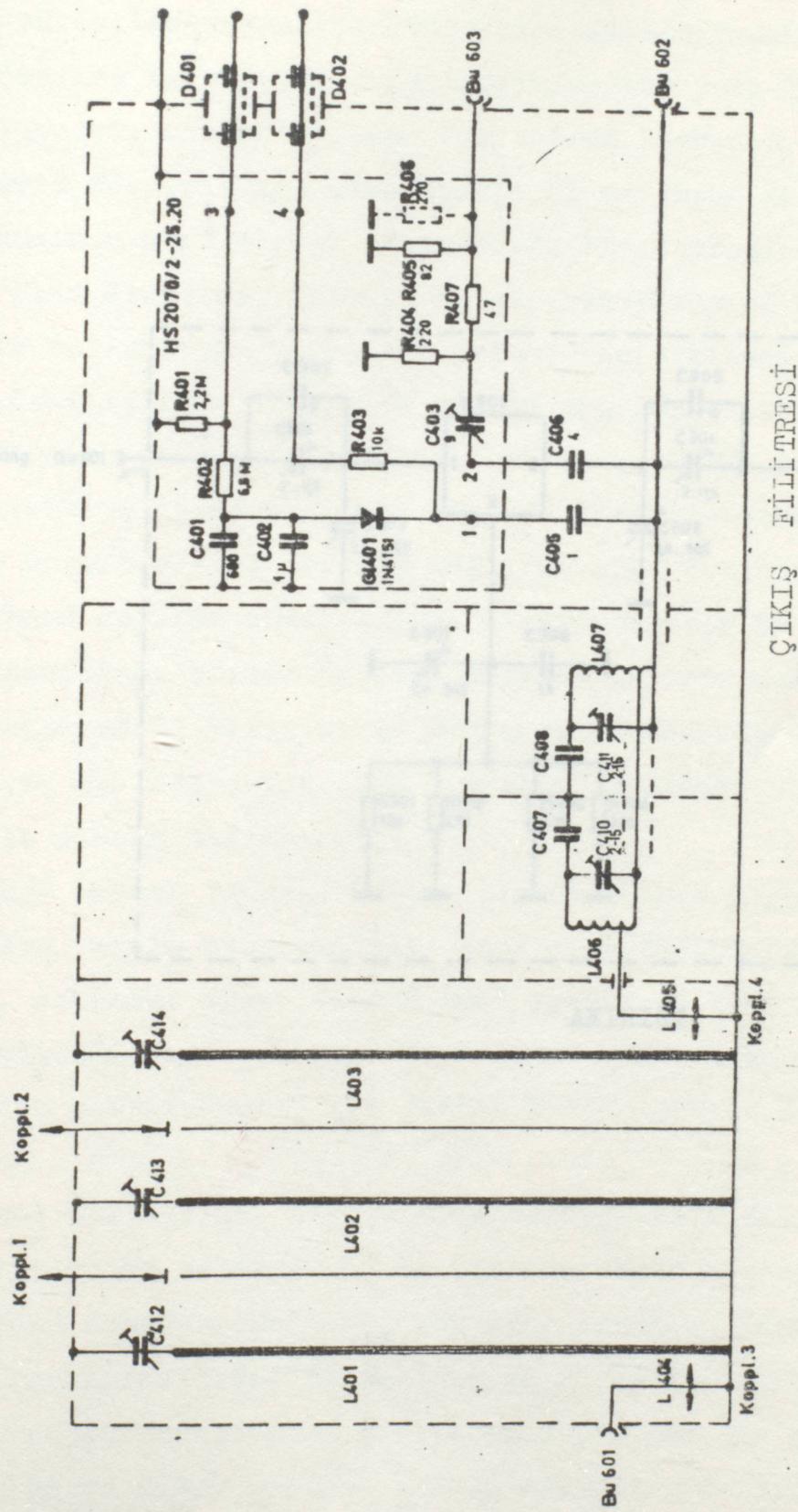


SEKTORFILTRIST

100 WATT YÜKSELİŞÇİ

Frekans konvertör okunurken 77 numaralı sayfanın 100 Watt
üçgeni yilkeselde kullanır. Üstelik okunurken tekne ve su-
suarı üzerindeki 100 wattlı 100 voltlu 100 wattlı
topraklı əlavə çəkici bir tetrad təməlidir.

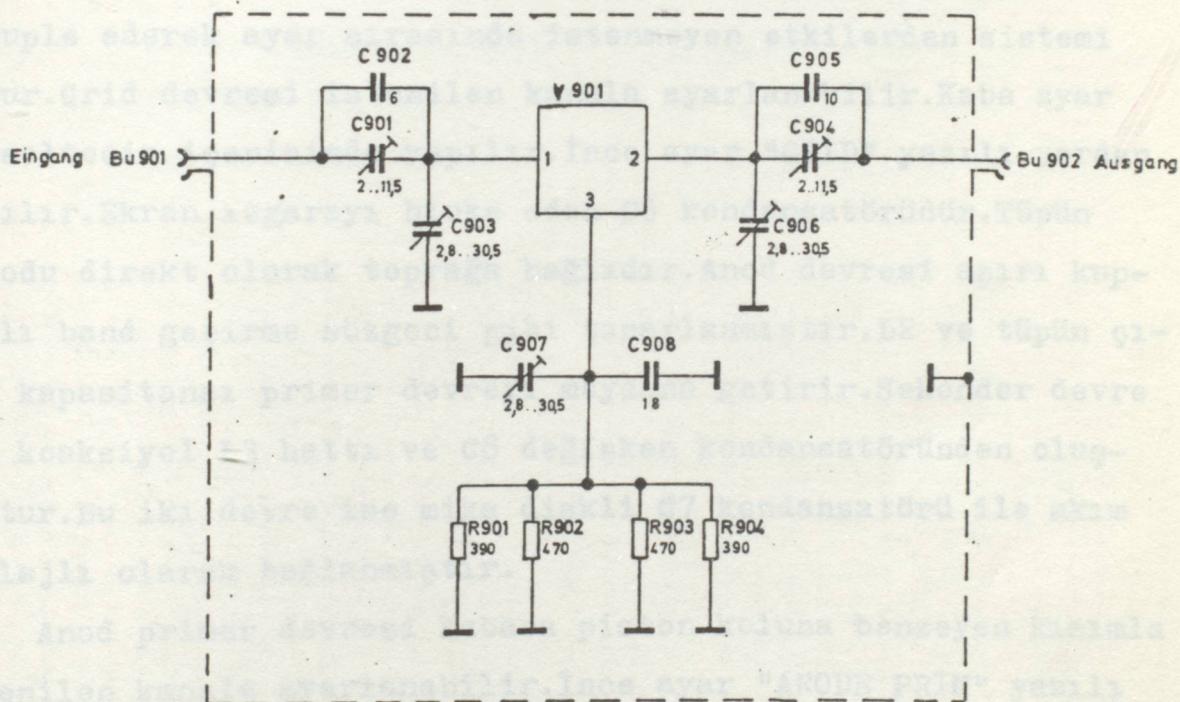Grid devresi, 11. mikro-dikkili şebeə tətbiq məsəə-grid ka-
sianının sahəsi 100 wattlıdır. 100 wattlı 100 voltlu R3'e
paralel olan direksiyon devresi 100 wattlı konvertörden



AYIRICI

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

Diese Zeichnung ist unser Eigentum.
Unter keine Verwendung, Nachdruck
oder Änderung ist es zu untersagen,
es auszufertigen.

Stromlauf zu

Entkoppler (Gr.)

Zeichn. Nr.

HS 6289/3-25 S



5.3.71
Rohde & Schwarz
GmbH & Co. KG
Postfach 10 00 01
D-8000 München 10

100 WATT YÜKSELTEC :

Frekans konvertör çıkışındaki RF resim işaretini 100 Watt resim yükseltice uygulanır. Yükselteç silindir şeklinde ve söküti üzerine iyice oturmasını sağlayan bir yuva içindedir. Katodu topraklı olarak çalışan bir tetrod lambadır.

Grid devresi, L1, mika diskli C1 ve tüpün katod-grid kapasitansının seri olarak oluşturduğu bir devredir. R1'den R3'e kadar olan dirençler, devreyi ve güç yükseltecini konvertörden dekuple ederek ayar sırasında istenmeyen etkilerden sistemi korur. Grid devresi istenilen kanala ayarlanabilir. Kaba ayar yükseltecin içerisinde yapılır. İnce ayar "GRID" yazılı yerden yapılır. Ekran ızgarayı bloke eden C6 kondansatöründür. Tüpün katodu direkt olarak toprağa bağlıdır. Anod devresi aşırı kuplajlı band geçirme süzgeci gibi tasarlanmıştır. L2 ve tüpün çıkış kapasitansı primer devreyi meydana getirir. Sekonder devre ise koaksiyel L3 hattı ve C8 değişken kondansatöründen oluşmuştur. Bu iki devre ise mika diskli C7 kondansatörü ile akım kuplajlı olarak bağlanmıştır.


Anod primer devresi kabaca piston koluna benzeyen kısımla istenilen kanala ayarlanabilir. İnce ayar "ANODE PRIM" yazılı L2 ile, sekonder ayarı "ANODE SEC" yazılı C8 ile yapılır. Çıkış voltajı anod sekonder devresinde bulunan kuplaj devresi üzerinden alınır. Kuplaj ise "IMPED.MATCH" yazılı L3 ile yapılır.

Anod voltajı Dr2 şoku üzerinden uygulanır. C13 ve C15 anod voltajını bloke ederler. C12 ve C14 ise ekran ızgara gerilimini bloke eden kondansatörlerdir. Tüp için gerekli flaman voltajını veren transformatörden 84 Voltluk AC gerilim sağlanır. Bu gerilim bir köprü devresinden geçtikten sonra C16 ile süzülür. Bu gerilim R5 ve diğer gerilim bölüğü dirençler ile transistörün beyzine uygulanır. Aynı zamanda transistörün beyzine RF engel-

leme devresinden de bilgi gelmektedir. Buradaki bilgi "0" ise transistör kesime gidecek ve gerilimi kesecektir. Çıkış voltagı R5 potansiyometresi ile 35 V'dan 55 V'a kadar ayarlanabilir. Anod akımı bu gerilim ile ayarlanır.

Elektriksel Özellikleri :

Giriş Direnci	:	50 Ohm
Çıkış Direnci	:	50 Ohm
Anod Voltajı	:	0,25 Amperde 1,2 kV
Ekran Izgara Voltajı	:	10 mA'de 300 V
Filaman Voltajı	:	2,6 A'de 6 V
Durgun Anod Akımı	:	0,2 Amper (Giriş Yokken)

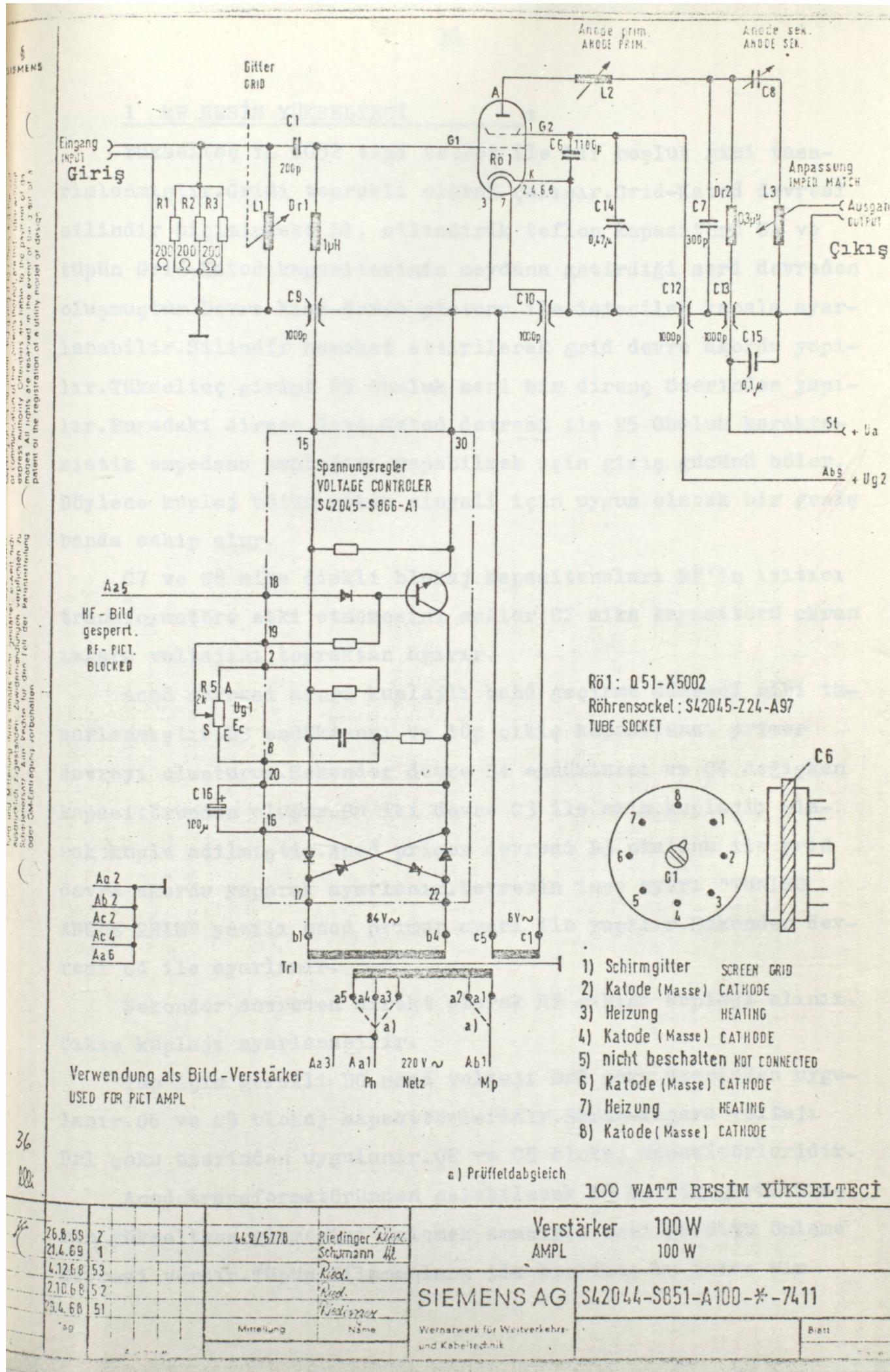

1 kW RESİM YÜKSELTECİ :

Yükselteç YL 1052 tipi tetrod ile bir boşluk gibi tasarlanmıştır. Gridi topraklı olarak çalışır. Grid-Katod devresi silindir biçimindeki L1, silindirik teflon kapasitörü C1 ve tüpün Grid-Katod kapasitesinin meydana getirdiği seri devreden oluşmuştur. Devre kısa-devre pistonu ile istenilen kanala ayarlanabilir. Silindir hareket ettirilerek grid devre akordu yapılır. Yükselteç girişi 25 Ohmluk seri bir direnç üzerinden yapılır. Buradaki direnç Grid-Katod devresi ile 25 Ohmluk karakteristik empedans kuplajını yapabilmek için giriş gücünü böler. Böylece kuplaj bütün resim sinyali için uygun olacak bir geniş banda sahip olur.

C7 ve C8 mika diskli blokaj kapasitansları RF'in ısıtıcı transformatöre etki etmemesini sağlar. C2 mika kapasitörü ekran ızgara voltajını topraktan ayırrır.

Anod devresi aşırı kuplajlı band geçirme süzgeci gibi tasarlanmıştır. L3 endüktansı ve tüp çıkış kapasitansı primer devreyi oluşturur. Sekonder devre L4 endüktansı ve C4 değişken kapasitöründen oluşur. Bu iki devre C3 ile akım kuplajlı olarak kuple edilmiştir. Anod primer devresi L3 pistonu ile grid devre akordu yaparak ayarlanır. Devrenin ince ayarı "TUNING ANODE PRIM" yazılı anod primer ayarı ile yapılır. Sekonder devresi C4 ile ayarlanır.

Sekonder devreden direkt olarak RF çıkışı kuplajı alınır. Çıkış kuplajı ayarlanabilir.


Tüp için gerekli DC anod voltagı Dr2 şoku üzerinden uygulanır. C6 ve C9 blokaj kapasitörleridir. Ekran-ızgara voltagı Dr1 şoku üzerinden uygulanır. C2 ve C5 blokaj kapasitörleridir.

Anod transformatöründen gelebilecek 50 Hz'lik gürültülenin yükseltece gitmesini önlemek amacıyla özel gürültü önlemeye devresi vardır. Tüpün filamanları ile birlikte bu devre bir

köprü devresi oluşturur.

Elektriksel Özellikleri :

Giriş Direnci	:	50 Ohm
Çıkış Direnci	:	50 Ohm
Anod Voltajı	:	1 Amperde 2,3 kV
Ekran Izgara Voltajı	:	20 mA'de 500 V
Filaman Voltajı	:	2,6 A'de 3,8 V
Grid Voltajı	:	35 V
Durgun Anod Akımı	:	0,8 Amper (Giriş Yokken)

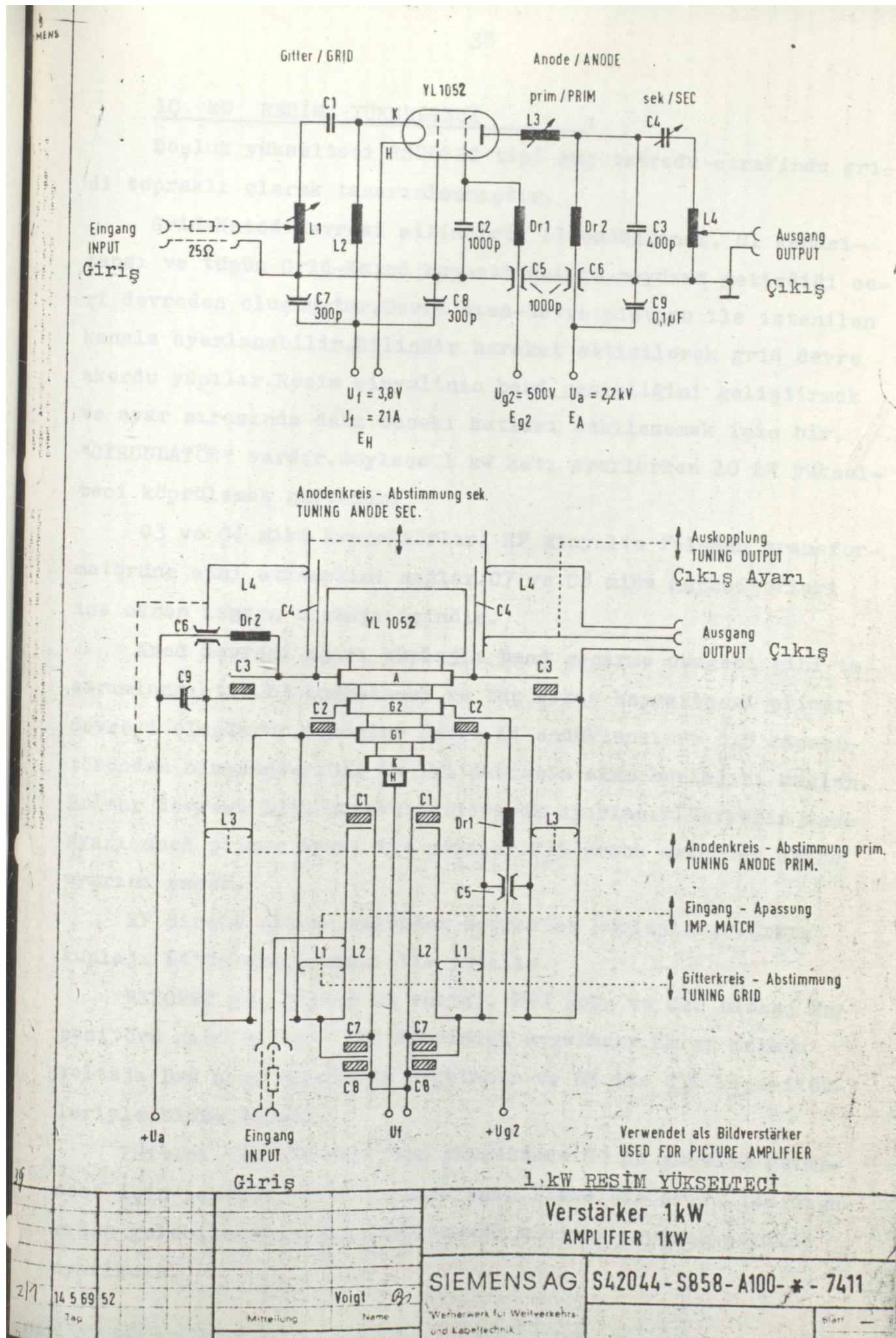

10 kW RESİM YÜKSELTECİ :

Boşluk yükselteci RS2022C tipi güç tetrodu etrafında gri-di topraklı olarak tasarımlanmıştır.

Grid-Katod devresi silindirik L1 endüktansı, C1 kapasitansı ve tüpün Grid-Katod kapasitansının meydana getirdiği se-ri devreden oluşmuştur. Devre kısa-devre pistonu ile istenilen kanala ayarlanabilir. Silindir hareket ettirilerek grid devre akordu yapılır. Resim sinyalinin band genişliğini geliştirmek ve ayar sırasında daha önceki katları etkilememek için bir "CİRCULATÖR" vardır. Böylece 1 kW katı ayarlarken 10 kW yükselteci köprülemek gerekmez.

C3 ve C4 mika kapasitörleri RF sinyalin filaman transformörüne etki etmemesini sağlar. C7 ve C8 mika kapasitörleri ise ekran ızgara blokajı içindir.

Anod devresi aşırı kuplajlı band geçirme süzgeci gibi ta-sarımlanmıştır. L3 endüktansı ve tüp çıkış kapasitansı primer devreyi oluşturur. Sekonder devre L4 endüktansı ve C15 kapasi-töründen oluşmuştur. C14 bu iki devrenin akım kuplajını sağlar. Primer devresi L3'ü hareket ettirerek ayarlanır. Devrenin ince ayarı anod primer ayarı ile yapılır. C15 probu sekonder devre ayarını yapar.


RF direkt olarak sekonder devresine kuplajlanır. Çıkış kuplajı L4'ün ayarlanması ile yapılır.

RS2022C güç tüpüne DC voltaj, Dr3 şoku ve C12 blokaj ka-pasitörü gibi çalışan C13 üzerinden uygulanır. Ekran ızgara voltajı Dr2 şoku üzerinden uygulanır ve C9 ile C10 kapasitör-leriyile bloke edilir.

Isıtıcı trnasformatörden yükseltece 50 Hz gürültü gelme-mesi için ısıtıcı voltajı dengelenir. İlave bir devre ise dışa-rıdan gelebilecek 50 Hz gürültüsünü minimum yapacak şekilde ayarlanır.

Elektriksel Özellikleri :

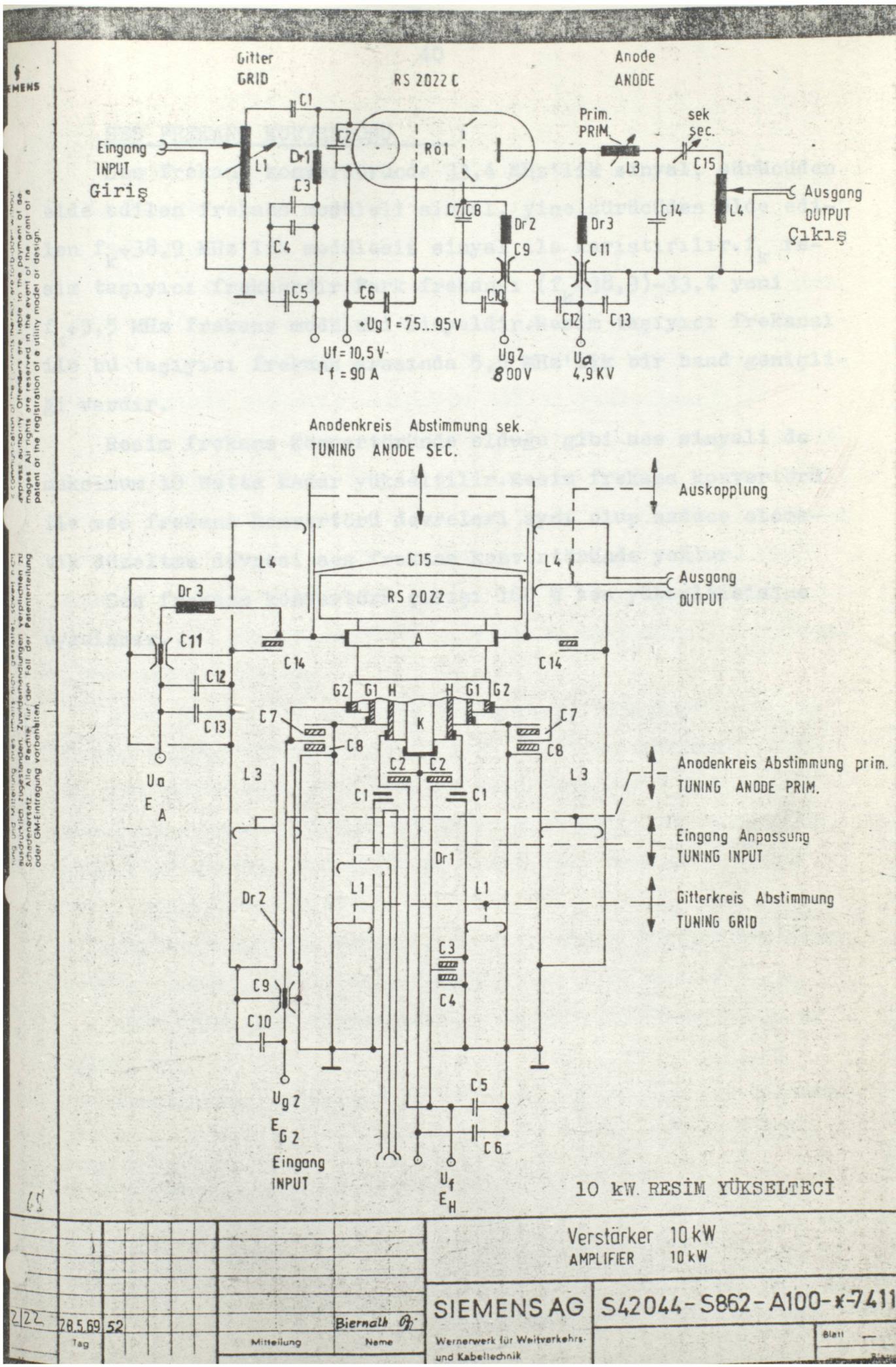- Giriş Direnci : 50 Ohm
Çıkış Direnci : 50 Ohm
Anod Voltajı : 4 Amperde 5 kV
Ekran Izgara Voltajı : 80 mA'de 800 V
Grid Voltajı : 35 V
Durgun Anod Akımı : 1,6 Amper (Giriş Yokken)



SES FREKANS KONVERTÖRÜ :

Ses frekans konvertöründe 33,4 MHz'lik sinyal, sürücüden elde edilen frekans modüleli sinyal, yine sürücüden elde edilen $f_k + 38,9$ MHz'lik modülesiz sinyal ile karıştırılır. f_k resim taşıyıcı frekansıdır. Fark frekansı $(f_k + 38,9) - 33,4$ yani $f_k + 5,5$ MHz frekans modüleli sinyaldir. Resim taşıyıcı frekansı ile bu taşıyıcı frekans arasında 5,5 MHz'lik bir band genişliği vardır.

Resim frekans konvertöründe olduğu gibi ses sinyali de maksimum 10 Watta kadar yükseltilir. Resim frekans konvertörü ile ses frekans konvertörü devreleri aynı olup sadece otomatik düzeltme devresi ses frekans konvertöründe yoktur.

Ses frekans konvertörü çıkışı 100 W ses yükselticisine uygulanır.

Anod devresi D2 hattı ve 8000 ohm kapasitanslı bir dengelerdir. Anod devresindeki C7 şanzımanının maksimum电压 luk seklinceye dek sinyal uygulanır. Anod devresinin katı şanzımanı 1000 ohm sinyal ona 1000 ohm ile girmektedir. Anod voltagı Dr2 gidişinden uygulanır. C11 ve C12 blokaj kapasitanslarıdır.

Dış şartın gereklisi voltagına kat içinde bulunan anod devresinden resim yolu üzerinde elde edilen gibi elde edilir.

Anod akımı kat devresine uygulandığı 8700 ohm ile uygulanır.

Elektriksel değerleri 100 Vdc'ye yükseltilebilir.

100 W SES YÜKSELTECİ :

Resim vericisinde olan 100 W'lık yükseltçeç ile aynı yapıdadır. Ses yükselteci tetrot lambası olup katodu topraklı olarak çalışır.

Grid devresi L1 mika diskli C1 ve tüpün kendi Grid-Katod kapasitansının oluşturduğu seri bir devredir. R1'den R3'e kadar olan devre güç yükseltecini konvertörden ayırır. Böylece ayar sırasında katların birbirine etkisi azaltılmıştır.


Kısa-devre pistonu grid devresini istenilen kanalı akortlamaya yarar. İnce ayar ise L1 ile yapılır. Ekran ızgarayı bloke eden C6 tüpün söketiyle birliktedir. Tüpün katodu direkt olarak topraklanmıştır. C2'den C5'e kadar olan kapasitanslar blokaj kapasitanslarıdır. 100 W'lık resim ve 100 W'lık ses yükseltçeleri aynı güç kaynağından beslenirler. Bu bakımından blokaj kapasitansları kullanılır.

Anod devresi L2 hattı ve tüpün çıkış kapasitansından oluşmuştur. Anod devresindeki C7 çıkış hattına maksimum uygunluk sağlayacak şekilde ayarlanır. Anod devresinin kaba ayarı yükseltecin kendi içinden ayarlanır. İnce ayar ise L2 ile yapılır. Anod voltajı Dr2 şoku üzerinden uygulanır. C13 ve C15 blokaj kapasitanslarıdır.

Tüp için gerekli voltaj yine kat içinde bulunan transformatörden resim yükseltecinde olduğu gibi elde edilir.

Anod akımı kat dışarısına yerleştirilmiş R5 potu ile ayarlanır.

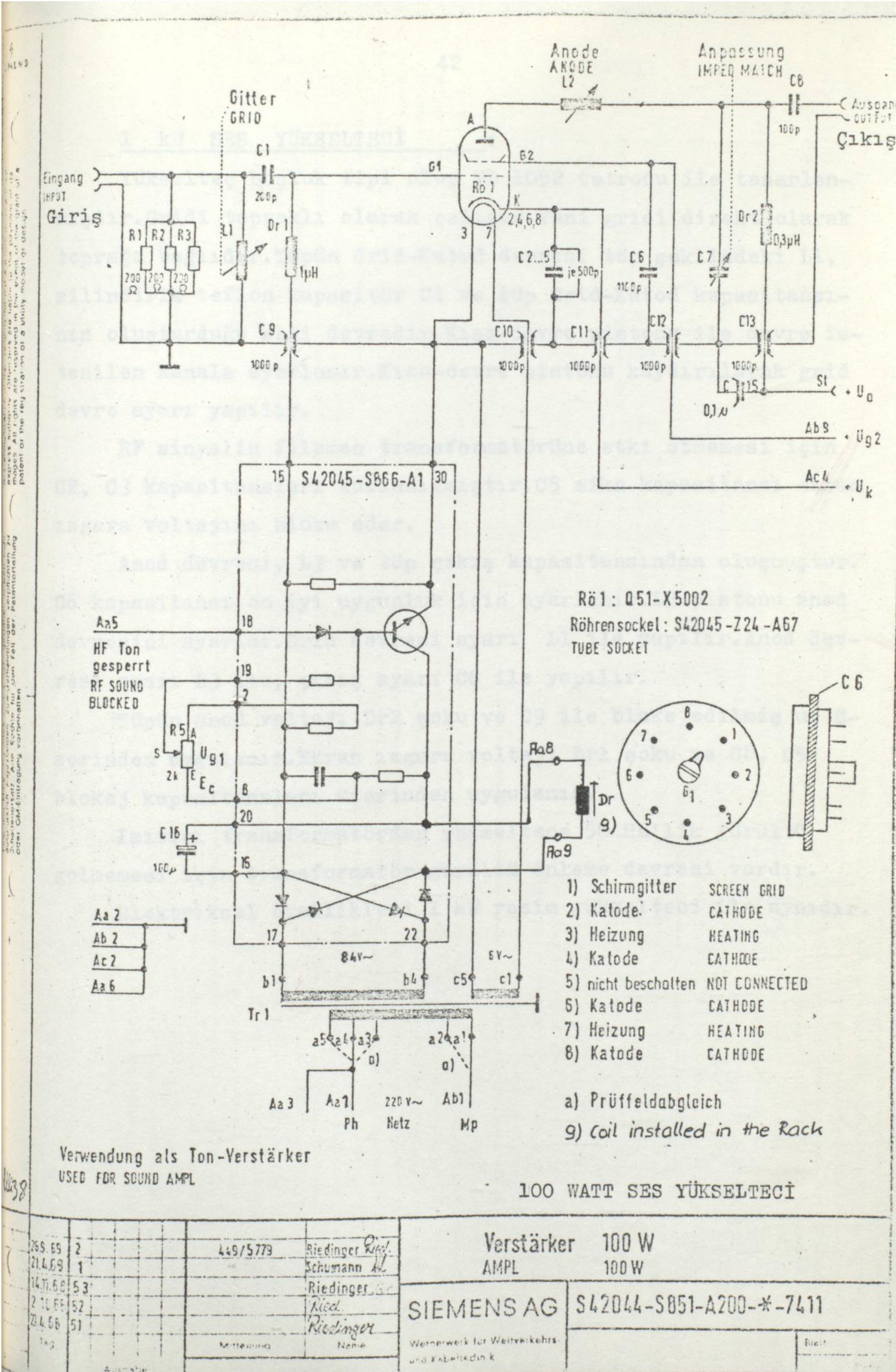Elektriksel değerleri 100 W resim yükselteci ile aynıdır.



1 kW SES YÜKSELTECİ :

Yükselteç boşluk tipi olup YL 1052 tetrodu ile tasarlanmıştır. Gridi topraklı olarak çalışır. Yani gridi direkt olarak toprağa bağlıdır. Tüpün Grid-Katod devresi tüp şeklindeki L1, silindirik teflon kapasitör C1 ve tüp Grid-Katod kapasitansının oluşturduğu seri devredir. Kısa-devre pistonu ile devre istenilen kanala ayarlanır. Kısa-devre pistonu kaydırılarak grid devre ayarı yapılır.


RF sinyalin filaman transformatörüne etki etmemesi için C2, C3 kapasitansları kullanılmıştır. C5 mika kapasitansı ekran ızgara voltajını bloke eder.

Anod devresi, L3 ve tüp çıkış kapasitansından oluşmuştur. C6 kapasitansı en iyi uygunluk için ayarlanır. L3 pistonu anod devresini ayarlar. Grid devresi ayarı L1 ile yapılır. Anod devresi ayarı L3 ile, çıkış ayarı C6 ile yapılır.

Tüpün anod voltajı Dr2 şoku ve C9 ile bloke edilmiş üç üzerinden uygulanır. Ekran ızgara voltajı Drl şoku ve C8, C5 blokaj kapasitansları üzerinden uygulanır.

Isıtıcı transformatörden yükseltce 50 Hz'lik gürültü gelmemesi için transformatör gürültü önleme devresi vardır.

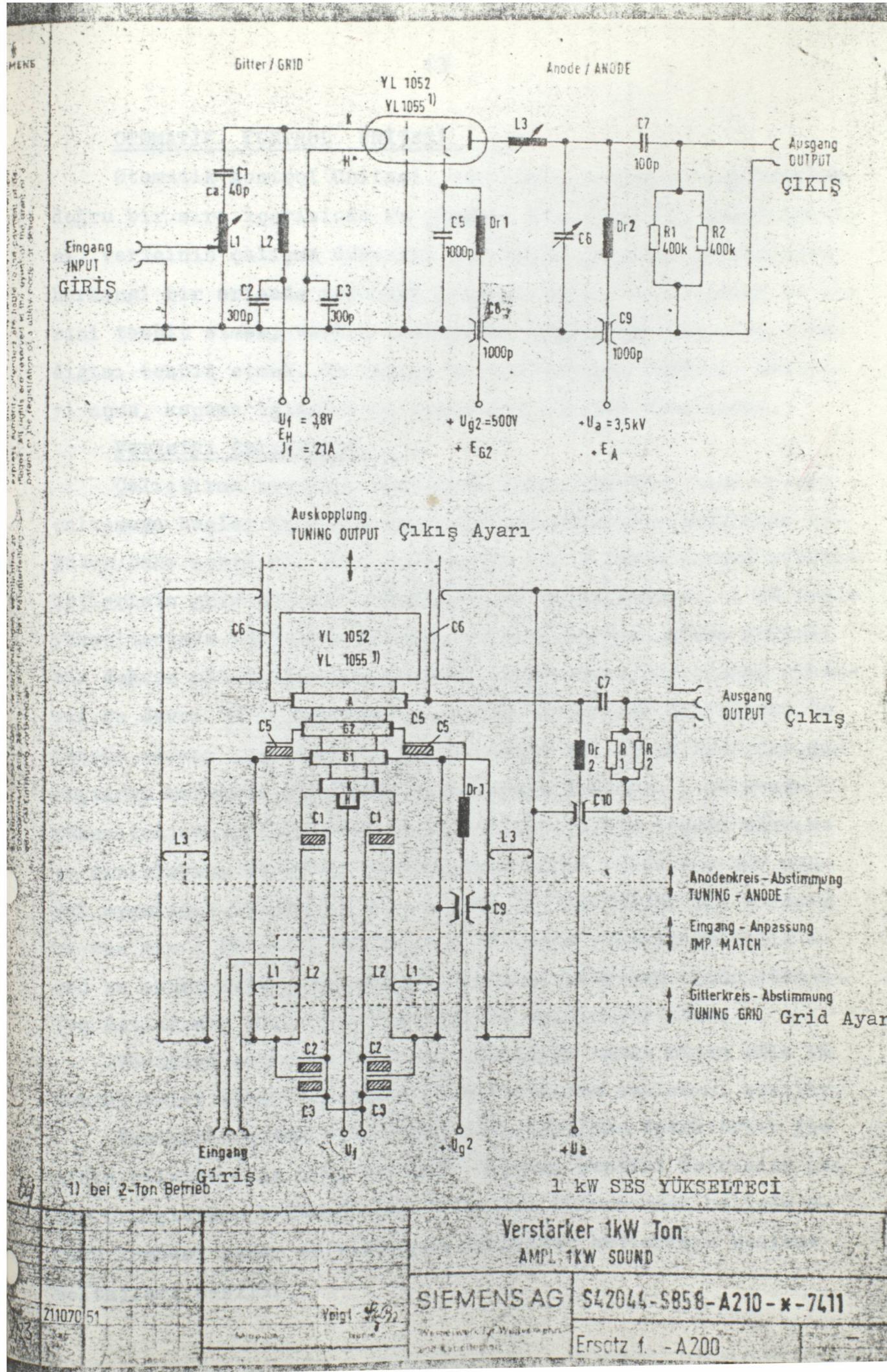Elektriksel özellikler 1 kW resim yükselteci ile aynıdır.



OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ :

Otomatik kontrol ünitesi, vericinin çalışma voltajlarının doğru bir sıra içerisinde ve gerekli zamanlama ile uygulanmasını, vericinin çalışma düzenini incelemek, meydana gelebilecek herhangi bir arızada vericiyi korumak, arıza şekillerini ve yerini tesbit etmek, verici katlarının beslemelerinin olup olmadığını tesbit etmek, ön ısınma için zamanlama devresi, vericiyi açma, kapama işlemlerini yapan devrelerden oluşmuştur.

Vericiyi Çalıştırma :

Çalıştırma butonuna basıldığı zaman ilk önce hava motoru çalışmaya başlar. Hava motoru vericinin yükselteç katlarını söğütür. Daha sonra bir röle yardımıyla 100 W resim ve ses yükselteçlerinin grid besleme voltajları ve ısıtıcılarını, 1 kW resim yükseltecinin ısıtıcısı devreye sokulur. İsıtıcı akımı belirli bir değere ulaştıktan sonra kontrol devresine bir sinyal gönderir. Bu devre ön ısınma için zamanlama devresini çalıştırır. Ön ısınma zamanı tamamlandığı zaman verici çalışmaya hazırlıdır. Çalıştırma butonuna basılıncaya uygulanmaya başlayan 1 kW resim yükseltecinin grid besleme voltajı belirli bir değere ulaşınca sınırlayıcı dedektör yardımıyla kontrol devresine bir sinyal uygulanır. Bu sinyal ile çalışan bir kontaktör 100 W resim ve ses ile 1 kW resim ve ses, 10 kW resim yükselteçlerinin anod ve ekran ızgara voltajları uygulanır. Böylece bütün yükselteç katlarının beslemeleri sırasıyla uygulanmış olur.

Vericiyi susturma butonuna basıldığı zaman bütün röle ve kontaktörler bırakır. Böylece yükselteçlerin beslemesi kesilir.


Vericinin bütün katlarının çıkışlarından dedektörler ile çıkış bilgilerinin olup olmadığı bilgisi kontrol devresine gelir. Çıkışlardan herhangi bir tanesinin bulunmaması halinde arıza lambası yanar ve vericinin yükselteç katlarının besleme voltajları kesilir.

KAVŞAK :

Kavşak resim ve ses yükselteçlerinden gelen çıkışları birleştirerek antene verir.Kavşak ayrıca resim ve ses çıkışlarını dekuple ederek anten üzerinde resim ve ses taşıyıcılarının birbirini etkilememesini sağlar.

Kavşak devresi basit olarak iki koaksiyel fider ile birlikte bağlanmış bir giriş ve bir çıkış köprüsüdür.Bu fiderlerde ses frekansına ayarlanmış bir çift ses kapan devresi bulunmaktadır.Bu seri devreler fiderlere bağlandıkları noktalarda bir kısa devre gibi hareket ederler.

Resim vericisinin çıkış sinyali ikinci yönlü kuplörün bir girişine uygulanır.Resim vericisinin gücü bu kuplörde ikiye ayrılarak b2 ve d2 terminalleri üzerinden birinci yönlü kuplörün b1 ve d1 terminallerine iletilir.Absorbe edicinin c2 terminali kuplajsızdır.Birinci yönlü kuplör bu iki ayrı gücü tekrar cl'de birleştirir.Ses vericisi çıkış gücünün uygulandığı al kuplör terminali kuplajsızdır.al terminaline gelen ses vericisi çıkış gücü birinci kuplörde ikiye ayrılır.Fakat bu terminallerdeki seri durdurma filitreleri sinyalleri b1 ve d1 terminallerinde tekrar geriye yansıtırlar.Aynı yönde akan resim sinyalleri ile birleşen bu ses sinyallerinin bir kısmı beraberce cl terminaline iletilir.cl terminalinden alınan birleşmiş ses ve resim sinyali ölçü hattı üzerinden kavşın birinci veya ikinci çıkışında görünür.Yani antende ve ya suni antende görünür.

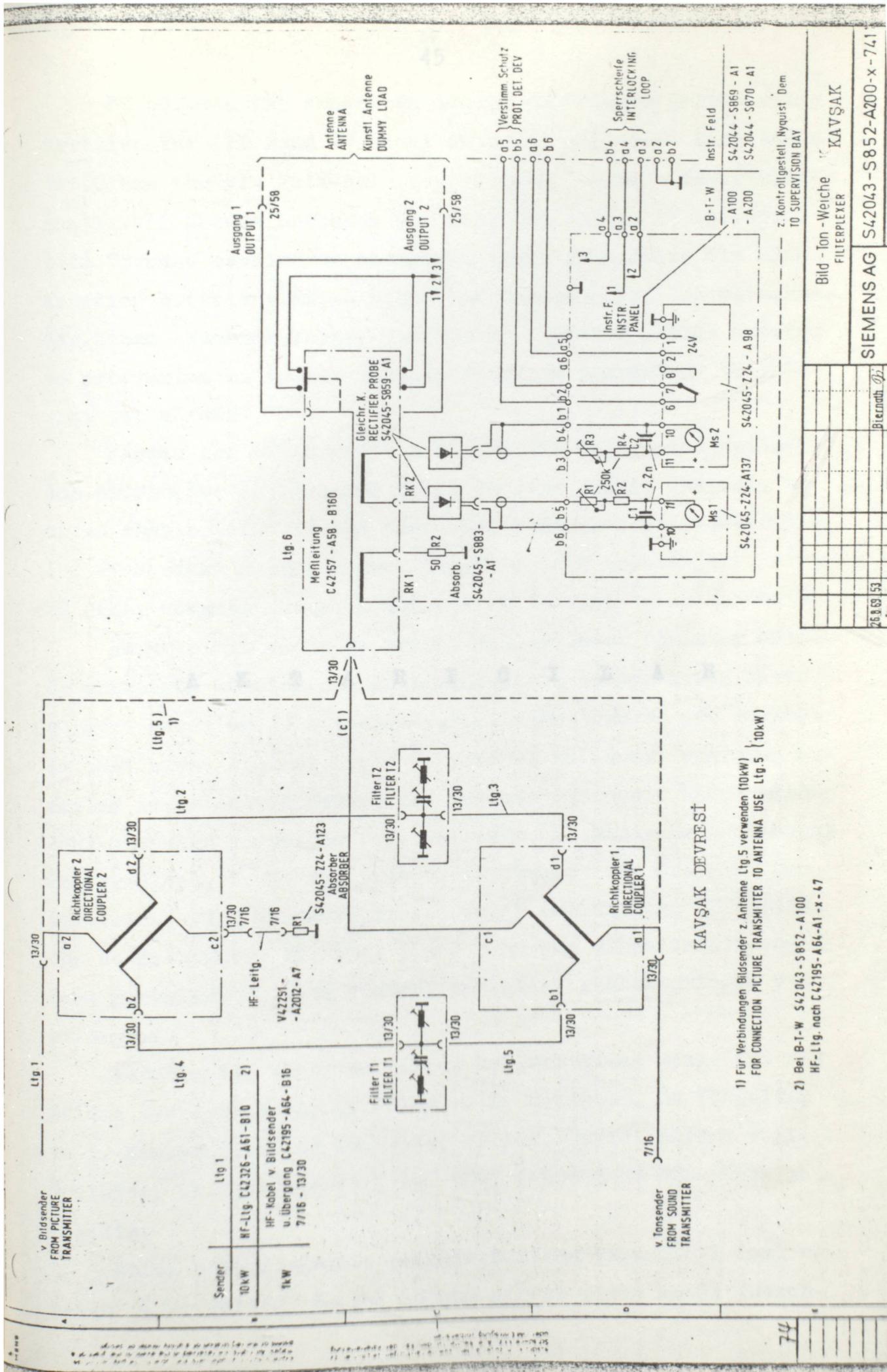

Bü bölümde THT arastırma incelemelerde
üretilen VHF III Band TV kanalı şov uygulaması
tir. Cihaz tamıyla katı-hal yararlanılmış
mildir. III Bandda herhangi bir kanal
çift frekans çevrimi ve program
kanalına bitişik olmayan kanal
dır. Cihaz otomatik program
ve programlanabilecek kanal
ini yapmaktadır.

Sistem iki ana anahtarla
den oluputur. İkinci ana
anahtar anahtarlar
lar arasında
ve çıkış düşgör

Aktarım

de alının A K T A R I C I L A R
na girebilir. Bu aktarım
Ünitesi herhangi bir
simler işe yaramaz. Bu
deki unsurların
De Yüksel'se. Fakat
seleci ve aktarılmış
ör ve katılım
lere giriile
pilmetür.

Aktarım
dilime ayrılmış
ve I. Kariyerde
Osilatör, II. Kar
leridir.

Alici dalgalarını
Kısayolu el-Lemi ve
rilen + 24 Voltlu

BÜ bölümde TRT araştırma imalat dairesince geliştirilip üretilen VHF III Band TV kanal Aktarıcı cihazları incelenmiştir. Cihaz tümüyle katı-hal yarı iletkenli olarak tasarımlanmıştır. III Band'da herhangi bir kanaldan aldığı TV işaretini çift frekans çevrimi ve ses-resim ortak yükseltimi ile alış kanalına bitişik olmayan diğer bir kanaldan yeniden vermektedir. Cihaz otomatik kesme, yol verme, otomatik yedekte aktarma ve programlanabilen bir zamanda kontrolü tekrarlama işlemini yapmaktadır.

Sistem iki aktarıcı ve bir otomatik değiştirme ünitesinden oluşmuştur. Aktarıcılar çıkış süzgeci, giriş süzgeci, ve anten anahtarları dışında yüzde yüz yedeklenmiştir. Aktarıcılar arasındaki seçme, ölçme, anten bağlama anahtarları, giriş ve çıkış süzgeci otomatik değiştirme ünitesi içine konmuştur.

Aktarıcının alıcı ve verici katları ayrı birimler halinde aliminyum kutular içindedir. Kutuların tamamı giriş sırasına göre havuz içine kızaklanmıştır. Doğrultucu ve güç kaynağı ünitesi havuz dışında ölçme ve yedekli çalışmayı sağlayan kışımalar ise otomatik değiştirme ünitesi içindedir. Havuz içindeki üniteler sırasıyla : I. Osilatör, I. Sentezör (Katlayıcı) Ön Yükselteç, I. Karıştırıcı ve IF Süzgeç, Ara Frekans Yükselteci ve AGC, II. Karıştırıcı ve RF Güç Sürücü, II. Osilatör ve Katlayıcı, 1W, 10W, (50W) RF Güç yükseltecidir. Besleme girişleri ve ölçü kontrol çıkışları konnektörlerle yapılmıştır.

Aktarıcılar alıcı ve verici katları olmak üzere iki ana bölüme ayrılabilir. Alıcı bölümü : I. Osilatör, Ön Yükselteç ve I. Karıştırıcı, IF Yükselteç ve AGC, Verici Bölümü & II. Osilatör, II. Karıştırıcı, 1W, 10W, (50W) RF Güç yükselteçleridir.

Alıcı bölümü sürekli çalışır. Besleme kaynağı +1 ismi ve rilen + 24 Volttur. Verici bölümü girişe giriş kanal frekan-

sında ve belirli bir düzeyde gelen TV işaretini önyükselteç katında kuvvetlendirerek I. karıştırıcı ve IF yükselteci katı girişine verir. Bu katın çıkışı AGC kontrol ünitesi girişine bağlıdır. AGC kontrol ünitesinde belirli bir referans bilgisi üretilir. Bu referans bilgisi otomatik kontrol ünitesinde değerlendirilerek "R" bilgisi üretilir. Bu "R" bilgisi aktarıcının verici bölümünde bulunan katların beslemesinin verilmesini sağlar. Aktarıcının verici bölümü + 2b ismi verilen ve "R" bilgisi gelince çıkış veren besleme kaynağı ile beslenmektedir ve + 24 Volttur.


Ana yayının kesilmesi veya yayın sırasında alıcı katlardaki bir arıza sebebiyle IF dedektörü çıkış vermesse AGC kontrol devresinden referans bilgisi alınmaz ve otomatik kontrol ünitesi "R" bilgisini keserek verici katların beslenmemesini sağlar. Bu sırada otomatik kontrol ünitesi yedek vericiyi devreye alır. İşaretin gelmemesi halinde her iki aktarıcıda bekleme konumuna geçer. Sonra tekrar önceki aktarıcıyı dener. Bu işlem programlanan süre kadar tekrarlanır. Arızanın veya giriş işaretinin gelmemesi devam ederse sistem kilitlenir. Ana yayının veya şebeke geriliminin kesilip yeniden gelmesine kadar sistem kilitli kalır. Ana yayının veya şebeke geriliminin yeni den gelmesi ile cihaz çalışmaya başlar.


Sistemin yedekli olmasının avantajı aktarıcılardan bir tanesinin çalışma sırasında arızalanması halinde otomatik olarak diğer aktarıcıya geçebilmesidir.


50W Aktarıcı sistemi 10W aktarıcı ile 50W RF Güç katının birleşmesinden oluşmuştur. 50W aktarıcı sistemi ayrıca anlatılmayıp 50W RF Güç yükselteci hakkında bilgi verilmişdir.


AKTARICILARIN ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİ :

Çalışma Koşulları	: - 20 ile + 45 °C
Çalışma Bandı	: III Band (175 - 230 MHz)
Güç Gereksinimi	: 125 VA, 220 V (+30, -65 V)
İşaret Giriş Düzeyi	: 0,1 mV _{eff}
Giriş - Çıkış Empedansı	: 50 Ohm
Giriş yansıtma Kaybı	: En Çok 18 dB
Çıkış Gücü	: 5W, 10W, 50W
Çıkış Yansıtma Kaybı	: 20 dB
Taşıyıcı Bastırması	: 17 dB
Harmonik Seviyesi	: 55 dB
Taşıyıcılar Arası Girişim	: 55 dB
Frekans Tepkisi	: Kanal Boyunca 0,5 dB
Grup Gecikme Zamanı	: 30 ns
İşaret Gürültü Oranı	: 38 dB

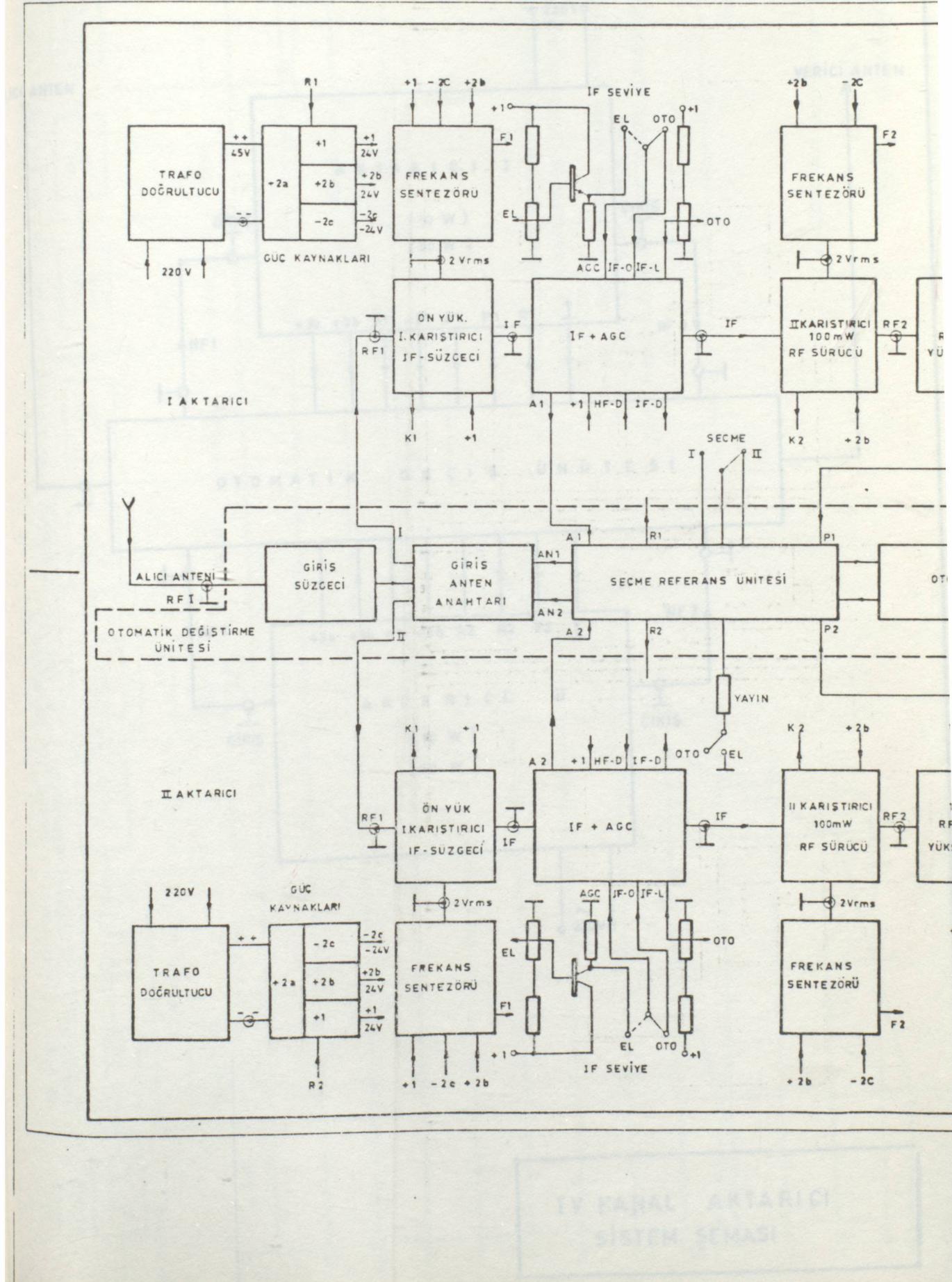

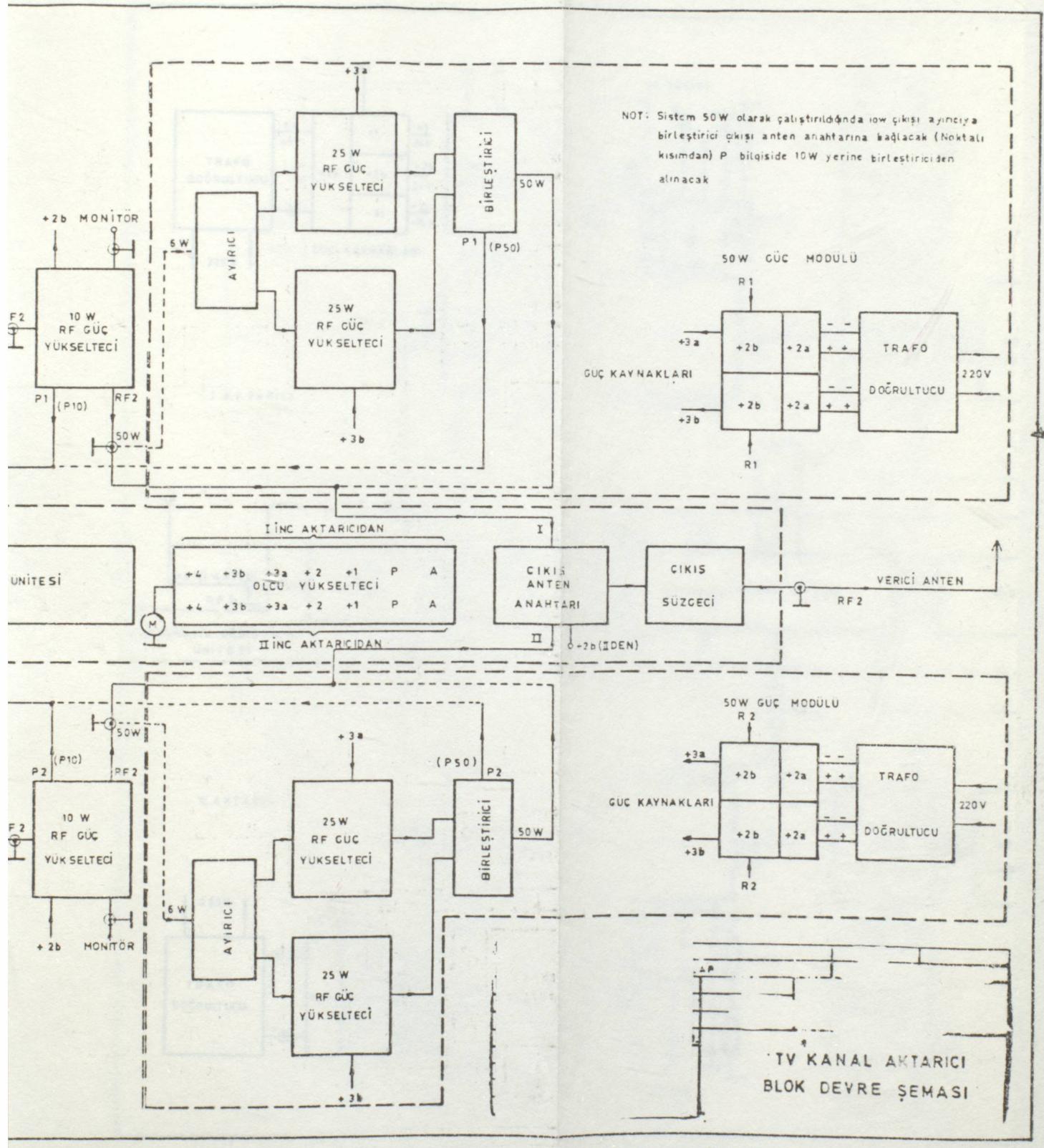

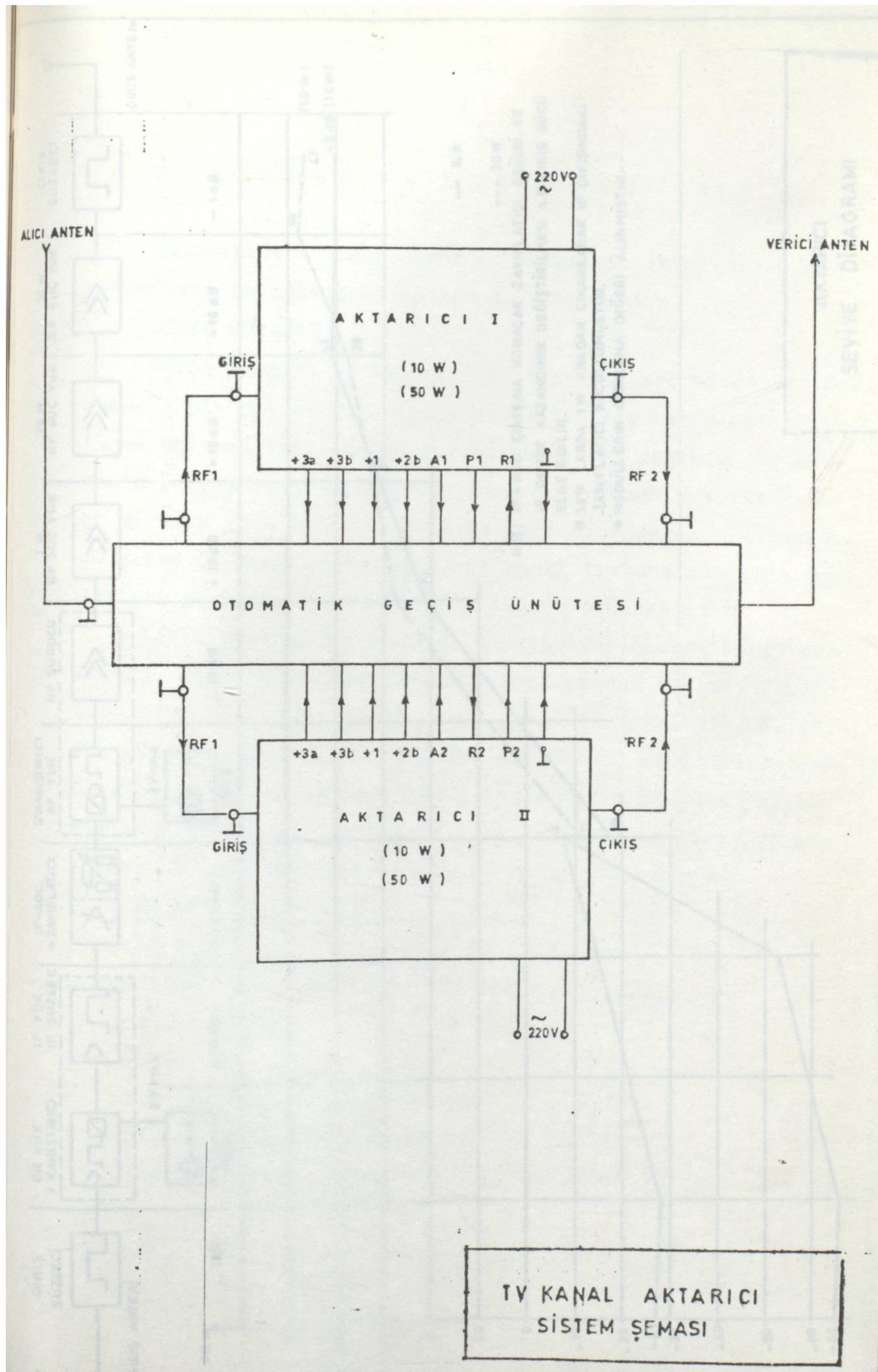

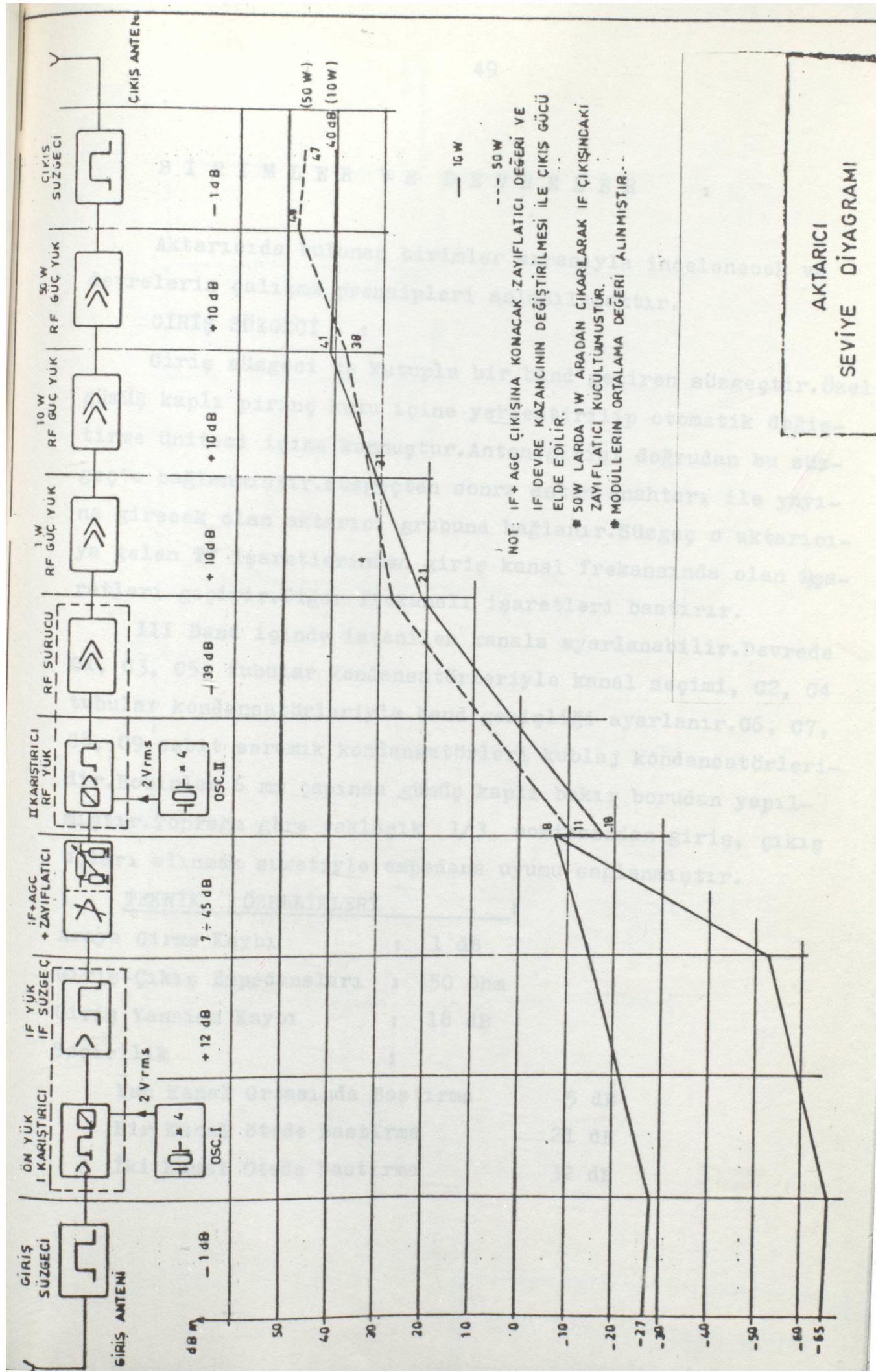

BİRİMLER VE DÉVRELER :

Aktarıcıda bulunan birimler sırasıyla incelenecək ve devrelerin çalışma prensipleri anlatılacaktır.


GİRİŞ SÜZGECİ :

Giriş süzgeci üç kutuplu bir band geçiren süzgectir. Özel gümüş kaplı pirinç kutu içine yerleştirilmiş otomatik değiştirmeye ünitesi içine konmuştur. Anten girişi doğrudan bu süzgeç'e bağlanmıştır. Süzgeçten sonra anten anahtarı ile yayına girecek olan aktarıcı grubuna bağlanır. Süzgeç o aktarıcıya gelen TV işaretlerinden giriş kanal frekansında olan işaretleri geçirir. Diğer frekanslı işaretleri bastırır.


III Band içinde istenilen kanala ayarlanabilir. Devrede C1, C3, C5, tubular kondansatörleriyle kanal seçimi, C2, C4 tubular kondansatörleriyle band genişliği ayarlanır. C6, C7, C8, C9 sabit seramik kondansatörleri kublaj kondansatörleridir. Bobinler 6 mm çapında gümüş kaplı bakır borudan yapılmıştır. Toprağa göre yaklaşık $1/3$ noktasından giriş, çıkış uçları alınmak suretiyle empedans uyumu sağlanmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Araya Girme Kaybı	:	1 dB
Giriş-Cıkış Empedansları	:	50 Ohm
Giriş Yansıma Kaybı	:	18 dB
Seçicilik	:	
Yan Kanal Ortasında Bastırma		5 dB
Bir Kanal Ötede Bastırma		21 dB
İki Kanal Ötede Bastırma		32 dB

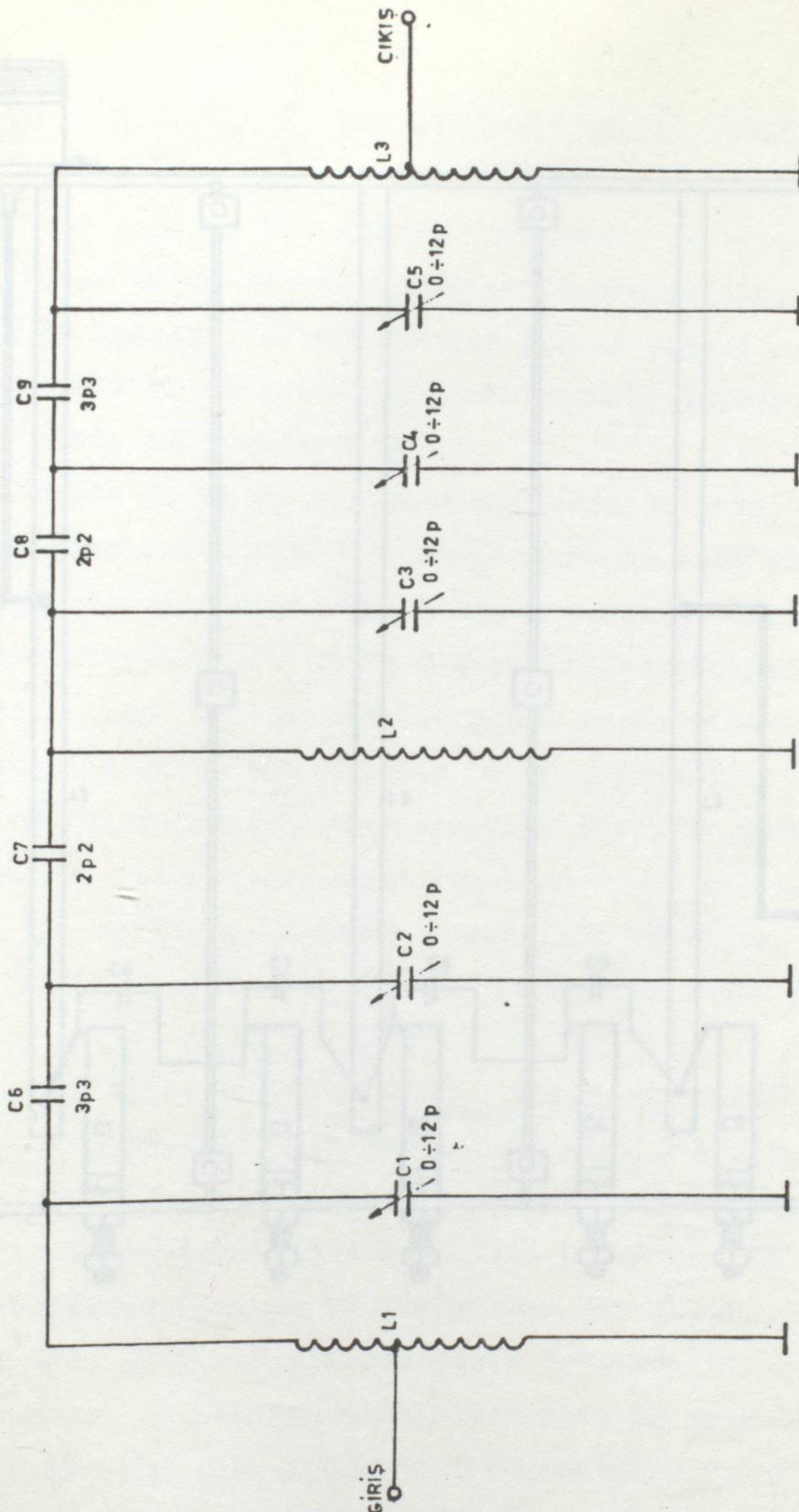

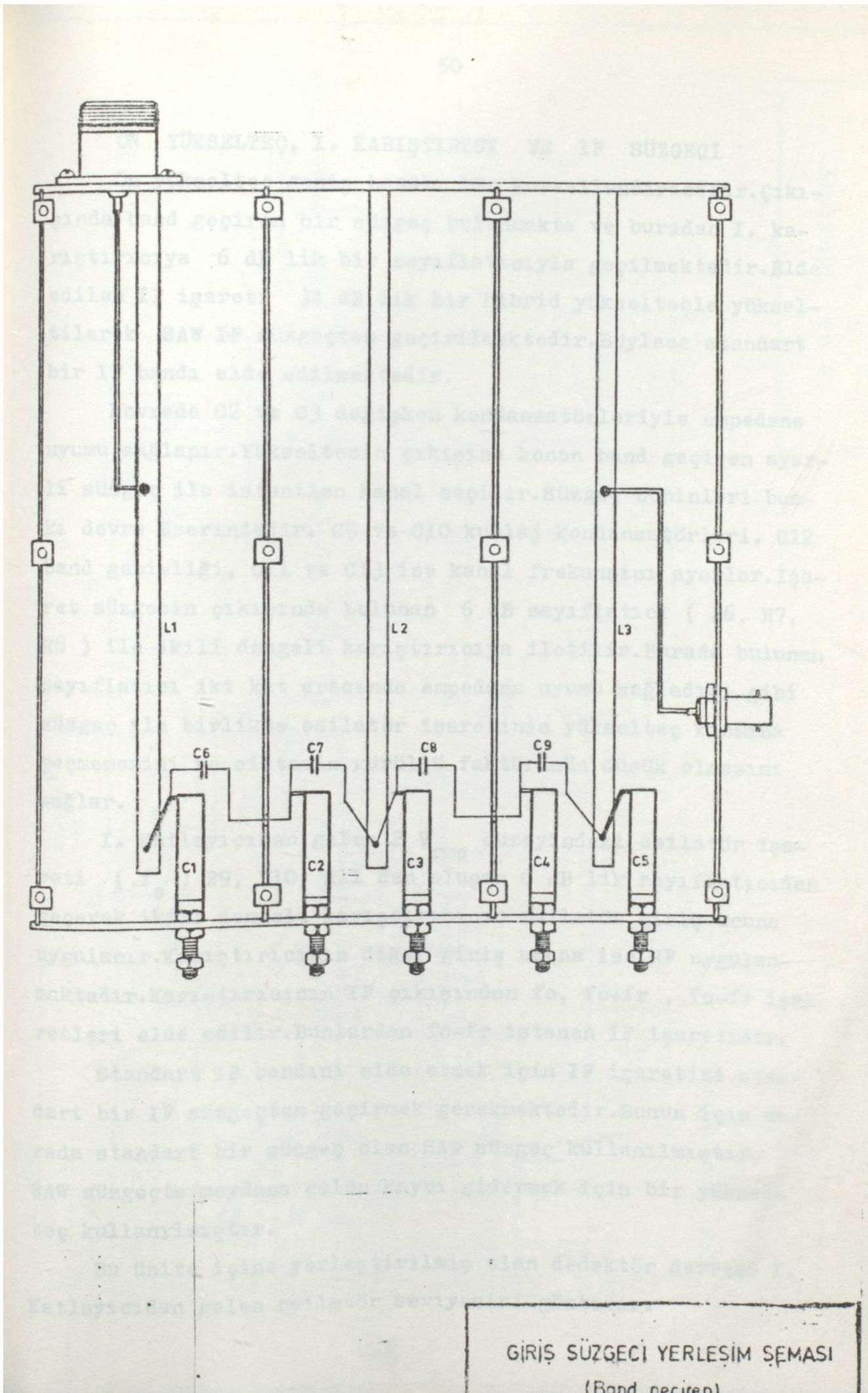GİRİŞ SÜZGECİ PRENSİP ŞEMASI
(Band geçiren)



ÖN YÜKSELTEÇ, I. KARIŞTIRICI VE IF SÜZGECİ


Ön yükselteç geniş bandlı bir kuvvetlendiricidir. Çıkışında band geçiren bir sözgeç bulunmaktadır ve buradan I. karıştırıcıya 6 dB lik bir zayıflatıcıyla geçilmektedir. Elde edilen IF işaretinin 34 dB lik bir hibrid yükselteçle yükseltilerek SAW IF sözgeçten geçirilmektedir. Böylece standart bir IF bandı elde edilmektedir.

Devrede C2 ve C3 değişken kondansatörleriyle empedans uyumu sağlanır. Yüksektecin çıkışına konan band geçiren ayarlı sözgeç ile istenilen kanal seçilir. Sözgeç bobinleri basılı devre üzerindedir. C9 ve C10 kublaj kondansatörleri, C12 band genişliği, C11 ve C13 ise kanal frekansını ayarlar. İşaret sözgeçin çıkışında bulunan 6 dB zayıflatıcı (R6, R7, R8) ile ikili dengeli karıştırıcıya iletilir. Burada bulunan zayıflatıcı iki kat arasında empedans uyumu sağladığı gibi sözgeç ile birlikte osilatör işaretinin yükselteç kısmına geçmemesini ve sistemin gürültü faktörünün düşük olmasını sağlar.

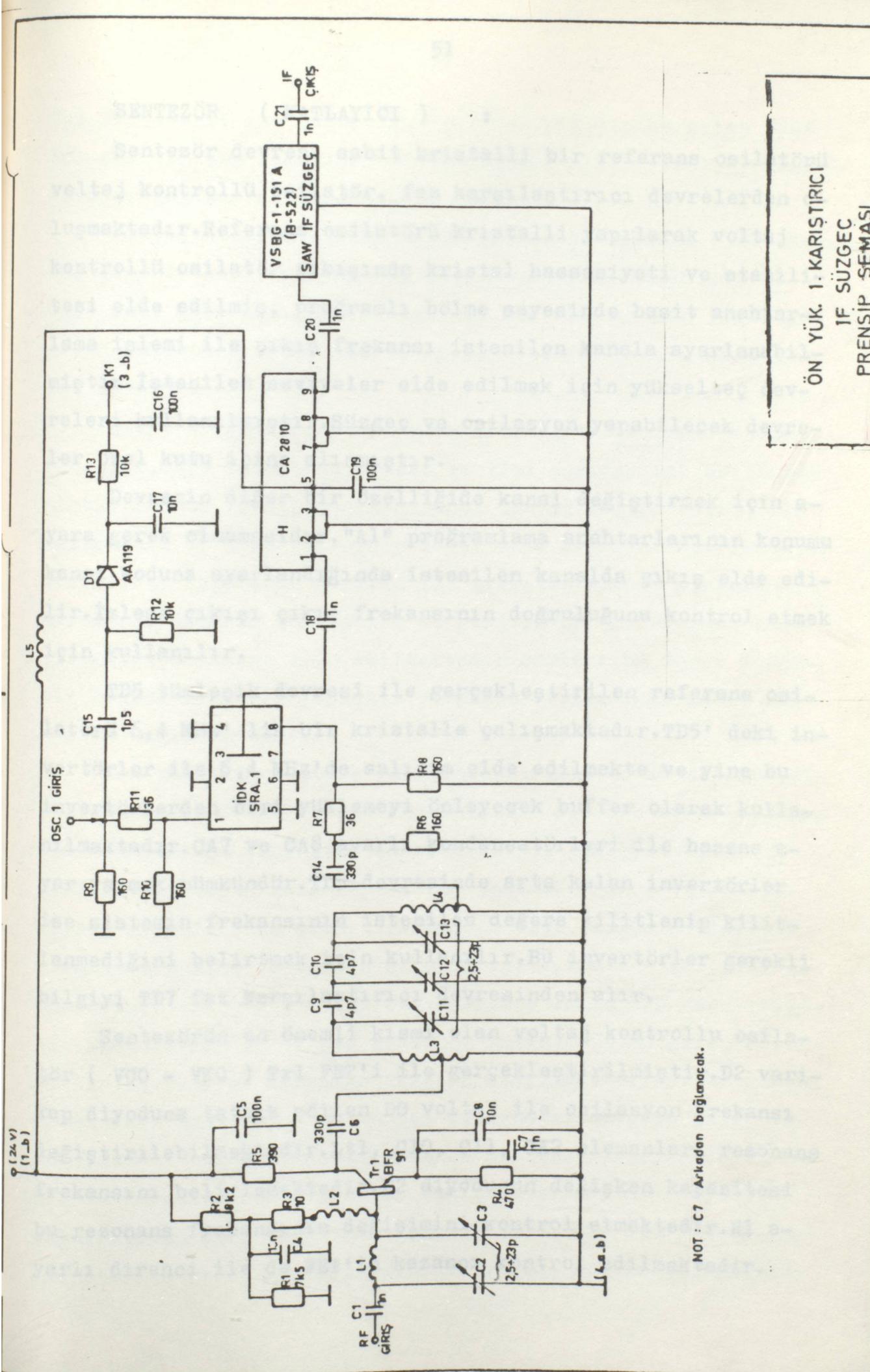I. Katlayıcıdan gelen $2 V_{rms}$ düzeyindeki osilatör işaretinin (f_o) R9, R10, R11 den oluşan 6 dB lik zayıflatıcıdan geçerek ikili dengeli karıştırıcının osilatör giriş ucuna uygulanır. Karıştırıcının diğer giriş ucuna ise RF uygulanmaktadır. Karıştırıcının IF çıkışından f_o , f_o+fr , f_o-fr işaretleri elde edilir. Bunlardan f_o-fr istenen IF işaretidir.

Standart IF bandını elde etmek için IF işaretini standart bir IF sözgeçten geçirilmek gerekmektedir. Bunun için burada standart bir sözgeç olan SAW sözgeç kullanılmıştır. SAW sözgeçte meydana gelen kaybı gidermek için bir yükselteç kullanılmıştır.

Bu ünite içine yerleştirilmiş olan dedektör devresi I. Katlayıcıdan gelen osilatör seviyesini gösterir.



NOT : C7 Arka'dan bağlanacak.

ÖN YÜK. 1. KARIŞTIRICI
IF SÜZGEÇ
PRENSİP SEMASI

SENTEZÖR (KATLAYICI) :

Sentezör devresi sabit kristalli bir referans osilatörü voltaj kontrollü osilatör, faz karşılaştırıcı devrelerden oluşmaktadır. Referans osilatörü kristalli yapılarak voltaj kontrollü osilatör çıkışında kristal hassasiyeti ve稳定性 elde edilmiş, programlı bölme sayesinde basit anahtarlama işlemi ile çıkış frekansı istenilen kanala ayarlanabilmiştir. İstenilen seviyeler elde edilmek için yükselteç devreleri kullanılmıştır. Süzgeç ve osilasyon yapabilecek devreler özel kutu içine alınmıştır.

Devrenin diğer bir özelliğide kanal değiştirmek için ayrıca gerek olmamasıdır. "A1" programlama anahtarlarının konumu kanal koduna ayarlandığında istenilen kanalda çıkış elde edilir. İzleme çıkışı çıkış frekansının doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır.

TD5 tümleşik devresi ile gerçekleştirilen referans osilatörü 6,4 MHz' lik bir kristalle çalışmaktadır. TD5' deki invertörler ile 6,4 MHz'de salınım elde edilmekte ve yine bu invertörlerden biri yüklemeyi önleyecek buffer olarak kullanılmaktadır. CA7 ve CA8 ayarlı kondansatörleri ile hassas ayar yapmak mümkündür. TD5 devresinde arta kalan invertörler ise sistemin frekansının istenilen değere kilitlenip kilitlenmediğini belirtmek için kullanılır. Bu invertörler gerekli bilgiyi TD7 faz karşılaştırıcı devresinden alır.

Sentezörün en önemli kısmı olan voltaj kontrollü osilatör (VCO - VKO) Trl FET'i ile gerçekleştirilmiştir. D2 vari-kap diyoduna tatbik edilen DC voltaj ile osilasyon frekansı değiştirilebilmektedir. Ltl, C10, C11, CA2 elemanları rezonans frekansını belirlemektedir. D2 diyodunun değişken kapasitesi bu rezonans frekansının değişimini kontrol etmektedir. R1 ayarlı direnci ile de FET'in kazancı kontrol edilmektedir.

Tr1 FET'i -12V ile çalıştığı için a-1 girişinden gelen -24V luk gerilim TD3 regülatör entegresi ile -12V'a düşürülmektedir ve aynı zamanda süzülmektedir.

Voltaj kontrollu osilatörün çıkışından alınan (LT2 Kublaj trafosu ile) sinyal MD1 devresinde yükseltilmekte ve CA3, CA4, CA5, LT3, LT4 elemanları ile oluşturulan alçak geçiren süzgeçten geçirilmektedir. Böylece istenmeyen harmonikler süzülür.

Cıkış sinyalinin bu kanalda sabit tutulabilmesi için R23, R24, R25 ve D6'dan oluşan II tipi zayıflatıcı kullanılmıştır. Burada D6 diyodunun direnci tatbik edilen voltaj ile değişmekte ve zayıflatıcının zayıflatma değerini ayarlamaktadır. Burada uygulanan gerilim ise çıkıştan alınan sinyalin D3 diyodunda dedektör edilip TD4'de belirli bir referansla karşılaştırılmasından elde edilmektedir. Böylece bu devre otomatik kazanç kontrolu yapmakta ve çıkış seviyesinin sabit kalmasını sağlamaktadır.

MD2 yükselteçi çıkış yükseltecidir. Voltaj kontrollu osilatörün çıkış frekansı C26 kondansatörü ile Tr2 transistörüne alınmaktadır. Bu yükselteç devresi izleme çıkışına bilgi aktarmakla birlikte esas görevi TD6 ön bölücünün istediği seviyede sinyali elde etmektir. TD6'dan elde edilen sinyal TD7 programlı bölücü ve faz karşılaştırıcı devresine gelir. Al anahtarları ile bölme oranı belirlenerek istenilen kanal seçilir. Elde edilen bu sinyal referans osilatöründen gelen kararlı sinyal ile faz karşılaştırıcıda karşılaştırılır. İki sinyal arasındaki hata Tr3'e ve bu yol üzerindeki süzgece gelir ve TD4 yükseltecinde yükseltilerek DC kontrol voltajı olarak R48 R7, R6 dirençleri üzerinden D2 değişken kapasiteli diyoduna uygulanır. Bu geri uygulamalı sistem sayesinde faz karşılaştırıcı çıkış referans osilatörü ile voltaj kontrollu osilatö-


rünün fazları aynı olacak şekilde sabit bir değere gelmeye çalışır. Böylece frekans kontrolü otomatik olarak kristal hasaslığından yapılmış olur.

Devrede kullanılan besleme voltajları TD1 ve TD2 regülatör entegre devreleri ile sağlanmıştır. TD1 çıkışında +10V TD2 çıkışında +5V elde edilir.



Programlama anahtarı A1 içinde iki konumlu 10 anahtar bulunmaktadır. TD7 için ikili sayı sistemine göre 1 ve 0 seri-lerini göndermekte kullanılır. Bu anahtarlar aşağıda belirtilen pozisyonlara getirilmesi durumunda TD7 devresinin çıkış kanal frekansı vereceği gösterilmiştir.

<u>Çıkış Kanalı</u>	<u>KANAL KODLARI</u>									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
7	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1
8	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1
9	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
10	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1
11	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
12	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1

<u>K H z</u>	<u>SAPTIRMA KODLARI</u>		
	8	9	10
20	1	0	1
10	1	0	0
0	0	1	1
-10	0	1	0
-20	0	0	1

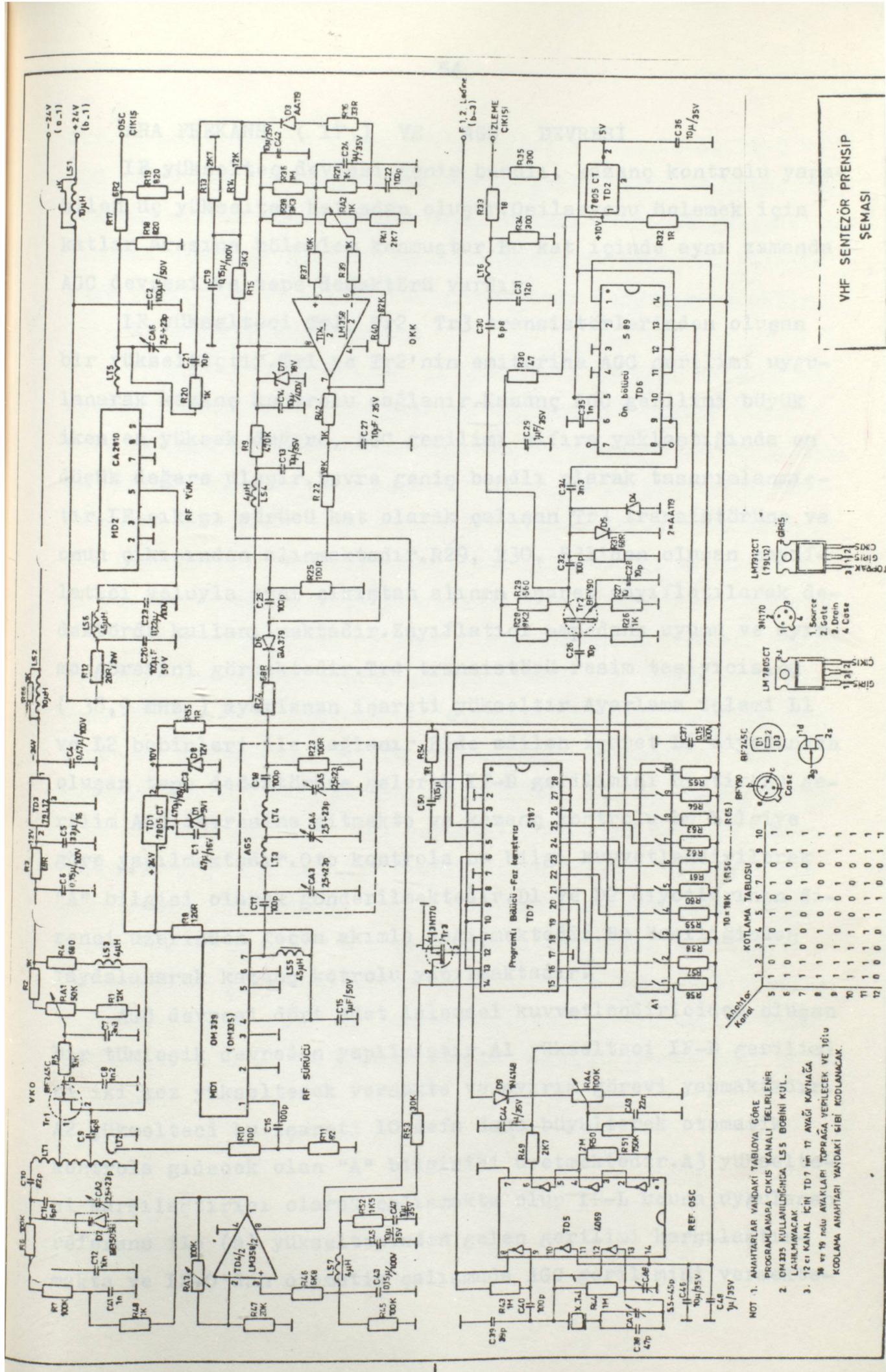

VHF SENTEZÖR PRENSİP
ŞEMASI

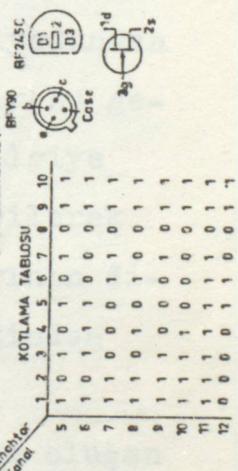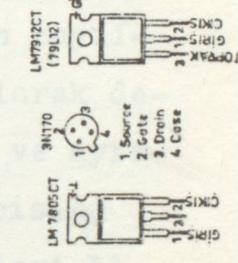

KOTLAMA TABLOSU											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	
6	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	
7	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	
8	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	
9	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	
10	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	
11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
12	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	

NOT 1. ANAHATLAR YANDAKI TABLODA GÖRE
PROGRAMLAMADA ÇIKIS KANALI TELLİRLENİR
2. OM325 KULLANILDIĞINDA LS BOBİNİ KUL.
LAŞIRMAVACAK
3. 12 ci KANAL İÇİN TD 7 nin 17 AYAKI KAYNAĞA
16 ve 19 nolu AYAKLARI TOPAGA VERİLECEK VE 16:4
KODLAMA ANAHATI YANDAKI SİBI KODLANALAK.

ARA FREKANS (IF) VE AGC DEVRESİ

IF yükselteç devresi geniş bandlı, kazanç kontrolü yapabilen üç yükselteç katından oluşur. Osilasyonu önlemek için katlar arasına bölmeler konmuştur. Bu kat içinde aynı zamanda AGC devresi ve tepe dedektörü vardır.

IF yükselteci Tr1, Tr2, Tr3 transistörlerinden oluşan bir yükselteçtir. Tr1 ve Tr2'nin emiterine AGC gerilimi uygulanarak kazanç kontrolü sağlanır. Kazanç AGC gerilimi büyük iken en yüksek değere, AGC gerilimi sıfıra yaklaşlığında en düşük değere ulaşır. Devre geniş bandlı olarak tasarımılmıştır. IF çıkışı sürücü kat olarak çalışan Tr3 transistörüne ve onun çıkışından alınmaktadır. R29, R30, R31'den oluşan zayıflatıcı yoluya aynı çıkıştan alınan işaret zayıflatılarak dedektörde kullanılmaktadır. Zayıflatıcı empedans uyumu ve ayıma görevini görmektedir. Tr4 transistörü resim taşıyıcısına (38,9 MHz) ayarlanan işaretin yükseltir. Ayarlama işlemi L1 ve L2 bobinleri ile sağlanır. Elde edilen işaret D6 diyodundan oluşan tepe dedektörüne gelerek IF-D gerilimini üretir. Bu gerilim AGC devresine gitmekte ve kazanç kontrolü bu bilgiye göre yapılmaktadır. Oto kontrola bu bilgi kuvvetlendirilerek "A" bilgisi olarak gönderilmektedir. D1 ve D2 diyonotlarının dırenci üzerinden geçen akımla değişmektedir. Bu özelliğinden faydalananarak kazanç kontrolü yapılmaktadır.




AGC devresi dört adet işlemel kuvvetlendiriciden oluşan bir tümleşik devreden yapılmıştır. Al yükselteci IF-D gerilimi ni iki kez yükselterek vermekte ve ayırmacı görevi yapmaktadır. A2 yükselteci bu işaretin 10 defa daha büyülerek otomatik kontrola gidecek olan "A" bilgisini üretmektedir. A3 yükselteci karşılaştırıcı olarak çalışmakta olup IF-L ucuna uygulanan referans ile (a) yükseltecinden gelen gerilimi karşılaştırarakta ve IF-O'dan otomatik çalışmada AGC gerilimini vermekte-

dir. El konumunda bu çıkışın bir etkisi yoktur. IF-L, IF-O ve AGC bilgileri IF seviye devresinden gelmektedir. A4 yükselteci bekleme anında işlem yapmaz. Yayın anında çıkış süzgecinden alınacak çıkış bilgisi yükseltilip kazaç kontrolü bu bilgiye göre yapılacak ve çıkış gücü çok kararlı duruma gelecektir.


IF ANAHTARLAMA DEVRESİ:

IF anahtarlama devresi IF çıkışının kararlı hale gelene kadar IF çıkışını verici kısmına bağlamaz. IF çıkışı kararlı hale gelince IF anahtarlama devresi IF çıkışını verici kısmına bağlar. Devre C28 kondansatörü üzerinde IF sinyali sonucu oluşan 350 mV ve bundan daha büyük değerlerdeki DC seviyenin oluşmasından itibaren AGC kararlılık süresi sonunda D3, D4 diyodları açılarak IF sinyalinin çıkışa ulaşması sağlanır.

İlk op-amp devresi yüksek giriş empedansı, ikinci op-amp ise fark yükselteci olarak çalışmaktadır. C35 kondansatörünü kısa devre etmiş olacağından, diyotlar DC gerilimsiz kalarak IF sinyal yolunda çok yüksek bir empedans oluşturacaktır. Giriş seviyesinin 350 mV' u geçmesiyle beraber, ikinci op-amp'ın çıkışı toprağa çekilerek Tr1 transistörünü açık devreye dönüştürür. Bu durumda C35 kondansatörü R59×C35 sabitesi ile şarj olmaya başlıyarak, belirli bir gerilim değerine ulaştığında D3, D4 diyotlarının empedansını çok düşük bir değere indirecek ve IF sinyal yolundaki çok yüksek empedans ortadan kalkmış olacağı için yol açılacaktır. Böylece istenilen anahtarlama IF sinyal yolunun empedansı değiştirilerek elde edilmiş olur.

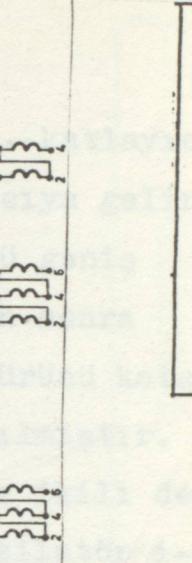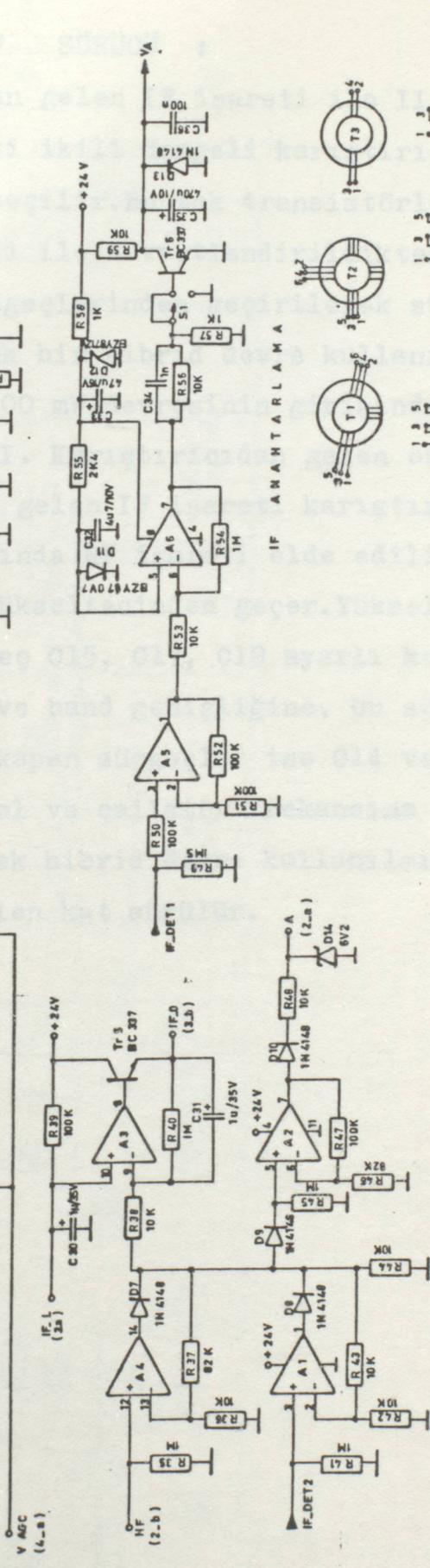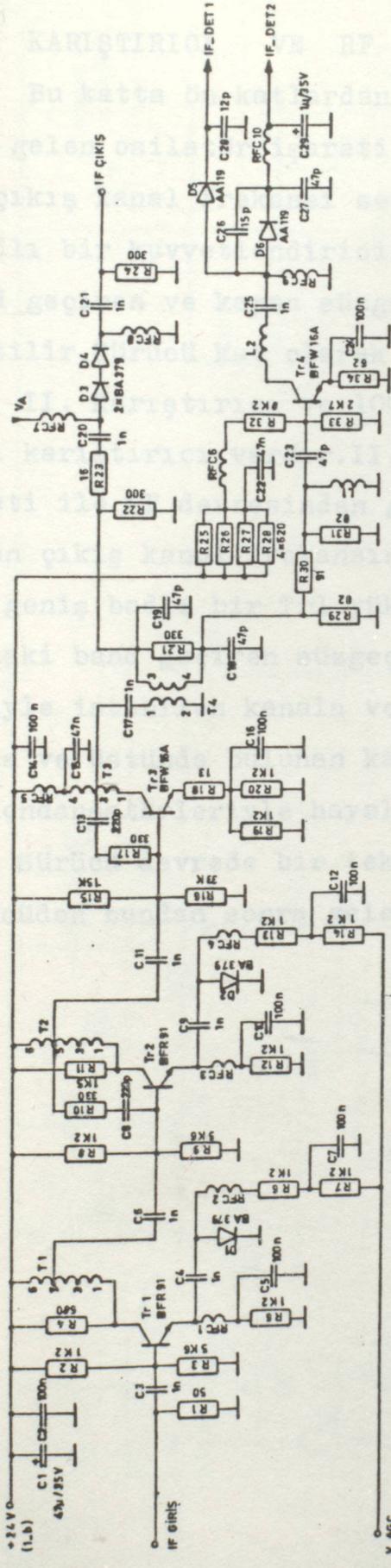

PENSIP SEMASI

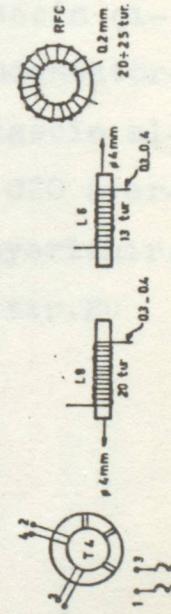

TD1 = A1 - A4 = 324 N
TD2 = A5 - A8 = 258 N

NOT - C B VE R10 GEREKİRLİ KONACAK.


BOBİN VE TAFOLAR İÇİN DETAYLI


KARIŞTIRICI VE RF SÜRÜCÜ :

Bu katta ön katlardan gelen IF işaretini ile II. katlayıcıdan gelen osilatör işaretini ikili dengeli karıştırıcıya gelir ve çıkış kanal frekansı seçilir. Bu tek transistörlü geniş bandlı bir kuvvetlendirici ile kuvvetlendirildikten sonra band geçiren ve kapan süzgeçlerinden geçirilerek sürücü kata ilettilir. Sürücü kat olarak bir hibrid devre kullanılmıştır.

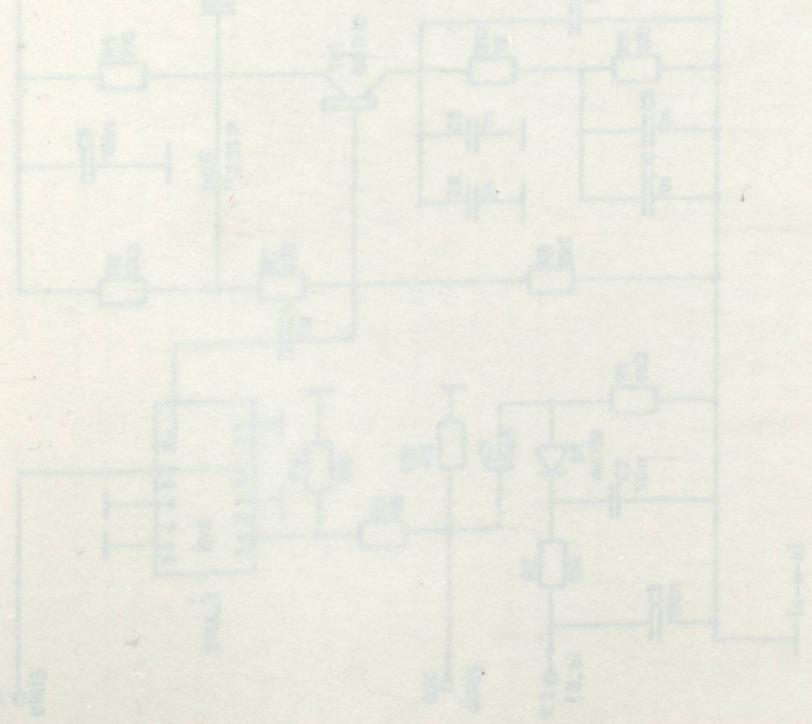II. Karıştırıcı ve 100 mW devresinin girişinde ikili dengeli karıştırıcı vardır. II. Karıştırıcıdan gelen osilatör işaretini ile IF devresinden gelen IF işaretini karıştırılarak seçilen çıkış kanal frekansında RF işaretini elde edilir. Bu işaret geniş bandlı bir Trl yükseltecin çıkışındaki band geçiren süzgeç C15, C17, C19 ayarlı kondansatörleriyle istenilen kanala ve band genişliğine, bu süzgeçin altında ve üstünde bulunan kapan süzgeçler ise C14 ve C20 ayarlı kondansatörleriyle hayal ve osilatör frekansına ayarlanır.

Sürücü devrede bir tek hibrid devre kullanılmıştır. Bu sürücüden bundan sonra gelen kat sürürlür.



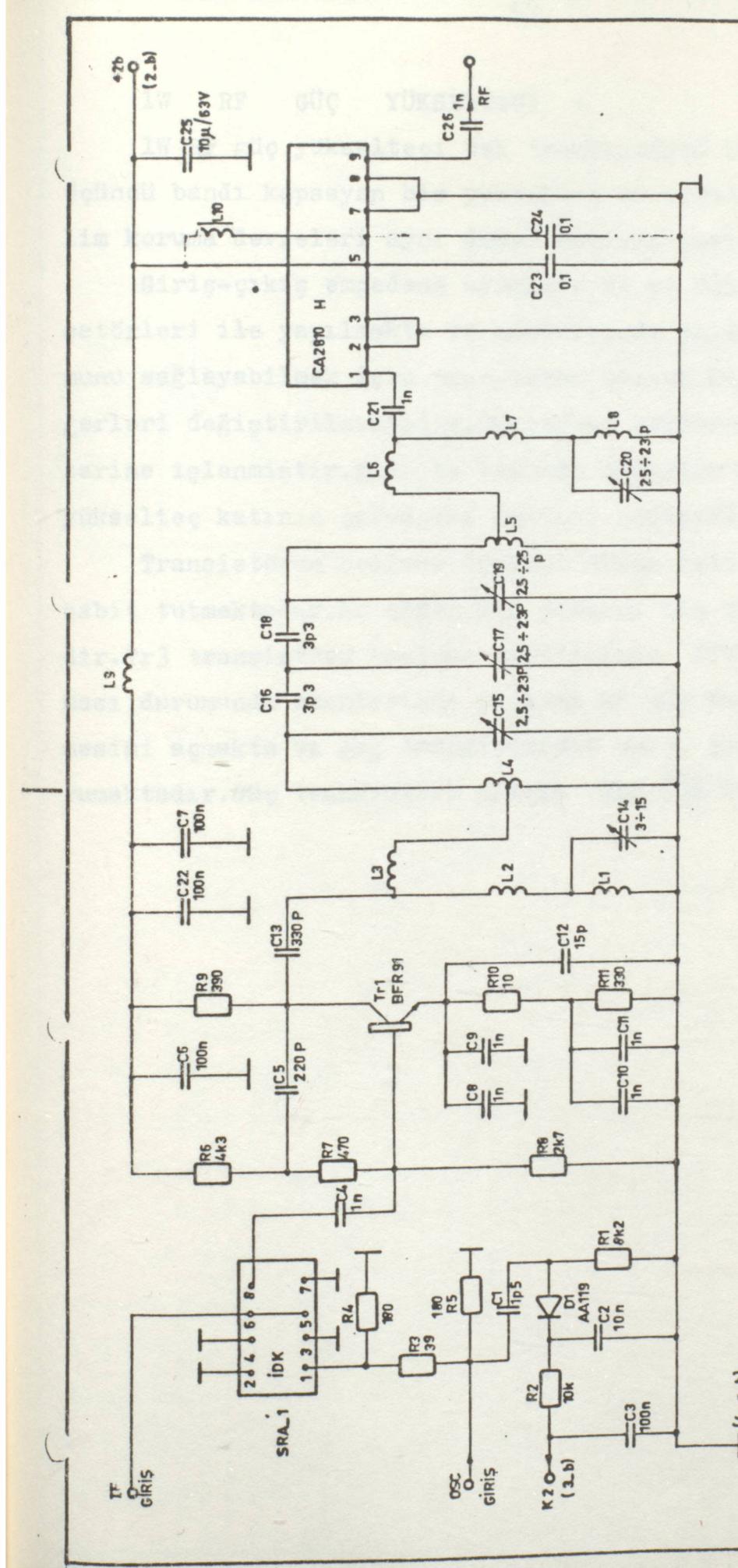

NOT : C8, C9 Kondansatörlerini arkeden bağlanacaktır.

CA2810 KULLANILDIĞI ZAMAN L-10 KALDIRILACAKTIR.



**II. KARŞITIRICI
100 mW. RF SÜRÜCÜ
PRENSİP SEMASI**

1W RF GÜC YÜKSELTECİ :

1W RF güç yükselteçi tek transistörlü band genişliği tüm üçüncü bandı kapsayan bir yükselteç devresidir. Akım ve gerilim koruma devreleri aynı devre üzerine yerleştirilmiştir.

Giriş-çıkış empedans uyumları C4 ve C16 trimmer kondansatörleri ile yapılmakta ve band içinde en iyi empedans uyumunu sağlayabilmek için transistör bazına konan kapasite değerleri değiştirilmektedir. Devredeki bobinler baskı devre üzerine işlenmiştir. Çıkışta bulunan dedektör devresi ile bu yükselteç katının çalışması kontrol edilmektedir.

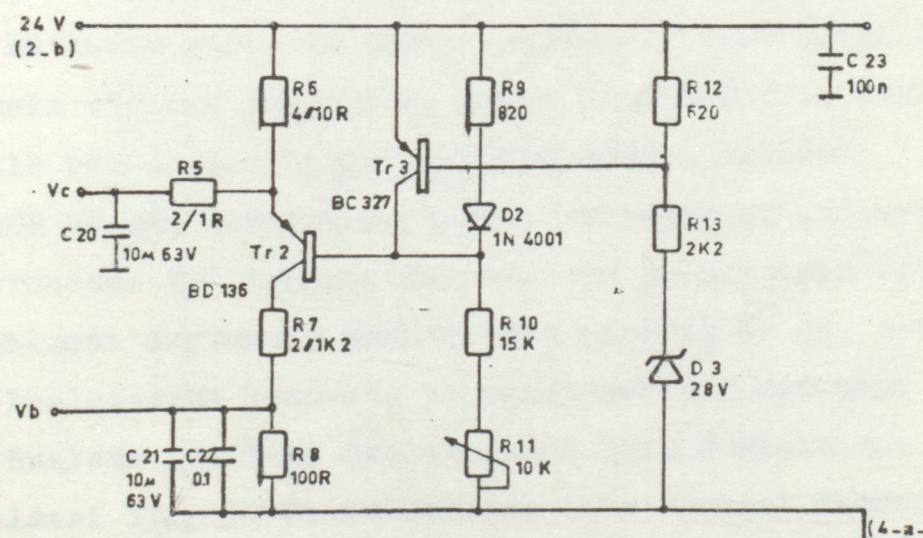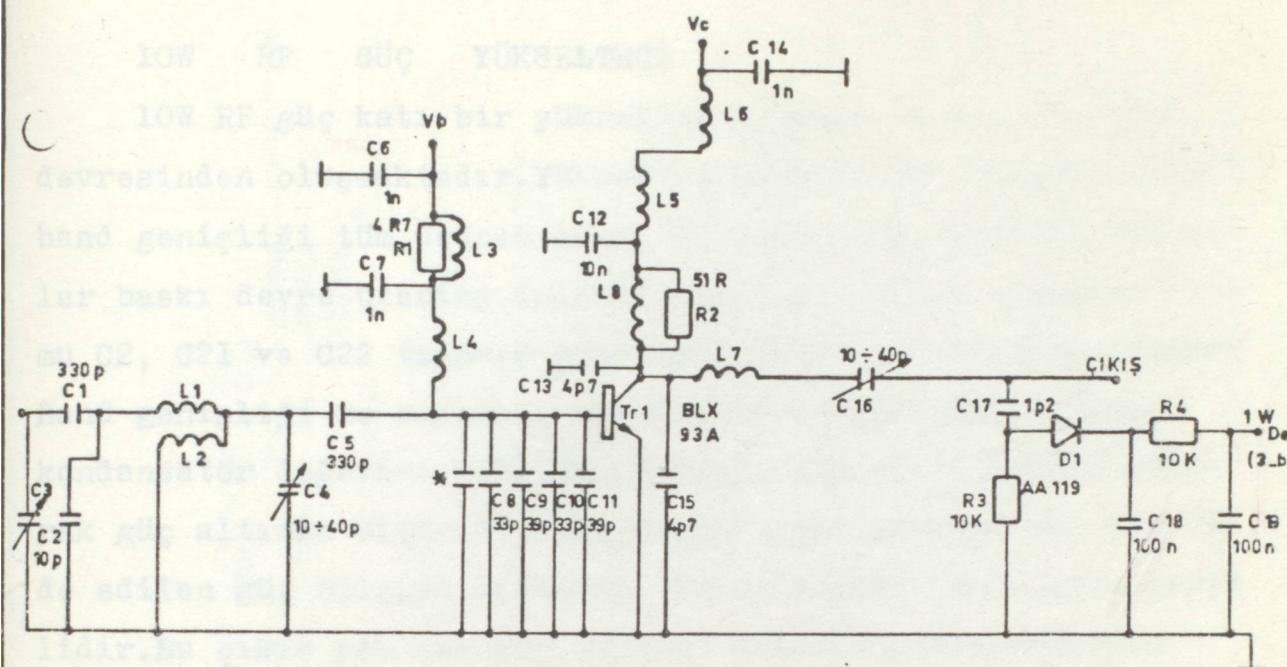Transistörün besleme devresi akımı belirli bir değerde sabit tutmaktadır. Bu değer R11 direnci ile ayarlanabilmektedir. Tr3 transistörü besleme geriliminin 27V'un üzerine çıkması durumunda anahtarlama yaparak RF güç transistörü beslemesini açmakta ve güç transistörünü aşırı gerilime karşı korumaktadır. Güç transistörü olarak BLX 93A kullanılmıştır.



KOLLEKTÖR VE BAZA AYAR SIRASINDA GEREKİRLER
İLAVE KAPASİTE KULLANILIR


1W RF GÜC YÜKSELTECİ
PRENSİP ŞEMASI

LOW RF GÜC YÜKSELTECİ :

LOW RF güç katı bir yükseltçeç devresi ve bir besleme devresinden oluşmaktadır. Yükseltçeç devresi tek transistörlü band genişliği tüm üçüncü bandı kapsayan bir devredir. Bobinler baskın devre üzerine işlenmiştir. Giriş-Çıkış empedans uyumu C2, C21 ve C22 trimmer kondansatörleri ile ayarlanmaktadır. Band genişliği ve empedans uyumu transistörün bazına konan kondansatör değerine bağlıdır. Çıkışta tek yönlü kuplör konarak güç altında ölçme kolaylığı sağlanmıştır. Dedektör ile elde edilen güç bilgisi sistemin kontrollü çalışması için gereklidir. Bu çıkış yok ise güç bilgisi algılanamayacağından otomatik kontrol çalışmaz.

RF güç yükseltçelerinde güç aktarımı için empedans uyumunun çok büyük önemi vardır. Bu yüzden sürücü katlardan itibaren katların giriş ve çıkış empedanslarının ayarı çok iyi yapılmalı sisteme bağlandığı zaman yeni bağlanan devrenin giriş'i ile bir önceki katın çıkışına uydurulmalıdır.

LOW RF güç devresinin karalı çalışmasını sağlayan besleme devresinde Tr5 transistörü besleme geriliminin 27V'un üzerine çıkması durumunda anahtarlama yaparak RF güç transistörünün beslemesini kesmekte ve aşırı gerilim koruması yapmaktadır. Besleme gerilimi değiştiğinde akım değişiminin en azai indirilmesi için 1W'da kullanılan akım kontrol devresi yerine Tr2 ve Tr3'den oluşan bir düzenleyici devre kullanılmıştır. Ortak emitterli bu iki transistörlü devrede Tr2'nin bazına istenilen akım değeri R8 trimpotu ile ayarlanarak sabit refrens verilir. Besleme gerilimi değiştiğinde R16 üzerindeki gerilim düşümüde değişerek Tr3'ün bazına uygulanır. Düzenleyici devre Tr2 ve Tr3'ün akımlarını dengelemeye çalışacağı için Tr4'ün bazı da Tr3'deki değişime bağlı olarak değişir. Böylece RF güç transistörünün baz akımını ayarlar.

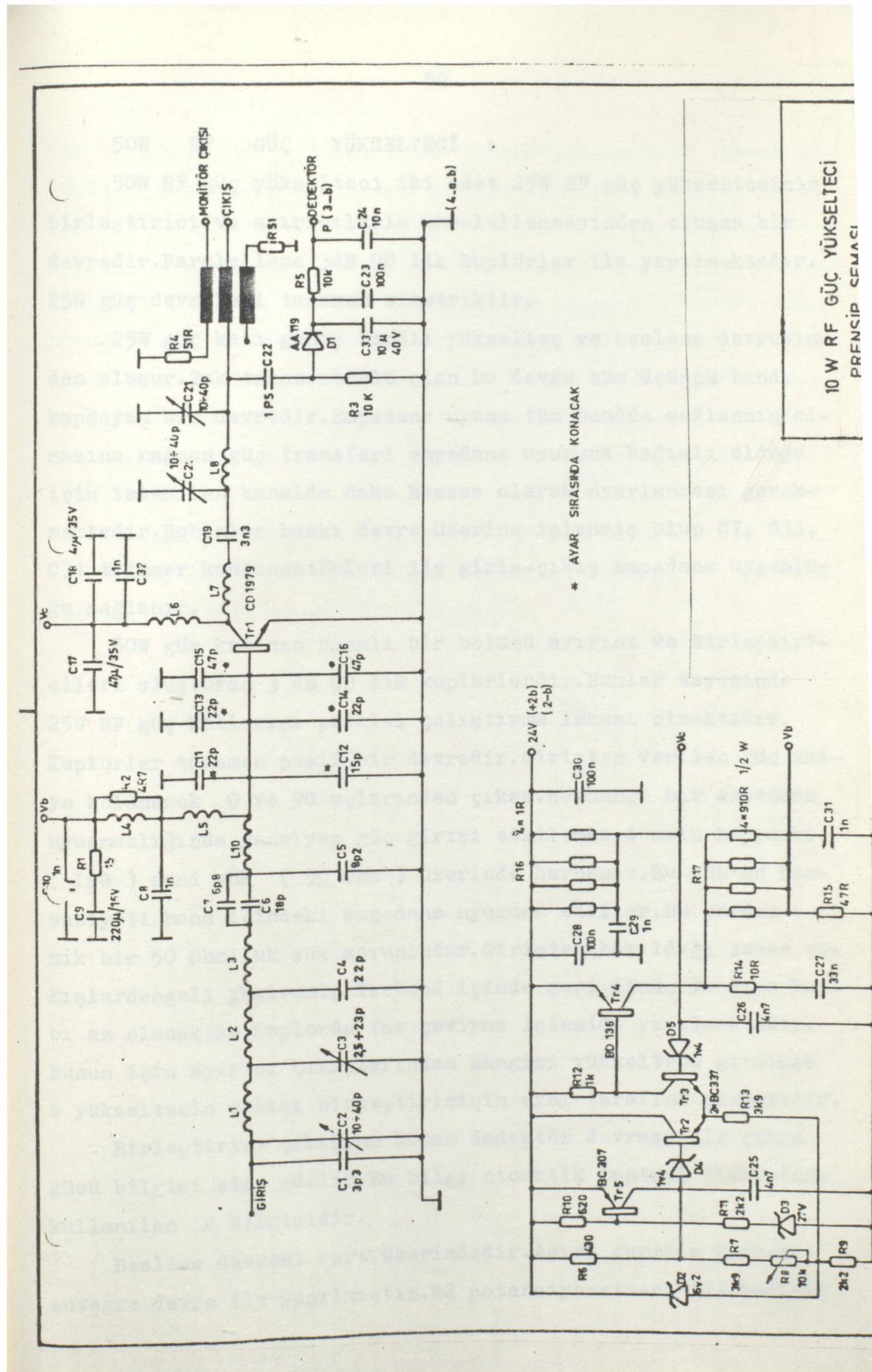

50W RF GÜC YÜKSELTECİ :

50W RF güç yükselteci iki adet 25W RF güç yükseltecinin birleştirici ve ayırıcılarla paralellenmesinden oluşan bir devredir. Paralelleme 3dB 90 lik kuplörler ile yapılmaktadır. 25W güç devreleri tamamen simetriktir.

25W güç katı geniş bandlı yükseltçe ve besleme devresinden oluşur. Tek transistörlü olan bu devre tüm üçüncü bandı kapsayan bir devredir. Empedans uyumu tüm bandda sağlanmış olmasına rağmen güç transferi empedans uyumuna bağımlı olduğu için istenilen kanalda daha hassas olarak ayarlanması gerekmektedir. Bobinler baskı devre üzerine işlenmiş olup C7, C33, C34 trimmer kondansatörleri ile giriş-çıkış empedans uygunluğu sağlanır.


50W güç katının önemli bir bölümü ayırıcı ve birleştiricileri oluşturan 3 dB 90 lik kuplörlerdir. Bunlar sayesinde 25W RF güç katlarını paralel çalışma imkanı olmaktadır. Kuplörler tamamen pasif bir devredir. Girişten verilen güç ikiye bölünerek 0 ve 90 açılarından çıkar. Herhangi bir empedans uyumazlığında yansıyan güç girişi etkilemez. 4 nolu kapıdaki (ISO) suni yük (50 Ohm) üzerinde harcanır. Bu yük'ün hasasiyeti band içindeki empedans uyumunu etkiler. Bu yüzden omik bir 50 Ohm'luk yük zorunludur. Girişten bakıldığı zaman çıkışlardengeli yüklenmiş ise band içinde geri dönüş yansıma kaybı az olacaktır. Kuplörde faz çevirme işlemide yapılmaktadır. Bunun için ayırıcı çıkışlarından hangisi yükseltece girmişse o yükseltcin çıkışlı birleştiricinin aynı tarafına girmelidir.


Birleştirici çıkışına konan dedektör devresi ile çıkış gücü bilgisi elde edilir. Bu bilgi otomatik kontrol devresinde kullanılan P bilgisidir.

Besleme devresi kart üzerindedir. Aşırı gerilim koruması entegre devre ile yapılmıştır. R2 potansiyometresi ile belirli

bir gerilime set edildiği zaman bu gerilimden daha yüksek bir gerilim geldiğinde beslemeyi durdurur. Bu durum D1 ledi yanarak belirlenir. Devredeki D2 ve D3 diyodları devrenin kararlılığının gerilim değişimlerinden etkilenmemesini sağlamaktadır. Tümleşik devrenin 8 nolu ucundan çıkan bilgi Tr1 ve Tr2 transistörlerini iletme veya kesime sokarak aşırı gerilim gelmesinde beslemeyi durdurmaktadır. Tr3 ve Tr4 transistörleri ise RF güç transistörünün çalışma koşullarını sağlayan besleme transistörleridir. İstenilen akım değeri R9 trimpotu ile belirlenmektedir.

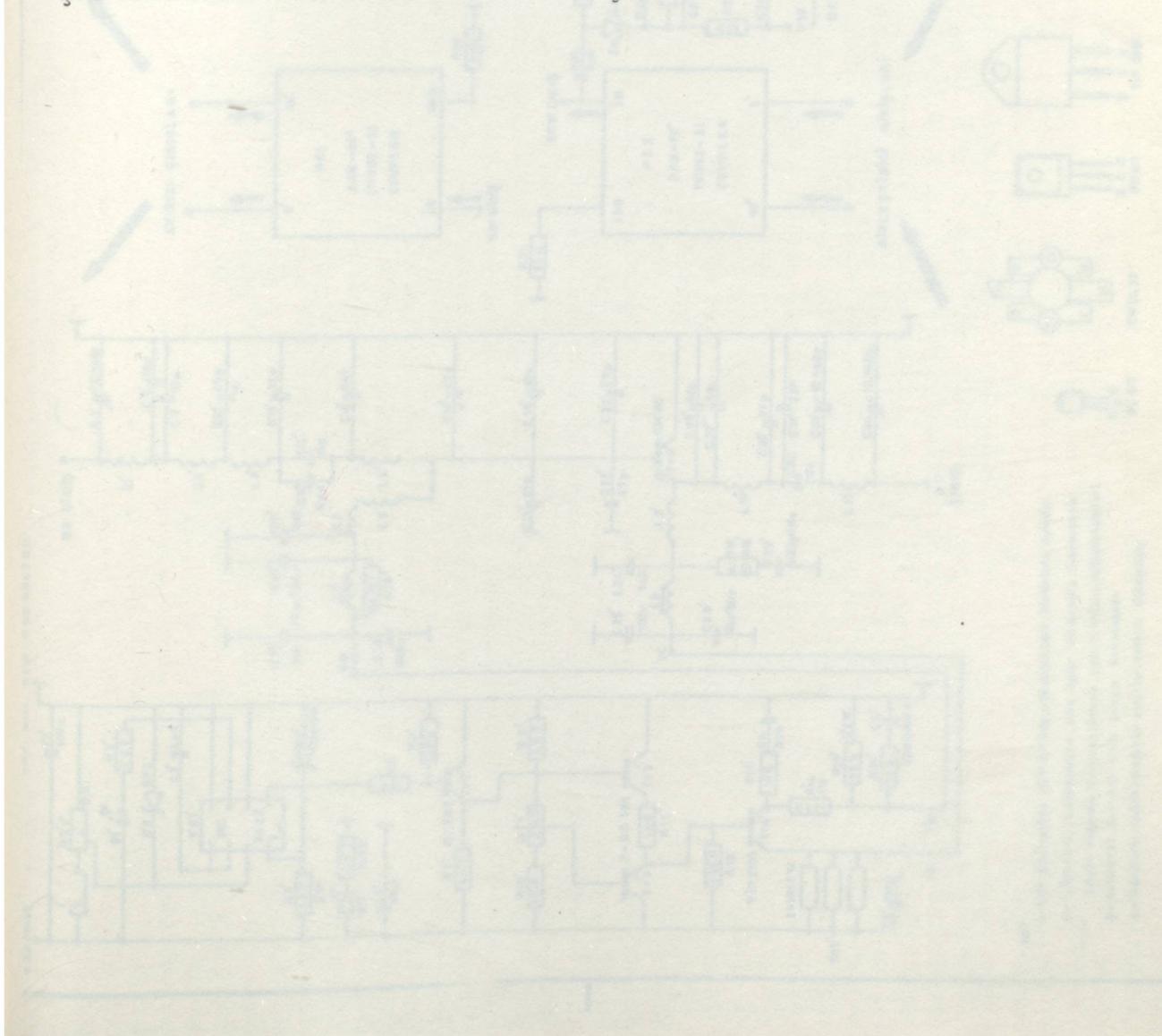Besleme devresi ile RF güç yükselteci arasına, baz ve kollektör akım yollarına süzgeç devreleri konarak DC çalışma şartlarının etkilenmesi önlenmiştir.




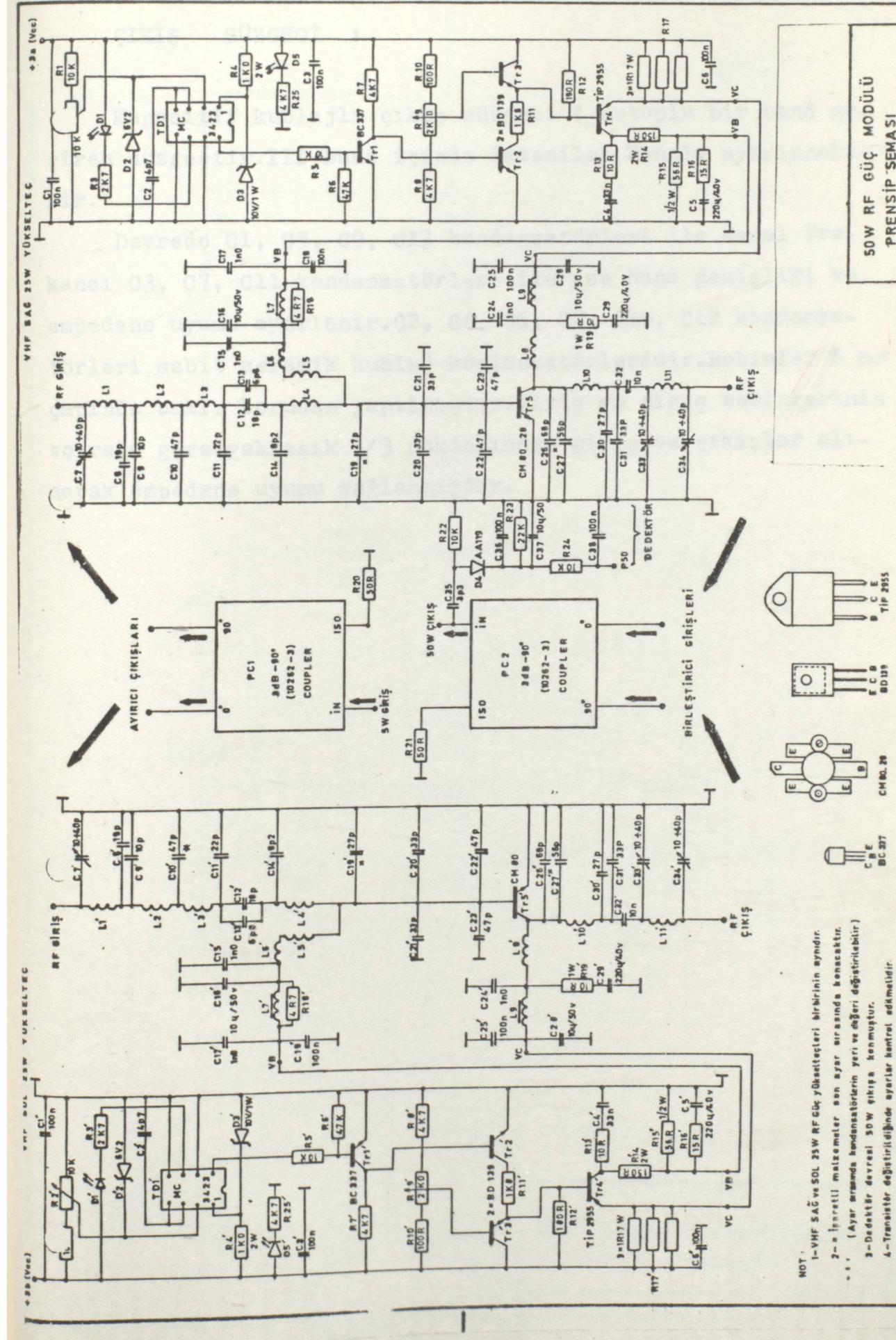


ÇIKIŞ SÜZGECİ :

Kapasitif kublajlı çıkış süzgeci 4 kutuplu bir band geçiren süzgectir. III Band içinde istenilen kanala ayarlanabilir.

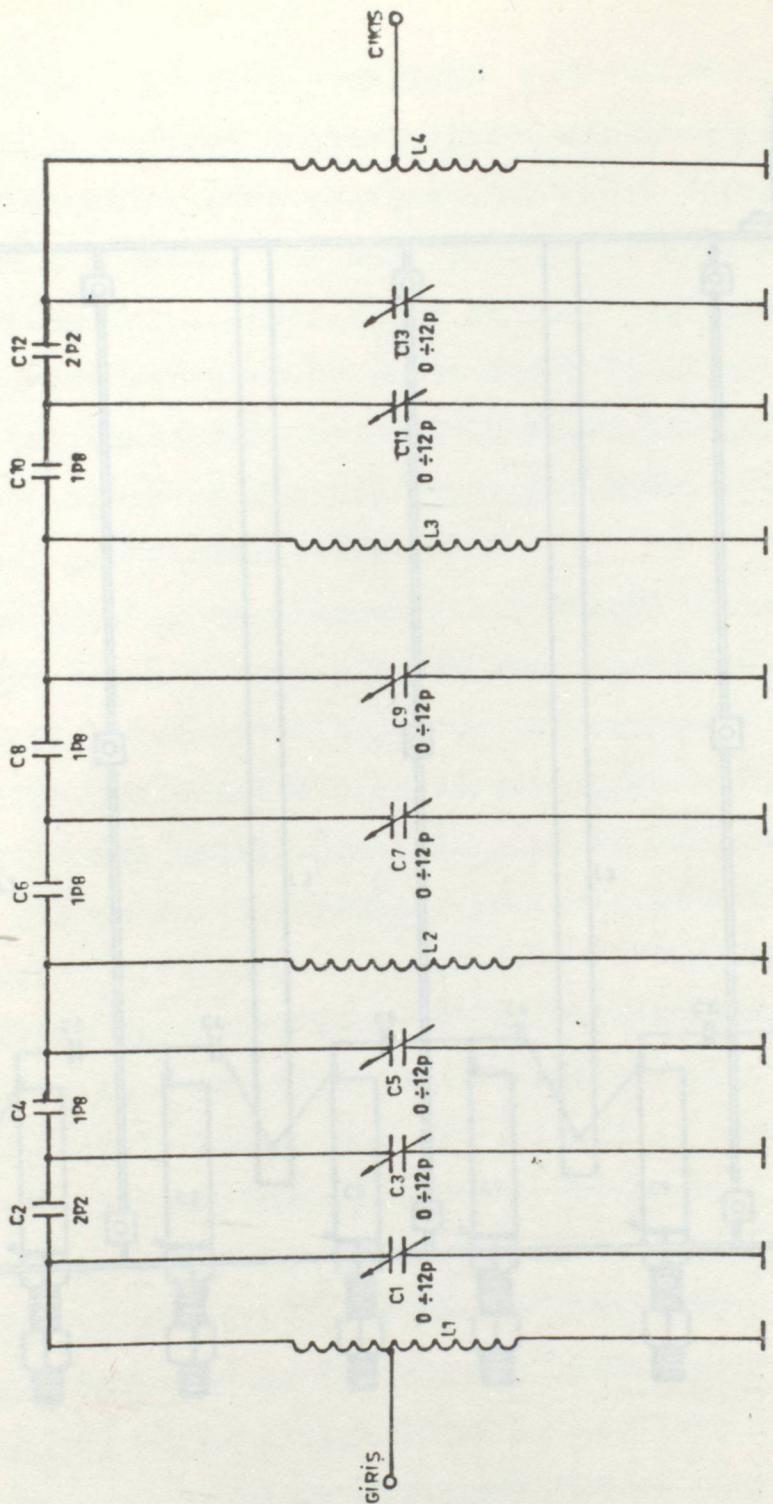Devrede C1, C5, C9, C13 kondansatörleri ile kanal frekansı C3, C7, C11 kondansatörleri ile ise band genişliği ve empedans uyumu ayarlanır. C2, C4, C6, C8, C10, C12 kondansatörleri sabit seramik kublaj kondansatörleridir. Bobinler 6 mm çapında bakır borudan yapılmıştır. Giriş ve çıkış bobinlerinin toprağa göre yaklaşık 1/3 noktasından giriş ve çıkışlar alınarak empedans uyumu sağlanmıştır.



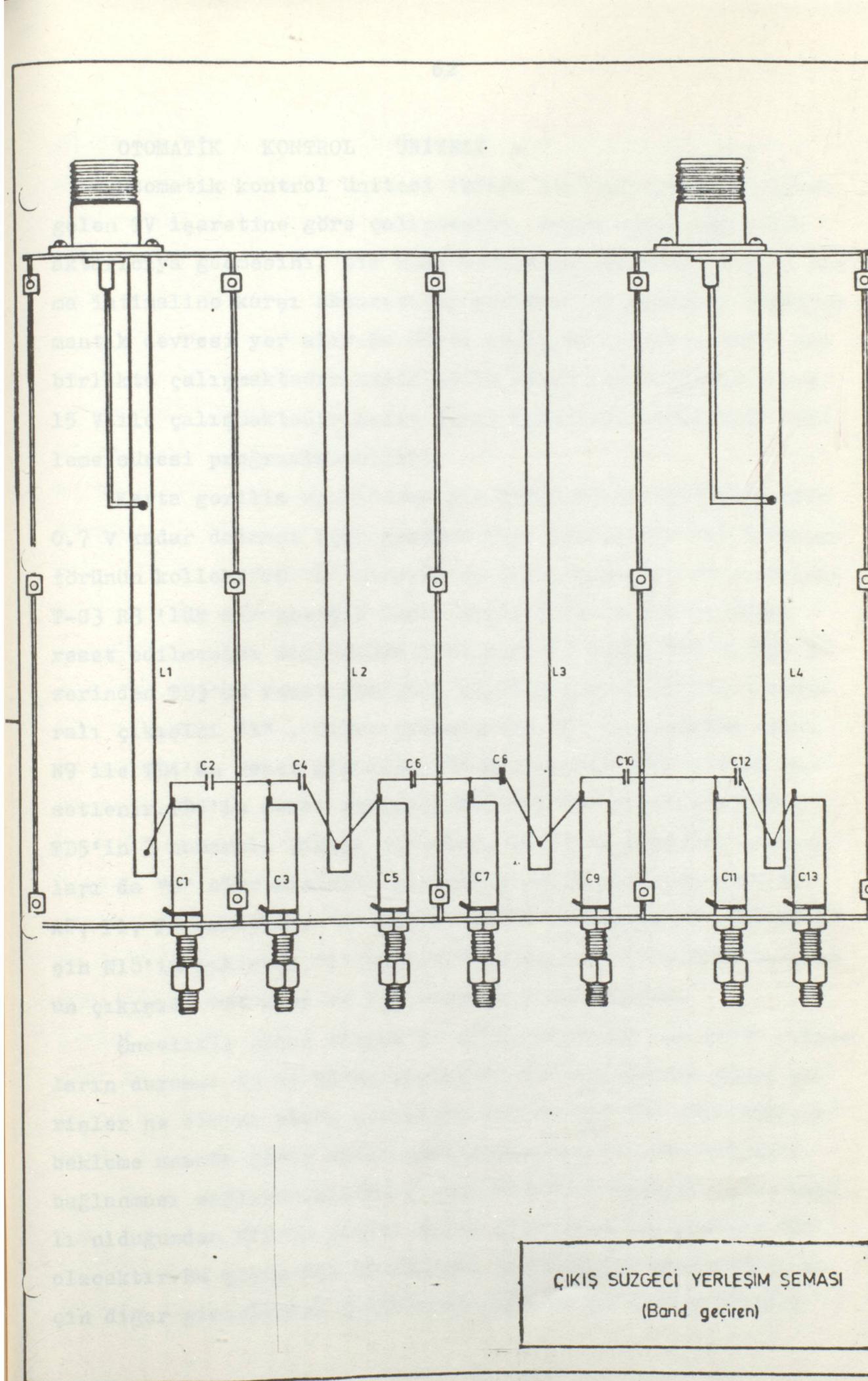ÇIKIŞ SÜZGECİ PRENSİP SEMASI
 (Band geçiren)



OTOMATİK KONTROL ÜNİTESİ :

Otomatik kontrol ünitesi içinde sistemin yedekli olarak gelen TV işaretine göre çalışmasını, arıza durumunda yedek aktarıcıya geçmesini, bir süre bekleyerek arızanın geçici olma ihtimaline karşı aktarıcının yeniden yoklanmasını sağlayan mantık devresi yer alır. Bu ünite seçme ve referans kartı ile birlikte çalışmaktadır. Karta 13'lü söket ile bağlıdır. Devre 15 V ile çalışmaktadır. Arıza sayma işlemleri arasındaki beklemeye süresi programlanabilir.

Karta gerilim uygulanmasıyla C3'ün R3 direnci üzerinden 0.7 V kadar dolması için gereken süre içerisinde Trl transistörünün kollektörü "1" olur. C3'ün dolmasıyla "0" olur. Böylece T-C3 R3'lük bir pozitif darbe üretilir. Bu darbe sistemin reset edilmesini sağlar. Üretilen pozitif darbe N25 ve N26 üzerinden TD3'ün reset girişine uygulanır. Buda TD3'ün 3 numaralı çıkışını "1", diğer çıkışlarını "0" yapar. Hemen sonra N9 ile TD4'ün reset girişine "0" uygulandığından TD4'de resetlenir. TD5'in reset girişine N13'ile "1" uygulandığından TD5'in 3 numaralı çıkış "1" olur, 10 ve 11 numaralı çıkışları da "0" olur. Sistemin girişinde yayın olmadığı anda A1, A2, P1, P2 çıkışları "1" dir. N1 ve N2 çıkışları "1" olduğu için N18'in çıkışında "1" olur. N14'ün çıkış "0" olduğu için N9'un çıkışında "0" olur ve TD4 sürekli reset edilir.

Öncelikli cihaz olarak I. cihaz seçilmiş ise diğer çıkışların durumu: N3 ve N4'ün girişleri "1" olduğundan diğer girişler ne olursa olsun çıkışları AN1 ve AN2 "1" olur. Böylece beklemeye anında giriş anten anahtarlarının her iki cihazada bağlanması sağlanır. N14'ün çıkış N15'in 2 nolu girişine bağlı olduğundan N15'in çıkışı diğer girişlere bakmaksızın "0" olacaktır. Bu çıkış N19 ve N20'nin girişlerine uygulandığı için diğer girişlerine bakmaksızın N19 ve N20'nin çıkışları


R1 ve R2 "0" olacaktır. Böylece bekleme anında +2b kaynaklanının çıkış katına gerilim uygulamaması sağlanmış olur. N14 çıkıştı N22'nin bir girişine uygulandığından N22'nin çıkışı "0" olacağından TD1'in pozitif seviye ile çalışma girişi "0" olduğundan TD1 çalışmaz, 11 nolu çıkıştı sürekli "0" olur.

Yayının başlaması ile A1 yada A2 "0" 'a düşer. Bu anda N1 ve N2 'nin çıkışları P1 ve P2 hala "1" olacağından "1" olarak kalır. Böylece N18, N3, N4 'ün çıkışları AN1 ve AN2 "1" olacağından giriş anten rölesi hala iki cihaza da bağlıdır. N4'ün çıkıştı, A1 yada A2'nin "0" 'a düşmesiyle "1" olur. Bu durumda TD4'ün reset girişine N9 ile evrilerek uygulanan "0" "1" olur ve TD4 çalışmaya hazır duruma gelir. N14'ün çıkışı N22'nin 13 numaralı girişini "1" yapar. Aynı anda N22'nin diğer girişi olan 12 nolu ucu TD3'ün 3 nolu çıkışına bağlı olduğundan "1" durumundadır ve N22'nin çıkışı "1" olur. Böylece TD1 çalışmaya başlar ve çıkışında bir kare dalga elde edilir. Bu sırada TD5'in 4 ve 9 nolu (pin 10 ve 11) çıkışları "0" olduğundan N24'ün çıkışında "0" , N12'nin çıkışlıise "1" dir. Bu durumda N15'in 1 nolu girişi "1" de diğer girişide N14'ün çıkışına bağlı olduğundan "1" dedir. Böylece N15'İN çıkışı "1" dir. Bunun sonucu olarak N19 ve N20'nin 2 ve 5 nolu girişlerine "1" uygulanır. Aynı anda TD4'ün çıkışı "0" olduğundan, N20'nin diğer girişi "0" , çıkışında "0" olur. Ancak N19'un 1nolu girişi TD4'ün çıkışı N10 ile evrildiğiinden "1" olur ve çıkışı olan R1 de "1" olur. Böylece I. cihazın +2b kaynağını çalışır ve çıkış katlarına gerilim uygulanmaya başlanır. Bunun sonucu olarakda P1'in "0" olması beklenir.

Bu sırada N18'in çıkışı ile N12'nin çıkışları "1" olduğu için N17'nin çıkışında "1" olacaktır. N17'nin çıkışı N16'nın 5 nolu girişine uygulandığından diğer girişindeki TD1'in çıkışındaki kare dalga aynen N16'nın çıkışında görülür ve TD4'ün

clock girişine uygulanır. TD4'e uygulanan kare dalganın her pozitif çıkışında bir ileri sayar. Dördüncü darbe sonunda TD4'ün 3 numaralı çıkıştı "1" olur ve N7 ve N21 ile TD5'in clock girişine uygulanır. Pozitif çıkışını gören TD5 durum değiştirir. Çıkışı "0" olur. Daha sonraki darbeler sonunda TD4'ün 4 nolu çıkışında "1" olur. N20'nin 6 nolu girişine uygulanarak çıkışının yani R2'nin "1" N19'un 1nolu girişine N10 ile evrilerek uygulanması sonucu N19'un çıkışına olan R1'in "0" olması sağlanır. Böylece II. cihazın +2b kaynağı bağlanır ve ikinci cihaz çalışmaya başlar. Ancak TD4'e 8 darbe gelmeden önce birinci cihaz çalışmaya tekrar başlarsa N1'in çıkışı "0" olacak ve N18'in çıkışında "0" yapacaktır. Böylece N17'nin 8 nolu giriş "0" olduğundan çıkışında "0" olacak, aynı şekilde N16'nın 5 nolu giriş de "0" olacak ve TDL'in ürettiği darbeler TD4'e uygulanmayacaktır. Bu durumda TD4 sayma işlemi yapamayacağından 4 nolu çıkışı değiştmeyecek ve I. cihaz çalışır durumda kalacak tır. Bu arada N18'in çıkışı "0" olunca N3 ve N4'ün 8 ve 12 nolu girişlerine "0" uygulanacak ve N3 ve N4'ün çıkışları diğer girişlere bağlı olacaktır. N19 çıkışına olan R1 "1" olduğundan N6 ile evrilince N3'ün 9 nolu girişini ile N3'ün çıkışına olan AN2 "0" olacak, aynı şekilde N4'ün çıkışına olan AN1 "1" olacaktır. Bu durumda giriş anten anahtarı sadece I. cihaza bağlanmış olacaktır. I. cihaz normal çalıştığı sürece sistemdeki çıkışlar değerini koruyacaktır.

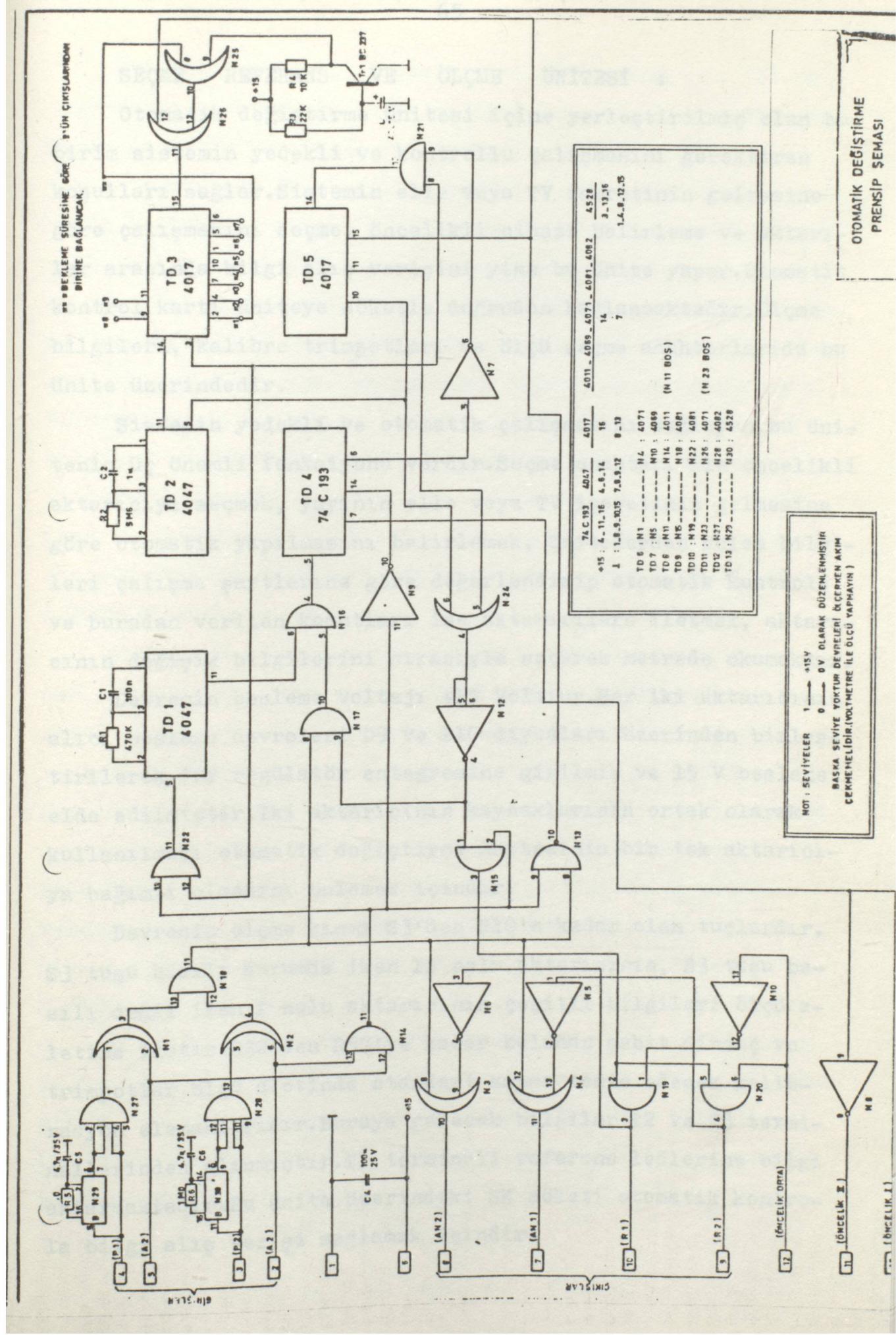A1 "1" olursa N18'in çıkışı "1" olur ve N3 ve N4'ün çıkışları olan AN1 ve AN2 de "1" olur ve A2'ninde "1" yada "0" olmasına bakılır. A2'de "1" ise yayın bitmiş olacağından sistem başlangıç durumuna döner. A2 "0" ise TDL çalışır. TD4'ün 4 nolu çıkışı "1" olur ve II. cihazın besleme gerilimi verilerek II. cihaz çalışmaya başlar.



SEÇME REFERANS VE ÖLÇME ÜNİTESİ :

Otomatik değiştirme ünitesi içine yerleştirilmiş olan bu birim sistemin yedekli ve kontrollü çalışmasını gerektiren koşulları sağlar. Sistemin elle veya TV işaretinin gelmesine göre çalışmasını seçme, öncelikli cihazı belirleme ve aktarıcılar arasında bilgi alış verişini yine bu ünite yapar. Otomatik kontrol kartı üniteye söketle doğrudan bağlanmaktadır. Ölçme bilgileri, kalibre trimpotları ve ölçü seçme anahtarlarında bu ünite üzerindedir.

Sistemin yedekli ve otomatik çalışmasını sağlayan bu ünitenin üç önemli fonksiyonu vardır. Seçme anahtarı ile öncelikli aktarıcıyı seçmek, yayının elle veya TV işaretinin gelmesine göre otomatik yapılmasını belirlemek, ünitelerden gelen bilgileri çalışma şartlarına göre değerlendirip otomatik kontrole ve buradan verilen komutları ise aktarıcılara iletmek, aktarıcının değişik bilgilerini sırasıyla seçerek metrede okumaktır.

Devrenin besleme voltajı +15 Volttudur. Her iki aktarıcının alıcı besleme devreleri D9 ve D10 diyodları üzerinden birleştirilerek TD2 regülatör entegresine girilmiş ve 15 V besleme elde edilmiştir. İki aktarıcının kaynaklarının ortak olarak kullanılması otomatik değiştirme ünitesinin bir tek aktarıcıya bağımlı olmasını önlemek içindir.


Devrenin ölçme kısmı S3'den S10'a kadar olan tuşlardır. S3 tuşu basılı durumda iken II nolu aktarıcının, S3 tuşu basılı değil iken I nolu aktarıcının çeşitli bilgileri ölçü aletine iletilir. R32'den R57'ye kadar bulunan sabit direnç ve trimpotlar ölçü aletinde standart sapma temin edecek kalibrasyon elemanlarıdır. Buraya gelecek bilgiler T2 ve T3 terminalerinden alınmıştır. T1 terminali referans ledlerine bilgi aktarmaktadır. Bu ünite üzerindeki SK söketi otomatik kontrola bilgi alış verisi sağlamak içindir.

Ünitenin en önemli kısmı ise S1, S2 tuşları ile TDL entegresinin oluşturduğu karşılaştırma kismıdır. S1 anahtarı yarının otomatik veya elle yapılmasını sağlayan tuştur. Bu tuş ile aktarıcılara AN ve R bilgilerinden elle seçilen veya otomatik kontrolden alınan bilgiler bağlanır. R bilgileri aktarıcıların +2b, +3a, +3b besleme kaynaklarına kumanda bilgisi, AN ise giriş anten anahtarını besleme bilgileridir. T1, T2, T3, T4 transistörleri CMOS entegrelerinden alınan bilgi işaretlerini aktarıcıları sürecek seviyeye çıkaran transistörlerdir. Elle çalışmada bunlar yerine S2 anahtarından sabit AN ve R bilgileri aktarıcılara gider. S2 anahtarının görevlerinden biri öncelik seçmektir. Basılı iken II. aktarıcı, basılı değil iken I. aktarıcı önceliklidir. Aynı şekilde AN ve R bilgilerinin otomatik kartından gelenlerimi yoksa sabit değerlermi olduğunu S1 anahtarı belirler.

Aktarıcıdan gelen analog bilgiler yine bu ünite tarafından sayısal değerleré çevrilmektedir. Karşılaştırıcıların pozitif girişlerine belirli bir referans verilmiştir. Negatif girişlere aktarıcılardan gelen bilgi seviyeleri bu referanslara göre daha büyük ise karşılaştırıcı çıkışı sıfır olur. Aktarıcılardan gelen bilgi küçük ise karşılaştırıcı çıkışı bir (1) olur. Karşılaştırıcılardaki 0.7V eşik problemlerini ortadan kaldırmak için referans gerilimi 1V'un üstünde seçilmiştir. Cihazların istenen şartlarda çalıştırılması için referans değerleri tek tek R9, R10, R11, R12 trimpotları ile ayarlanır.

A1 ve A2 bilgileri aktarıcıların giriş hassasiyetini ve TV işaretinin alındığını belirleyen bilgilerdir. P1 ve P2 bilgileri ise çıkış gücünü belirleyen bilgilerdir. P bilgileri 10W (50W) RF Güç yükselteci çıkışından bir dedektör devresi yardımı ile alınmaktadır.

GİRİŞLER (T2 - T3 TERMINALLERİNDEN)

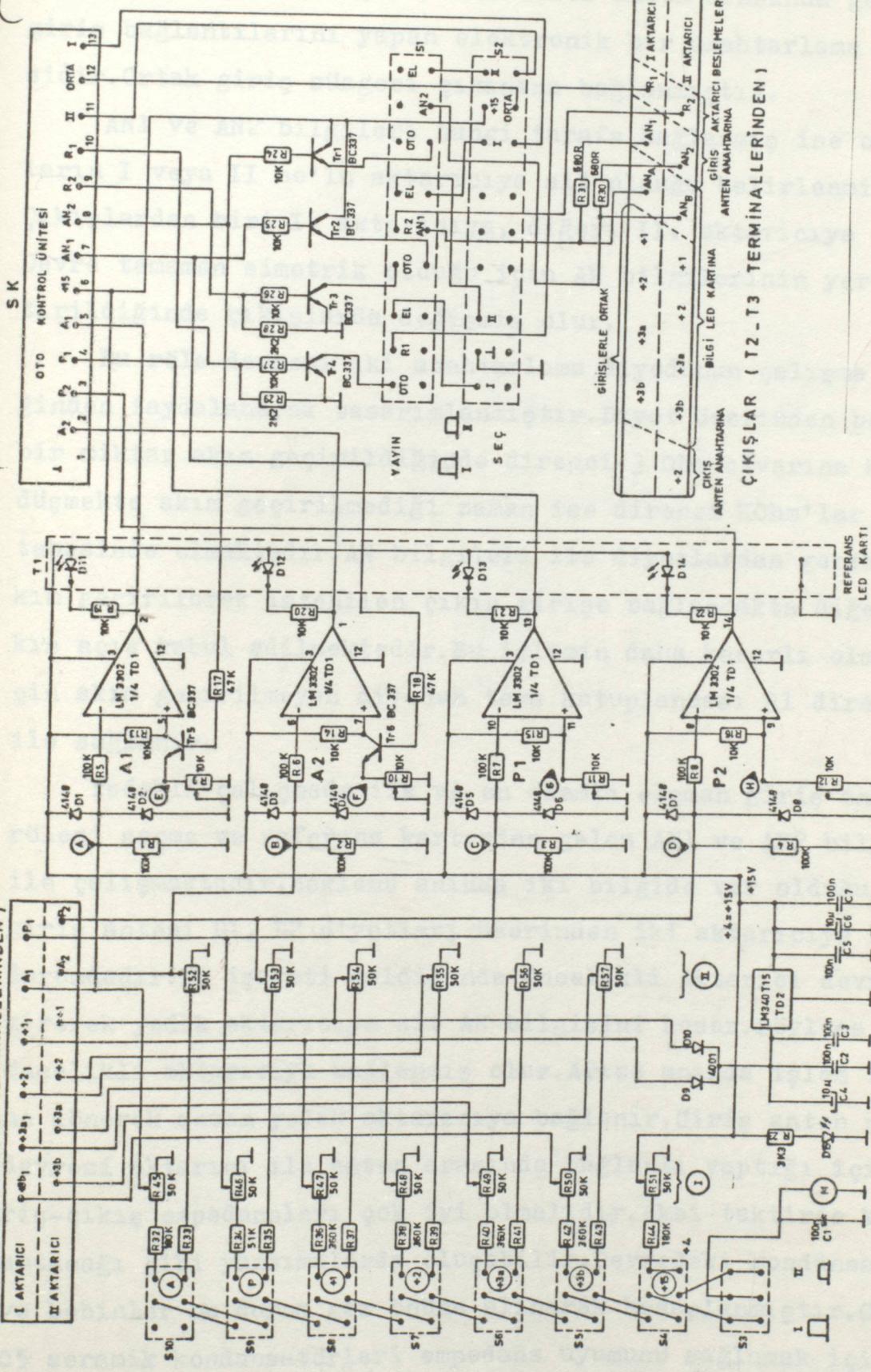

GİRİŞ ANTEN RÖLESİ :

Aktarıcının girişleri ile alıcı anten arasında gerekli giriş bağlantılarını yapan elektronik bir anahtarlama devresidir. Ortak giriş süzgeci çıkışına bağlanmıştır.

AN1 ve AN2 bilgileri hangi tarafa bağlanmış ise o çıkışların I veya II no'lu aktarıcıya ait olduğu belirlenmiş olur. Çıkışlardan biri I. aktarıcıya, diğeri II. aktarıcıya aittir. Devre tamamen simetrik olduğu için AN bilgilerinin yeri değiştirildiğinde çıkışlarda değişmiş olur.

Bu röle devresi iki anahtarlama diyodunun çalışma özelliğinden faydalananarak tasarımılmıştır. Diyot üzerinden belirli bir miktar akım geçirildiğinde direnci 3 Ohm civarına kadar düşmekte akım geçirilmediği zaman ise direnci KOhm'lar metresinde olmaktadır. AN bilgileri ile diyotlardan gerekli akım geçirilerek istenilen çıkış girişe bağlanmakta diğer çıkış açık kabul edilmektedir. Bu işlemin daha kararlı olması için akım geçirilmeyen diyodon ters kutuplanması R1 direnci ile sağlanır.

Yedekli çalışmada ilk ve en önemli eleman giriş anten rölesi seçme ve referans kartından gelen AN1 ve AN2 bilgileri ile çalışmaktadır. Bekleme anında iki bilgide var olduğu için giriş anteni D1, D2 diyotları üzerinden iki aktarıcıya bağlı durumdadır. TV işaretini geldiğinde öncelikli aktarıcı devreye girerek yedek aktarıcıya ait AN bilgisini keser. Böylece anten öncelikli aktarıcıya bağlanmış olur. Arıza anında işlem tersine dönerek anten yedek aktarıcıya bağlanır. Giriş anten rölesi devresi aktarıcı ile anten arasında bağlantı yaptığı için giriş-çıkış empedansları çok iyi olmalıdır. Aksi takdirde kayıp artacağı gibi yansımalarda oluşabilir. Devredeki kondansatör ve bobinler bu durum göz önüne alınarak hesaplanmıştır. C1, C4 C5 seramik kondansatörleri empedans uyumunu sağlamak içindedir.

ÇIKIS ANTEN RÖLESİ

Aktaraca sisteminin giripleri ile yerel antenlerin
bağlantılı olduğu zaman mekanik bir aktarım devresi
ve referans kartı ile otomatik kartındaki nötr
içerik çalışmaktadır. 2 girişin ve 1 çıkışın olası tüm
örnekle yapıcı döller ile giriplerden biri aktif olduğunda
durur. Ancak rölenin bobin uygulama gerilimine göre
diğer girişe bağlanır. Sisteme uygulandığından
bu durum ünçellikli aktarımcıya bağlı olarak
kısıtlı devamlı döllerdir. Bu durumda 2 girişin
yedek aktarımı sağlanır.

Bu durumda GİRİŞ → C1 → 1n → L1 → BA182
rollu bağlantı devamlıdır.

AN1 → C2 → 1n → D1 → C3 → 1n → L2 → C4 → 1n → ÇIKIS I
BA182 → D2 → C5 → 1n → L3 → C6 → 1n → 4n7 → C7 → 1n → AN2

AN2 → C7 → 1n → 4n7 → C6 → 1n → L3 → C5 → 1n → D2 → C2 → 1n → L2 → C4 → 1n → ÇIKIS II

GİRİŞ ANTEN RÖLESİ
PRENSİP ŞEMASI

ÇIKIŞ ANTEN RÖLESİ :

Aktarıcı sisteminin çıkışları ile verici antene gerekli bağlantıları yapan mekanik bir anahtarlama devresidir. Seçme ve referans kartı ile otomatik kartındaki mantığa uyumlu olarak çalışmaktadır. 2 girişi ve 1 çıkışlı olan röle devresinde röle yapısı itibarı ile girişlerden biri çıkışa sürekli bağlı durur. Ancak rölenin bobin uçlarına gerilim uygulanırsa çıkış diğer girişe bağlanır. Sistemdeki uygulamada enerjisiz bağlanmış durumu öncelikli aktarıcıyı verici antene bağlar. Yani çıkış devamlı öncelikli aktarıcıya bağlı olup mantık devreleri yedek aktarıcıyı devreye sokarsa çıkış anteni yedeğe bağlanır. Bu durumda çıkış rölesi enerjisini yedek aktarıcıya ait kontrollü besleme geriliminden alır.

~~dire~~ BESLEME DEVRELERİ : +1, +2a, +2b, -2c, +3a, +3b
 50W ve 10W aktarıcıda kullanılan güç kaynakları prensip olarak aynıdır. 50W'lık aktarıcıclarda -2c ve +1 gerilimleri kullanılmamakta 10W'da kullanılan +2b sağlayan devrenin limiti değiştirilerek kullanılmaktadır. +2b, +3a, +3b gerilimlerini sağlayan devrenin akım limiti ayarlanıldığı gibi çıkış geriliği de ayarlanabilmektedir. Bu gerilimler gerilim regülatörlerinden elde edilmiştir. +2b, +3a, +3b devresinde LM 723, +1 devresinde ise LM 317 CK gerilim regülatörleri kullanılmıştır.

Tümleşik gerilim regülatörlerinin girişine 35 Volttan daha fazla bir gerilim uygulanmaması gerekmektedir. Bunun için +2a olarak isimlendirilen bir ön regülatör devresi tasarılmıştır. Bütün devrelerin esası pozitif regülasyon metoduna göre düşünülmüştür.

+2a BESLEME DEVRESİ :

Teknik Özellikleri :

Giriş Gerilimi : En çok 60 Volt

Cıkış Gerilimi : 30.6 Volt

Cıkış Akımı : 7 Amper

Ön regülatör olarak isimlendirilen bu devre +2b, -2c, +3a ve +3b gerilimlerini sağlayan devrelerin giriş gerilimlerinin 35 Volttan daha fazla olmamasını sağlamak üzere gerçekleştirilmiştir. Transformatör, köprü diyod ve birkaç kondansatörden oluşan doğrultma devresi ile +2b, -2c, +3a, +3b gerilimlerini sağlayan devreler arasında yer almaktadır.

Devrede regülatör olarak yüksek gerilim girişli LM 317 CK gerilim düzenleyicisi kullanılmıştır. Bu gerilim düzenleyicisi istenilen akım değeri yüksek olduğundan tek başına kullanılmalıdır. Görevi Tr1 transistörünü sürmektedir. Ön regülatör devresinde Tr1 transistörü gerilim düzenleyici olarak, TD1 ise yardımcı eleman olarak çalışmaktadır. Çıkış gerilimi R3 ve R4

dirençleri ile ayarlanabilmektedir. Çıkıştaki 36 Voltluk zener ön regülatörde herhangi bir arızadan dolayı meydana gelebilecek gerilim yükselmelerinden, sonraki devreleri korumak için kullanılmıştır.

+2b, +3a, +3b BESLEME DEVRESİ :

Teknik Özellikleri :

Giriş Gerilimi : 30.6 Volt

Çıkış Gerilimi : 24 Volt

Çıkış Akımı : 3.5 - 5 Amper

Yük Regülasyonu : 0.1

+2b gerilimi 10W aktarıcıda, +3a ve +3b gerilimleri 50W aktarıcıda kullanılmaktadır. 50W aktarıcılardaki +3a ve +3b iki adet 25W'lık modülleri ayrı ayrı beslemektedir. +2a ile +3a ve +3b gerilimlerini sağlayan devreler aynı olup, sadece akım limitleri farklıdır. Bu genel devre regülasyonu oldukça iyi, çıkış akımı sınırlandırılabilen, 5A kapasiteli, kısa devre korumalı ve anahtarlanabilen bir güç kaynağıdır.

TD3 tümleşik devresi regülasyonu sağlamak için kullanılmış olup, tek bir chip üzerinde voltaj karşılaştırıcısı, voltaj referansı ve sürücü devresini içeren bir devredir. TD3 tümleşik devresi tarafından sürülen Tr3 transistörü de Tr2 transistörünü sürmektedir. Tr2 transistörünün beyz'i ile emiteri arasındaki direnç termal stabiliteyi sağlamaktadır. R14 ve R15 dirençleri sayesinde çıkış akımı limit değere ulaşıldığında Tr4 yardımıyla çıkış gerilimi azaltılmaktadır. R16, R19 ve R20 dirençleri ile çıkış geriliminden örnek alınıp TD3'teki voltaj karşılaştırıcısının bir girişine bağlanarak çıkış geriliminin akım limiti dahilinde sabit kalması sağlanmaktadır. Voltaj karşılaştırıcısının diğer girişine ise tümleşik devrenin kendi üzerindeki referans uygulanmıştır. Bu uçtaki C3 kondansatörü yardımıyla gerilimin yumuşak başlaması (soft-start) sağlanmış-

tır.L1 ve L2 şok bobinleri kontrol noktalarının RF'den etkilenmesini önlemek amacıyla konulmuştur.

~~yönde~~ TD3 tümlesik devresinin içerisindeki akım limit transistörü D5, R10, R11, R12 diyod ve dirençleri kullanılarak devreye anahtarlanabilme özelliği kazandırılmıştır. Çıkışın kısa devre edilmesi durumunda ise R17, R19 ve Tr4 dirençleri ve transistörüyle çıkış gerilimi 0.7 Volta kadar indirilmektedir. Kısa devre durumundaki çıkış akımı 1.2 Amperdir. Böylece devre sürekli kısa devreye karşıda korunmaktadır.

-2c BESLEME DEVRESİ :

Teknik Özellikleri :

Giriş Gerilimi : 24 Volt

Çıkış Gerilimi : -24 Volt

Çıkış Akımı : 45 mA


Anahtarlama modunda çalı şan bu güç kaynağı (Switching mode power supply) sentezör ünitesinin osilatörünü beslemek üzere tasarlanmıştır ve bu devrenin görevi +24 V'dan -24 V elde etmektir. Alıcı katı osilatörünün sürekli çalışır durumda olması gerektiğinden -2c gerilimini üreten devre +1 güç kaynağından beslenmektedir.

L3 ve C9 elemanları beslemeden gelebilecek yüksek frekanslı parazitleri önlemek amacıyla konulmuştur. TD4 tümlesik devresi ile kare dalga üretilmiştir. Üretilen kare dalganın genliği 22.5 volt ve frekansı 13 kHz'dır. İşlemsel kuvvetlendiricinin çıkıştı düşük olduğu için Tr6 transistörü tampon devre olarak kullanılmıştır. Tr4 transistörü yardımıyla +1 gerilimi L4 bobini uçlarına belirli bir süre uygulanıp bobin uçları açıkta bırakılmaktadır. Tampon girişine uygulanan kare dalga sayesinde bobin uçlarında gerilim varken üzerinde enerji depo edilmekte, bobin ucu açıkta bırakıldığı zaman ise üzerinde depolandığı enerji D8 yardımıyla C11 kondansatörüne transfer ed-

dilerek negatif gerilim elde edilmektedir. Burada bobin uçlarında gerilim ani olarak değiştirilerek uçlarındaki ters yönde endüklenen gerilim kullanılmaktadır.

Devre çıkışı yüksüz kaldığında bobin uçlarında endüklenen gerilim değerinin büyük olması istenmeyen bir durumdur.

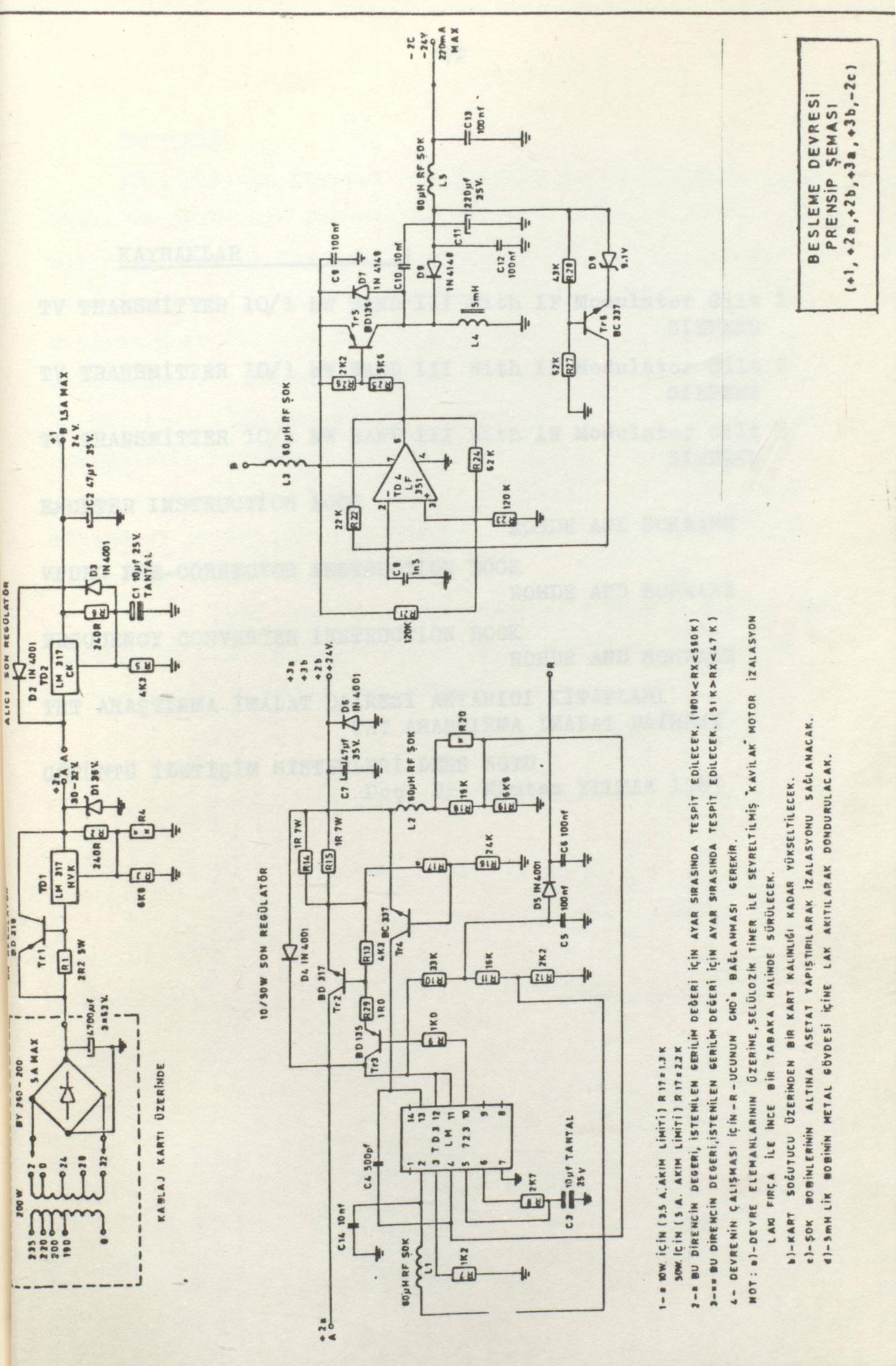Tr6, D9, R27 ve R28 yardımıyla çıkış gerilimine göre anahtarlama için kullanılan kare dalganın genişliği ayarlanarak çıkış geriliminin ± 24 voltta sabit kalması sağlanmaktadır.



KAYNAKLAR

TV TRANSMITTER 10/1 kW BAND III With IF Modulator Cilt 1
SIEMENS

TV TRANSMITTER 10/1 kW BAND III With IF Modulator Cilt 2
SIEMENS

TV TRANSMITTER 10/1 kW BAND III With IF Modulator Cilt 3
SIEMENS

EXCITER INSTRUCTION BOOK

ROHDE AND SCHWARZ

VIDEO PRE-CORRECTOR INSTRUCTION BOOK

ROHDE AND SCHWARZ

FREQUENCY CONVERTER INSTRUCTION BOOK

ROHDE AND SCHWARZ

TRT ARAŞTIRMA İMALAT DAİRESİ AKTARICI KİTAPLARI

TRT ARAŞTIRMA İMALAT DAİRESİ

GÖRÜNTÜ İLETİŞİM SİSTEMLERİ DERS NOTU

Doç. Dr. Mümtaz YILMAZ 1983

ÖZGEÇMİŞ

1964 yılında Kayseri'nin Yahyalı kazasında doğdum. İlkokulu ve Ortaokulu Yahyalı'da bitirdim. Babamın görevi nedeniyle daha sonra Kayseri'ye gittik. Liseyi Kayseri Sümer Lisesinde bitirdikten sonra Üniversite imtihanında Kayseri Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'ni kazandım. Üniversite I. ve II. sınıfı bu Üniversite'de okudum. 1983 senesinde Yıldız Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü'ne yatay geçiş yaptım. 1985 yılında Elektronik ve Haberleşme Mühendisi olarak mezun oldum. Aynı sene içerisinde Yüksek Lisans Eğitimi'ne başladım.

26. 1. 1987 tarihinde TRT İstanbul Bölge Vericiler Müdürlüğü TV Vericiler Müdürlüğü TV Bakım Mühendisi olarak görevi başladım. Halen aynı kurumda çalışmaktadır.

REMZİ DAĞHAN